

**KATEDRA ZA ELEKTRONIKU
ELEMENTI ELEKTRONIKE**

Laboratorijske vežbe

Vežba br. 3

PRIMENA DIODA I TRANZISTORA

Usmerači, kapacitivni filter i stabilizator napona

Datum: _____

Vreme: _____ – _____

Studenti:

1. _____ grupa _____

2. _____ grupa _____


Dežurni: _____

Ocena: _____

3.1 Jednostrani usmerač

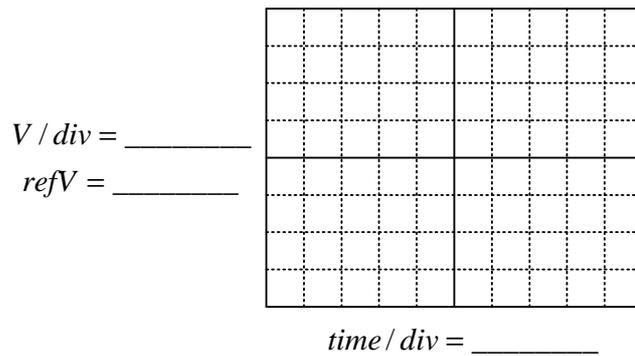3.1.1

Talasnii oblik napona na izlazu jednostranog usmerača




Jednosmerna vrednost izlaznog napona:

$$V_I = \text{_____ [V]}$$

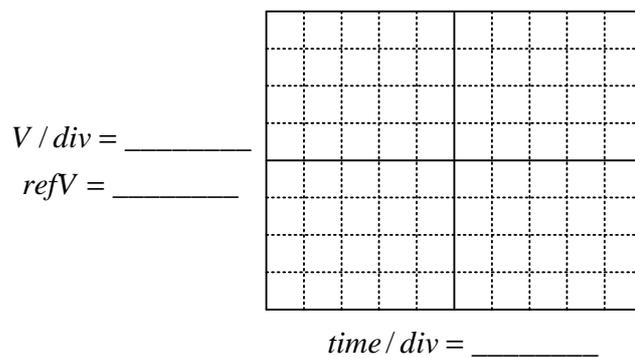3.1.2

Talasnii oblik napona na izlazu jednostranog usmerača sa kapacitivnim filtrom, za $R_p = 1 \text{ k}\Omega$




Jednosmerna vrednost i talasnost izlaznog napona

$$V_I = \text{_____ [V]}$$

$$v_i = \text{_____ [mV]}$$

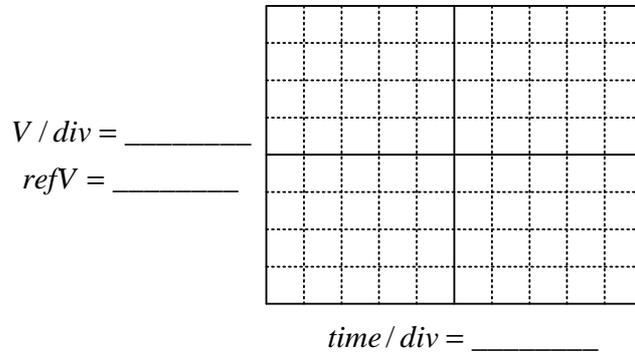Talasni oblik napona na izlazu jednostranog usmerača sa kapacitivnim filtrom, za $R_p = 3.3 \text{ k}\Omega$




Jednosmerna vrednost i talasnost izlaznog napona

$$V_I = \text{_____ [V]}$$
$$v_i = \text{_____ [mV]}$$

3.2 Dvostrani usmerač

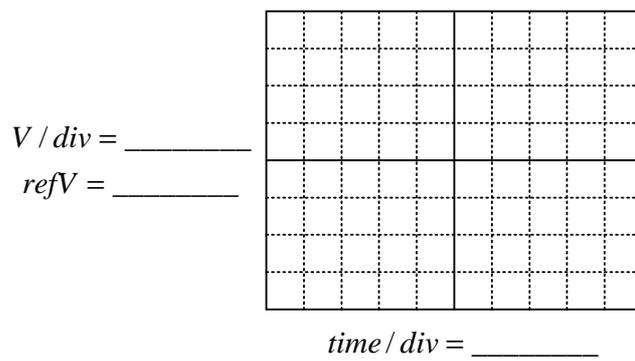3.2.1

Talasni oblik napona na izlazu dvostranog usmerača




Vrednost jednosmernog napona:

$$V_I = \text{_____ [V]}$$

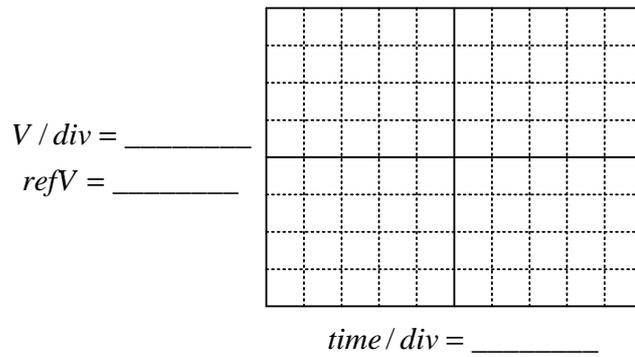3.2.2

Talasni oblik napona na izlazu dvostranog usmerača sa kapacitivnim filtrom, za $R_p = 1 \text{ k}\Omega$




Jednosmerna vrednost i talasnost izlaznog napona

$$V_I = \underline{\hspace{1cm}} \text{ [V]}$$

$$v_i = \underline{\hspace{1cm}} \text{ [mV]}$$

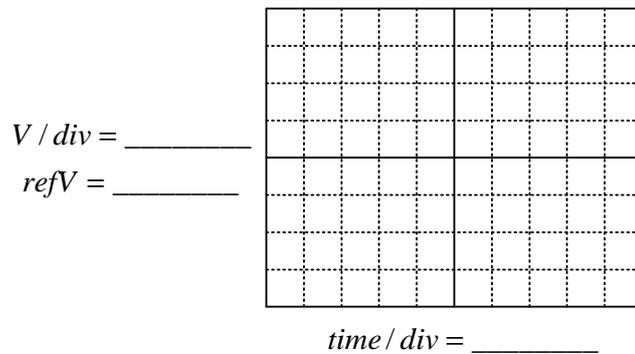Talasni oblik napona na izlazu dvostranog usmerača sa kapacitivnim filtrom, za $R_p = 3.3 \text{ k}\Omega$



Jednosmerna vrednost i talasnost izlaznog napona


$$V_I = \underline{\hspace{1cm}} \text{ [V]}$$

$$v_i = \underline{\hspace{1cm}} \text{ [mV]}$$

3.3 Stabilizator jednosmernog napona

3.3.1

R_p [k Ω]	33	10	5.6	3.3	2.2	∞
V_I [V]						
v_I [mV]						
I_p [mA]						

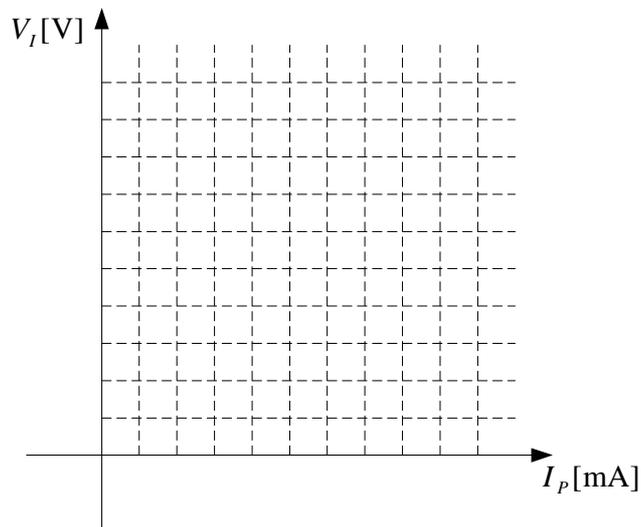

Naponi na izlazu v_I , bazi v_B i kolektoru v_C tranzistora, za $R_p = 2.2 \text{ k}\Omega$

