

K1 – Zadaci 1,2,3,4

K2 – Zadaci 5,6,7,8

Integralni ispit – Zadaci 1,3,4,5,6,8

Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadatka koji su rađeni i naglasiti izbor ispita.

1. Trajanje ispita 180 minuta.

2. Ispit se radi u vežbanci.

3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.

Napomena: Sve realizacije je potrebno nacrtati i obeležiti odgovarajuće signale.


1. Zadatak (a -6, b - 6, c - 7, d - 6 poena)

a) Data je funkcija Y na slici 1. realizovana pomoću multipleksera 8/1. Popuniti Karnoovu kartu za funkciju Y i odrediti njen izraz u minimalnoj formi u obliku proizvoda zbireva.

b) Predstaviti funkciju Y u obliku zbira proizvoda i realizovati je ukoliko su na raspolažanju samo dvoulazna NI logička kola i prave vrednosti signala. Težiti da funkcija i broj upotrebljenih kola budu minimalni.

c) U realizovanoj šemi iz tačke b) proveriti da li postoji mogućnost pojave statičkih hazarda i pri kojim prelazima? Ukoliko postoji nacrtati vremenski dijagram na kome se vidi pojava statičkog hazarda i korigovati funkciju Y tako da se ukloni mogućnost pojave statičkih hazarda.

d) Realizovati funkciju Y korišćenjem samo jednog dekodera 3/8 čiji su ulazi i izlazi aktivni sa logičkom jedinicom i logičkih kola niskog stepena integracije.

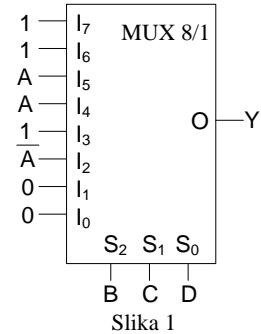

Slika 1

2. Zadatak (a – 8, b – 7, c – 10)

a) Projektovati kolo kodera prioriteta sa 8 ulaza i aktivnim logičkim nulama na ulazima.

b) Projektovati kolo specifičnog dekodera sa 8 izlaza koji osim selektovanog izlaza daje logičke jedinice i na svim izlazima sa nižim indeksima.

c) Projektovati kolo koje inkrementira 8bitni neoznačeni binarni broj korišćenjem kola niskog stepena integracije i kola projektovanih u tačkama a) i b). Nije dozvoljena upotreba sabirača i operacije sabiranja. Detektovati prekoračenje opsega.

3. Zadatak (a – 4, b – 6, c – 6, d – 2, e – 7 poena)

Napomena: Ukoliko broj nema oznaku KMV, KO ili ZA u indeksu smatrati da je neoznačen.

BITNO: Svaki račun prikazati korak po korak u osnovi u kome su brojevi dati.

Bez detaljnog postupka rešenje zadatka je nevažeće.

a) Odrediti vrednosti X i Y :

- $10110_{2KO} + X_{8KO} = 00010_{2KO}$
- $Y_{16KMV} = 2310032_{4KO}$

b) Naznačiti da li su dati iskazi tačni ili netačni, ukoliko je na raspolažanju 5 bita

- $10101_{KMV} - 01101_{KMV} < 10111_{KO} - 10011_{KO}$
- $10011_{ZA} - 01110_{ZA} < 11101_{KMV} + 10110_{KMV}$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa petobitnim dobijenim rezultatom.

c) Naznačiti da li su dati iskazi tačni ili netačni, ukoliko je na raspolažanju proizvoljan broj cifara

- $1001.1_{KO} * 1100.1_{KO} < 2102_{3KMV} - 2221_{3KMV}$
- $1000\ 0111_{BCD8421} + 1000\ 0010_{BCD8421} < 241_{5KO} + 133_{5KO}$

d) Ukoliko je na raspolažanju $i = 6$ kontrolnih bita, koliko maksimalno informacionih bita možemo zaštiti Hamming-ovim kodom sa rastojanjem 3?

e) Trocifren broj X dat je kao 12bitna predstava u GrayBCD kodu. Prilikom slanja predstava broja X se koduje Hamming-ovim kodom sa rastojanjem 4. Ukoliko je pristigla poruka 0 0100 0111 0001 0011 odrediti vrednost trocifrenog broja X .

4. Zadatak (a-8, b-7, c-10 poena)

a) Nacrtati realizaciju komparatora neoznačenih dvobitnih binarnih brojeva A_1A_0 i B_1B_0 sa izlazima $A>B$ i $A<B$.

b) Korišćenjem samo komponenti iz tačke a) realizovati komparator neoznačenih četvorobitnih brojeva C i D.

c) Korišćenjem komponente iz tačke b) i četvorobitnog sabirača realizovati kolo koje daje rezultat

$$R = |C - D|.$$

5. Zadatak (a – 5, b – 5, c - 5, d – 5, e – 5 poena)

CMOS tehnologija – 180nm, $V_{DD} = 1.8V$, $\mu_n = 417 \frac{cm^2}{Vs}$, $\mu_p = 85 \frac{cm^2}{Vs}$, $V_{Tn} = 0.45V$, $V_{Tp} = -0.45V$, $k_n = 351 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}$, $k_p = 71 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}$, $\lambda_n = \lambda_p = 0 \frac{1}{V}$, $E_{Cn} = 3.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}$, $E_{Cp} = 18.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}$

- a) Izvesti izraz za odnose širine kanala n i p tranzistora CMOS invertora minimalne geometrije da bi se minimizovalo srednje kašnjenje invertora.
 b) Za odnose širina kanala iz tačke a) izvesti izraze i izračunati dinamičke otpornosti p i n kanalnog tranzistora potrebne za procenu kašnjenja.
 c) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati prag odlučivanja logičkog kola.
 d) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati maksimalnu struju kratkog spoja.
 e) izračunati disipaciju kratkog spoja u CMOS invertoru iz tačke a), ako se na ulazu nalazi signal učestanosti 1GHz, čije je vreme uspona i pada jednako 10ps.

6. Zadatak (a -12, b – 5, c – 8 poena)

a) Odrediti logičku funkciju i karakteristiku prenosa logičkog kola sa slike 6. Za svaku karakterističnu tačku u proračunu navesti kojim uslovom je određena.

b) Odrediti vrednosti napona V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} , V_{IL} i margine šuma u slučaju višestrukih izvora smetnji.
 c) Odrediti strujne kapacitete logičke nule I_{CAP0} i jedinice I_{CAP1} za napone na izlazu $V_{OLmax} = 0.3 V$ i $V_{OHmin} = 2.0 V$.

Napomena: Odrediti sve potrebne parametre i na osnovu njih dati odgovor. Postupak je neophodan.

Parametri tranzistora i diode su

$$V_{BE} = V_D = 0.7V, V_Y = V_{DY} = 0.6V, V_{BES} = 0.8V, V_{CES} = 0.2V, \beta_F = 50, \beta_R = 0.1$$

Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: **ZAK** – zakočenje, **DAR** – direktni aktivni režim, **ZAS** – direktno zasićenje, **IAR** – inverzni aktivni režim, **IZAS** – inverzno zasićenje.



Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada dioda: **ON** – provodi, **OFF** – zakočena.

7. Zadatak (a – 8, b – 9, c – 8 poena)

a) Projektovati jednostepeno statičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju $Y = A\bar{B}(C + \bar{D}) + \bar{A}(\bar{B}\bar{D} + B\bar{C}D)$. Minimizacija funkcije nije dozvoljena. Na raspolažanju su i negacije ulaznih signala. Odrediti odnose širina svih tranzistora tako da parametri kola u najgorem slučaju budu po vrednosti jednakim parametrima CMOS invertora minimalne geometrije.

b) Minimizovati funkciju Y , a zatim je realizovati kao jednostepeno dinamičko CMOS kolo. Dostupne su negacije ulaznih promenljivih. Za datu realizaciju dopuniti vremenski dijagram sa slike 7.

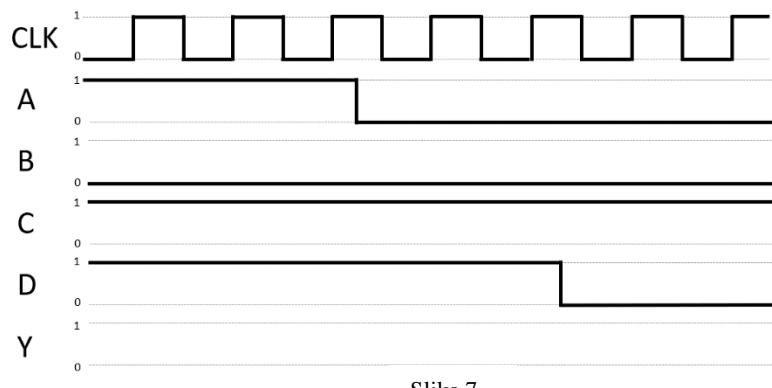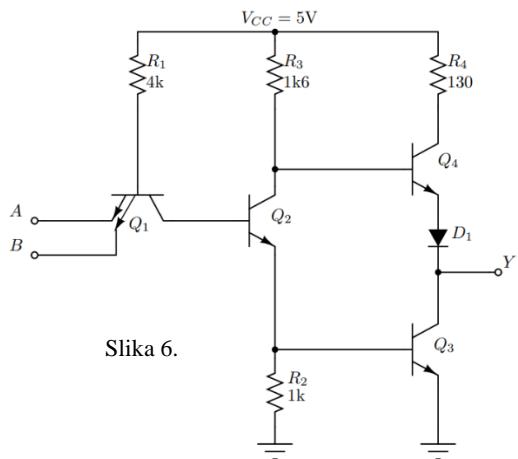c) Realizovati funkciju Y pomoću transmisionih gejtova.



8. Zadatak (a – 6, b – 6, c - 6, b – 7 poena)

- a) Odrediti funkciju kola sa slike 8a.
 b) Odrediti funkciju kola sa slike 8b.
 c) Odrediti funkciju kola sa slike 8c.
 d) Odrediti funkciju kola sa slike 8d.
 Kola su u CMOS tehnologiji.

