

K1 – Zadaci 1,2,3,4

K2 – Zadaci 5,6,7,8

Integralni ispit – Zadaci 1,3,4,5,7,8

Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadataka koji su rađeni i naglasiti izbor ispita.

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.

Napomena: Sve realizacije je potrebno nacrtati i obeležiti odgovarajuće signale.

1. Zadatak (a -3, b - 5, c - 4, d - 7, e - 6 poena)

- a) Data je funkcija $Y = f(A, B, C, D) = A + B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}D$. Popuniti Karnoovu kartu za funkciju Y i odrediti njen izraz u minimalnoj formi u obliku zbira proizvoda.
b) Predstaviti funkciju Y u obliku proizvoda zbireva i realizovati je ukoliko su na raspolaganju samo NILI logička kola i prave vrednosti signala. Težiti da funkcija i broj upotrebljenih kola budu minimalni.
c) U realizovanoj šemi iz tačke b) proveriti da li postoji mogućnost pojave statičkih hazarda i pri kojim prelazima? Korigovati funkciju Y tako da se ukloni mogućnost pojave statičkih hazarda.
d) Realizovati funkciju Y korišćenjem samo jednog multipleksera 8/1 čiji su ulazni signali aktivni u logičkoj nuli.
e) Realizovati funkciju Y ukoliko su na raspolaganju tri kodera prioriteta 4/2 i inverteri.

2. Zadatak (a – 8, b – 7, c – 10)

- a) Projektovati kolo kodera prioriteta sa 4 ulaza i aktivnim logičkim nulama na ulazima koji može da se koristi za realizaciju kodera prioriteta sa većim brojem ulaza.
b) Na osnovu kola iz tačke a) realizovati koder prioriteta sa 8 ulaza.
c) Projektovati kolo koje inkrementira 7bitni neoznačeni binarni broj korišćenjem kola niskog stepena integracije i kola projektovanih u tačkama a) i b). Nije dozvoljena upotreba sabirača i operacije sabiranja.

3. Zadatak (a – 5, b – 7, c – 7, d – 6 poena)

Napomena: Ukoliko broj nema oznaku KMV, KO ili ZA u indeksu smatrati da je neoznačen.

BITNO: Svaki račun prikazati korak po korak u osnovi u kome su brojevi dati.

Bez detaljnog postupka rešenje zadatka je nevažeće.

- a) Odrediti vrednosti X i Y:

- $X_{10} = 716_9 + 1111\ 1100_{BCD2421}$
- $Y_{2KMV} = F0E_{16KO}$

- b) Odrediti odnose između sledećih izraza, ukoliko je na raspolaganju 6 bita

- $010011_{KMV} - 110101_{KMV} \quad 010011_{KO} - 110101_{KO}$
- $010011_{ZA} + 110101_{ZA} \quad 110101_2 - 010011_2$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa šestobitnim dobijenim rezultatom.

- c) Odrediti odnose između sledećih izraza, ukoliko je na raspolaganju proizvoljan broj cifara

- $11210_{3KO} - 02211_{3KO} \quad -(0111\ 1001_{BCD8421} + 0101\ 0111_{BCD8421})$
- $010.011_{KO} * 100.101_{KO} \quad 100101_{KMV} - 110001_{ZA}$

- d) Odrediti vrednost broja datog u GrayBCD predstavi sa 3 cifre, a zatim zaštićenog Hamming-ovim kodom sa rastojanjem $Hd = 3$, ukoliko je kodovana poruka koja je pristigla 0 0100 1101 1010 1101.

4. Zadatak (a-7, b-10, c-8 poena)

- a) Nacrtati realizaciju potpunog jednobitnog sabirača korišćenjem samo dvoulaznih NILI logičkih kola.
b) Korišćenjem samo komponenti iz tačke a) realizovati sabirač trobitnih označenih brojeva. Realizovati signal prekoračenja opsega. Ako je kašnjenje kola niskog stepena integracije t_p izračunati maksimalno kašnjenje sabirača.
c) Korišćenjem komponenti iz tačke b) i kola niskog stepena integracije realizovati sabirač-oduzimač označenih trobitnih brojeva. Korišćenjem rezultata iz tačke b) izračunati maksimalno kašnjenje ovakvog sabirača.

5. Zadatak (a - 5, b - 5, c - 5, d - 5, e- 5 poena)

CMOS tehnologija – 180nm, $V_{DD} = 1.8V$, $\mu_n = 417 \frac{cm^2}{VS}$, $\mu_p = 85 \frac{cm^2}{VS}$, $V_{Tn} = 0.45V$, $V_{Tp} = -0.45V$,

$$k_n = 351 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}, k_p = 71 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}, \lambda_n = \lambda_p = 0 \frac{1}{V}, E_{Cn} = 3.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}, E_{Cp} = 18.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}$$

a) Izvesti izraz za odnose širine kanala n i p tranzistora CMOS invertora minimalne geometrije da bi se minimizovalo srednje kašnjenje invertora.

b) Za odnose širina kanala iz tačke a) izvesti izraze i izračunati dinamičke otpornosti p i n kanalnog tranzistora potrebne za procenu kašnjenja.

c) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati prag odlučivanja logičkog kola.

d) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati maksimalnu struju kratkog spoja.

e) izračunati disipaciju kratkog spoja u CMOS invertoru iz tačke a), ako se na ulazu nalazi signal učestanosti 1GHz, čije je vreme uspona i pada jednako 10ps.

6. Zadatak (a - 5, b - 12, c – 8 poena)

Za logičko kolo sa slike 6. odrediti:

a) Režim rada tranzistora Q_4 i vrednost napona V_R .

b) Logičke funkcije kola ($Y_1 = f(A, B)$, $Y_2 = g(A, B)$) i režime rada svih tranzistora za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu kola.

Potrebno je dokazati da tranzistori zaista rade u pretpostavljenim režimima za dato logičko stanje na ulazima.


c) Odrediti margine šuma kola u slučaju višestrukog izvora šuma.

Poznato je:

$$V_{BE} = V_D = 0.75V, V_Y = V_{YD} = 0.7V, V_{BES} = 0.8V, V_{CES} = 0.2V, \beta_F = 50$$

Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada tranzistora: **ZAK** – zakočenje, **DAR** – direktni aktivni režim, **ZAS** – direktno zasićenje, **IAR** – inverzni aktivni režim, **IZAS** – inverzno zasićenje.

Koristiti sledeće skraćenice za označavanje režima rada dioda: **ON** – provodi, **OFF** – zakočena.

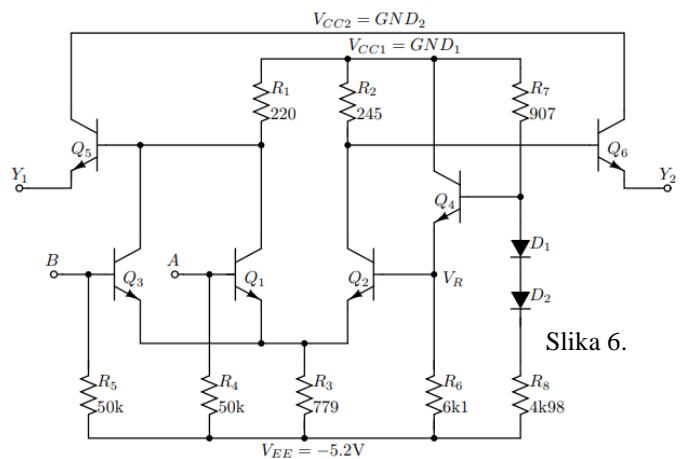


Slika 6.

7. Zadatak (a -4 , b – 4, c – 4, d – 6, e – 7 poena)

a) Napisati funkcionalnu tabelu za funkciju $Y = f(A, B, C, D)$, gde je $Y = 0$ ukoliko je ABCD validan kôd u predstavi kôd više 3, a $Y = 1$ ukoliko nije. Odrediti Y u formi zbiru proizvoda.

b) Projektovati jednostepeno dinamičko CMOS logičko kolo koje realizuje funkciju Y . Težiti da broj upotrebljenih tranzistora bude minimalan. Na ulazu su dostupne i negacije logičkih promenljivih.

c) Za datu realizaciju iz tačke b) dopuniti vremenski dijagram sa slike 7.

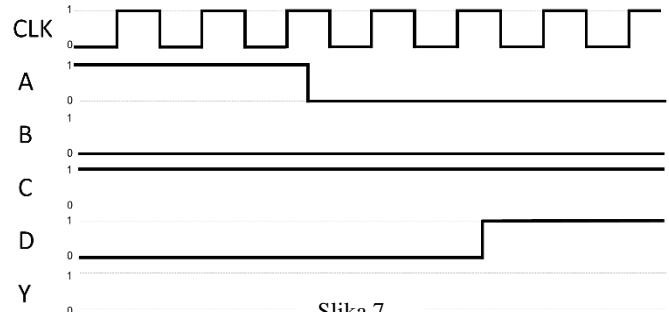

Slika 7.

d) Realizovati funkciju Y koristeći transmisione gejtove.

e) Realizovati funkciju $Z = \bar{Y}$ u domino logici ukoliko su na raspolaganju samo dvoulazna logička kola realizovana u domino logici. Dostupne su samo prave vrednosti signala.

8. Zadatak (a -6, b – 6, c- 6, d - 7 poena)


Funkcionalnom tabelom ili na drugi pogodan način prikazati funkciju dela digitalnog sistema realizovanog standardnim CMOS logičkim kolima:

a) prikazanog na slici 8a;


b) prikazanog na slici 8b.

c) Šta može da se desi u kolu prikazanom pod na slici 8c, i pri kojoj kombinaciji ulaza?


d) Kakav je odgovor pod c) ako su EKS ILI i I kolo realizovani sa otvorenim drejnom (OD)?

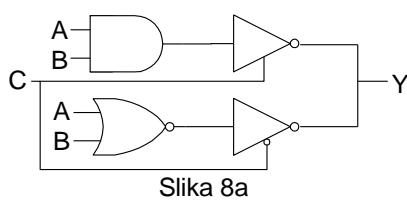

Slika 8a

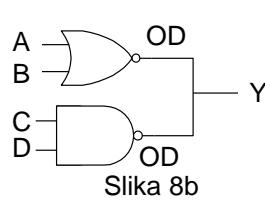

Slika 8b

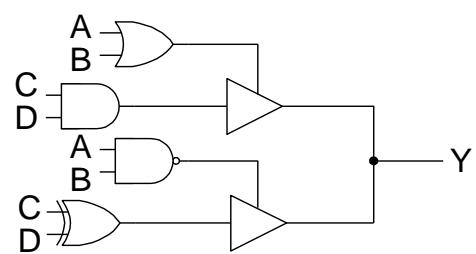

Slika 8c