

K1 – Zadaci 1,2,3,4

K2 – Zadaci 5,6,7,8

Integralni ispit – Zadaci 1,3,4,5,6,8

Na naslovnoj strani obavezno zaokružiti redne brojeve zadataka koji su radeni.

1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vežbanci.
3. Dozvoljena je upotreba kalkulatora.

*Napomena: Sve realizacije je potrebno nacrtati i obeležiti odgovarajuće signale.*

---

### 1. Zadatak (a -3, b – 5, c – 4, d – 7, e - 6 poena)

- a) Data je funkcija  $Y = f(A, B, C, D) = A + BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}D$ . Popuniti Karnoovu kartu za funkciju  $Y$  i odrediti njen izraz u minimalnoj formi u obliku zbiru proizvoda.  
b) Predstaviti funkciju  $Y$  u obliku proizvoda zbireva i realizovati je ukoliko su na raspolažanju samo NILI logička kola i prave vrednosti signala. Težiti da funkcija i broj upotrebljenih kola budu minimalni.  
c) U realizovanoj šemi iz tačke b) proveriti da li postoji mogućnost pojave statičkih hazarda i pri kojim prelazima? Korigovati funkciju  $Y$  tako da se ukloni mogućnost pojave statičkih hazarda.  
d) Realizovati funkciju  $Y$  korišćenjem samo jednog multipleksera 8/1 čiji su ulazni signali aktivni u logičkoj nuli.  
e) Realizovati funkciju  $Y$  ukoliko su na raspolažanju tri kodera prioriteta 4/2 i invertori.

---

### 2. Zadatak (a – 8, b – 7, c – 10)

- a) Projektovati kolo kodera prioriteta sa 4 ulaza i aktivnim logičkim nulama na ulazima koji može da se koristi za realizaciju kodera prioriteta sa većim brojem ulaza.  
b) Na osnovu kola iz tačke a) realizovati koder prioriteta sa 8 ulaza.  
c) Projektovati kolo koje inkrementira 7bitni neoznačeni binarni broj korišćenjem kola niskog stepena integracije i kola projektovanih u tačkama a) i b). Nije dozvoljena upotreba sabirača i operacije sabiranja.

---

### 3. Zadatak (a – 6, b – 6, c – 8, d – 5 poena)

- a) Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati vrednosti sledećih izraza

- $A_{5KO} = 421_{5KO} + 042_{5KO}$  (na raspolažanju su 4 cifre)
- $B_{16KMV} = FA34_{16KMV} - BBA7_{16KMV}$  (na raspolažanju su 4 cifre)
- $C_{ZA} = 1010110_{ZA} - 1110110_{ZA}$  (na raspolažanju je 7 cifara)
- $D_{2KMV} = 101111_{2KMV} * 110101_{2KMV}$  (na raspolažanju je 11 cifara)
- $E_2 = 11100001_2 : 1001_2$  (na raspolažanju je proizvoljan broj cifara)

*Napomena: Ukoliko broj nema oznaku KMV, KO ili ZA u indeksu smatrati da je neoznačen. U slučaju izvođenja operacije nad označenim brojevima, jasno naznačiti ukoliko dođe do prekoračenja. Postupak za svaku operaciju prikazati korak po korak u osnovi u kome su brojevi dati. U zagradama je naveden maksimalno dostupni broj cifara za predstavu rezultata. Bez detaljnog postupka rešenje zadatka je nevažeće.*

- b) Na osnovu vrednosti brojeva A, B, D, i E dobijenih u tački a) odrediti njihove predstave u sledećim brojnim sistemima:  $A_{10KO}$ ,  $B_{8KMV}$ ,  $D_7KO$ ,  $E_9$ . Brojeve predstaviti sa minimalnim brojem cifara.  
c) Za broj  $143_5$  odrediti sve brojeve koji se nalaze na Hamingovom rastojanju 1 u odnosu na binarnu predstavu broja sa 6 bita a zatim odrediti njihove predstave u brojnom sistemu sa osnovom 7.  
d) Prilikom prenosa poruka koristi se Hamingov kod sa minimalnim rastojanjem 11. Koliko je maksimalno grešaka moguće korigovati a koliko detektovati (pri čemu je korekcija grešaka prioritet)? Obrazložiti dobijeno rešenje!

---

### 4. Zadatak (a - 5, b - 11, c - 9 poena)

- a) Funkcionalnom tabelom predstaviti funkcionalnost kombinacione mreže koja realizuje poređenja dva neoznačena binarna broja A i B širine 3 bita ( $A_2A_1A_0$  i  $B_2B_1B_0$ ). Na izlazu **G** kombinacione mreže se generiše „1“ ukoliko je broj A veći od broja B dok se na izlazu **E** generiše „1“ ukoliko su brojevi A i B jednaki.  
b) Realizovati kombinacionu mrežu iz a) ukoliko su na raspolažanju samo dvoulazna NI kola. Težiti da broj upotrebljenih logičkih kola bude minimalan.  
c) Korišćenjem kola realizovanog u b), i proizvoljnog broja logičkih kola niskog stepena integracije, realizovati kombinacionu mrežu koja poredi dva označena binarna broja X i Y data u komplementu maksimalne vrednosti širine 4 bita ( $X_3X_2X_1X_0$  i  $Y_3Y_2Y_1Y_0$ ). Realizovana kombinaciona mreža na izlazu **Ls** generiše „1“ ukoliko je broj X manji od broja Y dok se na izlazu **E<sub>s</sub>** generiše „1“ ukoliko su brojevi X i Y jednaki.

### 5. Zadatak (a – 5, b – 5, c - 5, d – 5, e- 5 poena)

CMOS tehnologija – 180nm,  $V_{DD} = 1.8V$ ,  $\mu_n = 417 \frac{cm^2}{Vs}$ ,  $\mu_p = 85 \frac{cm^2}{Vs}$ ,  $V_{Tn} = 0.45V$ ,  $V_{Tp} = -0.45V$ ,

$$k_n = 351 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}, k_p = 71 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}, \lambda_n = \lambda_p = 0.1 \frac{1}{V}, E_{Cn} = 3.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}, E_{Cp} = 18.8 \times 10^5 \frac{V}{cm}$$

a) Izvesti izraz za odnose širine kanala  $n$  i  $p$  tranzistora CMOS invertora minimalne geometrije da bi se minimizovalo srednje kašnjenje invertora.

b) Za odnose širina kanala iz tačke a) izvesti izraze i izračunati dinamičke otpornosti  $p$  i  $n$  kanalnog tranzistora potrebne za procenu kašnjenja.

c) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati prag odlučivanja logičkog kola.

d) Za odnose širina kanala iz tačke a) izračunati maksimalnu struju kratkog spoja.


e) U cilju poboljšanja dinamičkih karakteristika CMOS kola koje treba da radi sa velikom izlaznom kapacitivnošću  $C_L=1nF$ , na CMOS invertor minimalne geometrije iz tačke a) i interne kapacitivnosti  $C_i=10fF$ , izvršeno je dodavanje određenog broja baferskih invertora. Vreme propagacije signala kroz invertor minimalne geometrije je 50ps pri naponu napajanja  $V_{DD}=1.8V$ . Prepostaviti da je ulazna kapacitivnost invertora proporcionalna njegovoj veličini. Koliki je broj invertora dodat da bi se dobilo minimalno kašnjenje? Koliko je ukupno vreme propagacije u tom slučaju pri naponu napajanja  $V_{DD}=2.7V$ ?

### 6. Zadatak (a -9, b – 7, c – 9 poena)

a) Realizovati jednostepeno dinamičko CMOS logičko kolo koje implementira logičku funkciju  $Y = \bar{B}A\bar{C} + (C + A)B$

b) Ukoliko se ulazni signali u odnosu na signal takta CLK menjaju kao što je prikazano na slici, nacrtati vremenski dijagram koji ilustruje ponašanje izlaznog signala Y

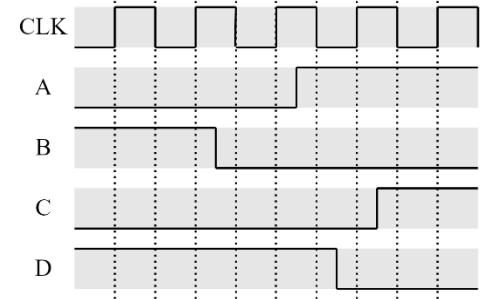c) Realizovati logičku funkciju Y iz tačke a) pomoću transmisionih gejtova



### 7. Zadatak (a –15, b – 10 poena)

a) Realizovati jednostepeno staticko CMOS logičko kolo koje realizuje funkcionalnost celobrojnog deljenja dva binarna broja A i B širine 2 bita ( $A_1A_0$  i  $B_1B_0$ ). Izlaz Y ( $Y_1Y_0$ ) predstavlja celobrojni deo rezultata operacije deljenja A/B dok se izlaz E generiše ukoliko je B jednak 0. Težiti da realizacija sadrži minimalan broj tranzistora i da ne postoji mogućnost pojave statickih hazarda.

b) Odrediti odnose širine svih tranzistora u realizaciji iz tačke a) tako da kritična kašnjenja uzlazne i silazne ivice budu izjednačena i odgovaraju kašnjenjima referentnog invertora kod koga je  $W_P:W_N = 2: 1$ .

### 8. Zadatak (a -6, b – 6, c- 9, d - 4 poena)


Funkcionalnom tabelom ili na drugi pogodan način prikazati funkciju dela digitalnog sistema realizovanog MOS logičkim kolima:

a) prikazanog na slici 8a;


b) prikazanog na slici 8b.

c) Šta može da se desi u kolu prikazanom pod na slici 8c, i pri kojoj kombinaciji ulaza, ako su logička kola realizovana kao CMOS kola?


d) Kakav je odgovor pod c) ako su EKS ILI i NILI kolo realizovani sa otvorenim drejnom?

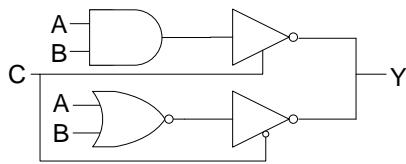

Slika 8a

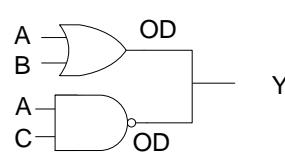

Slika 8b

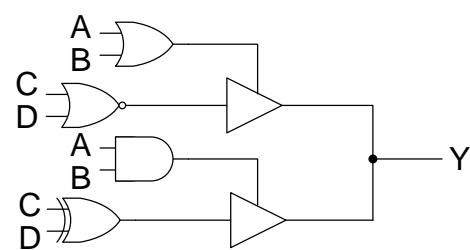

Slika 8c