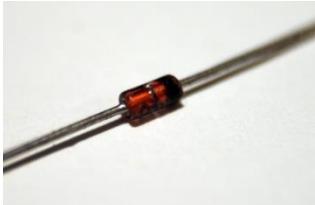


Osnovi analogue elektronike

prof. Dr Nenad Jovičić



nenad@etf.rs



Diode



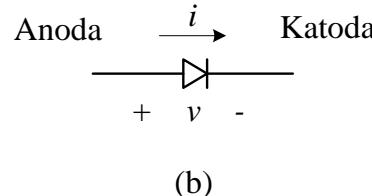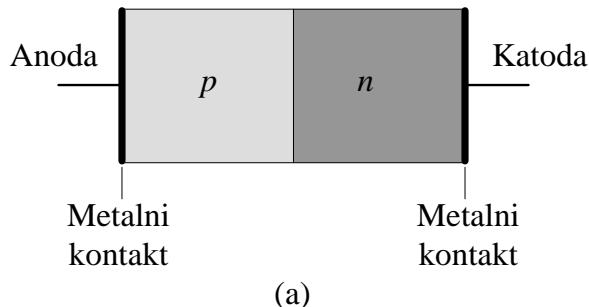- Najjednostavnija i verovatno najčešće korišćena pp el. komponenta.
 - Poseduje usmeraćko svojstvo (provodi struju samo u jednom smeru)
- Dioda ima dve elektrode, anodu i katodu. U osnovi, dioda sadrži PN spoj.



Diode

- Strujno-naponska staticka karakteristika diode

$$I = I_S (e^{V/\eta V_T} - 1)$$

(pomnožimo obe strane izraza za gustinu struje PN spoja sa površinom poprečnog preseka)

- I_S inverzna struja zasićenja, V_T temperaturni napon, η (0.5-1.5) zavisi od materijala i konstrukcije
- Zavisnost nelinearna!

Diode



- **Strujno-naponska staticka karakteristika diode**

$$i = I_S \left(e^{\frac{v}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

- Jednačina važi kada su brzine promene napona i struje mnogo manje od brzina odvijanja fizičkih procesa u diodi.
 - Statički režim rada, zato **staticka karakteristika diode**
- $V \gg V_T \rightarrow i \cong I_S e^{\frac{v}{\eta V_T}}$
- $V \ll -V_T \rightarrow i \cong -I_S$

Diode

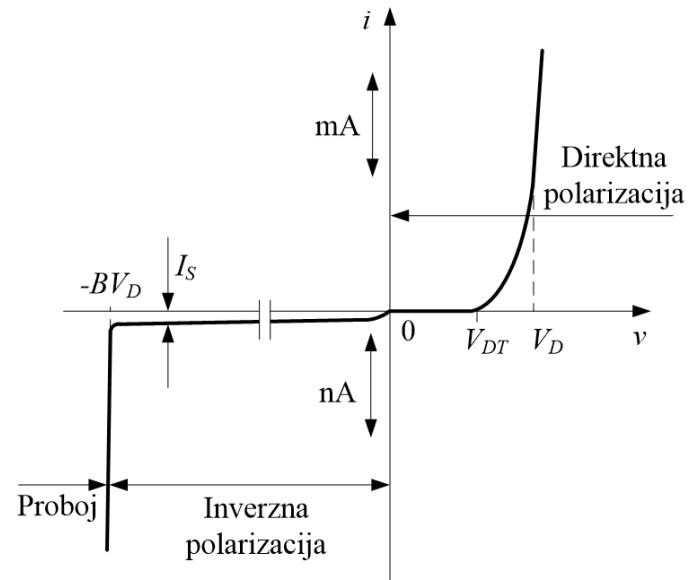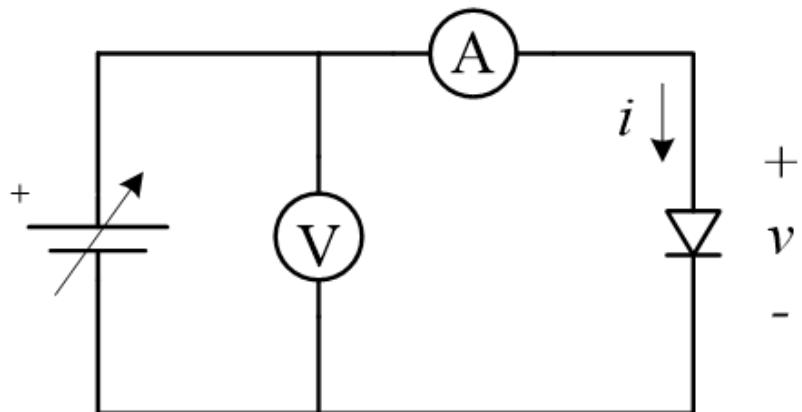
- Snimanje strujno-naponske karakteristike diode
- Merno kolo i rezultat



Diode

– Snimanje strujno-naponske karakteristike diode

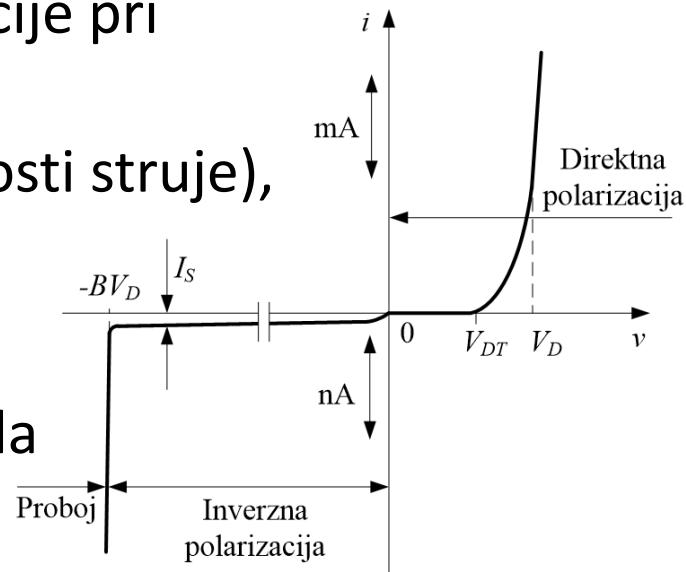- V_{DT} (V_T, V_γ) napon direktne polarizacije pri kome dioda počinje da primetno provodi struju (1% nominalne vrednosti struje), za Si oko 0.5V
- BV_D napon probaja
- V_D napon provodne diode, kada dioda provodi vodi nominalnu struju (Ge 0.3V, Si 0.7V, GaAs 1.5V)
- Osnovne karakteristike diode
 - $V_D, I_{Dnom}, I_{Dmax}, BV_D, I_S$




Diode

- Temperaturne karakteristike diode


$$i = I_S \left(e^{\frac{v}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

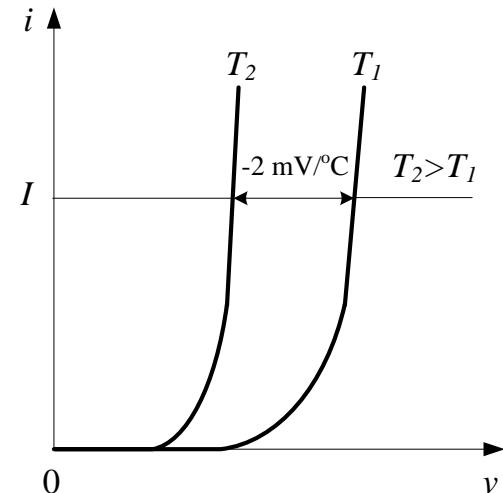- I_S i V_T zavise od temperature, za $\Delta T = 10^\circ\text{C}$, I_S se udvostručuje
- zato napon provodne diode V_D takođe zavisi od temperature
 - kako temperatura raste, V_D opada




Diode

- Analiza diodnog kola

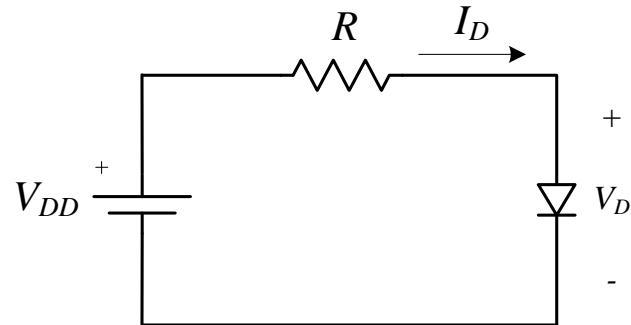

- Direktna polarizacija, $V_{DD} \gg V_{DT}$
- $i_D = I_S e^{v_D/v_T}, (\eta = 1)$

Diode

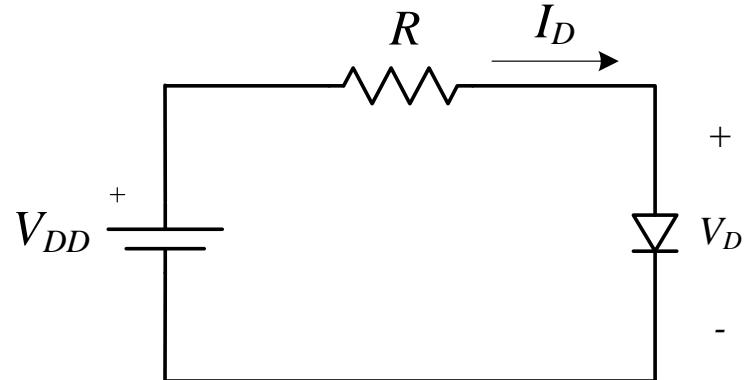

– Analitičko rešavanje kola

$$- i_D = \frac{V_{DD} - v_D}{R} = -\frac{1}{R}v_D + \frac{V_{DD}}{R}$$


$$-\frac{1}{R}v_D + \frac{V_{DD}}{R} = I_S e^{\frac{v_D}{V_T}}$$

– Transcedentna jednačina!

- Moguće rešiti je iterativno, ln obe strane jednačine, dobija se

$$v_{D(n+1)} = V_T \ln(a v_{D(n)} + b), v_{D0} = 0.6V \rightarrow v_{D1} \text{ itd}$$


Diode

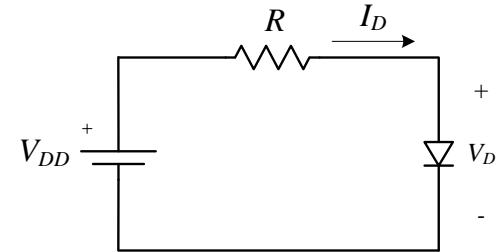

– Grafičko rešavanje kola

- Prava: $i_D = \frac{V_{DD} - v_D}{R} = -\frac{1}{R}v_D + \frac{V_{DD}}{R}$
- Eksponencijalna funkcija: $i_D = I_S e^{\frac{v_D}{V_T}}$

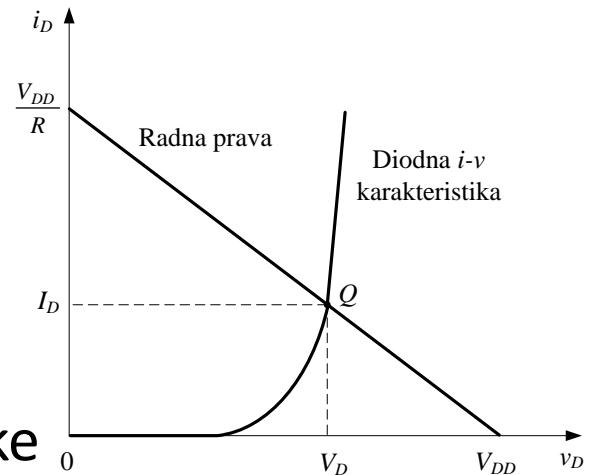
- Ovaj metod lep za ilustraciju, ali nepraktičan, posebno za složena kola.
- Zaključak je da je potrebno koristiti **uprošćene modele** str-nap karakteristike kako bi mogli da rešavamo elektronska kola




Modeli statičke strujno-naponske karakteristike diode

– Model idealne diode

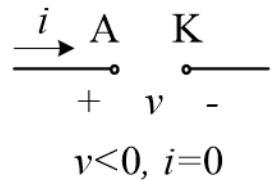- Smatra se da je $V_D = 0$
- Kada je inverzna polarizacija



- Kada je direktna polarizacija

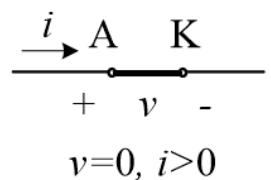

Modeli statičke strujno-naponske karakteristike diode


– Model idealne diode

- Primer 1, kolo od pre
 - Dioda direktno polarisana, $V_{DD} \gg V_{DT}(=0)$

$$- i_D = \frac{V_{DD} - v_D}{R} = \frac{V_{DD}}{R}$$

- Šta ako se dioda obrne?

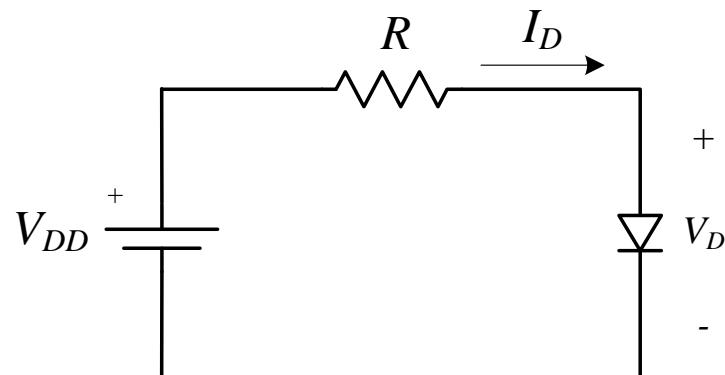- Biće inverzno polarisana, struja je nula, $v_D = -V_{DD}$






Modeli statičke strujno-naponske karakteristike diode

– Model idealne diode

- Primer 2, usmeravanje napona
 - Kada $v_U < 0$ inverzna polarizacija, $i_D = 0, v_I = 0$
 - Kada $v_U > 0$ direktna polarizacija, $v_D = 0, v_I = v_U$

- Prenosna karakteristika kola



$$v_I = f(v_U)$$

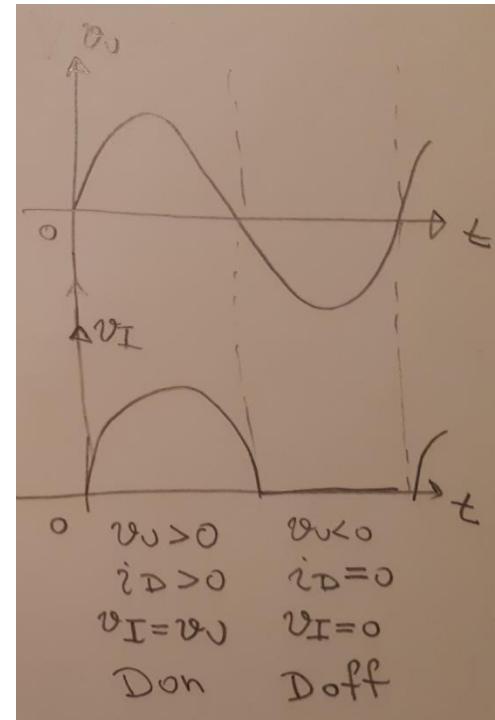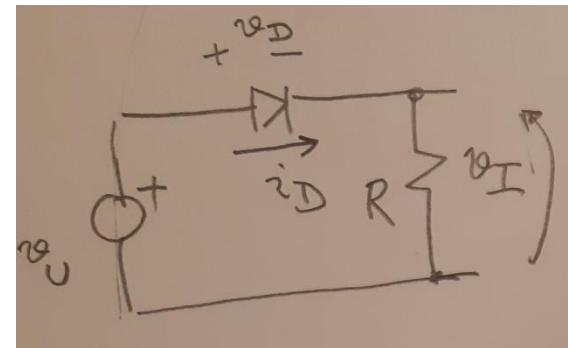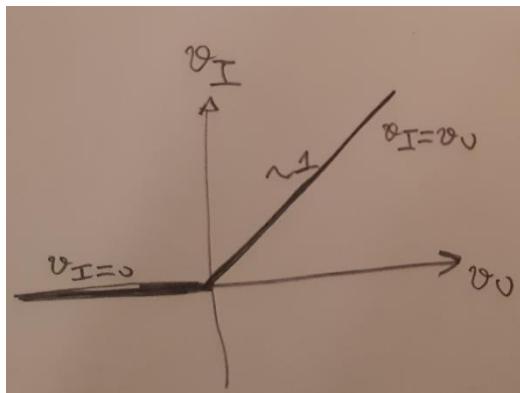

Modeli statičke strujno-naponske karakteristike diode

– Model idealne diode sa konstantnim naponom

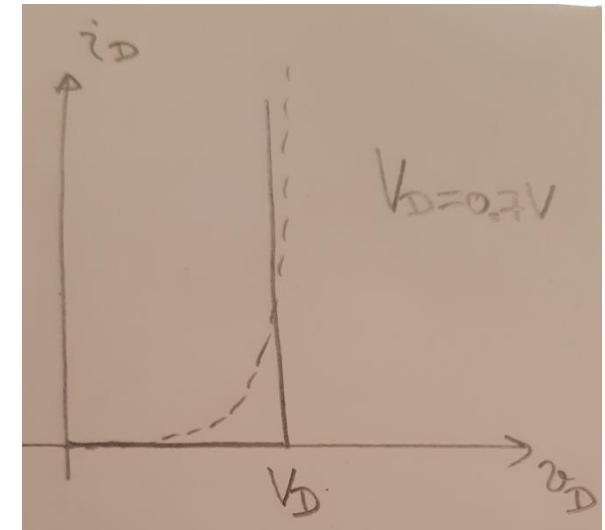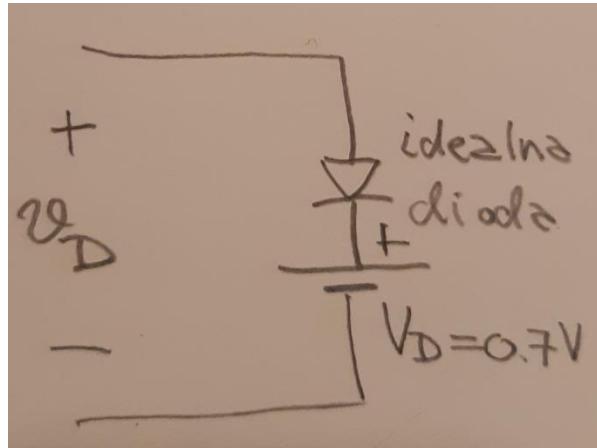
- Greška svega $\pm 0.1V$ pri promeni struje 10 puta
- Ekvivalentno kolo



$$v_D < V_D, i_D = 0$$
$$i_D > 0, v_D = V_D$$

Modeli statičke strujno-naponske karakteristike diode

– Izlomljeno linearni model diode

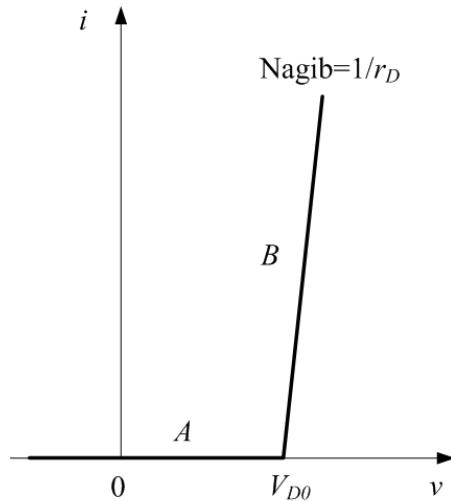

$$v_D > V_{D0}:$$


$$\frac{\Delta i_D}{\Delta v_D} = \frac{1}{r_D}$$

$$\frac{i_D - 0}{v_D - V_{D0}} = \frac{1}{r_D}$$


$$v_D = r_D i_D + V_{D0}$$

$$i_D = \frac{1}{r_D} v_D - \frac{V_{D0}}{r_D}$$

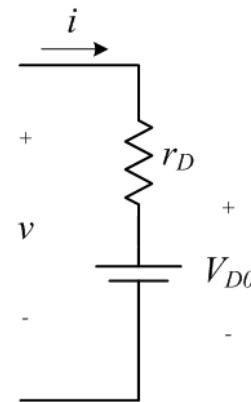- Ekvivalentno kolo
 - Za $r_D = 0$ svodi se na model sa konstantnim naponom.





Mali (naizmenični signali)

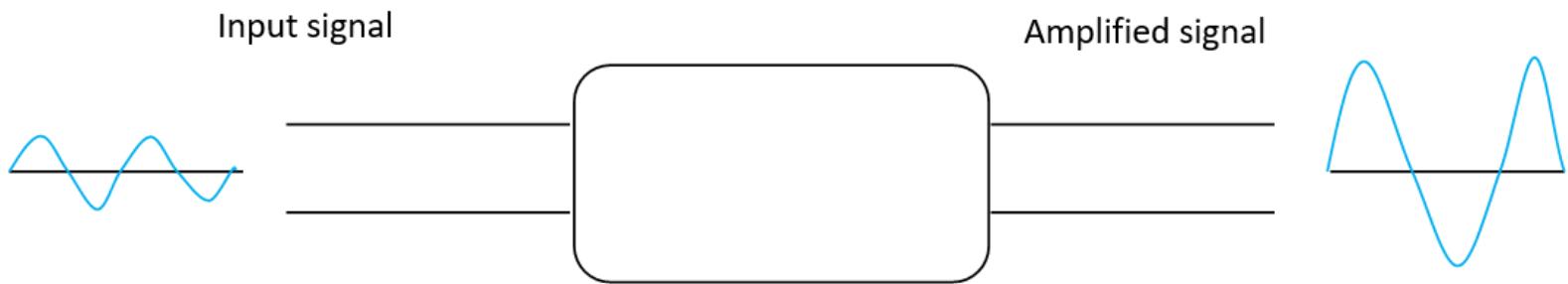

Mali (naizmenični signali)

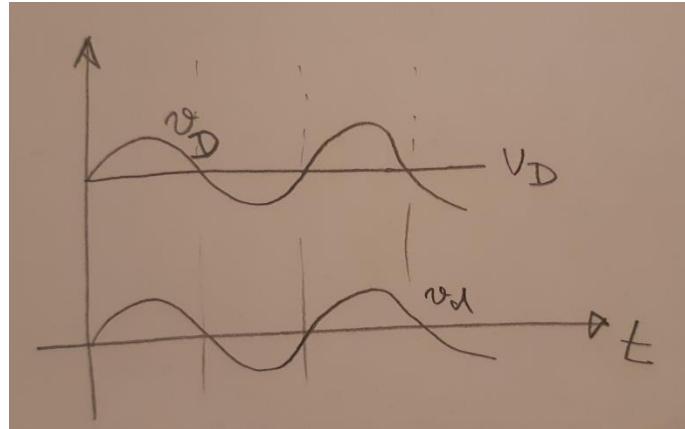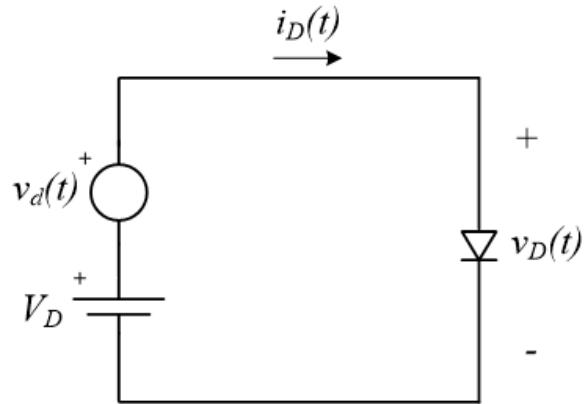- Statička karakteristika važi uvek ali često nas ne interesuju srednje vrednosti napona i struja, već samo njihove naizmenične komponente.



- Dioda direktno polarisana sa V_D
 - Na napon polarizacije se dodaje (superponira) mali promenljivi signal v_d

Model diode za male signale

- Trenutna vrednost ukupnog napona na diodi

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$

- Trenutna vrednost struje koja teče kroz diodu

$$i_D(t) = I_S e^{\frac{v_D(t)}{\eta V_T}} = I_S e^{\frac{V_D + v_d(t)}{\eta V_T}} = I_S e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} e^{\frac{v_d(t)}{\eta V_T}}$$

Ovde ne može superpozicija, jer je kolo nelinearno

$$\begin{aligned} i_D(t) &= I_D e^{\frac{v_d(t)}{\eta V_T}} \approx I_D \left(1 + \frac{v_d(t)}{\eta V_T} \right) = I_D + \frac{v_d(t)}{\eta V_T} = I_D + \frac{v_d(t)}{\frac{I_D}{r_d}} \\ &= I_D + i_d(t) \end{aligned}$$

- Izvršili smo linearizaciju Taylorovim redom, $e^{\frac{v_D(t)}{\eta V_T}} \approx 1 + \frac{v_d(t)}{\eta V_T}$, ako je $v_d(t)$ malo greška je mala – zato naglašavamo da ovo važi za **MALE** signale

Model diode za male signale

$$\begin{aligned} i_D(t) &= I_D e^{\frac{v_d(t)}{\eta V_T}} \approx I_D \left(1 + \frac{v_d(t)}{\eta V_T} \right) = I_D + \frac{v_d(t)}{\frac{\eta V_T}{I_D}} = I_D + \frac{v_d(t)}{r_d} \\ &= I_D + i_d(t) \end{aligned}$$

– Kada je kolo linearizovano, važi superpozicija


- I_D je jednosmerna struja koja zavisi samo od jednosmernog napona polarizacije V_D
- Promenljivi deo struje zavisi linearno od promenljivog malog napona, ali **koeficijent linearnosti zavisi od jednosmerne struje kroz diodu I_D**
- $r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$, otpornost diode za male signale (dinamička otpornost), za datu radnu tačku (vrednost struje I_D)

Model diode za male signale

- do r_d može da se dođe i preko prvog izvoda statičke i-u karakteristike diode (nagiba tangente)


$$r_d = \frac{1}{\left. \frac{di_D}{d\nu_D} \right|_Q} = \frac{1}{I_S e^{\frac{\nu_D(t)}{\eta V_T}} \left. \frac{1}{\eta V_T} \right|_Q} = \frac{\eta V_T}{I_D}$$

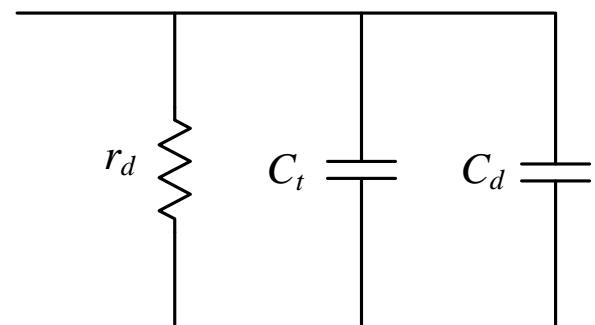- Konačno, model diode za male signale
 - Nećemo u obzir uzimati kondenzatore



Model diode za male signale

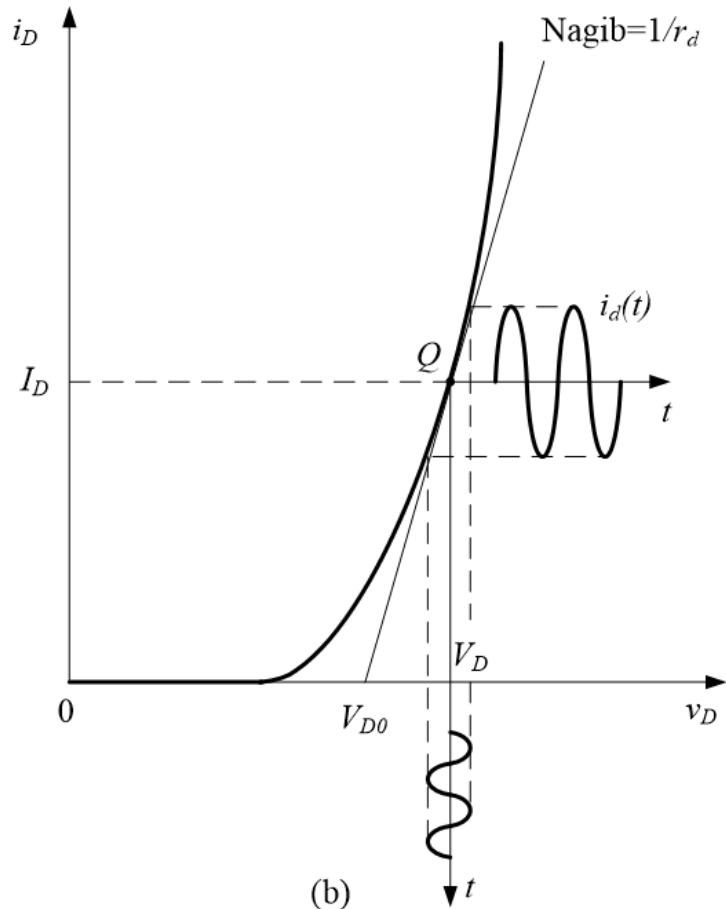- Q (mirna radna tačka) označava vrednosti napona i struje kada nema malog signala, V_D i I_D .
- U okolini Q, ako je promenljiv signal dovoljno mali, možemo k-ku posmatrati kao linearu, to jest koristiti njenu tangentu, koja ima nagib $\frac{1}{r_d}$ (to olakšava analizu)
 - Tada može superpozicija, $i_D = I_D + i_d$



Model diode za male signale

- Ako se promeni Q , odnosno konstantna struja kroz diodu, onda se koristi tangenta u novom Q (r_d zavisi od I_D)
- Nije prava superpozicija, jer dinamička otpornost kada se računa sa malim signalom zavisi od konstantnog signala

