


Osnovi analogue elektronike

prof. Dr Nenad Jovičić

nenad@etf.rs

Bipolarni tranzistori

- Model tranzistora za male signale

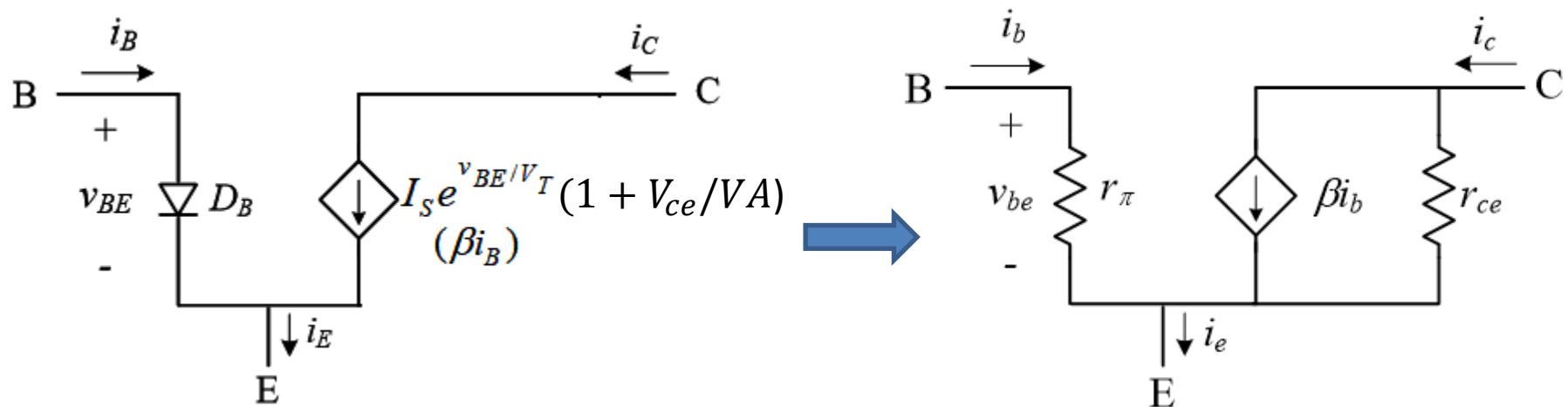


Bipolarni tranzistori

- **Model tranzistora za male signale**
 - Znamo da odredimo jednosmerne struje i napone, ali problem se javlja kada postoje promenljivi signali, na primer malo v_u
 - Može se koristiti opšti model (za velike signale), ali u njemu dioda... analitičko rešavanje problematično
 - Uprošćavanje ako se pretpostavi da su promene signala male, kada smatramo da su karakteristike tranzistora linearne
 - Zato se ovaj model naziva model za male signale

Bipolarni tranzistori

- **Model tranzistora za male signale**
 - Pretpostavimo da su karakteristike tranzistora u okolini mirne radne tačke linearne, i onda možemo da sve signale rastavimo na jednosmerne i promenljive.
 - Tada može superpozicija (linearna kola), i posebno računanje jednosmernih i promenljivih signala.
 - Ukupni signal se dobija na kraju, sabiranjem jednosmernih i promenljivih signala.

Bipolarni tranzistori

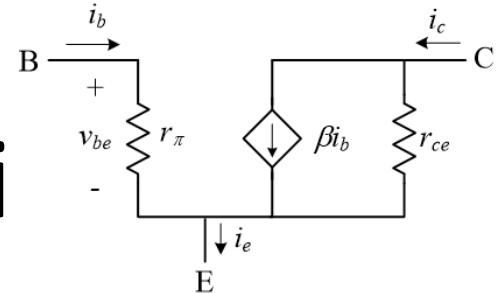

- Model tranzistora za male signale**

- Ukupni signali $i_C = I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$, $i_B = \frac{i_C}{\beta} = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$
- Ulagana otpornost tranzistora za male signale r_π (dinamička)


$$\frac{1}{r_\pi} = \left. \frac{d i_B}{d v_{BE}} \right|_Q = \left. \frac{i_b}{v_{be}} \right|_Q = \left. \frac{d}{d v_{BE}} \left(\frac{I_S}{\beta} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \right) \right|_Q$$

$$= \frac{1}{\beta} \frac{1}{V_T} \left(I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \right) \Big|_Q = \frac{I_{CQ}}{\beta V_T}$$

$$r_\pi = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}}$$

- Vidi se da zavisi od položaja radne tačke, odnosno I_{CQ}
 - Kod diode bilo $r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}}$


Bipolarni tranzistori

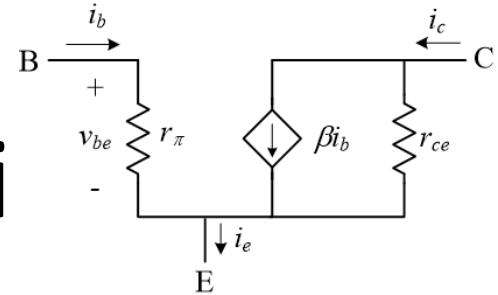

- **Model tranzistora za male signale**
 - Tako smo modelovali ulazno kolo
 - Za modelovanje prenosa se koristi opšti model, promena i_B dovodi do β puta veće promene i_C , što se predstavlja strujnim pojačanjem
 - Usled Erlijevog efekta, v_{CE} utiče na i_C , što se predstavlja otpornikom r_{ce}
 - Smerovi struja i_c i i_c vezani, ili u emitor ili obe iz emitora


Bipolarni tranzistori

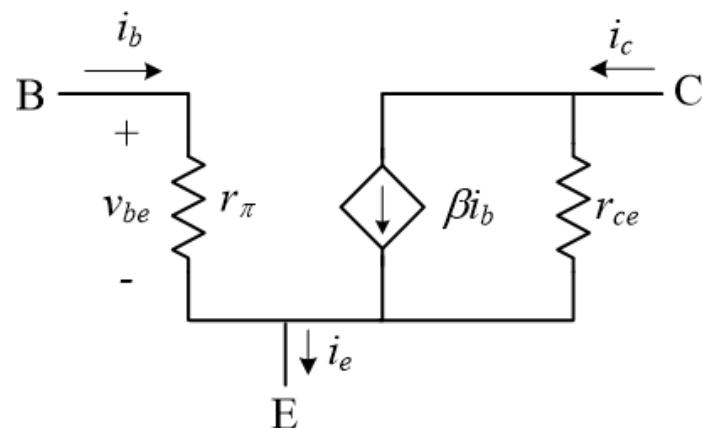- **Model tranzistora za male signale**
 - Model se naziva uprošćeni π model
 - Važi i za NPN i za PNP tranzistore
 - Promena samo malo menja signal (povećava i smanjuje), ali znak ukupnog signala se ne menja




Bipolarni tranzistori

- **Ekvivalentno kolo tranzistora za visoke učestanosti**
- Ako su promene ulaza brze, poredive sa brzinom fizičkih procesa, prethodni modeli nisu dobri
- Hibridni π model
 - Između B i E kapacitivnost C_b koja predstavlja dif kapacitivnost dir polarisanog BE spoja
 - Između B i C kapacitivnost C_t koja predstavlja kapacitivnost oblasti prostornog tovara inverzno polarisanog BC spoja
 - Obe vrednosti zavise od položaja mirne radne tačke tranzistora

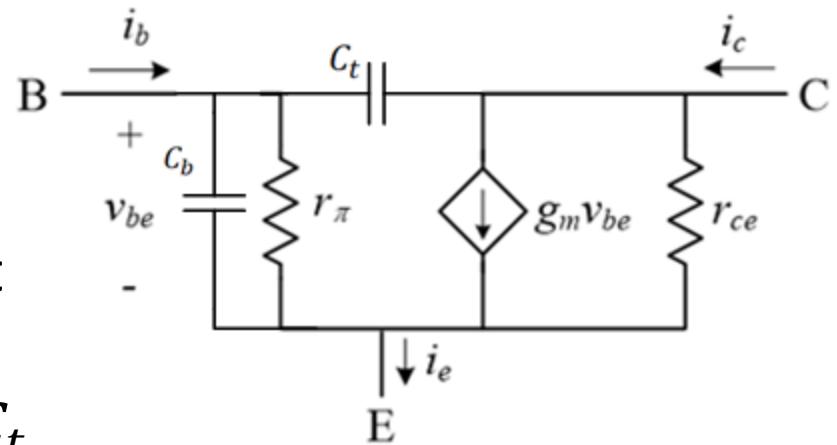

Osnovne karakteristike pojačavača

- Pojačavač se može prikazati kao mreža sva dva para priključaka, ulazom i izlazom
- Signal na izlazu pojačana kopija ulaznog $v_i(t) = Av_u(t)$ (A je pojačanje). Funkcija linearna, pa je pojačavač linearan
- Pojačavač linearan ako odnos promena signala na izlazu i ulazu ne zavisi od nivoa signala
 - Relativne promene ulaza i izlaza su jednake
- Ako u funkciji ima članova višeg reda, pojačavač je nelinearan
- Na ulaz pojačavača se povezuje pobudni generator koji može imati unutrašnju otpornost, na izlaz potrošač
- Pojačavač ima ulaznu i izlaznu otpornost
- Potreban izvor energije, zato pojačavač ima i **napajanje**

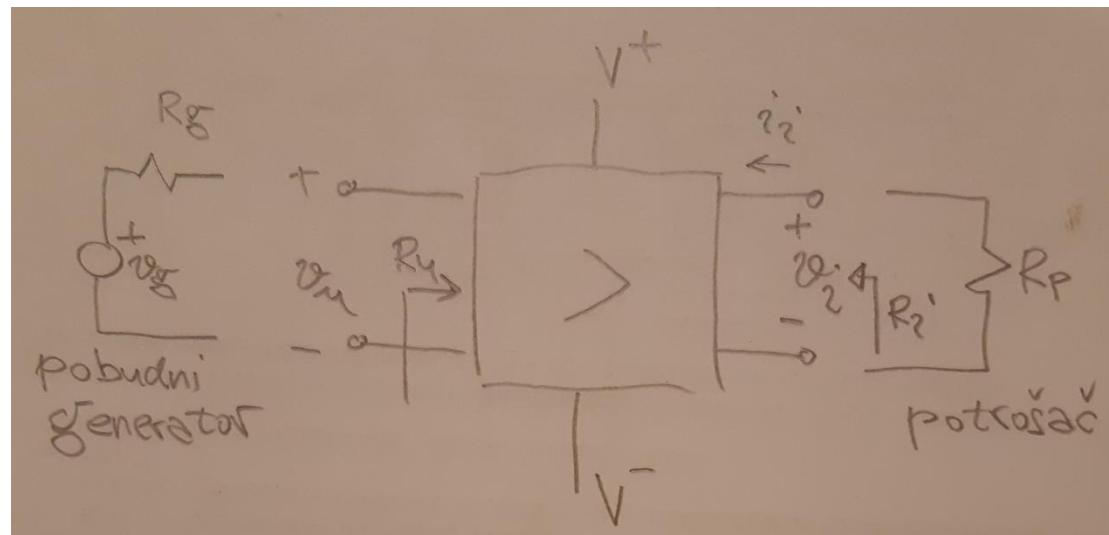

Osnovne karakteristike pojačavača

- **Statička funkcija prenosa idealnog pojačavača**
- Na ulaz se dovodi jednosmerni napon V_U i meri V_I .

- Naponsko pojačanje

$$A_v = \frac{dv_I}{dv_U} \Big|_Q = \frac{v_i}{v_u}$$

- Strujno pojačanje

$$A_i = \frac{i_i}{i_u}$$

- Pojačanje snage


$$A_p = p_i / p_u$$

- Ulazna otpornost

$$R_u = \frac{v_u}{i_u}$$

- Izlazna otpornost

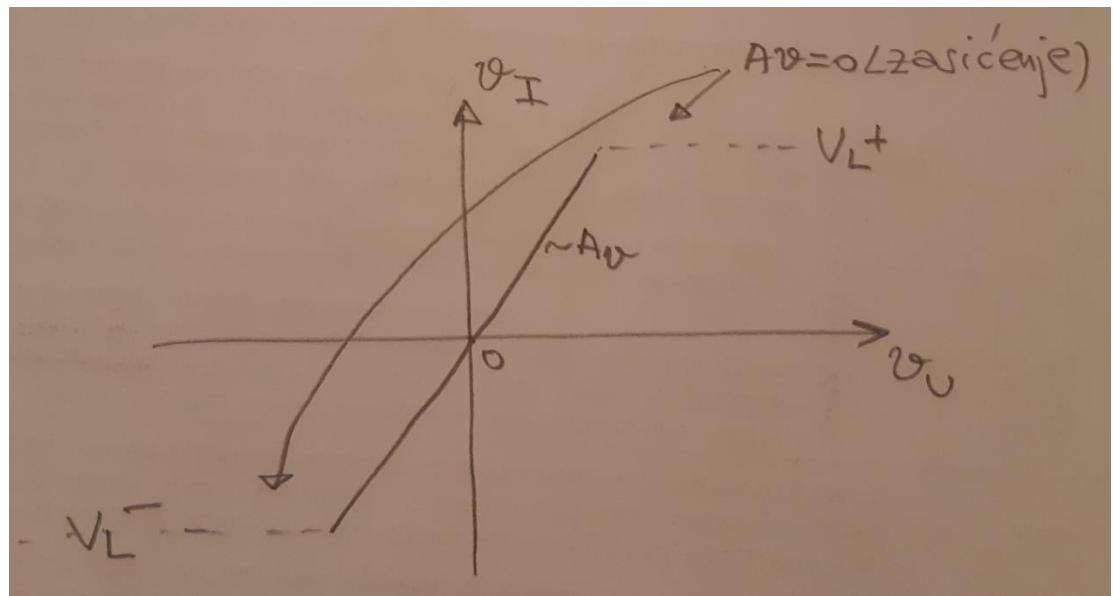
$$R_i = \frac{v_i}{i_i}, \text{ uz } v_g = 0, \text{ koristi se test generator povezan na izlaz}$$



Osnovne karakteristike pojačavača

- **Model pojačavača**

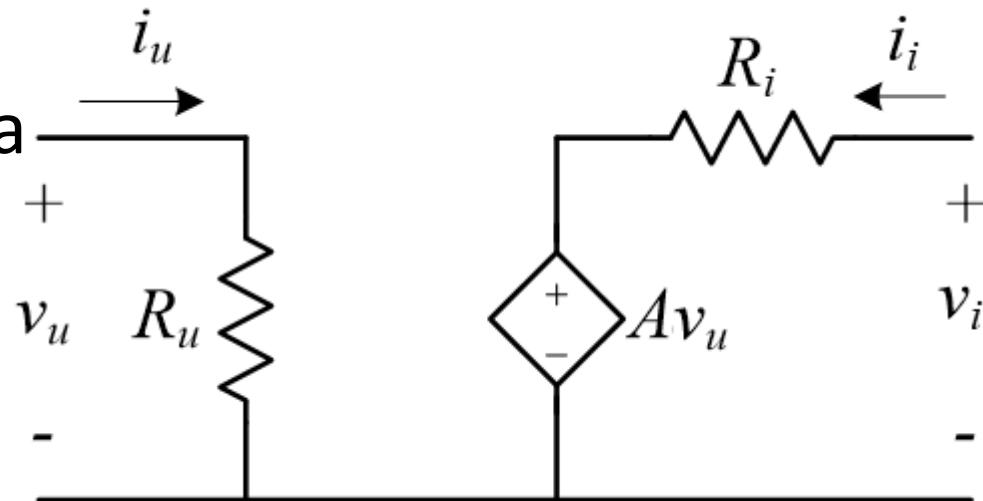- Pretpostavka da nema prenosa signala sa izlaza do ulaza



- Na izlazu postoji Tevenenovo ekvivalentno kolo

- A : naponsko pojačanje otvorenog kola

- Kada nema opterećenja $v_i = A \cdot v_u$

- Sa opterećenjem R_P $v_i = A v_u \frac{R_P}{R_P + R_i}$


$$A_v = \frac{v_i}{v_u} = A \frac{R_P}{R_P + R_i}, \text{ a kada } R_i \rightarrow 0 \quad A_v = A$$

Jednostenjeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

- Pojačavač ima po dva ulazna i izlaza priključka, a tranzistor ukupno 3.
 - Zato jedan od priključaka zajednički za ulaz i izlaz
- Šta ima smisla da bude ulaz, šta izlaz?
 - Nema svrhe da kolektor bude ulaz, tu je inverzno polarisani C-B spoj, nema efekta
 - Nema svrhe da baza bude izlaz, jer je struja baze mala, pa je i raspoloživa izlazna snaga mala

Jednostenepeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima


- Ostaju kombinacije:

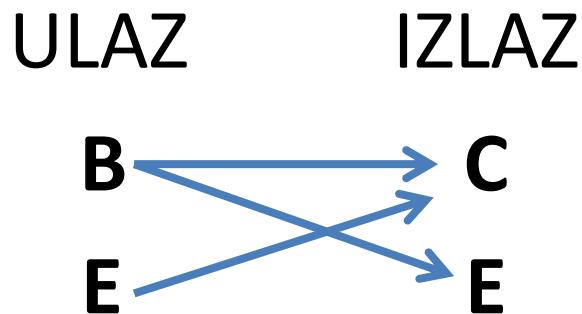

- Priljučak koji nije ni ulaz ni izlaz je referentni ili **zajednički priključak**


Jednosteneni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

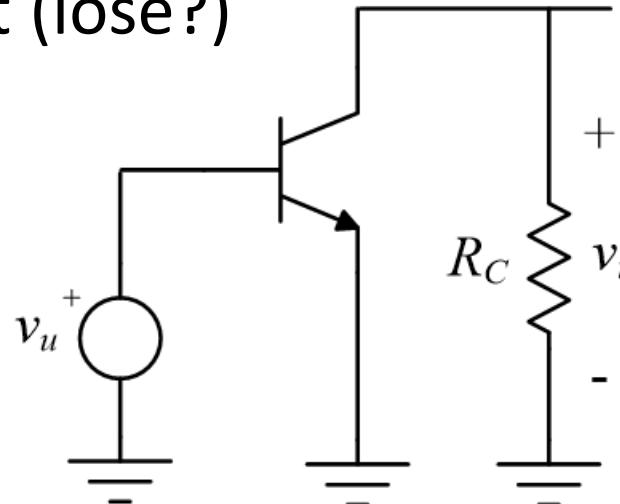- Stepen sa zajedničkim emiterom
 - Najčešće korišćena „sprega“
 - Veliko strujno i naponsko pojačanje (dobro), osrednja ulazna otpornost (?), velika izlazna otpornost (lose?)




Jednosteneni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

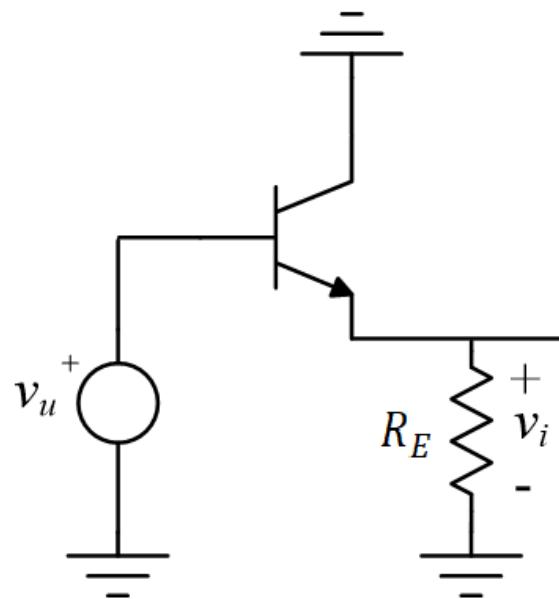- Stepen sa zajedničkim kolektorom
 - Naponsko pojačanje manje od i teži 1 (lose ?), veliko strujno pojačanje (dobro), velika ulazna otpornost (dobro), mala izlazna otpornost (dobro)



Jednosteneni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

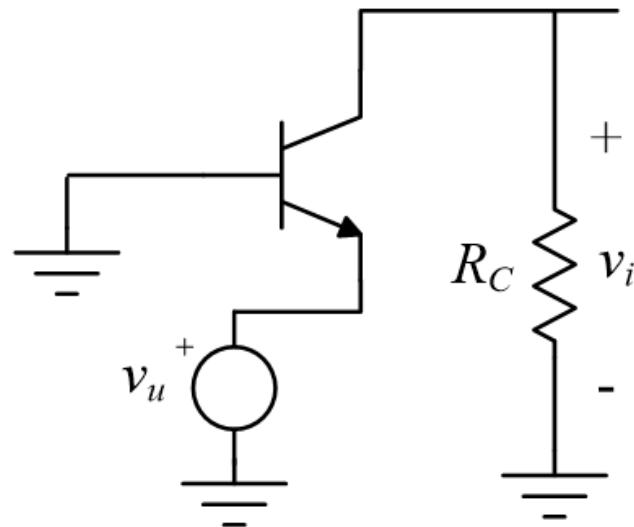- Stepen sa zajedničkom bazom
 - Veliko naponsko pojačanje (dobro), strujno pojačanje manje od i teži 1 (lose ?), mala ulazna otpornost (lose?), velika izlazna otporost (dobro?)




Jednostenjeni pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

- **Polarizacija tranzistora, radna prava i radna tačka**
 - Da bi tranzistor radio kao pojačavač (aktivni režim), spoj BE direktno polarisan, spoj BC inverzno polarisan.


Polarizacija tranzistora, radna prava i radna tačka

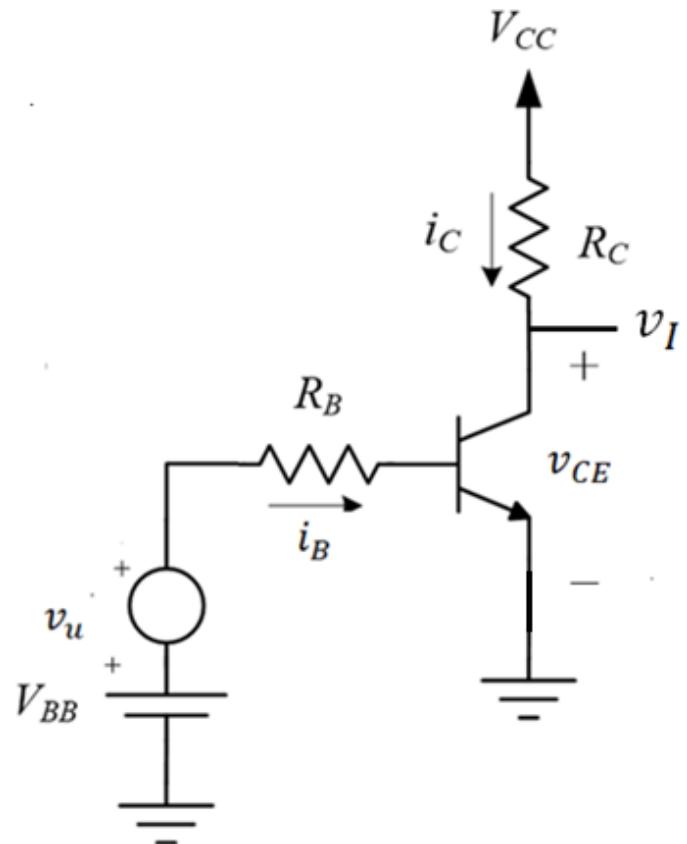- Da bi tranzistor radio kao pojačavač (aktivni režim), spoj BE treba da bude direktno polarisan, a spoj BC inverzno polarisan.



Polarizacija tranzistora

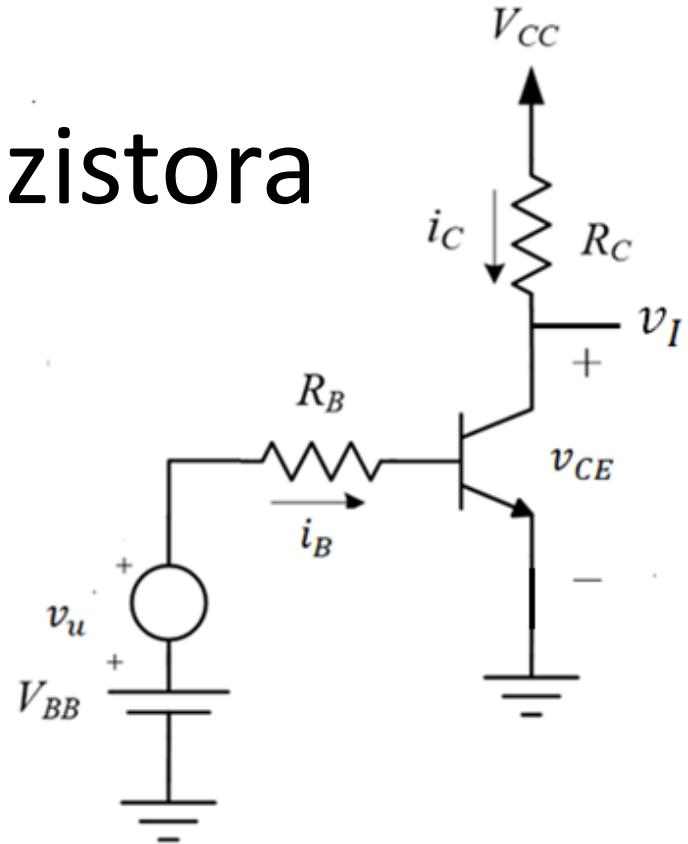- Polarizacija tranistora pomoću **dva izvora** napajanja, konfiguracija SZE
- Za jednosmerne napona i struje:
 - Bazno kolo: $V_{BB} = R_B I_B + V_{BE}$,
 $I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$
Struja baze se podešava pomoću otpornosti R_B
 - Kolektorsko kolo: $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$
 $I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$ (radna prava)




Radna prava

- Radna prava


$$I_C = -\frac{1}{R_C}V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

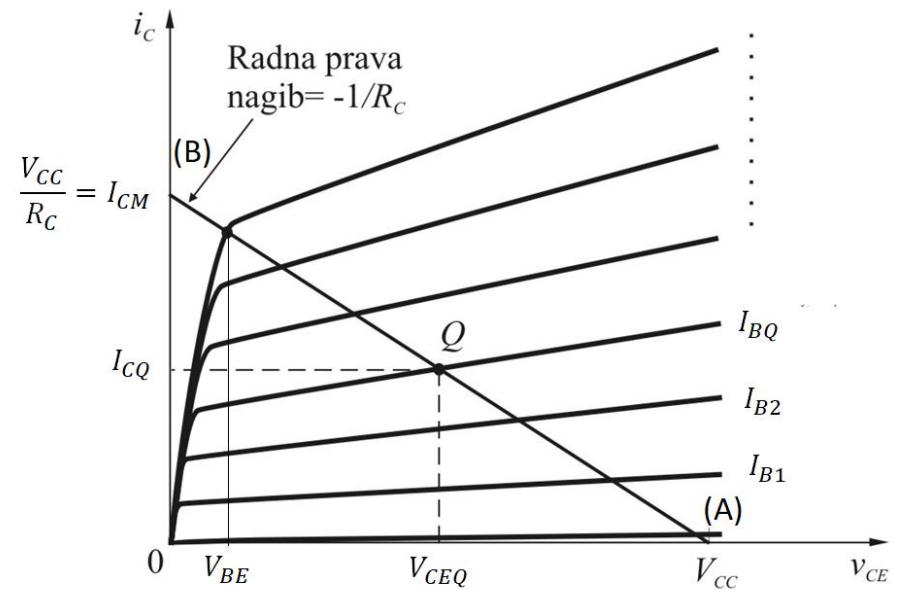se crta preko dijagrama izlaznih statičkih karakteristika tranzistora




Radna prava

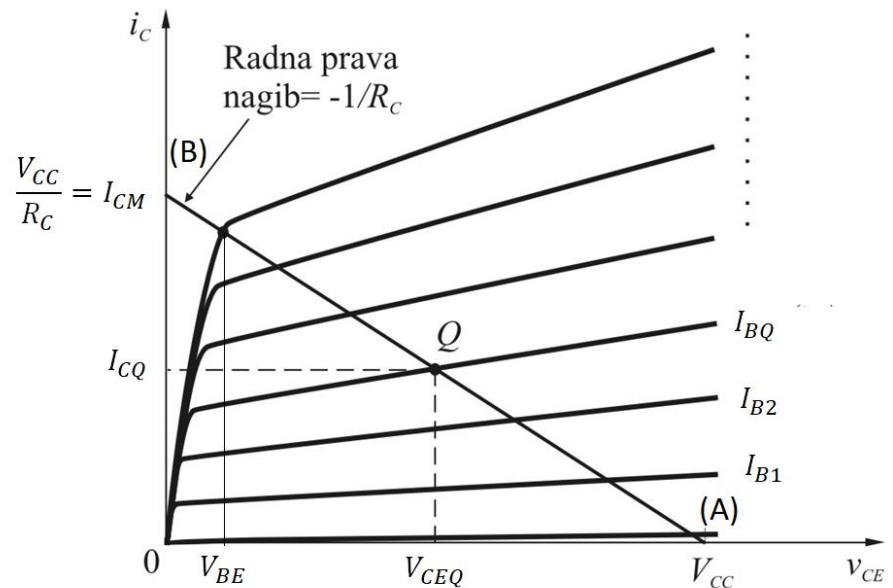- Karakteristične tačke:
 - Tačka (A) kada se tranzistor isključuje: $i_C = 0 \Rightarrow v_{CE} = V_{CC}$
 - Tačka (B) kada tranzistor ulazi u zasićenje: $v_{CE} \approx 0 \Rightarrow i_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ (maksimalna struja I_{CM})





Radna tačka

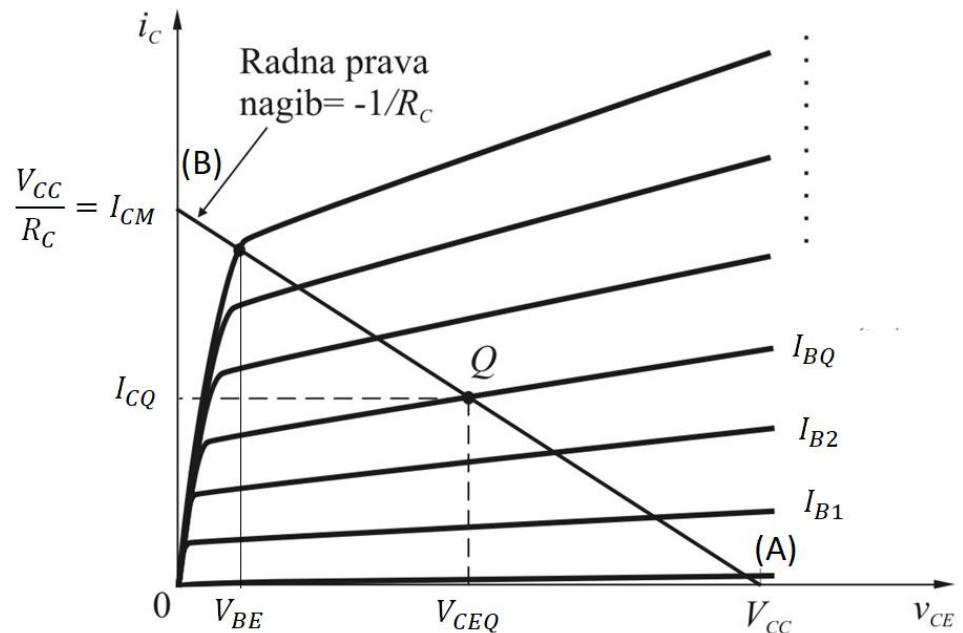
- Radna tačka
 $Q(V_{CEQ}, I_{CQ})$
u preseku radne prave i
odgovarajuće
karakteristike (odgovara
struji baze)



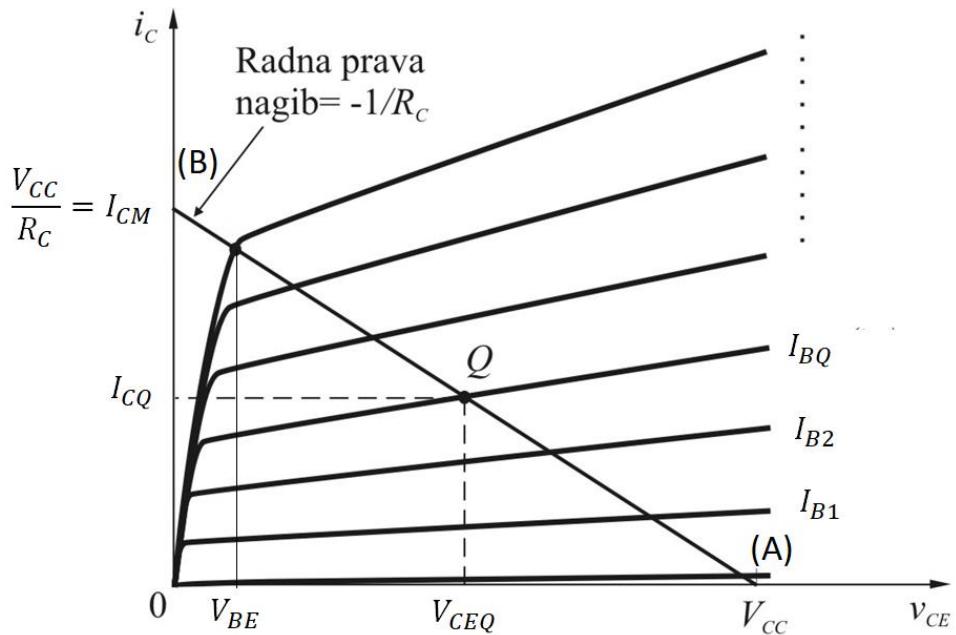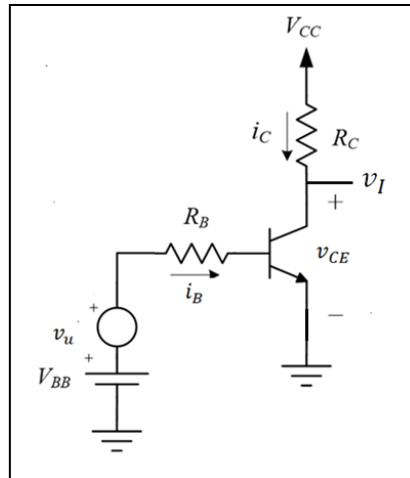Šta se dešava kada se pojave „mali“ signali?



Gde postaviti radnu tačku?

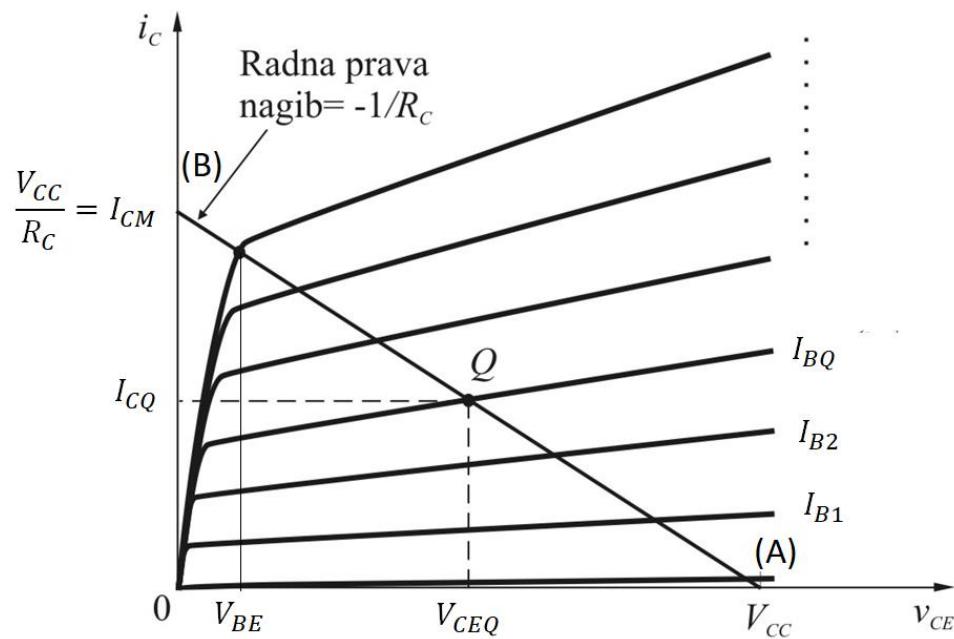

Optimalno postavljena radna tačka

- Da bismo imali najveće moguće promene napona i struje **simetrično oko radne tačke** (i u poz. i u neg. smeru), radna tačka se postavlja na sredinu radne prave.
- Tada je $I_{CQ} = \frac{I_{CM}}{2}$, $V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2}$
- Potrebna bazna struja I_{BQ} se izračuna ili odredi sa karakteristikama, i onda podesi otporikom R_B .
- Postoji potencijalni problem, dva naizgled ista tranzistora nemaju identično β , pa ista bazna struja neće „napraviti“ istu struju kolektora u ta dva slučaja...

Polarizacija može i na neki drugi način

