

## Elementi elektronike – februar 2022 - resenja

3. a)  $R_2 = (V_G - 2V_D)/I_{D1} - R_3 = 180\Omega$   
b)  $v_I = 0.6V + 6.37\mu V \sin(\omega t)$

4. a)  $R_B = 721.6\Omega$   
b)  $A_v = -g_m R_C$ ,  $R_{ul} = R_B \parallel r_\pi$ ,  $R_{izl} = R_c$   
c)  $A_v = -121.1$ ,  $R_{ul} = 82\Omega$ ,  $R_{izl} = 2k\Omega$

7.

a) Traženo pojačanje je  $A_v = -\frac{7}{12}$ .

b) Maksimalna amplituda je  $V_{i,\max} = 20$  V

Videti i zadatak 7 sa ispitnog roka iz Elemenata elektronike od 19.2.2021.

8. Moduo brojanja brojača je 5

