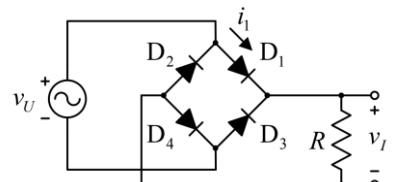


Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaze. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-8, 180 minuta. Završni ispit: zadaci 4-8, 120 minuta. Za prolaz na integralnom ispit u potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 10 poena. Završni ispit se smatra položenim ako student ima ukupno sa položenim kolokvijumom 51 i više poena i ako na pitanjima na završnom ispitima ima više od 6 poena.


- 1.* a) (5p) Opisati mehanizam provođenja struje difuzijom. Ilustrovati navedeni mehanizam odgovarajućim crtežom i izvršiti njegovu analizu. Napisati izraze za gustine struja koje nastaju difuzijom ako u difuziji učestvuju i elektroni i supljine. Navesti značenje svih veličina u ovim izrazima.
 b) (1p) Navesti mehanizme koji su dominantni u provođenju struje u blizini PN spoja i dalje od PN spoja, ako je PN spoj direktno polarisan.



Slika 3.

- 2.* (6 poena) a) (3p) Nacrtati šemu mernog kola za snimanje ulazne statičke strujno-naponske karakteristike NPN tranzistora i grafički predstaviti ovu karakteristiku.
 b) (3p) Izvesti izraz za ulaznu otpornost za male signale bipolarnog tranzistora.

3. (14 poena) Odrediti i grafički predstaviti zavisnosti $v_I=f(v_U)$ i $i_I=f(v_U)$ za diodno kolo sa slike 3. Poznato je $V_D=0.7$ V, $R=1$ k Ω .

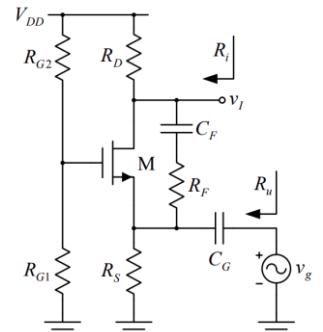


Slika 4.

4. (14 poena) Na slici 4 prikazan je pojačavač u konfiguraciji sa zajedničkim gejtom. Poznato je: $V_{DD}=12$ V, $R_{G1}=80$ k Ω , $R_{G2}=160$ k Ω , $R_D=2$ k Ω , $R_S=500$ Ω , $R_F=100$ k Ω , $k_n=2$ mA/V 2 , $V_t=2$ V, $C_G=C_F=\infty$.

- a) Izračunati struju drejna tranzistora u kolu sa slike.
 b) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača sa slike 4 za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost i izračunati vrednosti ovih parametara pojačavača.

- 5.* (10 poena) Nacrtati električnu šemu invertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem. Izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost ovog pojačavača ako upotrebljeni operacioni pojačavač ima konačno pojačanje A dok su mu ostale karakteristike idealne.

- 6.* (10 poena) a) (4p) Skicirati funkciju prenosa realnog logičkog invertora. Na crtežima obeležiti karakteristične veličine. Napisati izraze za margine šuma.
 b) (4p) Nacrtati šemu NMOS logičkog invertora sa otpornim opterećenjem. Skicirati karakteristiku prenosa i označiti oblasti i režime rada tranzistora.
 c) (2p) Nacrtati električnu šemu dvoulaznog CMOS ILI kola.

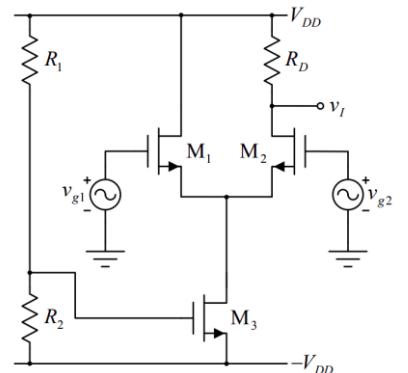


Slika 7.

7. (20 poena) Na slici 7 prikazan je diferencijalni pojačavač. Poznato je: $V_{DD}=5$ V, $R_1=8$ k Ω , $R_2=2$ k Ω , $R_D=3$ k Ω , $V_t=1$ V, $k_n=4$ mA/V 2 .

- a) Odrediti vrednosti struja svih tranzistora i vrednost izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.
 b) Predstaviti pojačavač ekvivalentnom polovinom kola za male signale pri diferencijalnoj pobudi i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje $A_d=v_i/v_d$ ($v_d=v_{g1}-v_{g2}$). Izračunati vrednost diferencijalnog pojačanja ovog pojačavača.
 c) Izračunati minimalnu vrednost signala srednje vrednosti za koji svi tranzistori rade u režimu zasićenja.

8. (20 poena) Na slici 8 data je šema sinhronog brojača realizovanog sa JK master-slejv flipflopovima. Pomoću vremenskog dijagrama prikazati rad brojača i odrediti osnovu brojanja. Prepostaviti da je u početnom trenutku brojač bio resetovan.

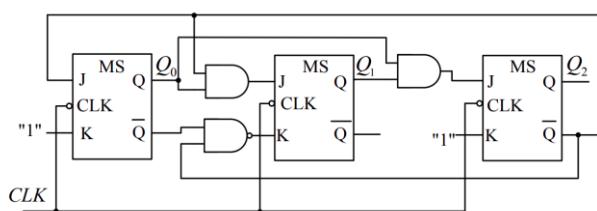

Slika 8.