

Kolokvijum

Kolokvijum traje 2 sata. Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno naruštanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja kolokvijuma. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani vežbanke, u kvadratiće u koje se upisuju poeni, za zadatke koji nisu rađeni upisati znak X. Za prolaz je potrebno da ukupan broj poena sa kolokvijuma bude veći od 20, uz uslov da se na zadacima označenim sa * (teorija) dobije više od 4 poena (1/3 maksimalnog broja poena na teoriji).

1*. (6 poena)


- a) (2p) Nacrtati električnu šemu dvostranog usmeraća sa Grecovim spojem.
- b) (2p) Ako je napon na sekundaru transformatora usmeraća iz tačke (a) $v_s(t) = V_{ss} \sin \omega t$ nacrtati talasni oblik napona na izlazu usmeraća. Pretpostaviti da dioda ima konstantan napon provođenja V_D .
- c) (2p) Ako je napon probroja diode BV_D odrediti maksimalnu dozvoljenu vrednost napona V_s .

2*. (6 poena)

- a) (3p) Navesti uslove za rad NPN tranzistora u aktivnom režimu i nacrtati ekvivalentno kolo (model) ovog tranzistora kada radi u aktivnom režimu .
- b) (1p) Nacrtati ekvivalentno kolo (model) bipolarnog tranzistora za male signale.
- c) (2p) Izvesti izraze za parametre bipolarnog tranzistora koji se koriste u modelu za male signale.


3. (14 poena) U kolu pojačavača sa slike 3 poznato je $V_{DD} = -V_{SS} = 5V$, $I_0 = 4mA$, $R_P = 100k\Omega$, $R_F = 50k\Omega$, $k_n = 2mA/V^2$, $V_T = 1V$ i $\lambda = 0.02V^{-1}$.

- a) Zanemarujući efekat modulacije dužine kanala (uticaj parametra λ) izračunati struju drejna tranzistora I_D u mirnoj radnoj tački
- b) Nacrtati odgovarajuću šemu za mali signal i izračunati naponsko pojačanje pojačavača $a_v = v_p/v_g$.
- c) Izračunati strujno pojačanje $a_i = i_p/i_g$ i ulaznu otpornost R_u pojačavača.

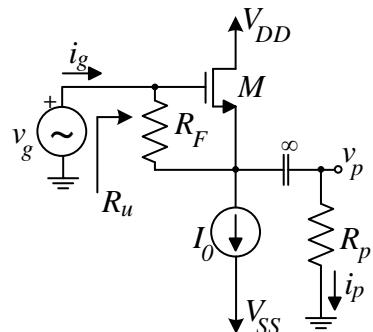

Slika 3.

4. (14 poena) Za kolo sa slike 4 poznato je: $R_1 = R_2 = 1k\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $V_D = V_{BE} = 0.7V$, $\beta = 100$, $V_{CES} = 0.2V$. Ako je poznato $0 \leq V_{CC} \leq 5V$ odrediti v_{OUT} u funkciji od V_{CC} ($v_{OUT} = f(V_{CC})$).

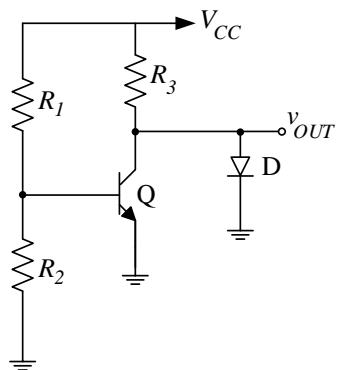

Slika 4.