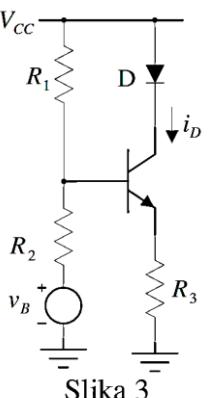


Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaže. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-8, 180 minuta. Završni ispit: zadaci 4-8, 120 minuta. Za prolaz na integralnom ispit u potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa \* dobije više od 10 poena. Završni ispit se smatra položenim ako student ima ukupno sa položenim kolokvijumom 51 i više poena i ako na pitanjima na završnom ispitima ima više od 6 poena.

- 1. \* (6 poena) a) (3p)** Grafički i analitički predstaviti statičku strujno-naponsku karakteristiku diode koja se aproksimira izlomljeno linearnim modelom. Nacrtati ekvivalentno kolo (model) navedene diode.

- b) (3p) Nacrtati električnu šemu polutalasnog (jednostranog) usmeraća. Izvesti izraz za srednju vrednost napona na izlazu posmatranog usmeraća ako se prepostavi da je dioda idealna i da ima napon provođenja  $V_D = 0$ .



Slika 3

- 2.\* (6 poena) a) (2p)** Nacrtati poprečni presek i oblik kanala NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom, pod uslovom da je  $V_{GS} > V_t$  i  $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ .

- b) (2p) Grafički predstaviti izlaznu strujno-naponsku karakteristiku NMOS tranzistora

- c) (2p) Nacrtati model NMOS tranzistora za male signale i izvesti izraze za parametre tog modela.


- 3. (14 poena)** U kolu sa slike 3 odrediti i nacrtati zavisnost struje diode  $i_D(v_B)$  ako je opseg napona  $v_B$  od 0 V do 8 V. Poznato je:  $V_{CC} = 10$  V,  $R_1 = 9.5$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 0.5$  k $\Omega$ ,  $R_3 = 90$   $\Omega$ . Parametri tranzistora su:  $V_{BE} = 0.7$  V,  $V_{CES} = 0.2$  V,  $\beta = 100$ , gde je pad napona diode  $V_D = 0.7$  V.

- 4. (14 poena)** Na slici 4 je prikazan pojačavač sa zajedničkim emitorm. Poznato je  $V_{CC} = 10$  V,  $R_E = 1$  k $\Omega$ ,  $R_C = 2$  k $\Omega$ ,  $R_{B1} = 10$  k $\Omega$ ,  $\beta = 50$ ,  $V_{BE} = 0.7$  V,  $V_T = 25$  mV,  $C_B = \infty$ ,  $C_E = \infty$ .

- a) (6p) Odrediti vrednost otpornosti  $R_{B2}$  tako da vrednost napona na izlazu u mirnoj radnoj tački iznosi  $V_I = 7$  V.

- b) (6p) Nacrtati šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i strujno pojačanje.


- c) (2p) Izračunati vrednosti naponskog pojačanja i strujnog pojačanja.

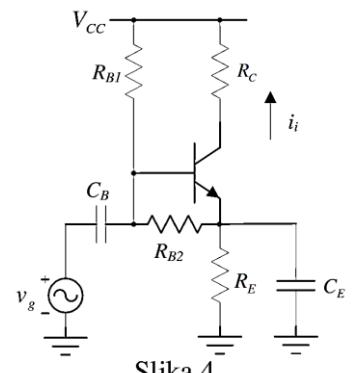

Slika 4

- 5.\* (10 poena) a) (5p)** Nacrtati električnu šemu diferencijalnog pojačavača sa minimalnim brojem NMOS tranzistora i simetričnim izlazom, koji se napaja iz izvora napajanja oba polariteta  $\pm V_{DD}$ . Na šemi označiti ulazne i izlazne napone.

- b) (5p) Koristeći označke za signale sa slike (a) ovog zadatka napisati izraze za diferencijalno pojačanje, pojačanje signala srednje vrednosti i za faktor potiskivanja signala srednje vrednosti.

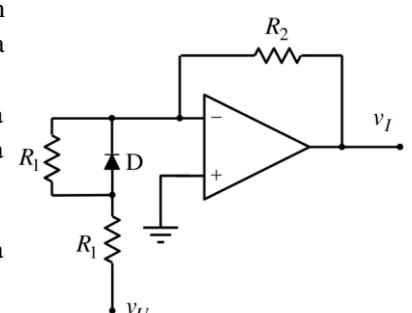

Slika 7.

- 6.\* (10 poena) a) (3p)** Nacrtati pojačavač snage u klasi B realizovan korišćenjem dva bipolarna tranzistora i dva izvora za napajanje.

- b) (3p) Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača koji se pobuđuje prostoperiodičnim naponskim signalom.

- c) (4p) Ukoliko se zanemare crossover izobličenja, izračunati koeficijent korisnog dejstva pojačavača pri maksimalnoj amplitudi izlaznog napona.


- 7. (20 poena)** U kolu sa slike 7 se koristi idealni operacioni pojačavač koji se napaja dvostrano sa naponom napajanja  $\pm V_{CC}$ , gde je  $V_{CC} = 5$  V. Poznato je:  $R_1 = 1$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 2R_1$  i napon na provodnoj diodi  $V_D = 0.7$  V. Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku  $v_I = f(v_U)$ .

- 8. (20 poena)** Na slici 8 prikazan je diferencijalni pojačavač. Poznato je:  $V_{DD} = 5$  V,  $R_1 = 8$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 2$  k $\Omega$ ,  $R_D = 3$  k $\Omega$ ,  $V_f = 1$  V,  $k_n = 4$  mA/V<sup>2</sup>.

- a) (4p) Odrediti vrednosti struja svih tranzistora i vrednost izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.

- b) (8p) Predstaviti pojačavač ekvivalentnom polovinom kola za male signale pri diferencijalnoj pobudi i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje  $A_d = v_i/v_d$ , ( $v_d = v_{g1} - v_{g2}$ ). Izračunati vrednost diferencijalnog pojačanja ovog pojačavača.

- c) (8p) Izračunati minimalnu vrednost signala srednje vrednosti za koji svi tranzistori rade u režimu zasićenja.

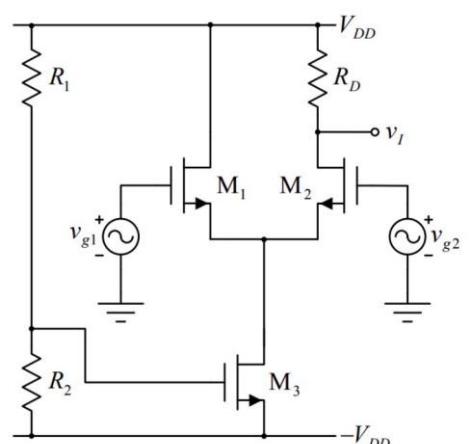

Slika 8.