

## Osnovi analogne elektronike – AVGUST 2022 - REŠENJA

3)

I)  $0 \leq v_{IN} < 1.3V$ ;  $D_Z = ON, D_1 = OFF$ ;

$$v_{OUT} = \frac{1}{2}v_{IN} + 1.35V$$

II)  $1.3V \leq v_{IN} < 2V$ ;  $D_Z = OFF, D_1 = OFF$ ;


$$v_{OUT} = 2V$$

III)  $2V \leq v_{IN} < 8V$ ;  $D_Z = OFF, D_1 = ON$ ;

$$v_{OUT} = \frac{1}{2}v_{IN} + 1V$$

IV)  $8V \leq v_{IN} < 9V$ ;  $D_Z = ON, D_1 = ON$ ;

$$v_{OUT} = \frac{2}{3}v_{IN} - \frac{1}{3}V$$

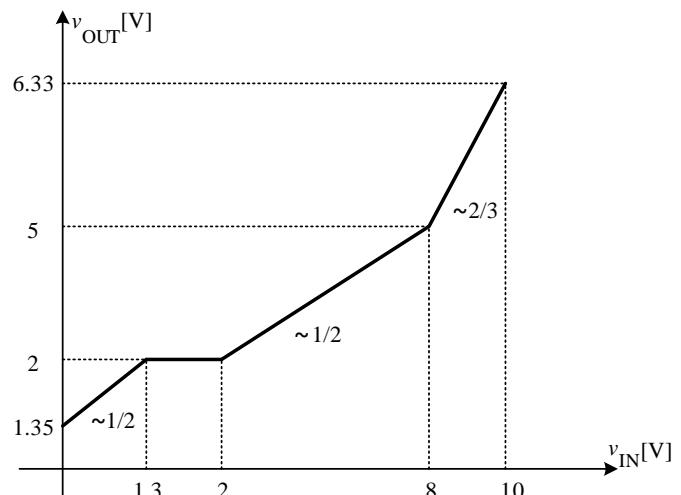

Slika 1. – Slika uz zadatak 3.

4) a)  $I_C = 9.9mA$

b)  $A_v = -(g_m + 1/R_B)/(1/R_P + 1/R_B)$ ;  $R_u = 1/(1/r_{\pi} + (1 - A_v)/R_B)$


c)  $A_v = -360$ ,  $R_u = 25\Omega$

7) U slučaju kada je  $v_{IN} < 0$ , dioda  $D_2$  je uključena a dioda  $D_1$  je isključena i u kolu je uspostavljena negativna povratna sprega i tada važi:

$$v_{OUT} = -v_{IN}$$

U slučaju kada je  $v_{IN} = 0$ , obe diode su isključene. Ako povećavamo ulazni napon imamo takvu topologiju kola u kojoj su i dalje obe diode isključene a operacioni pojačavač se ponaša kao komparator. Tada je izlaz operacionog pojačavača jednak 0V. Izlazni napon kola u ovoj topologiji iznosi:

$$v_{OUT} = v_{IN}/2$$

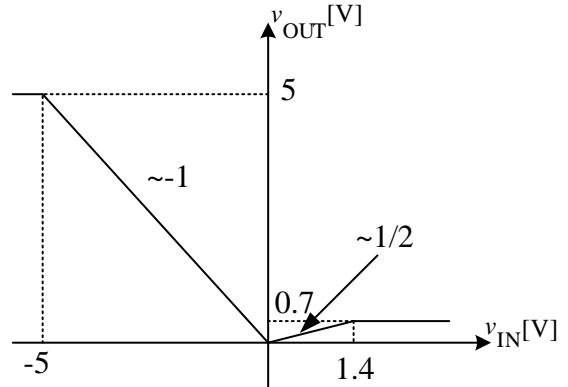

Slika 2. – Slika uz zadatak 7.

Kada ulazni napon dostigne vrednost  $v_{IN} = 2V_D$  uključiće se dioda  $D_1$  dok će dioda  $D_2$  ostati isključena. U ovom slučaju važi da je izlazni napon jednak:

$$v_{OUT} = V_D$$

8)

a)  $R_B = 3 M\Omega$

b)  $I_{P\max} = 525 mA$

c) Maksimalna snaga ostvaruje se na granici strujnog ograničenja  $P_{P\max} = 5.25 W$ .