

Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i nepromogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaže. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-8, 180 minuta. Samo popravni kolokvijum ili samo završni ispit: 120 minuta. Popravni kolokvijum i završni ispit: prvih 120 minuta kolokvijum, drugih 60 minuta završni ispit (završni ispit raditi u posebnoj vežbanci). Za prolaz na integralnom ispitu je potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 10 poena. Za prolaz na kolokviju potrebno je više od 20 poena uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 4 poena. Završni ispit se smatra položenim ako student ima ukupno sa položenim kolokvijumom 51 i više poena i ako na pitanjima na završnom ispitima ima više od 6 poena.

1. * (6 poena) a) (3p) Grafički i analitički predstaviti staticku strujno-naponsku karakteristiku diode koja se aproksimira izlomljeno linearnim modelom. Nacrtati ekivalentno kolo (model) navedene diode.

b) (3p) Nacrtati električnu šemu polatalasnog (jednostranog) usmeraća. Izvesti izraz za srednju vrednost napona na izlazu posmatranog usmeraća ako se prepostavi da je dioda idealna i da ima napon provođenja $V_D=0$.

2.* (6 poena) a) (2 p) Nacrtati poprečni presek i oblik kanala NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom, pod uslovom da je $V_{GS} > V_t$ i $V_{DS} = V_{GS} - V_t$.

b) (2 p) Grafički predstaviti izlaznu strujno-naponsku karakteristiku NMOS tranzistora.


c) (2 p) Nacrtati model NMOS tranzistora za male signale i izvesti izraze za parametre tog modela.

3. (14 poena) U kolu sa slike 3 koristi se bipolarni tranzistor koji ima: $\beta = \infty$, $V_{BE} = V_{BET} = V_{BES} = 0.7$ V i $V_{CES} = 0.2$ V. Poznato je: $R_{B1} = 700\Omega$, $R_{B2} = 2k\Omega$, $R_C = 2\text{k}\Omega$, $V_{CC} = 9$ V. Odrediti napon na izlazu V_I i pokazati u kom režimu radi tranzistor ako je:


a) (5 p) $I_G = 5$ mA.

b) (5 p) $I_G = 1.5$ mA.

c) (4 p) $I_G = 0.5$ mA.

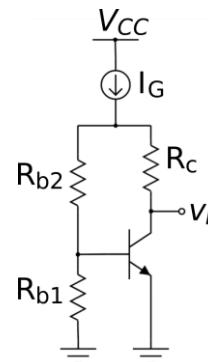

Slika 3.

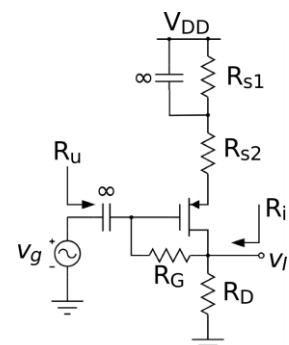

Slika 4.

4. (14 poena)

Na slici 4 prikazan je pojačavač sa MOSFET tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom. Poznato je: $V_{DD}=10$ V, $R_{S1}=1.8\text{k}\Omega$, $R_{S2}=200\Omega$, $R_D=2\text{k}\Omega$, $R_G=20\text{k}\Omega$, $k_p=4\text{mA/V}^2$, $V_t=-1$ V.

a) (4 p) Izračunati struju tranzistora I_D u mirnoj radnoj tački.

b) (10 p) Nacrtati ekivalentnu šemu pojačavača sa slike 4 za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje, ulaznu otpornost i izlaznu otpornost i izračunati vrednosti ovih parametara pojačavača.

5.* (10 poena) a) (7 p) Nacrtati šemu pojačavača sa povratnom spregom. Izvesti izraz za pojačanje A_f ovog pojačavača. Prepostaviti da je pojačanje otvorenog kola A, a da je funkcija prenosa kola povratne sprege β . Navesti uslove koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi povratna sprega bila pozitivna, odnosno negativna.
b) (3 p) Navesti uslov koji bi trebalo da je ispunjen da bi u kolu postojala jaka negativna povratna sprega i napisati izraz za pojačanje A_f ako je taj uslov ispunjen.

6.* (10 poena) a) (2 p) Nacrtati šemu stabilizatora napona sa Zener diodom i otpornikom.

b) (4 p) Nacrtati šemu stabilizatora napona sa Zener diodom i rednim NPN tranzistorom.

c) (4 p) Izračunati maksimalnu izlaznu struju stabilizatora u funkciji ulaznog napona V_{IN} , strujnog pojačanja tranzistora β , napona Zener diode V_Z i otpornosti R_z koja napaja Zener diodu i bazu bazu tranzistora.


7. (20 poena) Na slici 7 je data šema diferencijalnog pojačavača sa bipolarnim tranzistorima identičnih karakteristika. Poznato je: $V_{CC} = -V_{EE} = 10$ V, $R_C = 5\text{k}\Omega$, $|V_{BE}| = 0.7$ V, $\beta = 100$, $r_i = \infty$, $V_T = 25$ mV.

a) (5 p) Odrediti vrednost otpornosti R_2 , tako struja emitera tranzistora Q_3 i Q_4 iznosi 1mA.

b) (5 p) Predstaviti pojačavač ekvivalentom polovinom kola za male signale pri diferencijalnoj pobudi i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje $A_d = v_o/v_d$ ($v_d = v_{g1} - v_{g2}$).

c) (6 p) Predstaviti pojačavač ekvivalentom polovinom kola za male signale pri pobudi signalom srednje vrednosti i izvesti izraz za pojačanje signala srednje vrednosti $A_s = v_o/v_s$ ($v_s = v_{g1} + v_{g2}$).

d) (4 p) Izračunati vrednosti diferencijalnog pojačanja i pojačanja signala srednje vrednosti kod pojačavača sa slike.

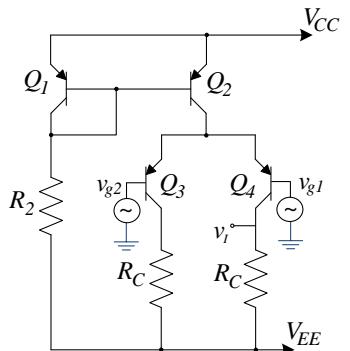

Slika 7.


8. (20 poena) Na slici 8 je prikazan pojačavač snage sa negativnom povratnom spregom realizovan pomoću komplementarnog para bipolarnih tranzistora. Poznato je $V_{CC} = -V_{EE} = 10$ V, $I_{B1} = I_{B2} = 150$ mA, $R_p = 1\Omega$, $V_{CES1} = V_{ECS2} = 0.5$ V, $V_{D1} = V_{D2} = 0.6$ V, $V_{BE1} = V_{EB2} = 0.7$ V, $V_{A1} = V_{A2} \rightarrow \infty$, $\beta_1 = \beta_2 \rightarrow \infty$. Izlazna struja operacionog pojačavača ograničena je na $|i_{OP}|_{max} = 100$ mA.

a) (8 p) Odrediti i nacrtati staticku prenosnu karakteristiku pojačavača $v_p = v_p(v_u)$, za ulazni napon u opsegu $V_{EE} \leq v_u \leq V_{CC}$.

b) (4 p) Za prostoperiodičan ulazni napon dat izrazom $v_u(t) = 0.1$ V $\sin(\omega_0 t)$ skicirati napone $v_{OP}(t)$ i $v_p(t)$ na jednoj periodi ulaznog napona.

c) (4 p) Ukoliko se pojačavač pobudi prostoperiodičnim naponom oblika $v_u(t) = V_u \sin(\omega_0 t)$ skicirati koeficijent korisnog dejstva pojačavača $\eta = P_p/(P_{CC} + P_{EE})$, u funkciji amplitude ulaznog napona u opsegu $0 \leq V_u \leq V_{CC} - V_{CES1}$.

d) (4 p) Ukoliko se tranzistori zamene za tranzistore sa istim karakteristikama osim što je $\beta_1 = \beta_2 = 99$, izračunati minimalno potrebno $I_B = I_{B1} = I_{B2}$.

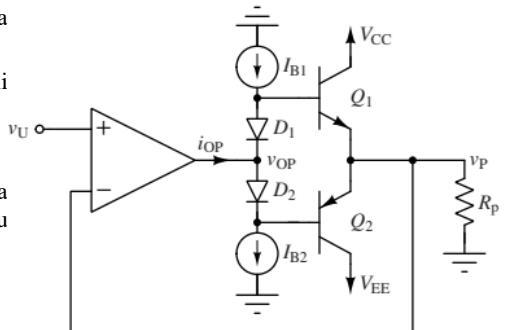

Slika 8.