

Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaze. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-8, 180 minuta. Završni ispit: zadaci 4-8, 120 minuta. Za prolaz na integralnom ispit u potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 10 poena. Završni ispit se smatra položenim ako student ima ukupno sa položenim kolokvijumom 51 i više poena i ako na pitanjima na završnom ispitima ima više od 6 poena.

1.* a) (5p) Opisati mehanizam provođenja struje difuzijom. Ilustrovati navedeni mehanizam odgovarajućim crtežom i izvršiti njegovu analizu. Napisati izraze za gustine struja koje nastaju difuzijom ako u difuziji učestvuju i elektroni i šupljine. Navesti značenje svih veličina u ovim izrazima.

b) (1p) Navesti mehanizme koji su dominantni u provođenju struje u blizini PN spoja i dalje od PN spoja, ako je PN spoj direktno polarisan.

2.* (6 poena) a) (3p) Nacrtati šemu mernog kola za snimanje statičke strujno-naponske karakteristike NPN tranzistora i grafički predstaviti ovu karakteristiku.

b) (3p) Izvesti izraz za ulaznu otpornost za male signale bipolarnog tranzistora.

3. (14 poena) Odrediti i grafički predstaviti zavisnosti $v_I=f(v_U)$ i $i_I=f(v_U)$ za diodno kolo sa slike 3. Poznato je $V_D=0.7$ V, $R=1$ kΩ.

4. (14 poena) Na slici 4 prikazan je pojačavač u konfiguraciji sa zajedničkim gejtom. Poznato je: $V_{DD}=12$ V, $R_{G1}=80$ kΩ, $R_{G2}=160$ kΩ, $R_D=2$ kΩ, $R_S=500$ Ω, $R_F=100$ kΩ, $k_n=2$ mA/V², $V_t=2$ V, $C_G=C_F=\infty$.

a) Izračunati struju drejna tranzistora u kolu sa slike.

b) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača sa slike 4 za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost i izračunati vrednosti ovih parametara pojačavača.

5.* (10 poena) Nacrtati električnu šemu invertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem. Izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost ovog pojačavača ako upotrebljeni operacioni pojačavač ima konačno pojačanje A dok su mu ostale karakteristike idealne.

6.* (10 poena) Nacrtati dvostepeni pojačavač sa direktnom spregom u kome je prvi stepen sa zajedničkim emitorom a drugi stepen sa zajedničkim kolektorom. Na raspolaganju su dva NPN tranzistora, jedan izvor za napajanje i potreban broj otpornika. Za dato kolo izvesti izraz za ulaznu otpornost i pojačanje pojačavača.

7. (20 poena) Na slici 7 prikazan je diferencijalni pojačavač. Poznato je: $V_{DD}=5$ V, $R_I=8$ kΩ, $R_2=2$ kΩ, $R_D=3$ kΩ, $V_t=1$ V, $k_n=4$ mA/V².

a) Odrediti vrednosti struja svih tranzistora i vrednost izlaznog napona u mirnoj radnoj tački.

b) Predstaviti pojačavač ekvivalentnom polovinom kola za male signale pri diferencijalnoj pobudi i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje $A_d=v_i/v_d$ ($v_d=v_{g1}-v_{g2}$). Izračunati vrednost diferencijalnog pojačanja ovog pojačavača.


c) Izračunati minimalnu vrednost signala srednje vrednosti za koji svi tranzistori rade u režimu zasićenja.

8. (20 poena) Na slici 8 je prikazano kolo stabilizatora napona sa rednim tranzistorom i kolom za ograničenje struje. Poznato je $V_G = 12$ V, $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.6$ V, $\beta_1 = \beta_2 \rightarrow \infty$, $R = 10$ kΩ, $V_{CES1} = V_{CES2} = 0$. Parametri Zener diode su $V_Z = 5$ V i $I_D = 0$. Operacioni pojačavač je idealan sa strujnim ograničenjem izlaznog priključka do $I_{OP\max} = 40$ mA. Otpornost potrošača R_p se može menjati.


a) (7p) Ako je poznato $R_A + R_B = 1$ MΩ, izračunati otpornosti R_A i R_B tako da napon otvorene veze ($R_p \rightarrow \infty$) na izlazu stabilizatora bude jednak $V_{I(ov)} = 9$ V.

b) (6p) Izračunati otpornost šanta R_s tako da kolo strujne zaštite ograničava izlaznu struju potrošača na $I_{p\max} = 540$ mA. Prilikom proračuna, zanemariti uticaj redne veze otpornosti R_A i R_B .


c) (7p) Izračunati maksimalnu snagu koja se disipira na tranzistoru Q_1 za sve moguće vrednosti otpornosti potrošača.

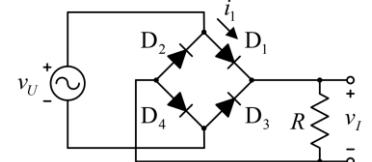


Slika 3.

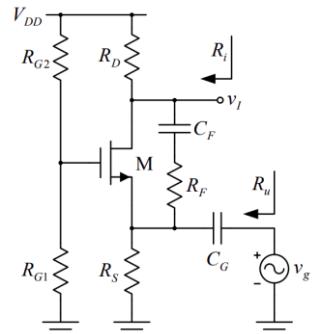

Slika 4.

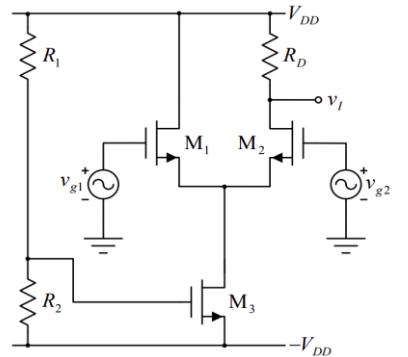

Slika 7.

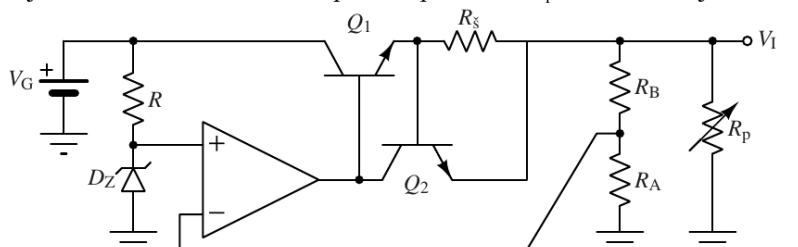

Slika 8.