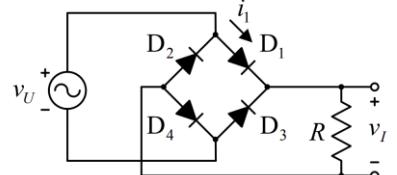


Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaze. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-8, 180 minuta. Završni ispit: zadaci 4-8, 120 minuta. Za prolaz na integralnom ispit u potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 10 poena. Završni ispit se smatra položenim ako student ima ukupno sa položenim kolokvijumom 51 i više poena i ako na pitanjima na završnom ispitima ima više od 6 poena.

- 1.* (6 poena) a) (5p)** Opisati mehanizam provođenja struje difuzijom. Ilustrovati navedeni mehanizam odgovarajućim crtežom i izvršiti njegovu analizu. Napisati izraze za gustine struja koje nastaju difuzijom ako u difuziji učestvuju i elektroni i šupljine. Navesti značenje svih veličina u ovim izrazima.

- b) (1p) Navesti mehanizme koji su dominantni u provođenju struje u blizini PN spoja i dalje od PN spoja, ako je PN spoj direktno polarisan.



Slika 3.

- 2.* (6 poena) a) (3p)** Nacrtati šemu mernog kola za snimanje ulazne staticke strujno-naponske karakteristike NPN tranzistora i grafički predstaviti ovu karakteristiku.


- b) (3p) Izvesti izraz za ulaznu otpornost za male signale bipolarnog tranzistora.

- 3. (14 poena)** Odrediti i grafički predstaviti zavisnosti $v_I=f(v_U)$ i $i_L=f(v_U)$ za diodno kolo sa slike 3. Poznato je $V_D=0.7$ V, $R=1$ k Ω . Ulazni napon v_U se kreće u opsegu od -5V do 5V.

- 4. (14 poena)** Na slici 4 prikazan je pojačavač u konfiguraciji sa zajedničkim gejtom. Poznato je: $V_{DD}=12$ V, $R_{G1}=80$ k Ω , $R_{G2}=160$ k Ω , $R_D=2$ k Ω , $R_S=500$ Ω , $R_F=100$ k Ω , $k_n=2$ mA/V 2 , $V_t=2$ V, $C_G=C_F=\infty$.

- a) Izračunati struju drejna tranzistora u kolu sa slike.

- b) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača sa slike 4 za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost i izračunati vrednosti ovih parametara pojačavača.

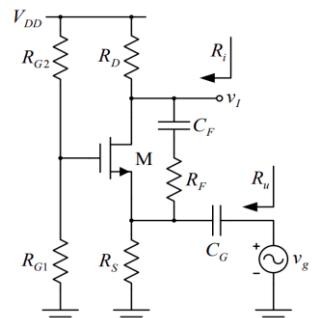


Slika 4.

- 5.* (10 poena)** Nacrtati električnu šemu neinvertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem. Izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost ovog pojačavača ako upotrebljeni operacioni pojačavač ima konačno pojačanje A dok su mu ostale karakteristike idealne.

- 6.* (10 poena) a) (2 p)** Nacrtati šemu stabilizatora napona sa Zener diodom i otpornikom.

- b) (4 p) Nacrtati šemu stabilizatora napona sa Zener diodom i rednim NPN tranzistorom.

- c) (4 p) Izračunati maksimalnu izlaznu struju stabilizatora u funkciji ulaznog napona V_{IN} , strujnog pojačanja tranzistora β , napona Zener diode V_Z i otpornosti R_Z koja napaja Zener diodu i bazu bazu tranzistora.

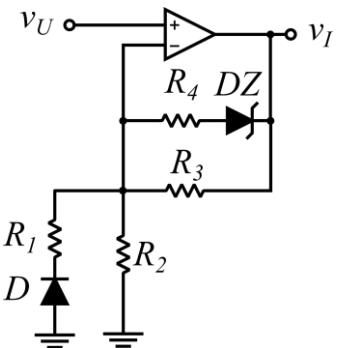

Slika 7.

- 7. (20 poena)**

- a) (15 p) Odrediti i grafički predstaviti napon na izlazu kola sa slike 7 u funkciji napona na ulazu.

- b) (5 p) Nacrtati jednu periodu napona na izlazu kola ako je napon na ulazu oblika $v_U = 6V \cdot \sin(\omega t)$.

Operacioni pojačavač je idealan, pozitivno napajanje operacionog pojačavača je 10V, dok je negativno napajanje -5V. Poznato je: $R_1=R_2=2$ k Ω , $R_3=R_4=2R_1$, $V_D=0$ V, $V_Z=4$ V.


- 8. (20 poena)** Na slici 8 je prikazan pojačavač snage sa negativnom povratnom. Poznato je $V_{CC}=-V_{EE}=10$ V, $R_p=50$ Ω , $V_{CES1}=V_{ECS2}=0$ V, $V_{BE1}=V_{EB2}=1$ V, $V_{A1}=V_{A2} \rightarrow \infty$, $\beta_1=\beta_2 \rightarrow \infty$. Izlazna struja operacionog pojačavača ograničena je na $|i_{OP}|_{max}=25$ mA.

- a) (8p) Odrediti i nacrtati staticke prenosne karakteristike pojačavača

$v_P=v_P(v_U)$ i $v_{OP}=v_{OP}(v_U)$, za ulazni napon u opsegu $V_{EE} \leq v_U \leq V_{CC}$.

- b) (6p) Za prostoperiodičan ulazni napon dat izrazom $v_U(t)=1 \text{ V } \sin(\omega_0 t)$ skicirati napone $v_{OP}(t)$ i $v_P(t)$ na jednoj periodi ulaznog napona.

- c) (6p) Za ulazni napon iz tačke b), izračunati minimalnu otpornost potrošača tako da operacioni pojačavač ne ulazi u strujno ograničenje ako su $\beta_1=\beta_2=49$.

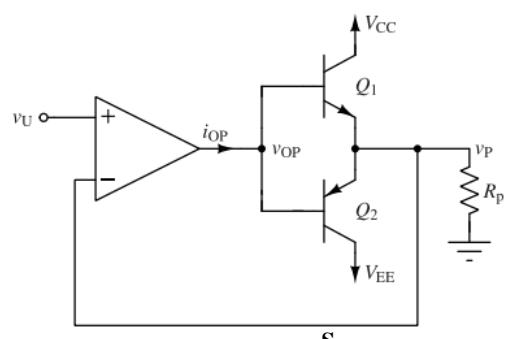

Slika 8.