

## Osnovi analogne elektronike – SEPTEMBAR 2022 – REŠENJA


### 3. Rešenje

Za kolo može se pisati:


$$v_I = \begin{cases} v_U - 2V_D, & v_U > 2V_D \\ 0, & -2V_D < v_U < 2V_D \\ -v_U - 2V_D, & v_U < -2V_D \end{cases},$$

$$i_I = \begin{cases} \frac{v_U - 2V_D}{R}, & v_U > 2V_D \\ 0, & v_U < 2V_D \end{cases}$$

Grafici funkcija prenosa  $v_I = f(v_U)$  i  $i_I = f(v_U)$  za diodno kolo su predstavljene na slikama 3.1 i 3.2, respektivno.

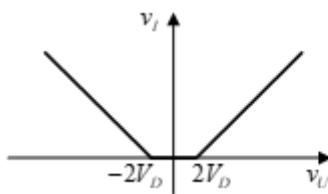

Slika 3.1

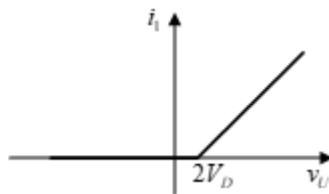

Slika 3.2

### 4. Rešenje

a) Napon na gejtu tranzistora je

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} = 4V$$

Uz pretpostavku da tranzistor radi u režimu zasićenja važi

$$I_D = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_t)^2$$


Za kolo sa slike 4 se može pisati

$$V_G = I_D R_S + V_{GS}$$

Rešavanjem sistema prethodnih jednačina dobija se

$$I_D = 1.53mA.$$

b) Na slici 4.1 je prikazano je akvivalentno kolo za male signale. Za čvor  $v_i$  se može pisati

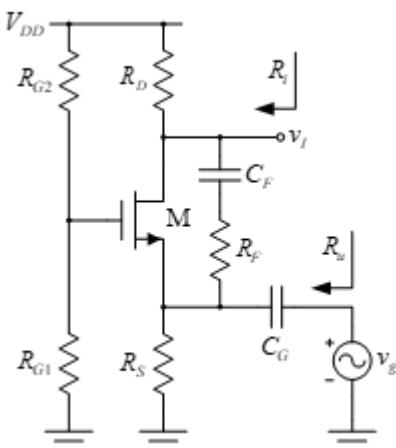

Slika 4

$$\frac{V_i}{R_D} + \frac{V_i - V_g}{R_F} + g_m V_{gs} = 0$$

Na osnovu slike 4.1 je jasno da je


$$V_{gs} = -V_g$$

Korišćenjem prethodna dva izraza dolazi se do izraza za naponsko pojačanje pojačavača

$$A_v = \frac{V_i}{V_g} = \frac{R_D}{R_D + R_F} (1 + g_m R_F)$$

Ulagana otpornost pojačavača je

$$R_u = \frac{V_g}{i_g}$$

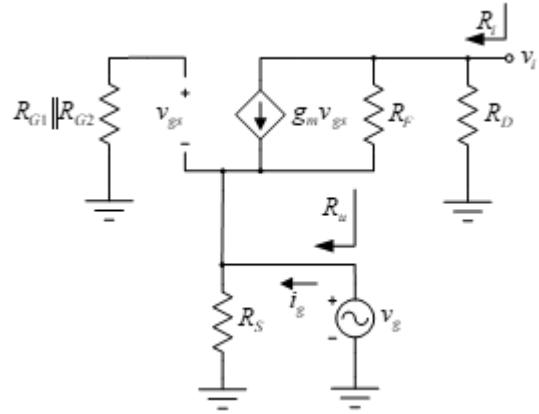

Slika 4.1

Za kolo sa slike 4.1 važi

$$i_g = \frac{V_g}{R_S} + g_m V_g + \frac{V_g - V_i}{R_F}$$

Ako se iskoristi ranije određen izraz za naponsko pojačanje, prethodni izraz se transformiše u

$$i_g = \frac{V_g}{R_S} + g_m V_g + \frac{V_g (1 - A_v)}{R_F},$$

odakle se dolazi do izraza za ulagnu otpornost pojačavača

$$R_u = \frac{V_g}{i_g} = \frac{1}{1/R_S + g_m + (1 - A_v)/R_F}$$

Izlazna otpornost pojačavača je

$$R_o = R_D \| R_F$$

Transkonduktansa tranzistora u mirnoj radnoj tački je

$$g_m = \sqrt{2 k_n I_D} = 2.45 \text{ mA/V}^2,$$

te su traženi parametri pojačavača

$$A_v = 4.8, R_u = 228 \Omega, R_o = 1.96 \text{ k}\Omega$$

## 7. zadatak

A)


$$\begin{aligned}
 v_I &= -5V, v_U \leq -\frac{5}{3}V \\
 v_I &= \left(1 + \frac{R_3||R_4}{R_1||R_2}\right)v_U = 3v_U, v_U \in \left(-\frac{5}{3}V, 0V\right) \\
 v_I &= \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)v_U = 3v_U, v_U \in [0V, 2V] \\
 v_I &= 2v_U + 2V, v_U \in [2V, 4V] \\
 v_I &= 10V, v_U \geq 4V
 \end{aligned}$$

b)


Kako je u tački a) određena zavisnost izlaznog napona od ulaznog, na osnovu ove zavisnosti je potrebno nacrtati dijagram kada je ulaz oblika  $v_U = 6V \cdot \sin(\omega t)$ .

## 8. zadatak

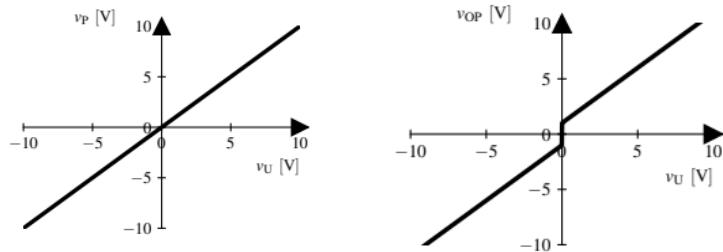a) Tražene statičke karakteristike prikazane su na slikama.



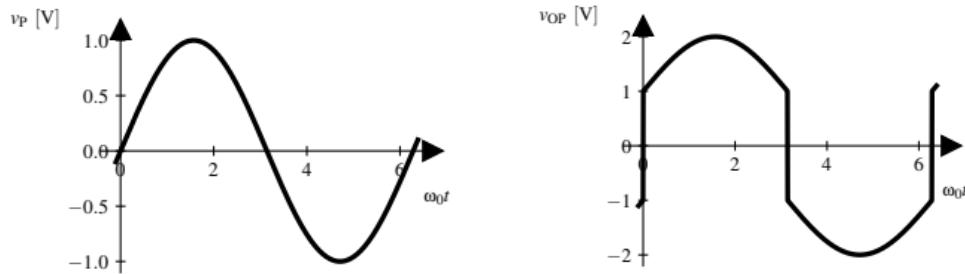b) Traženi dijagrami prikazani su na slikama:



c) Tražena otpornost je  $R_{p,min} = 0.8 \Omega$