

NAPOMENA:

Ispit traje tri sata.


Numerisati svaku stranu sveske u gornjem spoljašnjem uglu. Svaki zadatak početi na novoj strani. Zadaci moraju biti čitko i uredno napisani. Zaokruživanjem broja zadatka u tabeli na omotu označiti koji su zadaci rađeni, i pored toga upisati broj strane na kojoj zadatak počinje.

1. Diode u kolu na slici 1 su idealne.

a) [7] Ako je $R = \infty$, nacrtati vremenski dijagram napona v_P u stacionarnom režimu za tri periode ulaznog napona. Odrediti srednju vrednost napona v_P u funkciji veličina sa slike (Efektivna vrednost mrežnog napona, data na slici, jednaka je 240V).

b) [7] Ako je $C = 0$, nacrtati vremenski dijagram napona v_P u stacionarnom režimu za tri periode ulaznog napona. Odrediti srednju vrednost napona v_P u funkciji veličina sa slike.


c) [6] Ako su vrednosti C i R izabrane tako da je varijacija struje kroz R mnogo manja od srednje vrednosti te struje, nacrtati pojednostavljen izgled vremenskog dijagrama napona v_P u stacionarnom režimu za tri periode ulaznog napona.

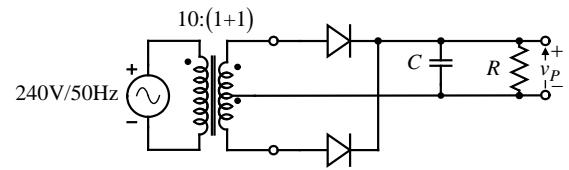

Slika 1.

2. [15] Nacrtati Vidlarov strujni izvor i navesti približan izraz za njegovu izlaznu otpornost. Ako je ulazna referentna struja ovog strujnog izvora jednaka 1mA , odrediti potrebnu vrednost otpornosti upotrebljenog otpornika tako da napon na njemu bude jednak 100mV . Smatrati da je $V_T = 25\text{mV}$, $\beta \rightarrow \infty$.

3. [15] Nacrtati principijelnu šemu simetričnog pojačavača ("puš-pul") u klasi B sa komplementarnim tranzistorima u sprezi sa zajedničkim kolektorom. Smatrati da su izvori za napajanje $V_{CC} = -V_{EE}$, a potrošač je R_P . U funkciji parametara kola i amplitude sinusoidalnog izlaznog napona odrediti izraz za srednju struju svakog od dva izvora za napajanje, izraz za srednju snagu oba izvora, za srednju korisnu snagu i za faktor iskorišćenja. Kolika je maksimalna vrednost faktora iskorišćenja?

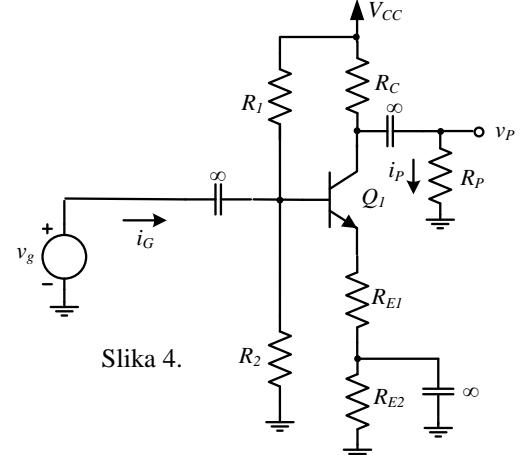

Slika 4.


4. U kolu pojačavača sa slike 4, parametri tranzistora su $\beta_0 = 100$, $V_{BE} = 0,6\text{V}$, $V_{CES} = 0,2\text{V}$ i $V_A \rightarrow \infty$, dok je $V_{CC} = 12\text{V}$, $V_T = 25\text{mV}$, $R_{E1} = 500\Omega$, $R_{E2} = 9.5\text{k}\Omega$, $R_I = 100\text{k}\Omega$ i $R_P = 10\text{k}\Omega$, $v_g(t) = 0,5\text{V} \cdot \sin(2\pi ft)$, $f = 1\text{kHz}$. Pri proračunu jednosmernog režima smatrati da $\beta_F \rightarrow \infty$.

a) [4] Odrediti otpornost R_2 i R_C tako da struja kolektora u mirnoj radnoj tački bude $I_C = 0,5\text{mA}$ i napon između kolektora i emitora u mirnoj radnoj tački iznosi $V_{CE} = 5\text{V}$.

b) [5] Odrediti vrednosti napona na priključcima tranzistora i potrošaču u mirnoj radnoj tački V_B , V_C , V_E i V_P .

c) [10] Odrediti naponsko pojačanje $a_v = v_p/v_g$, strujno pojačanje $a_i = i_p/i_g$, ulaznu otpornost R_u koju vidi idealni naponski generator v_g i izlaznu otpornost R_i koju vidi potrošač R_P .

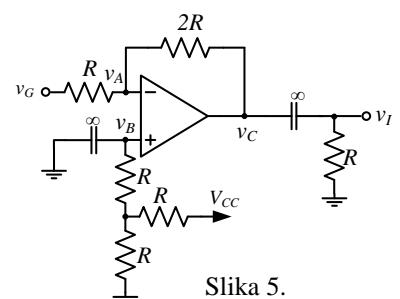d) [6] Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona na priključcima tranzistora i potrošaču $v_B(t)$, $v_C(t)$, $v_E(t)$ i $v_P(t)$.



5. U kolu operacionog pojačavača sa slike 5. operacioni pojačavač se napaja iz dve baterije $V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{V}$, i može se smatrati idealnim u granicama napajanja. Poznato je $R = 10\text{k}\Omega$.

a) [15] Ako je $v_G = V_G + V_m \sin(2\pi ft)$, $f = 1\text{kHz}$, $V_m = 0,2\text{V}$, $V_G = 4\text{V}$ odrediti i nacrtati dijagrame $v_A(t)$, $v_B(t)$, $v_C(t)$, $v_I(t)$ za $0 \leq t \leq 1\text{ms}$.

b) [10] Odrediti maksimalnu amplitudu pobudnog generatora V_{max} za koju se na izlaznu dobija neizobličen napon.

Slika 5.