

## REŠENJA:

1. a)

$$V_G = R_G I_G = 10V$$

$$V_D = R_D I_D = R_D I = 8V$$

$$v_{D\max} = V_G - V_T = 10V + 2V = 12V$$

$$v_{d\max} = v_{D\max} - V_D = 12V - 8V = 4V$$

U negativnoj poluperiodi izlaznog napona maksimalna amplituda je 8V. Manja od ove dve vrednosti je maksimalna amplituda naizmenične komponente izlaznog napona  $v_D$  pri kojoj tranzistor ne izlazi iz režima zasićenja, dakle  $V_{d\max} = 4V$ .

b)

$$g_m = \sqrt{2I_D B} = \sqrt{2IB} = 2mS$$

$$a_v = g_m R_D = 16$$



$$R_{ul} = 1/g_m = 500\Omega$$

2.



$$I_{C4} = I_4 = I_3 = \frac{V_{CC} - V_{EE} - V_{BE}}{R_1} = 1mA; \quad I_1 = I_2 = 0,5mA; \quad g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_1}{V_T} = 20mS$$

$$A_d = \frac{v_i}{v_{u1} - v_{u2}} = \frac{g_{m2} R_2}{2}; \quad A_s \cong -\frac{R_2}{2r_{ce4}}; \quad \rho = \left| \frac{A_d}{A_s} \right| \cong g_{m2} r_{ce4} = 1000$$

3. a)

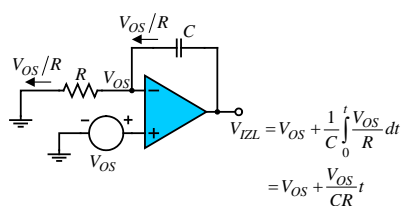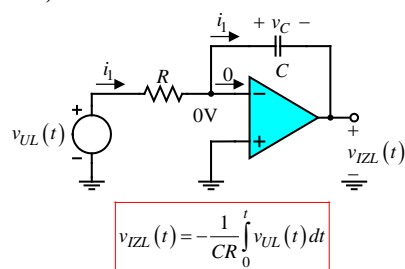

b)

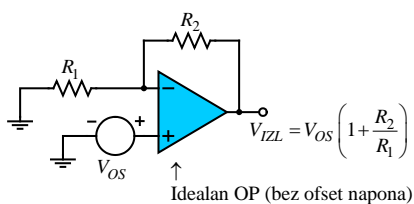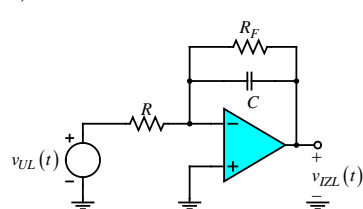

Ako se paralelno kondenzatoru veže  $R_f$  :

$$1V = 1mV \left( 1 + \frac{R_f}{R} \right)$$

$$R_f = 999R$$

c) Beleške za predavanja, „12\_Kola\_sa\_operacionim\_pojacavacima.pdf“, slajd 12.

4.

a), b)

za  $v_G = -10V$  DZ1 ON, D1 ON

$$v_P = -V_Z + V_D = -4V; \quad i_G = \frac{v_G + V_Z}{R_1} = -10.6mA$$

I  $-10V \leq v_G < V_1$  DZ1 ON, D1 ON  $V_1$  - trenutak isključenja zener diode

$$v_P = -V_Z + V_D = -4V; \quad i_G = \frac{v_G + V_Z}{R_1};$$

$$i_Z(V_1) = 0 \Rightarrow i_P(V_1) = i_G(V_1) \Rightarrow \frac{-V_Z + V_D}{R_P} = \frac{V_1 + V_Z}{R_1} \Rightarrow V_1 = \frac{R_1}{R_P}(-V_Z + V_D) - V_Z = -6.7V$$

II  $V_1 \leq v_G < V_2$  DZ1 OFF, D1 ON  $V_2$  - trenutak isključenja diode D1

$$v_P = \frac{v_G + V_D}{R_1 + R_P} R_P; i_G = \frac{v_G + V_D}{R_1 + R_P}; V_2 = -V_D = -0.7V$$

III  $V_2 \leq v_G < V_3$  DZ1 OFF, D1 OFF  $V_3$  - trenutak uključivanja zener diode

$$v_P = 0; i_G = 0; V_3 = V_D = 0.7V$$

III  $V_3 \leq v_G \leq +10V$  DZ1 ON, D1 OFF

$$v_P = 0; i_G = \frac{v_G - V_D}{R_1}$$

$$\text{za } v_G = 10V \quad i_G = 18.6mA$$

c), d)

I za  $v_P - V_D \geq -V_Z$  važi DZ1 OFF

$$v_P = \frac{V_G + V_D}{R_1 + R_P} R_P = \frac{V_G + V_D}{1 + \frac{R_1}{R_P}}; i_{DZ1} = 0 \Rightarrow P_Z = 0$$

$$v_P \geq -V_Z + V_D \Rightarrow \frac{V_G + V_D}{1 + \frac{R_1}{R_P}} \geq -V_Z + V_D \Rightarrow R_P \leq R_1 \frac{1}{\frac{V_G + V_D}{-V_Z + V_D} - 1} = 377\Omega$$

II za  $R_P > 377\Omega$  DZ1 ON

$$v_P = -V_Z + V_D = -4V; i_{DZ1} = -\frac{V_G + V_Z}{R_1} + \frac{-V_Z + V_D}{R_P} \Rightarrow P_Z = -\frac{V_G + V_Z}{R_1} V_Z + \frac{-V_Z + V_D}{R_P} V_Z$$

$$P_Z(R_P = 377\Omega) = 7.43mW$$

$$P_Z(R_P \rightarrow \infty) = \frac{-V_G - V_Z}{R_1} V_Z = 49.82mW$$

5.

a)

$$v_X = v_A - R\left(\frac{v_B - v_A}{R} - \frac{v_A}{R}\right) = 3v_A - v_B$$

$$v_I = v_X - \left(\frac{v_A - v_X}{R} - \frac{v_X}{R_X}\right)R = \left(5 + \frac{3R}{R_X}\right)v_A - \left(2 + \frac{R}{R_X}\right)v_B$$

b)

$$v_I = \left(3 + \frac{2R}{R_X}\right)v_A = \left(3 + \frac{2R}{R_X}\right)V_m \sin(2\pi ft) \leq V_{CC} \Rightarrow R_X \geq \frac{2R}{\frac{V_{CC}}{V_m} - 3} = 5k\Omega$$