

1.

$$\frac{r_d \parallel R_p}{r_d \parallel R_p + R_g} = \frac{1}{3} \Rightarrow r_d \parallel R_p = R_g / 2 = 0,5 \text{ k}\Omega;$$

$$r_d \parallel R_p = r_d \parallel (1 \text{ k}\Omega) = 0,5 \text{ k}\Omega \Rightarrow r_d = 1 \text{ k}\Omega = V_T / I$$

$$\Rightarrow I = V_T / r_d = 25 \text{ mV} / 1 \text{ k}\Omega = 25 \mu\text{A}$$

2.

$$I_{BQ} = I_{EQ} / (\beta + 1) = I / (\beta + 1) = 19,6 \mu\text{A} \parallel 20 \mu\text{A}$$

$$V_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} - (R_1 \parallel R_2) I_{BQ} = 2 \text{ V} - 20 \text{ k}\Omega \cdot 20 \mu\text{A} = 1,6 \text{ V}$$

$$V_{EQ} = V_{BQ} - V_{BE} = 1 \text{ V} \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0,98 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} = 5,1 \text{ V} \quad V_{CEQ} = V_{CQ} - V_{EQ} = 4,1 \text{ V}$$

$$g_m = I_{CQ} / V_T = 39,2 \text{ mS} \quad r_e = V_T / I_{EQ} = 25 \Omega$$

$$A_v = g_m (R_C \parallel R_p) r_e / (R_g + r_e) = 4,66$$

3. Beleške za predavanja, slajd 4.

$$I_{IZL} R_E = V_T \ln \left(\frac{I_{REF}}{I_{IZL}} \right) = (25 \text{ mV}) \ln \left(\frac{200 \mu\text{A}}{10 \mu\text{A}} \right) = 74,8933 \text{ mV}$$

$$R_E = \frac{74,8933 \text{ mV}}{I_{IZL}} = \frac{74,8933 \text{ mV}}{10 \mu\text{A}} = 7,48933 \text{ k}\Omega$$

4.

$$-12 \text{ V} \leq v_G < V_1, \text{ D1 - OFF, DZ1 - ON, DZ2 - ON}$$

$$v_P = -V_Z - V_D, \quad i_{Z1} = -i_{Z2} = \frac{v_G - v_P}{R_1} - \frac{v_P}{R_P}$$

$$P_{Z1} = V_D \left(\frac{v_G - v_P}{R_1} - \frac{v_P}{R_P} \right) = \frac{V_D}{R} v_G + \frac{2(V_Z + V_D)}{R} V_D = (0,6 v_G + 4,56) \text{ mW}$$

$$P_{Z2} = V_Z \left(\frac{v_G - v_P}{R_1} - \frac{v_P}{R_P} \right) = \frac{V_Z}{R} v_G + \frac{2(V_Z + V_D)}{R} V_Z = (3,2 v_G + 24,32) \text{ mW}$$

$$P_D = 0$$

Diode DZ1 i DZ2 se isključuju istovremeno, u trenutku kada struja kroz njih postane jednaka 0. Ulazni napon za koji se to dešava je:

$$\frac{V_1 + V_Z + V_D}{R_1} = \frac{-V_Z - V_D}{R_P} \Rightarrow V_1 = -2(V_Z + V_D) = -7,6 \text{ V}$$

$$V_1 \leq v_G < V_2, \text{ D1 - OFF, DZ1 - OFF, DZ2 - OFF}$$

$$v_P = \frac{R_P}{R_1 + R_P} v_g = \frac{v_g}{2}, \quad P_{Z1} = P_{Z2} = P_{D1} = 0$$

Diode DZ1 i D1 se uključuju istovremeno, u trenutku kada napon na izlazu dostigne vrednost $2V_D$. Ulazni napon za koji se to dešava je:

$$\frac{V_2}{2} = 2V_D \Rightarrow V_2 = 4V_D = 2,4 \text{ V}$$

$$V_2 \leq v_G < V_3, \text{ D1 - ON, DZ1 - ON, DZ2 - OFF}$$

$$\frac{v_G - v_P}{R_1} = \frac{v_P - 2V_D}{R_2} + \frac{v_P}{R_P} \Rightarrow v_P = \frac{v_G + 2V_D}{3}, \quad -i_{Z1} = i_{D1} = \frac{v_P - 2V_D}{R_2} = \frac{v_G - 4V_D}{3R_2}$$

$$P_{Z1} = P_D = V_D \left(\frac{v_G - 4V_D}{3R} \right) = (0.2v_G - 0.48)\text{mW}$$

$$P_{Z2} = 0$$

Pri naponu generatora V_3 počinje da vodi dioda DZ2. Na granici provođenja važi:

$$v_P - V_D = V_Z \Rightarrow \frac{V_3 + 2V_D}{3} = V_Z + V_D \Rightarrow V_3 = 3V_Z + V_D = 10.2\text{V}$$

$$V_3 \leq v_G \leq 12\text{V}, D1 - \text{ON}, DZ1 - \text{ON}, DZ2 - \text{ON}$$

$$v_P = V_Z + V_D = 3.8\text{V}$$


$$i_D = \frac{V_Z - V_D}{R_2} = 2.6\text{mA} \Rightarrow P_D = V_D i_D = 1.56\text{mW}$$

$$\frac{v_G - v_P}{R_1} = -i_{Z1} + \frac{v_P}{R_P} \Rightarrow -i_{Z1} = \frac{v_G - v_P}{R_1} - \frac{v_P}{R_P} = \frac{v_G}{R_1} - \frac{2(V_Z + V_D)}{R}$$

$$P_{Z1} = -V_D i_{Z1} = \frac{V_D}{R} v_G - \frac{2(V_Z + V_D)}{R} V_D = (0.6v_G - 4.56)\text{mW}$$

$$i_{Z2} = -i_{Z1} - i_D \Rightarrow P_{Z2} = \frac{V_Z}{R} v_G - \frac{2(V_Z + V_D)}{R} V_Z - i_D V_Z = (3.2v_G - 32.64)\text{mW}$$


5. a)

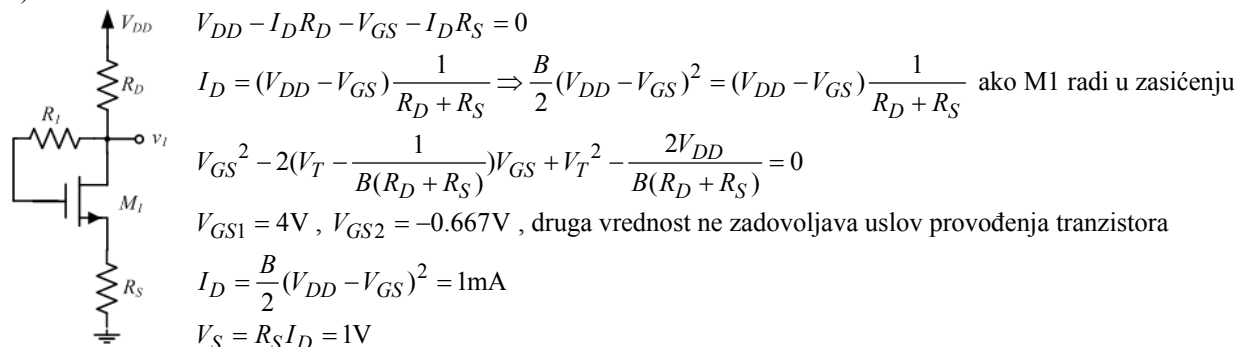

$$V_G = V_S + V_{GS} = 5\text{V}$$

$$V_D = V_G = 5\text{V}$$

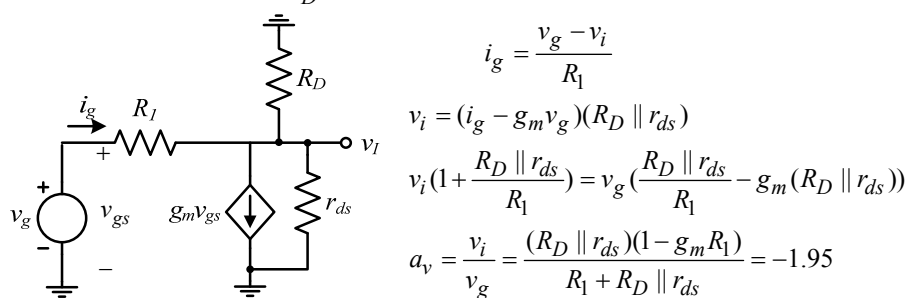b) $g_m = \sqrt{2I_D B} = 1\text{mS}, r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_D} = 100\text{k}\Omega$



c) $R_u = \frac{v_g}{i_g} = \frac{v_g}{v_g - v_i} R_1 = \frac{v_g}{v_g(1 - a_v)} R_1 = \frac{R_1}{(1 - a_v)} = 1.69\text{k}\Omega$

$$R_i = R_D \parallel R_1 \parallel r_{ds} = 2.44\text{k}\Omega$$

d) $v_G(t) = V_G + v_g(t) = (5 + 0.1 \sin 2\pi ft)\text{V}$

$$v_S(t) = V_S + v_s(t) = V_S = 1\text{V}$$

$$v_D(t) = V_D + v_d(t) = V_D + a_v v_g(t) = (5 - 0.0195 \sin 2\pi ft)\text{V}$$