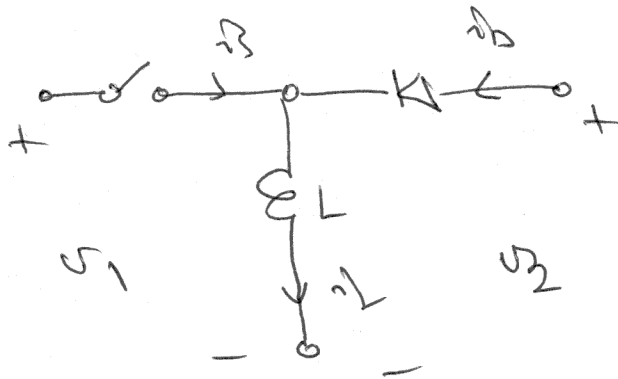


AVERAGING HA BCM



- STATE-SPACE AVERAGING, ЧТО ТАКОЕ RIPPLE
- RIPPLE IS ESSENTIAL IN THE BCM
- WHAT IS GOING ON?



$$v_1 > 0$$

$$v_2 < 0$$



← "SWITCHING CELL"

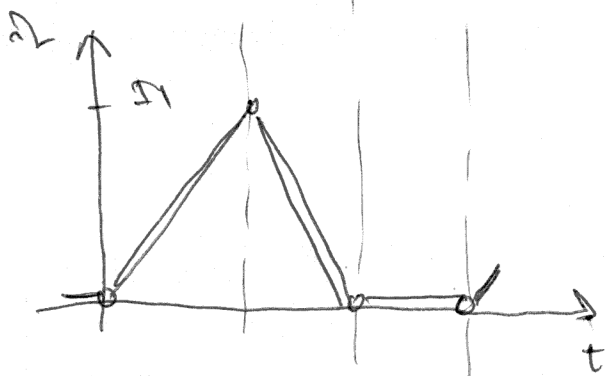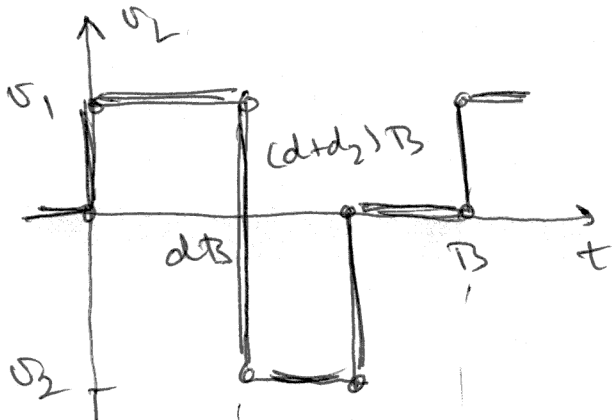

$$\Delta i_1 = \frac{v_1}{L} d T$$

$$v_1 d T + v_2 d_2 T = 0$$

$$d_2 = -\frac{v_1}{v_2} d$$

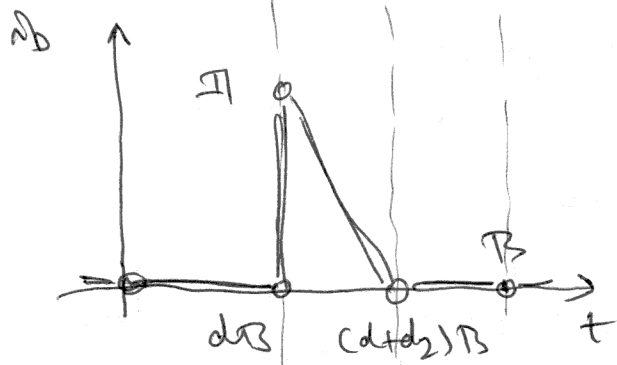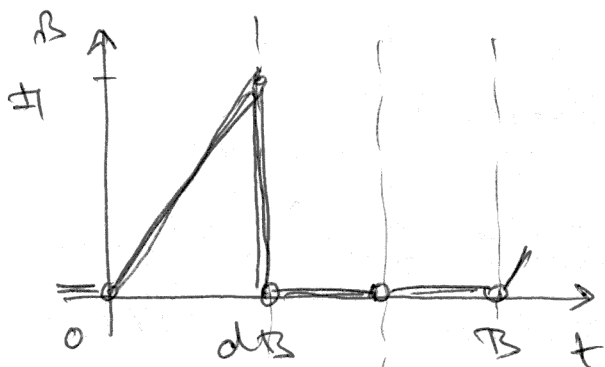

ΔA не меняется $L \frac{d\vec{r}_L}{dt} = \vec{v}_L$

$$\vec{v}_L = \frac{1}{B} (v_1 \cdot dB + v_2 \cdot d_2 B) =$$

$$= v_1 d + v_2 d_2 = v_1 d - \frac{v_1}{B_2} d \cdot B_2 = 0$$

$$L \frac{d\vec{r}_L}{dt} = 0 ! \quad \underline{\vec{r}_L = \text{const} !}$$

АНЧЫРА, ХЕДОБОНАА ДАБЫР МОДЕЛ,
ДЕТЕ ХЕРАУУСА

kommas av \bar{v}_L ?

$$\bar{v}_L = \frac{1}{T_0} \cdot \frac{1}{2} (d_1 T_0 + d_2 T_0) \cdot T_1 =$$

$$= \frac{1}{2} (d + d_2) T_1 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(d - \frac{v_1}{v_2} d \right) \frac{v_1}{L} d T_0 =$$

$$= \frac{1}{2 \cancel{L}} \left(1 - \frac{v_1}{v_2} \right) v_1 d^2$$

$$\boxed{\bar{v}_L = \frac{1}{2 \cancel{L}} \left(1 - \frac{v_1}{v_2} \right) v_1 d^2}$$

$$\bar{v}_3 = \frac{1}{T_0} \cdot \frac{1}{2} \cdot d T_0 \cdot T_1 =$$

$$= \frac{1}{2} d T_1 =$$

$$= \frac{1}{2} d \frac{v_1}{L} \cdot d T_0 =$$


$$= \frac{1}{2 \cancel{L}} v_1 d^2$$

$$\boxed{\bar{v}_L = \frac{1}{2 \cancel{L}} v_1 d^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_D &= \frac{1}{\cancel{R_B}} \cdot \frac{1}{2} \cdot d_2 \cancel{R_B} \cdot \pm 1 = \\ &= \frac{1}{2} d_2 \pm 1 = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{v_1}{v_2} d \right) \frac{v_1}{L} d R_B = \\ &= \frac{1}{2882} \left(-\frac{v_1}{v_2} \right) d^2 v_1 \end{aligned}$$

$$\vec{v}_D = \frac{1}{2882} \left(-\frac{v_1^2}{v_2} \right) d^2$$


ELBUBAATHA KONO ?

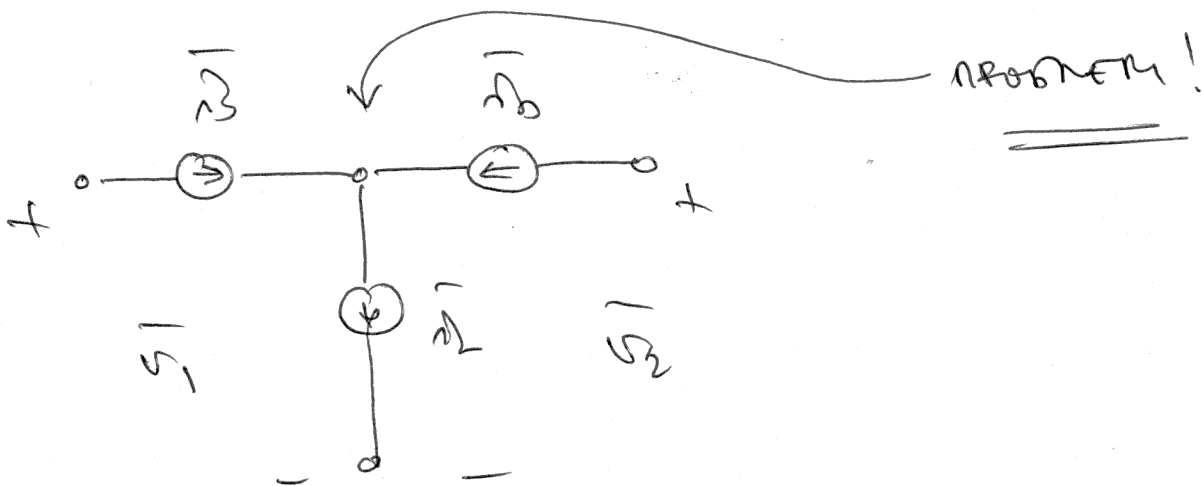

- CURRENT SOURCE CUTSET

- $\vec{v}_D = \vec{v}_B + \vec{v}_D$ - INFINITELY MANY SOLUTIONS FOR THE CENTER NODE VOLTAGE!

PЕWЕРАЖЕ :

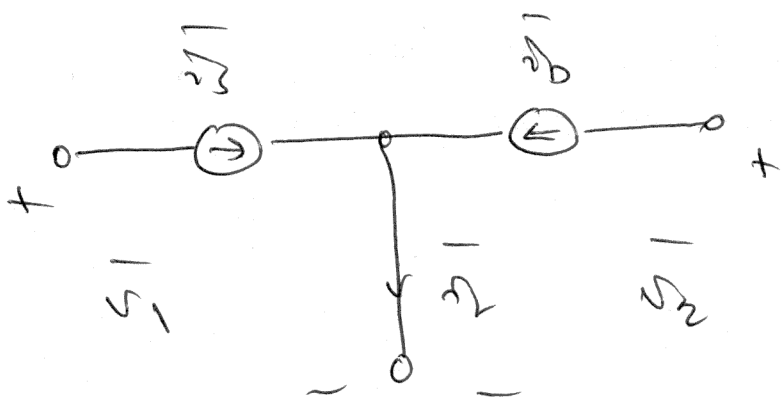

$$\overline{I}_3 = \frac{1}{2f_s L} \overline{V}_1 d^2$$

$$\overline{I}_D = -\frac{1}{2f_s L} \frac{\overline{V}_1^2}{\overline{V}_2} d^2$$

NONLINEAR!
LINEARIZE!

ОВО ДЕ САСВУМ ДОВЕРНО; МЕЋУТМ,
ПОСТОЈИ И ФУНКЦИЈА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА:


$$\frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_3} = \frac{2f_s L}{d^2} = R_e$$

СМОГА НА R_e ДЕ

$$P_{ee} = \frac{d^2}{2f_s L} \overline{V}_1^2 = \overline{I}_3 \overline{V}_1$$

$$\overline{I}_D \overline{V}_2 = -\frac{d^2}{2f_s L} \overline{V}_1^2 = -P_{ee}$$


LOSS-FREE RESISTOR!

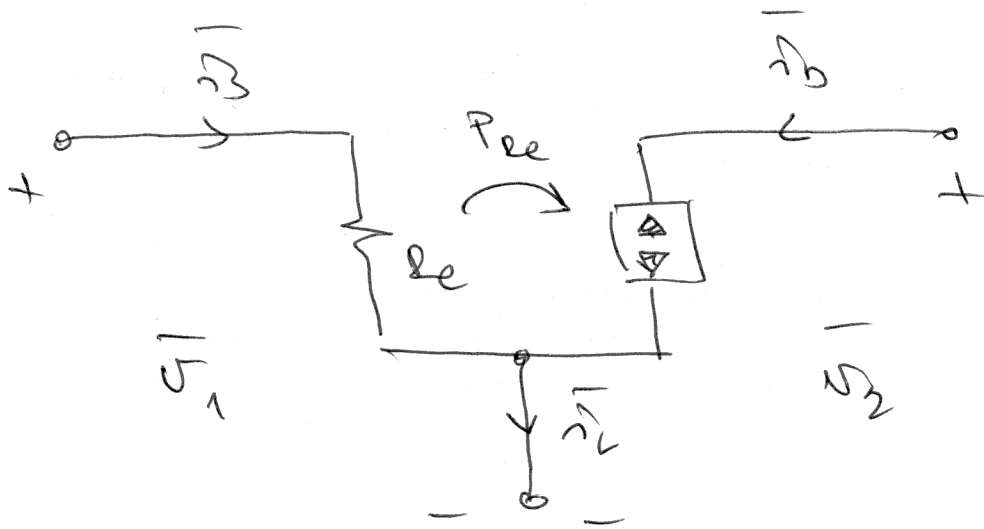

ESSENTIALLY, THE SAME THING, NOTHING NEW HERE! JUST LOOKS BETTER, MARKETING!

ALL OF THE DCM EQUATIONS COULD BE DERIVED FROM HERE, FOR ALL OF THE CONVERTERS!

BUCK:

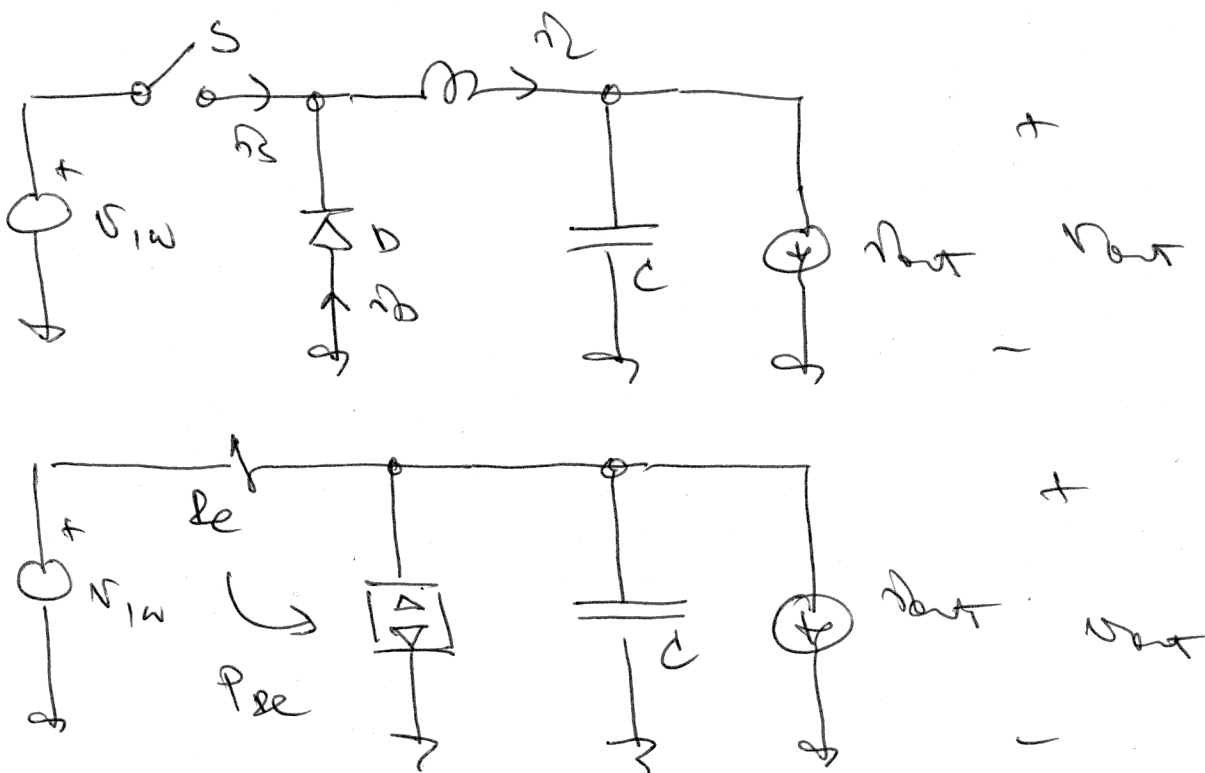

HA PRIMER, VZNAZKA CIPZA
BUDE KONCEPTOM J DCM:


$$\begin{aligned}
 P_{out} &= \frac{V_{in} - V_{out}}{R_e} + \frac{(V_{in} - V_{out})^2}{R_e} \cdot \frac{1}{V_{out}} = \\
 &= \frac{V_{in} - V_{out}}{R_e} \left(1 + \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{out}} \right) = \\
 &= \frac{V_{in} - V_{out}}{R_e} \frac{\cancel{V_{out}} + V_{in} - \cancel{V_{out}}}{V_{out}} = \\
 &= \frac{V_{in}}{R_e} \cdot \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{out}} = \\
 &= \frac{d^2 V_{in}}{2 R_e} \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{out}}
 \end{aligned}$$

POZNATO DA JE I ?

OBREVO VZROJEHO JE MOGJE ZA DRUGO
VODI OD KONCEPTOM!

VAZNO: KAKAV JE DOBRIH MODEL ZA
SWITCHING CELL? HEMIFERAN, PREDSTAVI!
DUPETA POSLEDNJA ALGEBARNE
DETERMINACIJE J DCM.

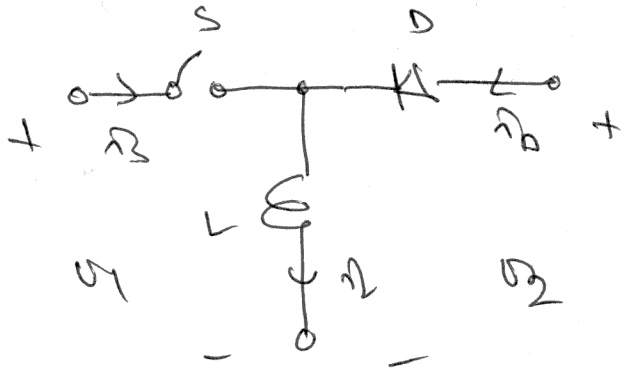КАКО БИ УЗТРЕБАЛО SWITCHING CELL МОДЕЛ
 ЗА CCM ?




$$v_L = L \frac{di_L}{dt} = d v_1 + d' v_2$$

$$i_S = d i_L$$


$$i_D = d' i_L$$

ЕКВИВАЛЕНТНО КЕНО :

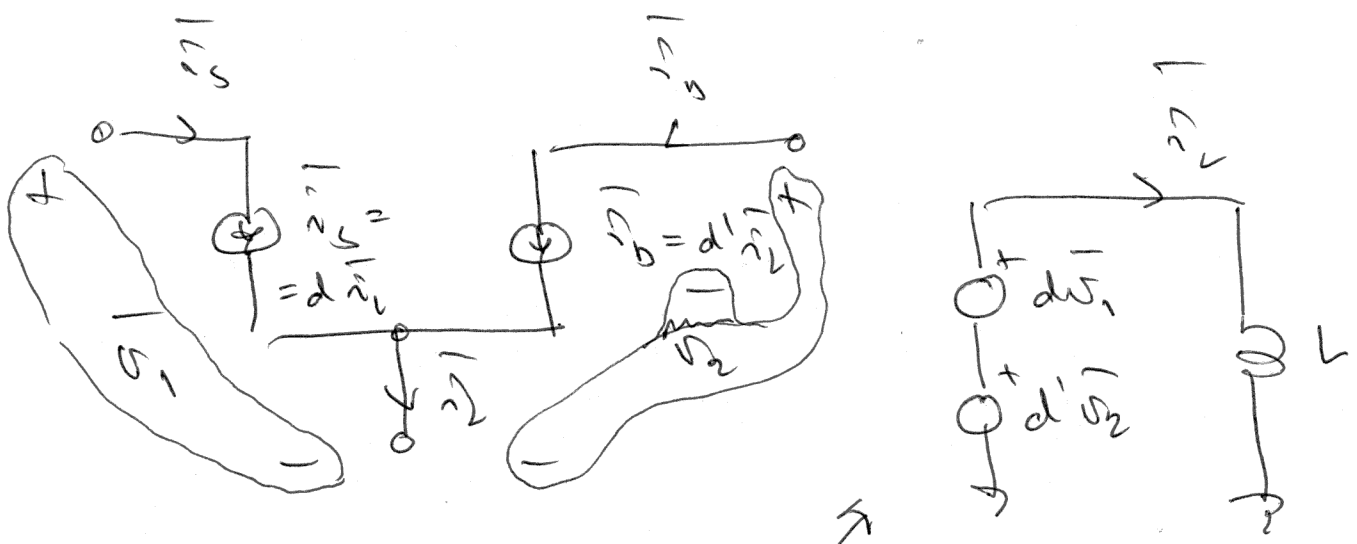

ОВО БИМАЖ ДИЈЕЛ ! ЈЕДНАКО $d' > 0$ СМИ ПОСТАЈЕ
 $d_2 = -\frac{v_1}{v_2} d$, ТО НЕМА СТВАРН

МОДЕЛЬ КОХЛЕВТОРА = ДСМ:

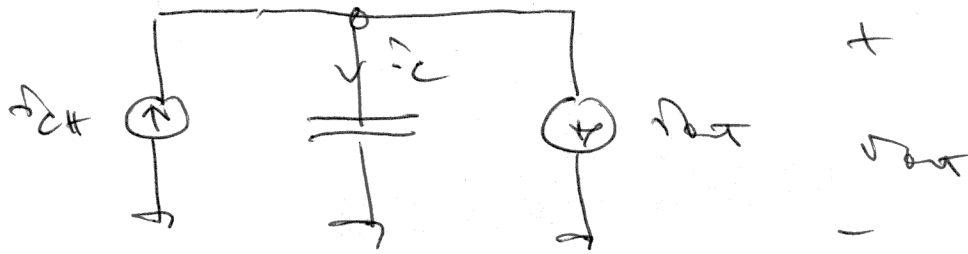


$i_{ch} = i_{ch}(v_1, v_2, d, 2\pi\omega)$ ← АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ
ВЕЗТА,
РЕЗУЛЬТАТ!

$$i_c = i_{ch} - i_{out}$$

$$C \frac{dv_{out}}{dt} = i_{ch} - i_{out}$$

↑ МОДЕЛЬ ДИ ПРИБУТ РЕДА!

АУТРАПРЫКАУАА НА ТРЫБОУ SWITCHING CELL

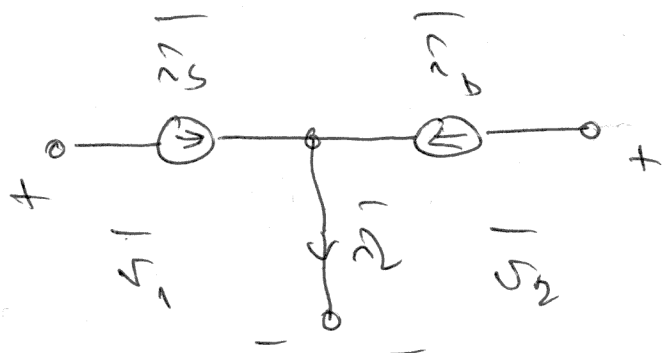

$$\vec{I}_s = \frac{1}{2\omega L} \vec{V}_1 d^2$$

$$\vec{I}_D = -\frac{1}{2\omega L} \frac{\vec{V}_1^2}{\vec{V}_2} d^2$$

$$\vec{I}_s = \frac{1}{2\omega L} (V_1 D_0^2 + D_0^2 \vec{V}_1 + 2V_1 D_0 \hat{d}) \quad \begin{matrix} \text{ЗАПРАВО} \\ \downarrow \\ (\approx) \end{matrix}$$

$$I_s = \frac{1}{2\omega L} V_1 D_0^2$$

$$\vec{I}_s = \frac{1}{2\omega L} (D_0^2 \vec{V}_1 + 2V_1 D_0 \hat{d})$$

$$\vec{I}_s = \frac{D_0^2}{2\omega L} \vec{V}_1 + \frac{2V_1 D_0}{2\omega L} \hat{d}$$


$$\vec{I}_s = \frac{D_0^2}{2\omega L} \vec{V}_1 + \frac{V_1 D_0}{\omega L} \hat{d}$$

$$\vec{I}_d = -\frac{1}{2f_s L} \left(\frac{V_1^2}{V_2} D_0^2 + \frac{2V_1}{V_2} D_0^2 \vec{V}_1 + \right. \\ \left. + \frac{2V_1^2}{V_2} D_0 \vec{d} - \frac{V_1^2}{V_2} D_0^2 \vec{V}_2 \right)$$

$$\vec{I}_d = -\frac{1}{2f_s L} \frac{V_1^2}{V_2} D_0^2$$

$$\vec{V}_d = -\frac{1}{2f_s L} \left(\frac{2V_1 D_0^2}{V_2} \vec{V}_1 + \frac{2V_1^2 D_0}{V_2} \vec{d} - \frac{V_1^2 D_0^2}{V_2} \vec{V}_2 \right)$$
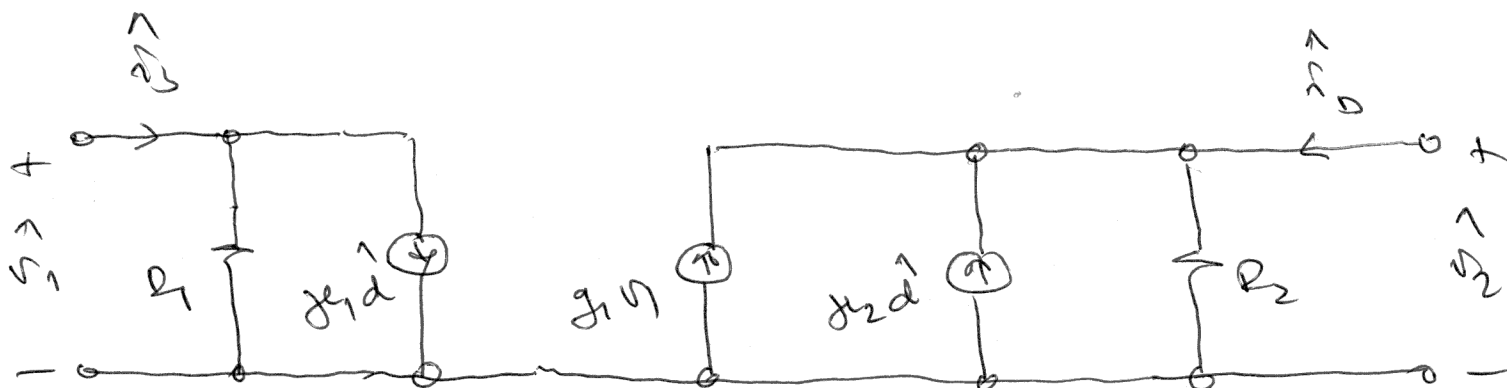
$$\vec{V}_d = -\frac{V_1 D_0^2}{f_s L V_2} \vec{V}_1 - \frac{V_1^2 D_0}{f_s L V_2} \vec{d} + \frac{V_1^2 D_0^2}{2f_s L V_2} \vec{V}_2$$



$$R_1 = \frac{2f_s L}{D_0^2}$$

$$g_1 = \frac{V_1 D_0^2}{f_s L V_2}$$

$$g_2 = \frac{V_1 D_0}{f_s L}$$

$$g_2 = \frac{V_1^2 D_0}{f_s L V_2}$$

$$R_2 = \frac{2f_s L V_2^2}{V_1^2 D_0^2}$$


RWE, AC
RESISTORS,



ОВО ПОСТАВЕ ПРЕВЛИЈЕ КОММУКОРАТО ЗА
 ПУЧНО ПУЧУНАЊЕ, $i_{x \text{ Maxim}}$...

РЕЗУЛТАТЈИТЕ ТАКЕ НЕ НА ЧАСТ! !

DCM, PERCY LIMITING CURRENT MODE CONTROL

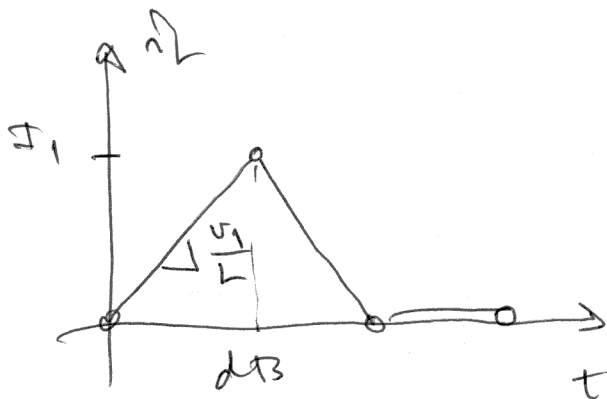

$$I_1 = \frac{U_1}{L} \cdot d T_3$$

$$d = \frac{f_s L I_1}{U_1}$$

$$d = d(I_1) = \frac{f_s L}{U_1} I_1$$

→ ЧАМЪ ЗАМЕТА И ПУЧУНАЊЕ