

**OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, OKTOBAR 2012.**


**Polaže se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili  
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)**

**IME I PREZIME** \_\_\_\_\_**BR. INDEKSA** \_\_\_\_\_

K		Zaokružiti K za bodove sa prvog kolokvijuma			OCENA
1	2	3	4	$\Sigma$	

1. a) [3] Nacrtati precizni jednostrani usmarač sa operacionim pojačavačem i dve diode, napajan iz dve baterije za napajanje, čija je funkcija prenosa  $v_I = -v_G$ , za  $v_G \geq 0$ , odnosno  $v_I = 0$  za  $v_G < 0$ . Smatrati da napon na direktno polarisanoj diodi iznosi  $V_D = 0.6V$ .
- b) [2] Nacrtati ekvivalentne šeme usmarača iz a) u oba režima rada.
- c) [2] Nacrtati kolo za kompenzaciju naponskog ofseta usmarača iz a).
- d) [3] Nacrtati kolo za kompenzaciju strujnog ofseta usmarača iz a).

**Rešenje:**

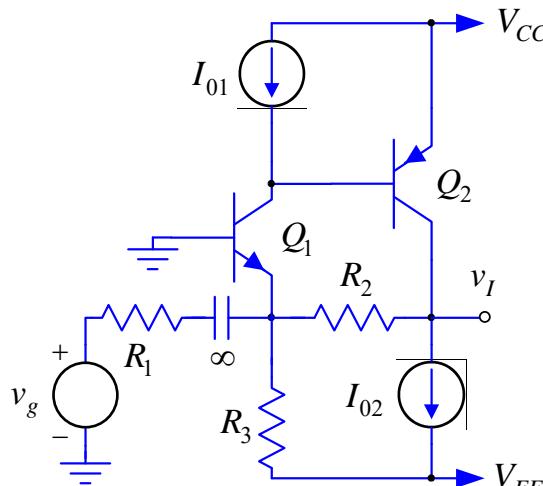


2. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  
 $|V_{BE}| = 0,6\text{ V}$ ,  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_A \rightarrow \infty$ , dok je:  
 $V_{CC} = -V_{EE} = 3\text{ V}$ ,  $I_{01} = 100\mu\text{A}$ ,  $I_{02} = 1\text{ mA}$ ,  
 $R_1 = 1\text{k}\Omega$  i  $R_2 = 10R_1$ .

- a) [2] Odrediti otpornost  $R_3$  tako da u mirnoj radnoj tački bude  $V_I = 0$ .
- b) [3] Odrediti i izračunati otpornost koju vidi pobudni generator  $v_g$ .
- c) [3] Odrediti i izračunati naponsko pojačanje  $a = v_i / v_g$ .
- d) [2] Odrediti relativnu promenu naponskog pojačanja ako se  $\beta_F = \beta_0$  poveća za 20% u odnosu na nominalnu vrednost.

Rešenje:

3. a) [3] Nacrtati "B" (balanced) šeme pojačavačke celije sa naizmeničnim rasporedom  $pn$  spojeva sa diodama i sa bipolarnim tranzistorima.
- b) [2] Izvesti vezu između struja u granama šema iz a).
- c) [3] Nacrtati Gilbertov strujni pojačavač ili Gilbertovu pojačavačku celiju, koja odgovara šemama iz a).
- d) [2] Izvesti izraz za strujno pojačanje pojačavača iz c).

**Rešenje:**

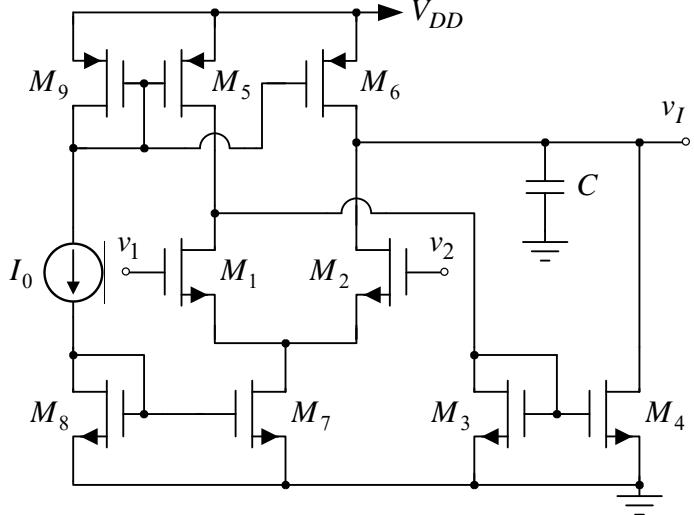

- amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa  $A_{dd}(s) = V_i(s)/V_{dd}(s)|_{V_d(s)=0}$ , gde je  $V_{dd} = 1,5\text{V}$ ,  $I_0 = 100\mu\text{A}$  i  $C = 5\text{pF}$ . Smatrali da je mirna radna tačka izabrana tako da su svi tranzistori u zasićenju.
- a) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa diferencijalnog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,  $V_d = V_1 - V_2$ .
  - b) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku promenljivi signal koji potiče od napona napajanja.
  - c) [2] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa faktora potiskivanja signala koji potiče od napona napajanja  $PSRR(s) = A_d(s)/A_{dd}(s)$ .

**Rešenje:**

4. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike su:  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7\text{V}$ ,  $V_{TP} = -V_{TN}$ ,  $\lambda_n = 0,04\text{V}^{-1}$ ,  $\lambda_p = 0,05\text{V}^{-1}$ ,  $(W/L)_{1-9} = 50/1$ , dok je:  $V_{DD} = 1,5\text{V}$ ,  $I_0 = 100\mu\text{A}$  i  $C = 5\text{pF}$ . Smatrali da je mirna radna tačka izabrana tako da su svi tranzistori u zasićenju.

- a) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa diferencijalnog pojačanja  $A_d(s) = V_i(s)/V_d(s)$ ,  $V_d = V_1 - V_2$ .
- b) [4] Odrediti i nacrtati asimptotsku amplitudsku karakteristiku funkcije prenosa faktora potiskivanja signala koji potiče od napona napajanja  $PSRR(s) = A_d(s)/A_{dd}(s)$ .