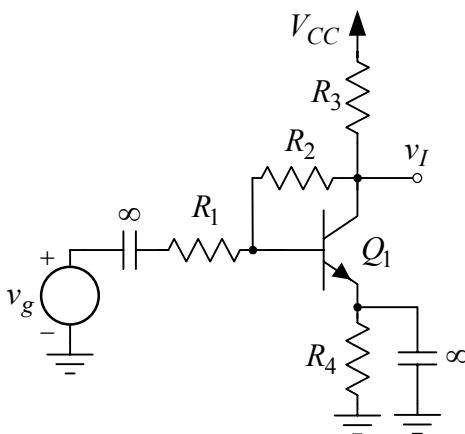


## **Glava 1**

# **NEGATIVNA POVRATNA SPREGA**





Slika 1.1

**1.1.** U pojačavaču sa slike 1.1 parametri tranzistora su:  $\beta_F = \beta_0 = 100$  i  $V_{BE} = 0,6\text{ V}$ , dok je:  $V_{CC} = 12\text{ V}$ ,  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 220\text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 4,7\text{ k}\Omega$  i  $R_4 = 390\Omega$ .

Odrediti:

- struju kolektora i napon  $V_I$  u mirnoj radnoj tački;
- kružno pojačanje;
- naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_g$ ;
- otpornost koju vidi pobudni generator  $R_u$  i izlaznu otpornost pojačavača  $R_i$ .

#### Rešenje:

a) Na slici 1.1a prikazana je šema pojačavača u mirnoj radnoj tački. Prema II Kirhofovom zakonu je

$$V_{CC} - R_3 \left( I_C + \frac{I_C}{\beta_F} \right) - R_2 \frac{I_C}{\beta_F} - V_{BE} - R_4 \frac{I_C}{\alpha_F} = 0,$$

odakle se dobija

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_3 \left( 1 + \frac{1}{\beta_F} \right) + \frac{R_2}{\beta_F} + \frac{R_4}{\alpha_F}} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_3 + R_4 + \frac{R_2}{\beta_F}} = 1,55\text{ mA}.$$

Izlazni napon u mirnoj radnoj tački je

$$V_I = V_{CC} - R_3 (I_C + I_C / \beta_F) \approx V_{CC} - R_3 I_C = 4,64\text{ V}.$$

b) Na osnovu struje kolektora u mirnoj radnoj tački dobijaju se parametri tranzistora u modelu za male signale


$$g_m = I_C / V_t = 62\text{ mS} \text{ i } r_\pi = \beta_0 / g_m = 1,6\text{ k}\Omega.$$

Slika 1.1a


Na slici 1.1b prikazana je šema pojačavača za male signale.

Kružno pojačanje ćemo odrediti metodom sečenja  $\beta a$  kruga. Postupak određivanja kružnog pojačanja,  $\beta a$ , ovim metodom sastoji se u sledećoj proceduri:

1. ukinuti dejstvo nezavisnih generatora (naponski su kratkospojeni, a strujni otvorene veze)
2. uočiti kružni tok signala
3. na proizvoljnom mestu u smeru toka signala preseći kružni tok signala
4. na jednom kraju prekida, u smeru toka signala, postaviti test generator (naponski  $v_t$  ili strujni  $i_t$ )
5. drugi kraj prekida zatvoriti otpornošću (u opštem slučaju impedansom) koju vidi test generator
6. određivanjem odziva na drugom kraju prekida na test generator (napon  $v_r$  ili struja  $i_r$  sa istim referentnim smerom kao i test generator)
7. nalaženjem odnosa  $v_r / v_t = \beta a$  ili  $i_r / i_t = \beta a$ .

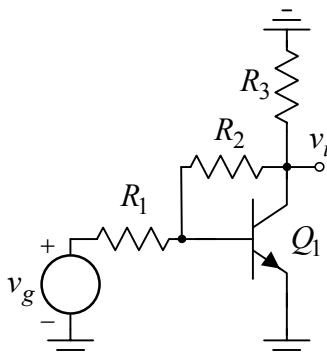

Slika 1.1b

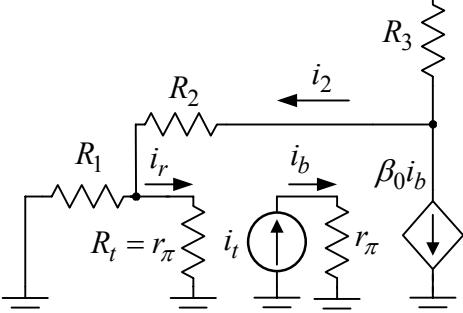

Slika 1.1c

Na slici 1.1c prikazana je šema iz koje se određuje kružno pojačanje. Sečenje  $\beta a$  kruga obavljeno je u bazi, a test generator je strujni. Primenom osobine strujnih razdelnika dobija se

$$i_b = i_t, \quad i_c = \beta_0 i_b,$$

$$i_2 = -\frac{R_3}{R_3 + R_2 + R_1 \parallel r_\pi} i_c \text{ i } i_r = \frac{R_1}{R_1 + r_\pi} i_2,$$


odakle se dobija kružno pojačanje

$$\beta a = \frac{i_r}{i_t} = -\frac{R_3 \beta_0}{R_3 + R_2 + R_1 \parallel r_\pi} \frac{R_1}{R_1 + r_\pi} = -1,79.$$

Znak minus označava da je u kolu primenjena negativna povratna sprega i da je po kružnom toku signala fazni stav  $(2k+1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots$ .

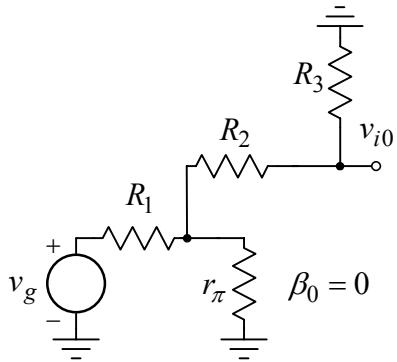c) Pošto je u kolu primenjena negativna povratna sprega, za nalaženje naponskog pojačanja primenićemo asimptotsku formulu

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$



Parametri  $a_\infty$  i  $a_0$  su asimptotska pojačanja pojačavača, a dobijaju se iz uslova da je  $\beta_0 \rightarrow \infty$  i  $\beta_0 = 0$ , respektivno. Kada  $\beta_0 \rightarrow \infty$ , prema slici 1.1b, redosledno je

$$i_b \rightarrow 0, v_b \rightarrow 0 \text{ i } \frac{v_g}{R_1} = -\frac{v_{i\infty}}{R_2},$$

odakle je

$$a_\infty = \frac{v_{i\infty}}{v_g} = -\frac{R_2}{R_1} = -22.$$

Slika 1.1d

Asimptotsko pojačanje  $a_0$  dobija se na osnovu šeme sa slike 1.1d.

Prema ovoj šemi je

$$a_0 = \frac{1}{R_1 + r_\pi \parallel (R_2 + R_3)} \frac{r_\pi R_3}{r_\pi + R_2 + R_3} = \frac{r_\pi R_3}{R_1(r_\pi + R_2 + R_3) + r_\pi(R_2 + R_3)} = 2,86 \cdot 10^{-3}.$$

Naponsko pojačanje pojačavača je

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T} \approx a_\infty \frac{T}{1+T} = -14.$$

c) Otpornost koju vidi pobudni generator je

$$R_u = R_1 + R_{u1},$$

gde je  $R_{u1}$  ulazna otpornost pojačavača, slika 1.1e. U kolu je primenjena negativna povratna sprega, pa ćemo za nalaženje ulazne otpornosti pojačavača iskoristiti Blackman-ovu formulu. Otpornost (u opštem slučaju impedansa) između bilo koje dve tačke u kolu sa jednom (ili jednom ekvivalentnom) negativnom povratnom spregom je


$$R_{AB} = R_{AB0} \frac{1 - \beta a_{ks}}{1 - \beta a_{ov}},$$

gde je:  $\beta a_{ks}$  kružno pojačanje kada su tačke između kojih se određuje otpornost kratkospojene ( $v_t = 0$ ),  $\beta a_{ov}$  je kružno pojačanje kada je  $i_t = 0$  (otvorena veza), dok je  $R_{AB0}$  otpornost koja se vidi između tačaka A i B kada se učini da je kružno pojačanje jednako nuli.

Parametar  $R_{AB0}$  se može odrediti na dva načina:

- ukidanjem dejstva zavisnog generatora tako da u kolu nema reakcije i

Slika 1.1e

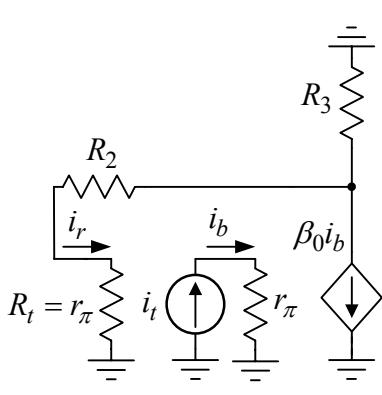

Slika 1.1f

2. prekidanjem negativne povratne sprege na proizvoljnom mestu, ali tako da se sa jedne i druge strane prekida kolo zatvori otpornostima sa druge strane.

U našem slučaju je

$$\beta a_{ks} = 0,$$

dok se kružno pojačanje  $\beta a_{ov}$  dobija iz šeme prikazane na slici 1.1f. Prema ovoj slici je

$$\beta a_{ov} = \frac{i_r}{i_t} = -\beta_0 \frac{R_3}{R_3 + R_2 + r_\pi} = -2,08.$$

Otpornost bez reakcije  $R_{i10}$  dobija se kada se stavi da je strujno pojačanje  $\beta_0 = 0$ ,

$$R_{i10} = r_\pi \parallel (R_2 + R_3) = 1,59 \text{ k}\Omega.$$


Ovim postupkom učinjeno je da kroz kolo ne postoji kružni tok signala.

Konačno je

$$R_{u1} = R_{i10} \frac{1 - \beta a_{ks}}{1 - \beta a_{ov}} = \frac{R_{i10}}{1 - \beta a_{ov}} = 516,3 \Omega,$$

odakle se dobija ulazna otpornost pojačavača

$$R_u = R_1 + R_{u1} = 10,5 \text{ k}\Omega.$$

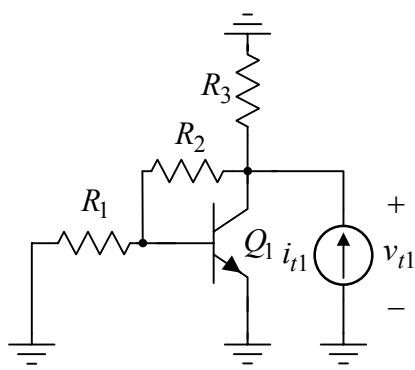

Slika 1.1g

d) Izlazna otpornost pojačavača dobija se uz pomoč šeme sa slike 1.1g. U kolu je primenjena negativna povratna sprega, pa ćemo i ovde primeniti Blackman-ovu formulu

$$R_i = R_{i10} \frac{1 - \beta a_{ks1}}{1 - \beta a_{ks2}}.$$

Otpornost bez reakcije dobijamo kada je  $\beta_0 = 0$ , odakle je

$$R_{i10} = R_3 \parallel (R_2 + (r_\pi \parallel R_1)) \approx R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega.$$

Kada je izlaz pojačavača kratkospojen sa masom ne postoji kružni tok signala, pa je

$$\beta a_{ks1} = 0.$$

Kada je  $i_t = 0$  dobija se isto kolo kao u tački b), što znači da je

$$\beta a_{ov} = \beta a = -1,79,$$


posle čega se dobija izlazna otpornost

$$R_i = \frac{R_{i10}}{1 - \beta a_{ks2}} = 1,66 \text{ k}\Omega.$$

S obzirom na način povezivanja kola negativne povratne sprege ( $\beta$ -mreža, otpornost  $R_2$ ) i kola pojačavača (tranzistor  $Q_1$ ), paralelno sa ulazom pojačavača se vraća napon sa izlaza pojačavača, a izlaz pojačavača i ulaz u  $\beta$ -mrežu su paralelno povezani, ovaj tip povratne sprege zove se

paralelno-naponska reakcija. Reakcija je paralelna na ulazu, dok je napon sa izlaza pojačavača signal koji se dovodi na ulaz  $\beta$ -mreže. Osobina ove sprege je da svojim dejstvom smanjuje i ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača


$$R_{u1} = \frac{R_{i10}}{1 - \beta a_{ov}} \text{ i } R_i = \frac{R_{i10}}{1 - \beta a_{ks2}}.$$

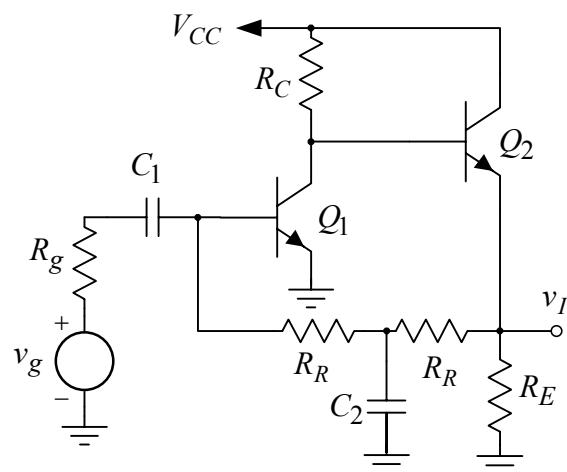

Slika 1.2

1.2. Na slici 1.2 prikazan je pojačavač sa negativnom povratnom spregom. Poznato je:  $V_{CC} = 12 \text{ V}$ ,  $V_{BE} = 0,6 \text{ V}$ ,  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$  i  $R_g = 10 \text{ k}\Omega$ .

- a) Odrediti nepoznate otpornosti tako da u mirnoj radnoj tački bude  $I_{C1} = I_{C2} = 1 \text{ mA}$  i  $V_I = 6 \text{ V}$ .
- b) Ako je  $C_2 = 0$  i  $C_1 \rightarrow \infty$ , odrediti naponsko pojačanje,  $a = v_i / v_g$ .
- c) Ako je  $C_1 \rightarrow \infty$ , odrediti otpornost  $R_d$  koju vidi kondenzator  $C_2$ .
- d) Ako su  $C_1$  i  $C_2$  konačnih kapacitivnosti, odrediti i izračunati varijaciju izlaznog napona  $\Delta v_I (\Delta v_{BE1})$  i  $\Delta v_I (\Delta v_{BE2})$  nastalu usled temperaturne varijacije napona BE spoja i naći njihov odnos.

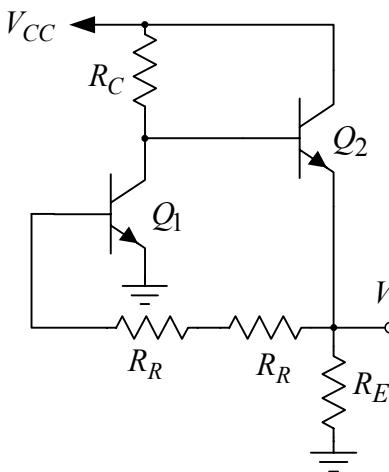

Slika 1.2a

**Rešenje:**

a) Na slici 1.2a prikazana je šema pojačavača u mirnoj radnoj tački. Pošto je

$$V_I = 2R_R \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} + V_{BE1}, \quad V_I = R_E \left( \frac{I_{C2}}{\alpha_F} - \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} \right) \approx R_E I_{C2} \text{ i}$$

$$V_{CC} - R_C \left( I_{C1} + \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} \right) \approx V_{CC} - R_C I_{C1} = V_I + V_{BE2},$$

to je

$$R_R = \beta_{F1} \frac{V_I - V_{BE1}}{2I_{C1}} = 270 \text{ k}\Omega, \quad R_E = \frac{V_I}{I_{C2}} = 6 \text{ k}\Omega \text{ i}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - (V_I + V_{BE2})}{I_{C1}} = 5,4 \text{ k}\Omega.$$

b) Parametri tranzistora u modelu za male signale su

$$g_{m1} = g_{m2} = I_{C1} / V_t = 40 \text{ mS},$$

$$r_{\pi1} = r_{\pi2} = \beta_{01} / g_{m1} = 2,5 \text{ k}\Omega.$$

Na slici 1.2b prikazana je šema za male signale kada je  $C_2 = 0$  i  $C_1 \rightarrow \infty$ . U kolu postoji negativna povratna sprega, pa se može primeniti asimptotska formula za određivanje pojačanja pojačavača

$$a = a_{\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

Sečenjem  $\beta a$  kruga u bazi ulaznog tranzistora, slika 1.2c, dobija se šema kola iz koje se određuje kružno pojačanje. Prema slici je

$$i_{b1} = i_t, \quad \beta_{01} i_{b1} = i_{c1}, \quad i_{b2} = -\frac{R_C}{R_C + R_{u2}} i_{c1},$$

$$R_{u2} = r_{\pi2} + (1 + \beta_{02})(R_E \parallel (2R_R + R_g \parallel r_{\pi1})),$$

$$i_{e2} = (1 + \beta_{02}) i_{b2}, \quad i_{RR} = \frac{R_E}{R_E + 2R_R + R_g \parallel r_{\pi1}} i_{e2} \text{ i}$$

$$i_r = \frac{R_g}{R_g + r_{\pi1}} i_{RR},$$


odakle se dobija kružno pojačanje u kolu pojačavača

$$\beta a = \frac{i_r}{i_t} = -\frac{\beta_{01} R_C}{R_C + R_{u2}} \frac{(1 + \beta_{02}) R_E}{R_E + 2R_R + R_g \parallel r_{\pi1}} \frac{R_g}{R_g + r_{\pi1}}.$$


Smenom brojnih vrednosti dobija se

$$\beta A = -0,79.$$


Slika 1.2b

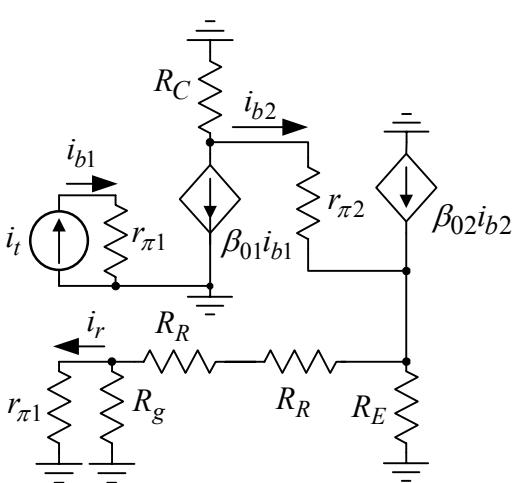

Slika 1.2c

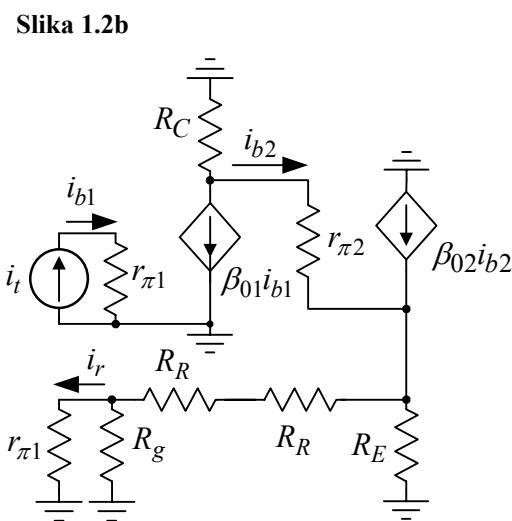

Asimptotsko pojačanje  $a_\infty$  dobija se iz šeme za male signale, slika 1.2b, kada se pusti da  $\beta_{01} \rightarrow \infty$ . U ovom slučaju se dobija

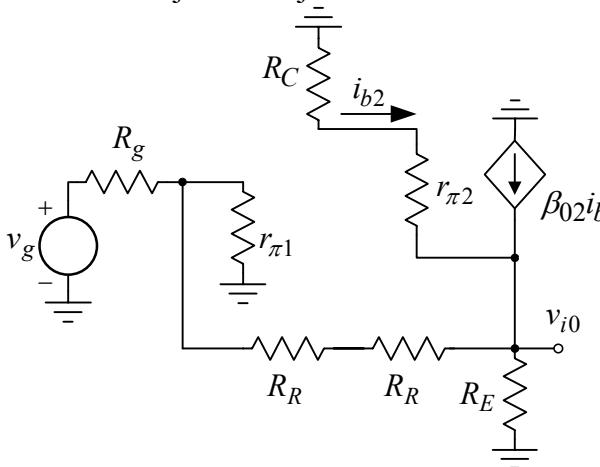

Slika 1.2d

$$i_{b1} \rightarrow 0, v_{b1} \rightarrow 0,$$

tako da je

$$\frac{v_g}{R_g} = -\frac{v_{i\infty}}{2R_R},$$

odnosno

$$a_\infty = \frac{v_{i\infty}}{v_g} = -\frac{2R_R}{R_g} = -54.$$


Asimptotsko pojačanje  $a_0$  dobija se iz šeme prikazane na slici 1.2d. Primenom osobine razdelnika napona dobija se

$$v_{b1} = \frac{r_{\pi1} \parallel (2R_R + R_E \parallel R_{e2})}{R_g + r_{\pi1} \parallel (2R_R + R_E \parallel R_{e2})} v_g,$$

$$v_{i0} = \frac{R_E \parallel R_{e2}}{2R_R + (R_E \parallel R_{e2})} v_{b1}, R_{e2} = \frac{r_{\pi2} + R_C}{1 + \beta_{02}},$$

odakle je asimptotsko pojačanje

$$a_0 = \frac{v_{i0}}{v_{b1} v_g} = \frac{R_E \parallel R_{e2}}{2R_R + (R_E \parallel R_{e2})} \frac{r_{\pi1} \parallel (2R_R + R_E \parallel R_{e2})}{R_g + r_{\pi1} \parallel (2R_R + R_E \parallel R_{e2})} = 2,85 \cdot 10^{-5}.$$

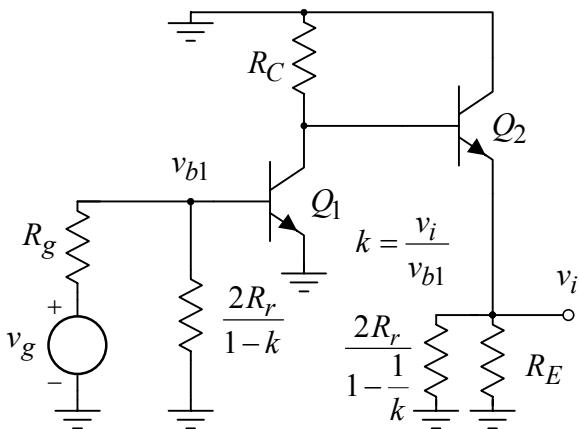

Slika 1.2e

Dakle, naponsko pojačanje pojačavača je

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T} \approx a_\infty \frac{T}{1+T} = -54 \frac{0,79}{1,79} = 23,8.$$

Za nalaženje pojačanja može se primeniti i Milerova teorema između tačaka E2-B1, kao što je prikazano na slici 1.2e. Naponsko pojačanje je

$$a = \frac{v_i}{v_{b1}} \frac{v_{b1}}{v_g} = k \frac{(2R_R / (1-k)) \parallel r_{\pi1}}{R_g + (2R_R / (1-k)) \parallel r_{\pi1}},$$

gde je

$$k = \frac{v_i}{v_{b1}} \approx -g_{m1} R_C = -216,$$

odakle se dobija

$$a = -23,9.$$

c) Primenom Blackmanove formule dobija se

$$R_d = R_{d0} \frac{1 - \beta a_{ks}}{1 - \beta a_{ov}},$$

gde je

$$\beta a_{ks} = 0 \text{ i } \beta a_{ov} = \beta a = -0,79.$$

Otpornost bez reakcije dobija se iz šeme za male signale kada je  $\beta_{01} = 0$ ,

$$R_{d0} = (R_R + R_g \parallel r_{\pi1}) \parallel \left( R_R + R_E \parallel \frac{r_{\pi1} + R_C}{1 + \beta_{02}} \right) \approx \frac{R_R}{2} = 135 \text{ k}\Omega.$$

Otpornost bez reakcije može se dobiti i ako se na proizvoljnom mestu kružnog toka prekine negativna povratna sprega, a onda i na jedan i na drugi kraj prekida postave otpornosti bez reakcije koje se vide sa druge strane prekida.

Smenom brojnih vrednosti dobija se

$$R_d = R_{d0} / (1 - \beta a) = 75,4 \text{ k}\Omega.$$

d) Temperaturne promene su spore tako da su kapacitivnosti otvorene veze za ove promene. Šema kola za određivanja uticaja temperaturnih varijacija ista je kao i za mirnu radnu tačku, slika 1.2a. Prema ovoj slici je

$$V_{CC} - R_C I_{C1} - V_{BE2} \approx V_I \text{ i } V_{BE1} + 2R_R \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} = V_I.$$


Rešavanjem prethodnog sistema jednačina po naponu  $V_I$  dobija se

$$V_I \approx \frac{V_{CC} - V_{BE2} + \frac{\beta_{F1} R_C}{2R_R} V_{BE1}}{1 + \beta_{F1} R_C / (2R_R)}.$$

Smatrajući da su nezavisne promene napona  $V_{BE}$  dobija se

$$\frac{\Delta V_I}{\Delta V_{BE1}} \approx \frac{dV_I}{dV_{BE1}} = \frac{\beta_{F1} R_C}{\beta_{F1} R_C + 2R_R} = 0,5 \text{ i } \frac{\Delta V_I}{\Delta V_{BE2}} \approx \frac{dV_I}{dV_{BE2}} = \frac{-1}{1 + \beta_{F1} R_C / (2R_R)} = -0,5,$$

odakle je

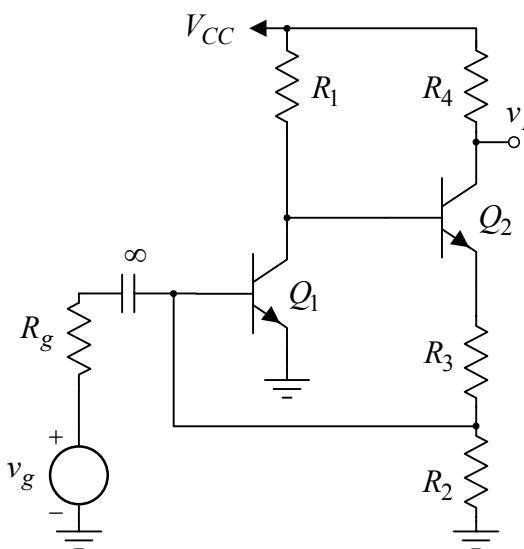

Slika 1.3

$$\Delta V_I (\Delta V_{BE1}) \approx 0,5 \Delta V_{BE1} \text{ i } \Delta V_I (\Delta V_{BE2}) \approx -0,5 \Delta V_{BE2}.$$

odnosno

$$\frac{\Delta V_I (\Delta V_{BE1})}{\Delta V_I (\Delta V_{BE2})} \approx -\frac{\Delta V_{BE1}}{\Delta V_{BE2}}.$$

**1.3.** Na slici 1.3 prikazan je pojačavač sa negativnom povratnom spregom. Tranzistori su identičnih karakteristika sa:  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_\gamma = V_{BE} = 0,6 \text{ V}$  i  $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$ , a poznato je:  $V_{CC} = 9 \text{ V}$ ,  $R_g = 200 \Omega$ ,  $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 600 \Omega$ ,  $R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$  i  $R_4 = 3,3 \text{ k}\Omega$ .

- a) Odrediti kolektorske struje oba tranzistora u mirnoj radnoj tački.
- b) Ako je  $\Delta V_{BE} / \Delta T = -2,5 \text{ mV/}^\circ\text{C}$ , odrediti temperaturni koeficijent kolektorskih struja  $\Delta i_{C1} / \Delta T$  i  $\Delta i_{C2} / \Delta T$ .

- c) Odrediti naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_g$ .

- d) Odrediti otpornost koju vidi pobudni generator,  $R_u$ .

- e) Odrediti izlaznu otpornost pojačavača,  $R_i$ .

### Rešenje:

- a) Na slici 1.3 prikazana je šema pojačavača u mirnoj radnoj tački. Pretpostavimo da se bazne struje mogu zanemariti u odnosu na kolektorske struje. Tada je

$$I_{C2} \approx V_{BE1} / R_2 = 1 \text{ mA},$$


a pošto je

$$V_{CC} - R_1 I_{C1} \approx (R_2 + R_3) I_{C2} + V_{BE2},$$

preostala struja kolektora je

$$I_{C1} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE2} - (R_2 + R_3) I_{C2}}{R_1} = 2,73 \text{ mA}.$$

Slika 1.3a

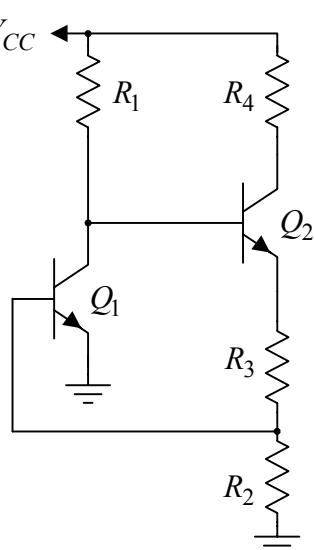

Pošto je  $I_{C1}/\beta_F \ll I_{C2}/\beta_F \ll I_{C1}$  početna pretpostavka je ispravna.

Napon na izlazu pojačavača u mirnoj radnoj tački je

$$V_I = V_{C2} \approx V_{CC} - R_4 I_{C2} = 5,7 \text{ V}.$$

b) Temperaturne promene su spore, zbog čega se kondenzatori mogu smatrati otvorenim vezama. Ekvivalentna šema za određivanje uticaja temperaturnih promena ista je kao za mirnu radnu tačku, slika 1.3a. Pošto je

$$V_{CC} - R_1 \left( \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} + I_{C1} \right) - V_{BE2} \approx R_3 I_{C2} + V_{BE1} \text{ i } I_{C2} = \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} + \frac{V_{BE1}}{R_2},$$

sređivanjem prethodnih jednakosti dobija se

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - \frac{V_{BE1}}{R_2} \left( \frac{R_1}{\beta_{F2}} + R_3 + R_2 \right) - V_{BE2}}{R_1 + \frac{1}{\beta_{F1}} \left( \frac{R_1}{\beta_{F2}} + R_3 \right)},$$


odnosno

$$I_{C1} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE1} (1 + R_3/R_2) - V_{BE2}}{R_1} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE} (2 + R_3/R_2)}{R_1}, \quad \beta_F \gg 1.$$

Promena kolektorske struje sa temperaturom uslovljena je promenom napona  $V_{BE}$

$$\frac{\Delta I_{C1}}{\Delta T} = \frac{\Delta I_{C1}}{\Delta V_{BE}} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \frac{1}{R_1} \left( 2 + \frac{R_3}{R_2} \right) \approx -5,7 \frac{\mu\text{A}}{\text{C}}.$$

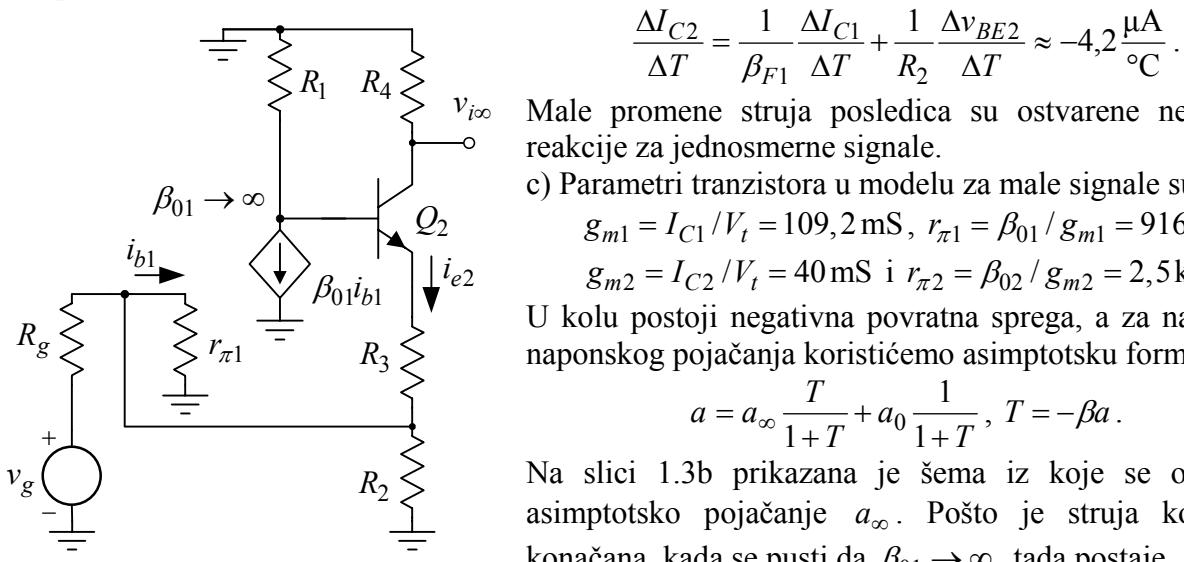Temperaturni koeficijent kolektorske struje ulaznog tranzistora je



$$\frac{\Delta I_{C2}}{\Delta T} = \frac{1}{\beta_{F1}} \frac{\Delta I_{C1}}{\Delta T} + \frac{1}{R_2} \frac{\Delta V_{BE2}}{\Delta T} \approx -4,2 \frac{\mu\text{A}}{\text{C}}.$$

Male promene struja posledica su ostvarene negativne reakcije za jednosmerne signale.

c) Parametri tranzistora u modelu za male signale su

$$g_{m1} = I_{C1}/V_t = 109,2 \text{ mS}, \quad r_{\pi1} = \beta_{01}/g_{m1} = 916 \Omega,$$

$$g_{m2} = I_{C2}/V_t = 40 \text{ mS} \text{ i } r_{\pi2} = \beta_{02}/g_{m2} = 2,5 \text{ k}\Omega.$$

U kolu postoji negativna povratna sprega, a za nalaženje naponskog pojačanja koristićemo asimptotsku formulu

$$a = a_{\infty} \frac{T}{1+T} + a_0 \frac{1}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

Na slici 1.3b prikazana je šema iz koje se određuje asimptotsko pojačanje  $a_{\infty}$ . Pošto je struja kolektora konačana, kada se pusti da  $\beta_{01} \rightarrow \infty$ , tada postaje

$$i_{b1} \rightarrow 0 \text{ i } v_{b1} \rightarrow 0,$$

odakle je


$$v_g / R_g = -i_{e2}, \quad v_{i\infty} = -a_{02} i_{e2} R_4,$$

odnosno

$$a_{\infty} = \frac{v_{i\infty}}{v_g} = a_{02} \frac{R_4}{R_g} = 16,5.$$

Za nalaženje drugog asimptotskog pojačanja koristićemo kolo prikazano na slici 1.3c. Predstavljanjem ostatka kola između tačke A i mase preko Tevenenovog generatora čiji su parametri

$$v_x = \frac{R_2 \| r_{\pi1}}{R_2 \| r_{\pi1} + R_g} v_g \text{ i } R_x = R_g \| r_{\pi1} \| R_2,$$

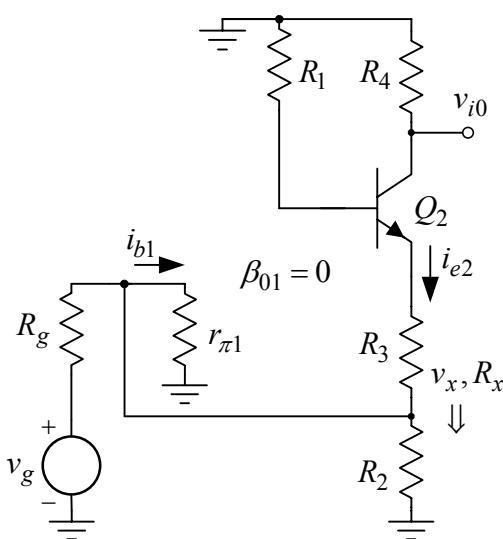

Slika 1.3c

dobija se

$$i_{e2} = -\frac{v_x}{R_x + R_3 + \frac{r_{\pi 2} + R_1}{1 + \beta_{02}}} \text{ i } v_{i0} = -R_4 \alpha_{02} i_{e2}.$$

Sređivanjem prethodnih izraza dobija se asimptotsko pojačanje  $a_0$ ,

$$a_0 = \frac{v_{in0}}{v_g} = \frac{\alpha_{02} R_4 \frac{R_2 \parallel r_{\pi 1}}{R_2 \parallel r_{\pi 1} + R_g}}{R_2 \parallel r_{\pi 1} \parallel R_g + R_3 + \frac{r_{\pi 2} + R_1}{1 + \beta_{02}}} = 1,08 .$$

Na slici 1.3d prikazana je šema iz koje se određuje kružno pojačanje. Koristeći osobinu strujnih razdelnika dobija se

$$i_{c1} = \beta_{01} i_t, \quad i_{b2} = -\frac{R_1}{R_1 + R_{u2}} i_{c1},$$

$$R_{u2} = r_{\pi 2} + (1 + \beta_{02})(R_3 + R_2 \parallel r_{\pi 1} \parallel R_g),$$

$$i_{e2} = (1 + \beta_{02}) i_{b2} \text{ i } i_r = \frac{R_g \parallel R_2}{R_g \parallel R_2 + r_{\pi 1}} i_{e2}.$$

Na osnovu prethodnog kružno pojačanje je

$$\beta a = \frac{i_r}{i_t} = -\frac{\beta_{01} (R_g \parallel R_2)}{R_g \parallel R_2 + r_{\pi 1}} \frac{R_1 (1 + \beta_{02})}{R_1 + R_{u2}} = -15,67 .$$

Smenom brojnih vrednosti dolazi se do naponskog pojačanja pojačavača

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + a_0 \frac{1}{1+T} = 16,5 \frac{15,67}{16,67} + \frac{1,08}{15,67} = 15,6$$

d) Otpornost koju vidi pobudni generator je

$$R_u = R_g + R_{u1},$$

gde je  $R_{u1}$  ulazna otpornost pojačavača.

Ulagnu otpornost pojačavača odredićemo primenom Blackmanove formule

$$R_{ul} = R_{ul0} \frac{1 - \beta a_{ks}}{1 - \beta a_{ov}}.$$

Otpornost bez reakcije dobija se kada je  $\beta_{01} = 0$ 

$$R_{ul0} = r_{\pi 1} \parallel R_2 \parallel \left( R_3 + \frac{r_{\pi 2} + R_1}{1 + \beta_{02}} \right) = 303 \Omega .$$

Kada je ulaz pojačavača kratkospojen sa masom u kolu ne postoji kružni tok signala, pa je


$$\beta a_{ks} = 0 .$$

Kružno pojačanje  $\beta a_{ov}$  dobija se uz pomoć slike 1.3e.

$$\beta a_{ov} = \frac{i_r}{i_t} = \frac{-\beta_{01} R_2}{R_2 + r_{\pi 1}} \frac{R_1 (1 + \beta_{02})}{R_1 + [r_{\pi 2} + (1 + \beta_{02})(R_3 + R_2 \parallel r_{\pi 1})]} = -39,15 .$$

Smenom brojnih vrednosti dobija se ulazna otpornost pojačavača

$$R_{u1} = \frac{R_{ul}}{1 - \beta a_{ov}} = 7,5 \Omega .$$

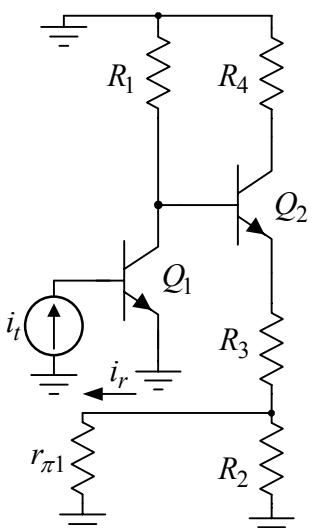

Slika 1.3e

Pošto su izlaz  $\beta$ -mreže i ulaz pojačavača povezani paralelno, negativna povratna sprega smanjuje ulaznu otpornost pojačavača.


Otpornost koju vidi pobudni generator je

$$R_u = R_g + R_{u1} = 207,5 \Omega.$$

e) Izlazna otpornost pojačavača je

$$R_i = R_4 = 3,3 \text{ k}\Omega.$$

i ne zavisi od kružnog toka signala, osim kada je izražen uticaj Earlyjevog efekta.

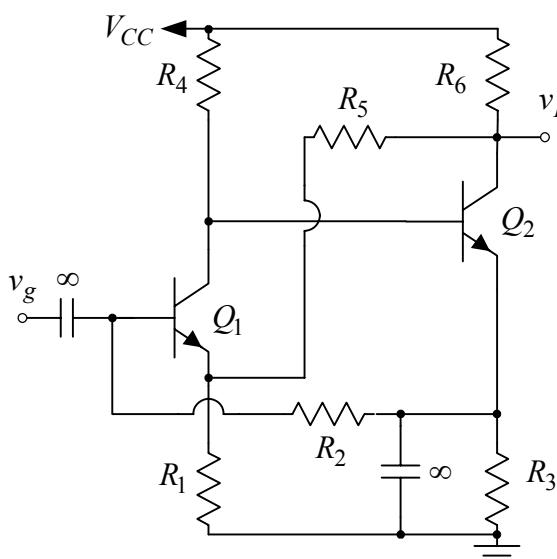

Slika 1.4

**1.4.** U kolu sa slike 1.4 svi tranzistori su identičnih karakteristika sa:  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$  i  $V_{CES} \approx 0$ , a poznato je:  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 470 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 390 \Omega$ ,  $R_4 = 120 \text{ k}\Omega$ ,  $R_5 = 22 \text{ k}\Omega$ ,  $R_6 = 2,2 \text{ k}\Omega$ , i  $V_{CC} = 15 \text{ V}$ . Odrediti i izračunati:

- kolektorske struje oba tranzistora u mirnoj radnoj tački i
- naponsko pojačanje  $a = v_i / v_g$ .
- Ako je  $v_g = V_m \sin(2\pi ft)$ , odrediti maksimalnu amplitudu  $V_{m\max}$  za koju se na izlazu dobija neizobličen napon.
- Pod uslovom iz tačke c), za  $V_m = 100 \text{ mV}$  i  $f = 1 \text{ kHz}$ , nacrtati vremenski oblik napona na kolektorima oba tranzistora,  $v_{C1}(t)$  i  $v_{C2}(t)$ .

#### Rešenje:

a) Šema kola u mirnoj radnoj tački prikazana je na slici 1.4a. Primenom Kirhofovih pravila dobija se sistem jednačina

$$V_{CC} - R_4(I_1 + \frac{I_2}{\beta_{F2}}) - V_{BE} - R_3 I_2 \approx 0,$$

$$V_{CC} - R_6(I_2 + I_R) - R_5 I_R + V_{BE1} + R_2 \frac{I_1}{\beta_{F1}} - R_3 I_2 \approx 0 \text{ i}$$

$$R_1(I_1 + I_R) + V_{BE1} + R_2 \frac{I_1}{\beta_{F1}} - R_3 I_2 \approx 0.$$

Rešenja prethodnog sistema jednačina su

$$I_1 = 72 \mu\text{A}, I_2 = 3,57 \text{ mA} \text{ i } I_R = 280 \mu\text{A}.$$

Proverom se ustanavljava da su svi tranzistori u direktnom aktivnom režimu, a naponi na kolektorima u mirnoj radnoj tački su

$$V_{C2} = V_I = V_{CC} - R_6(I_2 + I_R) = 6,53 \text{ V} \text{ i}$$


$$V_{C1} = V_{CC} - R_4(I_1 + \frac{I_2}{\beta_{F2}}) = 2,1 \text{ V}.$$

Slika 1.4a

b) Parametri tranzistora u modelu za male signale su

$$r_{\pi1} = \beta_0 V_t / I_1 = 34,7 \text{ k}\Omega, r_{\pi2} = \beta_0 V_t / I_2 = 700 \Omega.$$

Na slici 1.4b prikazana je šema za male signale iz koje se određuje kružno pojačanje. Primenom osobine strujnih razdelenika dobija se da je

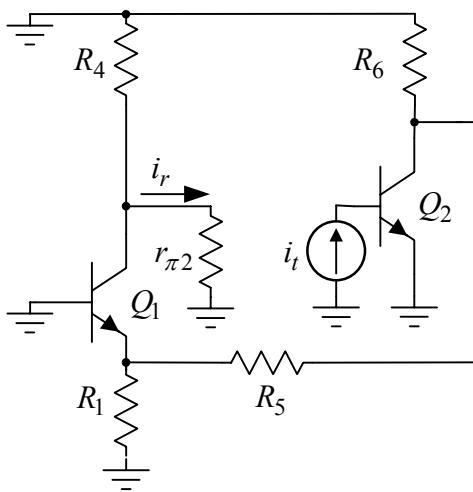

Slika 1.4b

$$\beta a = - \frac{\beta_{02} R_6}{R_6 + R_5 + R_1 \parallel \frac{r_{\pi 1}}{1 + \beta_{01}}} \frac{R_1 \alpha_{01}}{R_1 + \frac{r_{\pi 1}}{1 + \beta_{01}}} \frac{R_4}{R_4 + r_{\pi 2}} \approx -6.59.$$

Primenićemo asimptotsku formulu za nalaženje pojačanja

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T} \text{ i}$$

$$a_1 = \frac{v_{c1}}{v_g} = a_{1\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{a_{10}}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

Asimptotska pojačanja  $a_\infty, a_{1\infty}$  i  $a_0, a_{10}$  dobijaju se kada zavisni generator  $\beta_{02}$ , slika 1.4c, teži beskonačnosti ili je jednak nuli, respektivno.

Kada  $\beta_{02} \rightarrow \infty$  tada je

$$i_{b2} \rightarrow 0, \quad \beta_{01} i_{b1} \rightarrow 0, \quad i_{b1} \rightarrow 0,$$

odakle je

$$a_\infty = 1 + \frac{R_5}{R_1} = 23.$$

Napon na kolektoru ulaznog tranzistora je tada  
 $v_{c1\infty} \rightarrow 0 \Rightarrow a_{1\infty} \rightarrow 0$ .

Kada je  $\beta_{02} = 0$ ,

$$a_0 = \frac{v_{i0}}{v_g} = \frac{g_{m1} R_{e1}}{1 + g_{m1} R_{e1}} \frac{R_6}{R_6 + R_5} = 0.067,$$

$$R_{e1} = R_1 \parallel (R_5 + R_6) \text{ i}$$

$$a_{10} = \frac{v_{c10}}{v_g} = - \frac{\beta_{01} (R_4 \parallel r_{\pi 2})}{r_{\pi 1} + (1 + \beta_{01}) R_{e1}} = -0.529.$$

Prema prethodnim vrednostima dobijaju se pojačanja

$$a = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T} \approx a_\infty \frac{T}{1+T} = 20 \text{ i}$$

$$a_1 = a_{1\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{a_{10}}{1+T} = \frac{a_{10}}{1+T} = 69.7 \cdot 10^{-3}.$$

c) Maksimalna amplituda neizobličenog napona na izlazu je

$$V_{im\max} = \min \{v_{I\max} - V_I, V_I - v_{I\min}\}.$$

Pošto je

$$v_{I\max} \approx \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{CC} = 13.6 \text{ V i}$$

$$v_{I\min} = V_{E2} + V_{CES} \approx R_3 I_2 = 1.4 \text{ V,}$$



maksimalna amplituda neizobličenog napona na izlazu je

$$V_{im\max} = V_I - v_{I\min} = 5 \text{ V,}$$

odakle se dobija maksimalna amplituda napona pobudnog generatora

$$V_{m\max} = V_{im\max} / a = 250 \text{ mV}.$$

Slika 1.4c

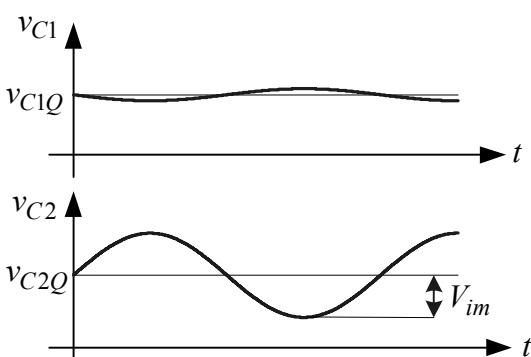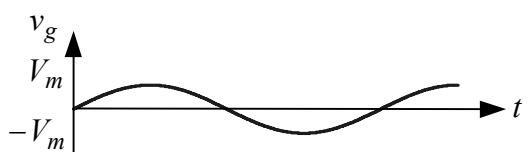


Slika 1.4d

d) Na osnovu rezultata iz tačke b) na slici 1.4d prikazani su vremenski oblici napona  $v_{C1}(t)$  i  $v_{C2}(t)$ . Amplitude napona su

$$V_{c2m} = aV_m = 2 \text{ V} \quad \text{i} \quad V_{c1m} = a_1V_m = 7 \text{ mV},$$

dok su srednje vrednosti

$$V_{C2} = V_{CC} - R_6(I_2 + I_R) = 6.53 \text{ V} \quad \text{i} \quad V_{C1} = V_{CC} - R_4(I_1 + \frac{I_2}{\beta_{F2}}) = 2.1 \text{ V}.$$

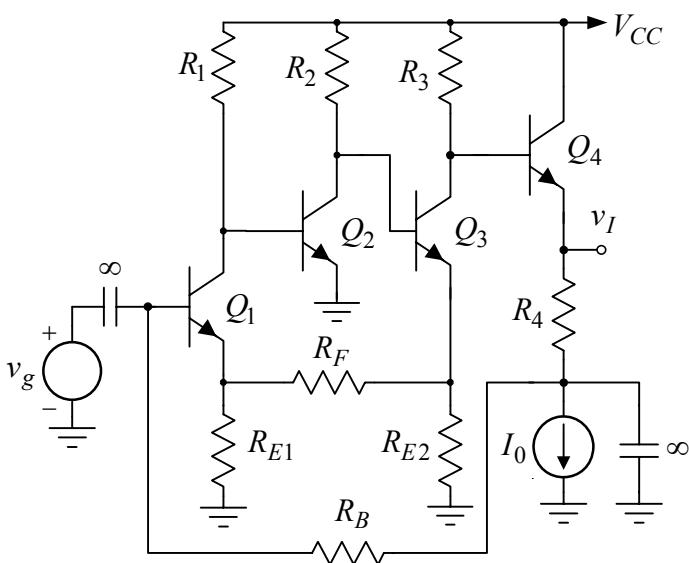

Slika 1.5

**1.5.** Na slici 1.5 prikazana je uprošćena šema jednog integriranog širokopojasnog pojačavača sa negativnom povratnom spregom. Parametri tranzistora su:  $\beta_F = \beta_0 = 100$  i  $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ , dok je:  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $I_0 = 0.8 \text{ mA}$ ,  $R_{E1} = 100 \Omega$ ,  $R_{E2} = 100 \Omega$ ,  $R_F = 640 \Omega$ ,  $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 600 \Omega$ ,  $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$  i  $R_B = 12 \text{ k}\Omega$ . Odrediti:

- kolektorske struje svih tranzistora u mirnoj radnoj tački;
- kružno pojačanje u kolu pojačavača;
- naponsko pojačanje pojačavača i
- tip reakcije, a zatim i ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača.

#### Rešenje:

a) Smatrujući da su kolektorske struje istog reda veličine zanemarićemo bazne struje u odnosu na kolektorske. Tada je

$$I_{C1} \approx (V_{CC} - V_{BE2}) / R_1 = 0.49 \text{ mA} \quad \text{i} \quad I_{C4} \approx (I_0 + I_{C1} / \beta_F) \approx I_0 = 0.8 \text{ mA}.$$

Budući da je

$$\begin{aligned} R_3 I_{C3} &= V_{CC} - (V_I + V_{BE4}), \\ V_I &= V_{E1} + V_{BE1} + R_B \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} + R_4 \left( I_0 + \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} \right) \quad \text{i} \quad V_{E1} = \frac{(R_{E2} + R_F) R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}} I_{C1} + \frac{R_{E2} R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}} I_{C3} \Rightarrow \\ I_{C3} &= \frac{V_{CC} - \left( \frac{(R_{E2} + R_F) R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}} + \frac{R_4 + R_B}{\beta_{F1}} \right) I_{C1} - V_{BE1} - V_{BE4} - R_4 I_0}{R_3 + \frac{R_{E2} R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}}} = 2.1 \text{ mA}. \end{aligned}$$

Napon na emitoru tranzistora  $Q_3$  je

$$V_{E3} = \frac{(R_{E1} + R_F) R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2} + R_F} I_{C3} + \frac{R_{E1} R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2} + R_F} I_{C1} = 191 \text{ mV},$$


tako da je struja kolektora tranzistora  $Q_2$

$$I_{C2} \approx \frac{V_{CC} - V_{E3} + V_{BE3}}{R_2} = 842 \mu\text{A}.$$

Pošto je

$$V_{E1} = \frac{(R_{E2} + R_F) R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}} I_{C1} + \frac{R_{E2} R_{E1}}{R_{E1} + R_F + R_{E2}} I_{C3} \approx 68 \text{ mV},$$

napon na izlazu pojačavača u mirnoj radnoj tački je

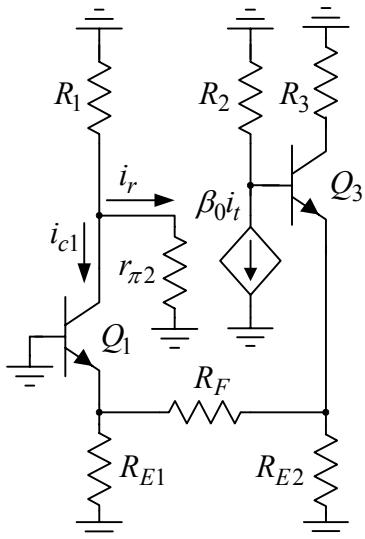

Slika 1.5a

$$V_I = V_{E1} + V_{BE1} + R_B \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} + R_4 \left( I_0 + \frac{I_{C1}}{\beta_{F1}} \right) = 3,14 \text{ V}.$$

Pošto su struje kolektora istog reda veličine, pretpostavka o zanemarivanju baznih struja je opravdana.

b) Na slici 1.5a je prikazana šema za male signale iz koje se određuje kružno pojačanje. Parametri u modelu za male signale su

$$r_{\pi 1} = \beta_{01} V_t / I_{C1} = 5,1 \text{ k}\Omega, \quad r_{\pi 2} = \beta_{02} V_t / I_{C2} = 2,97 \text{ k}\Omega \text{ i}$$

$$r_{\pi 3} = \beta_{03} V_t / I_{C3} = 1,19 \text{ k}\Omega.$$

Uz pomoć strujnih razdelnika dobija se

$$i_{b3} = -\beta_{02} i_t \frac{R_2}{R_2 + R_{u3}}, \quad R_{u3} = r_{\pi 3} + (1 + \beta_{03}) (R_{E2} \parallel (R_F + R_{E1} \parallel R_{e1})),$$

$$R_{e1} = r_{\pi 1} / (1 + \beta_{01}), \quad i_{e3} = (1 + \beta_{03}) i_{b3},$$

$$i_{e1} = -\frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_F + R_{E1} \parallel R_{e1}} \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_{e1}} i_{e3}, \quad i_{c1} = \alpha_{01} i_{e1} \text{ i}$$

$$i_r = -\frac{R_1}{R_1 + r_{\pi 2}} i_{c1},$$


odakle je kružno pojačanje

$$\beta a = \frac{i_r}{i_t} = -\frac{\beta_{02} R_2}{R_2 + R_{u3}} \frac{(1 + \beta_{03}) R_{E2}}{R_{E2} + R_F + R_{E1} \parallel R_{e1}} \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_{e1}} \frac{\alpha_{01} R_1}{R_1 + r_{\pi 2}} = -184,7.$$

c) Izlaz pojačavača se nalazi izvan kružnog toka signala. Stoga ćemo prvo odrediti prenosnu transkonduktansu  $g = i_{c3} / v_g$ . Primenom asymptotske formule se dobija

$$g = g_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{g_0}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

S obzirom na veliki iznos kružnog pojačanja približno je

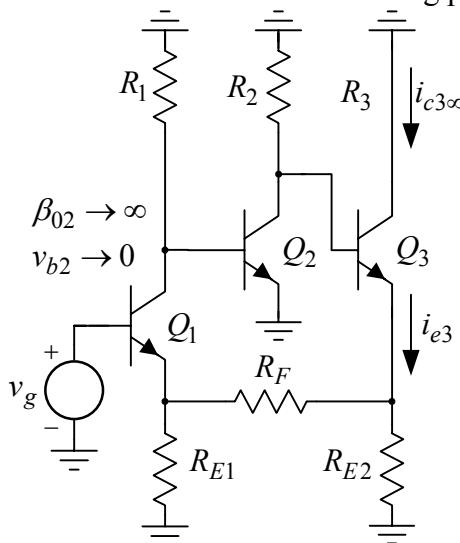

Slika 1.5b

$$g \approx g_\infty \frac{T}{1+T}.$$

Na slici 1.5b prikazana je šema za male signale iz koje se određuje asymptotsko pojačanje  $g_\infty$ . Kada  $\beta_{02} \rightarrow \infty$ , tada važi

$$i_{b2} \rightarrow 0, \quad v_{b2} \rightarrow 0, \quad i_{c1} \rightarrow 0 \text{ i } v_{be1} \rightarrow 0,$$

tako da je

$$v_{e3\infty} = \left( 1 + \frac{R_F}{R_{E1}} \right) v_g, \quad i_{e3\infty} = \frac{v_{e3\infty}}{R_{E2}} + \frac{v_g}{R_{E1}} \text{ i } i_{c3\infty} = \alpha_{03} i_{e3\infty} \Rightarrow$$

$$g_\infty = \frac{i_{c3\infty}}{v_g} = \alpha_{03} \left( \frac{1}{R_{E1}} + \frac{1}{R_{E2}} \left( 1 + \frac{R_F}{R_{E1}} \right) \right) = 83,16 \text{ mS}.$$


Na osnovu ovoga je

$$g \approx g_\infty \frac{T}{1+T} = 82,7 \text{ mS}.$$

Posle određivanja struje kratkog spoja kolektora dobija se ekvivalentna šema prikazana na slici 1.5c. Pošto je izlazni napon

$$v_i = -g v_g (1 + \beta_{04}) \frac{R_3}{R_3 + r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04}) R_4} R_4, \quad r_{\pi 4} = \beta_{04} V_t / I_{C4} = 3,125 \text{ k}\Omega,$$

naponsko pojačanje pojačavača je

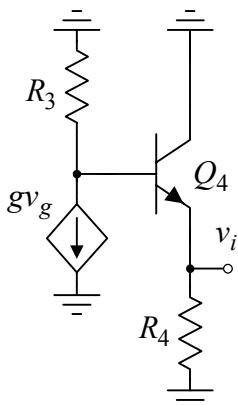

$$a = \frac{v_i}{v_g} = -g(1 + \beta_{04}) \frac{R_3 R_4}{R_3 + r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04}) R_4} = -49.$$

d) Signal sa izlaza je struja emitora tranzistora  $Q_3$ , a vraća se na red sa ulazom pojačavača. Stoga se radi o redno-strujnoj reakciji.  
Ulagana otpornost pojačavača je

$$R_u = R_B \parallel R_{u1}.$$

Otpornost koja se vidi u bazi ulaznog tranzistora,  $R_{u1}$ , odredićemo primenom Blackmanove formule

$$R_{u1} = R_{u10} \frac{1 - \beta a_{ks1}}{1 - \beta a_{ov1}},$$

Slika 1.5c

gde je

$$R_{u10} = r_{\pi 1} + (1 + \beta_{01}) \left( R_{E1} \parallel \left( R_F + R_{E2} \parallel \left( \frac{r_{\pi 3} + R_2}{1 + \beta_{03}} \right) \right) \right) = 13,9 \text{ k}\Omega,$$

$$\beta a_{ks1} = \beta a \text{ i } \beta a_{ov1} = 0$$

Smenom brojnih vrednosti postaje

$$R_{u1} = R_{u10} (1 - \beta a) = 1,64 \text{ M}\Omega.$$


Usled primene redne reakcije na ulazu pojačavača otpornost u bazi ulaznog tranzistora se povećava. Međutim, otpornost koju vidi pobudni generator je znatno manja

$$R_u = R_B \parallel R_{u1} \approx R_B = 12 \text{ k}\Omega,$$

što je posledica male polarizacione otpornosti  $R_B$ .

Izlaz pojačavača se nalazi izvan kružnog toka signala, pa izlagana otpornost ne zavisi od primjenjenog kružnog pojačanja za promenljive signale

$$R_i = R_4 \parallel \frac{r_{\pi 4} + R_3}{1 + \beta_{04}} \approx \frac{r_{\pi 4} + R_3}{1 + \beta_{04}} = 31 \Omega.$$

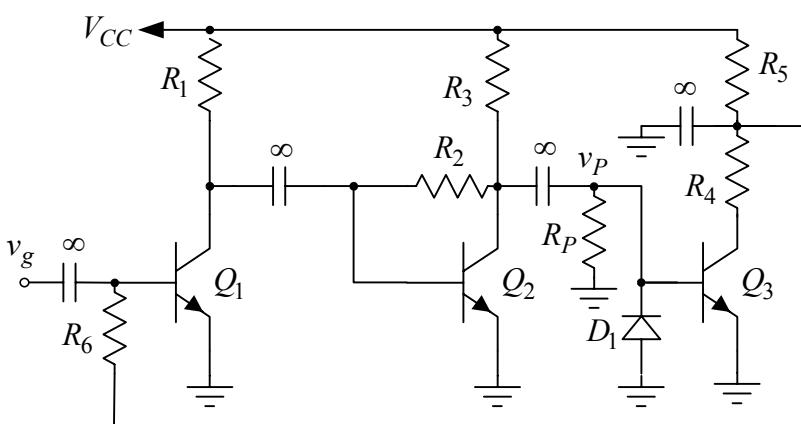

Slika 1.6


- b) naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_p / v_g$ ;
- c) ulaznu  $R_u$  i otpornost koju vidi potrošač  $R_i$  i
- d) maksimalnu amplitudu neizobličenog napona na potrošaču.
- e) Objasniti ulogu diode  $D_1$  i tranzistora  $Q_3$ .

### Rešenje:

- a) Na slici 1.6a prikazana je ekvivalentna šema pojačavača u mirnoj radnoj tački. Napon na potrošaču je

**1.6.** U kolu sa slike 1.6 svi tranzistori su identičnih karakteristika i imaju:  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $V_{BE} = 0,6 \text{ V}$  i  $V_{CES} = 0,2$ , dioda je sa  $V_D = 0,6 \text{ V}$ , a poznato je:  $V_{CC} = 1,5 \text{ V}$ ,  $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = R_5 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 3,9 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_6 = 1 \text{ M}\Omega$  i  $R_P = 20 \text{ k}\Omega$ . Odrediti:

- a) kolektorske struje svih tranzistora u mirnoj radnoj tački;

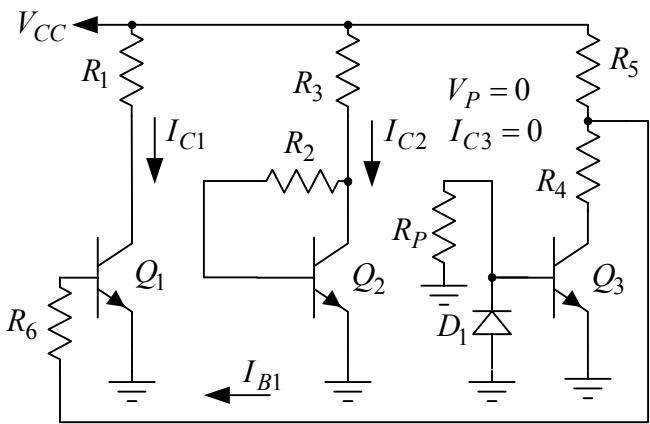

Slika 1.6a

$$V_P = 0,$$

što znači da je tranzistor  $Q_3$  zakočen. Struja baze ulaznog tranzistora je

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{R_5 + R_6},$$

dok mu je struja kolektora

$$I_{C1} = \beta_{F1} I_{B1} = \frac{\beta_{F1}(V_{CC} - V_{BE1})}{R_5 + R_6} = 95,4 \mu\text{A}.$$

Prema II Kirhofovom zakonu je

$$V_{CC} - R_3 \left( I_{C2} + \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} \right) - R_2 \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} - V_{BE2} = 0,$$

te je stoga

$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - V_{BE2}}{R_3 + R_2} = 182 \mu\text{A}.$$

Jednosmerne vrednosti napona na kolektorima su

$$V_{C1} = V_{CC} - R_1 I_{C1} = 1,05 \text{ V} \text{ i } V_{C2} \approx V_{CC} - R_3 I_{C2} = 0,79 \text{ V}.$$

b) Imajući u vidu da je u mirnoj radnoj tački zakočen tranzistor  $Q_3$ , na slici 1.6b je prikazana šema za male signale aktivnog dela pojačavača. Parametri tranzistora u modelu za male signale su:


$$g_{m1} = I_{C1}/V_t = 3,82 \text{ mS}, r_{\pi1} = \beta_{01} V_t / I_{C1} = 26,2 \text{ k}\Omega,$$

$$g_{m2} = I_{C2}/V_t = 7,28 \text{ mS} \text{ i } r_{\pi2} = \beta_{02} V_t / I_{C2} = 13,7 \text{ k}\Omega.$$

Pošto je

$$i_{c1} = g_{m1} v_g,$$

a u kolu tranzistora  $Q_2$  je primenjena negativna reakcija, na osnovu šeme sa slike 1.6c može se odrediti prenosna otpornost

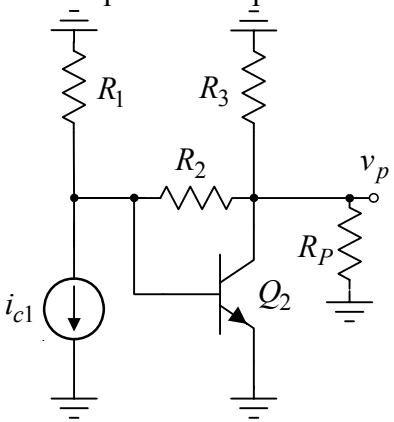

Slika 1.6c

$$r = v_i / i_{c1},$$

a potom i pojačanje

$$a = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{i_{c1}} \frac{i_{c1}}{v_g} = r g_{m1}.$$

Prenosnu otpornost ćemo odrediti primenom asymptotske formule

$$r = r_{\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_0}{1+T}, T = -\beta a.$$

Kružno pojačanje je

$$\beta a = -\beta_0 \frac{R_P \parallel R_3}{(R_P \parallel R_3) + R_2 + (R_1 \parallel r_{\pi2})} \frac{R_1}{R_1 + r_{\pi2}} = -0,78,$$

Kada  $\beta_{02} \rightarrow \infty$ , tada je

$$v_{b2} \rightarrow 0 \text{ i } r_{\infty} = \frac{v_{p\infty}}{i_{c1}} = R_2 = 100 \text{ k}\Omega,$$

dok je u slučaju  $\beta_{02} = 0$

$$r_0 = \frac{v_{p0}}{i_{c1}} = - \frac{R_1 \parallel r_{\pi2}}{(R_1 \parallel r_{\pi2}) + R_2 + (R_P \parallel R_3)} (R_P \parallel R_3) = 142 \text{ }\Omega.$$

Posle smene brojnih vrednosti dobija se

$$r = r_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{r_0}{1+T} = 43,88 \text{ k}\Omega,$$

odakle je naponsko pojačanje pojačavača

$$a = rg_{m1} = 167,6.$$

c) Ulagana otpornost pojačavača ne zavisi od primenjene negativne reakcije, pa je

$$R_u = R_6 \parallel r_{\pi 1} \approx r_{\pi 1} = 26,2 \text{ k}\Omega.$$

Otpornost koju vidi potrošač može se dobiti primenom Blackmanove formule

$$R_i = R_{i0} \frac{1 - \beta a_{ksi}}{1 - \beta a_{ovi}} = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a_{ovi}},$$

gde je

$$\beta a = -\beta_0 \frac{R_3}{R_3 + R_2 + (R_1 \parallel r_{\pi 2})} \frac{R_1}{R_1 + r_{\pi 2}} = -0,93 \text{ i } R_{i0} = R_3 \parallel (R_2 + r_{\pi 2} \parallel R_1) = 3,76 \text{ k}\Omega.$$

Smenom se dobija

$$R_i = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a_{ovi}} = 1,95 \text{ k}\Omega.$$

d) Maksimalna vrednost neizobličenog napona na potrošaču određena je zakočenjem tranzistora  $Q_2$

$$v_{P\max} = (R_P \parallel R_3) I_{C2} = 0,594 \text{ V},$$

dok je minimalna određena zasićenjem tranzistora  $Q_2$

$$v_{P\min} = V_{CES2} - V_{C2} = -0,59 \text{ V}.$$

Stoga je maksimalna amplituda neizobličenog napona na potrošaču

$$V_{pm\max} = -v_{P\min} = 0,59 \text{ V}.$$


e) Dioda  $D_1$  i tranzistor  $Q_3$  ograničavaju napon na potrošaču u slučaju prevelike pobude. Kada se uključi dioda  $D_1$  napon na izlazu je limitiran sa donje strane na

$$V_{P1} = -V_D = -0,6 \text{ V}.$$

Kada se na potrošaču pojavi napon koji je veći od


$$v_P \geq V_\gamma = V_{BE} = 0,6 \text{ V},$$

uključice se tranzistor  $Q_3$  i smanji napon na svom kolektoru. Sa smanjenjem napona na kolektoru smanjuje se i struja baze ulaznog tranzistora, samim tim i njegovo pojačanje. U kolu će se uspostaviti negativna povratna sprega koja ograničava pobudu pojačavača i time ograničava napon na potrošaču.

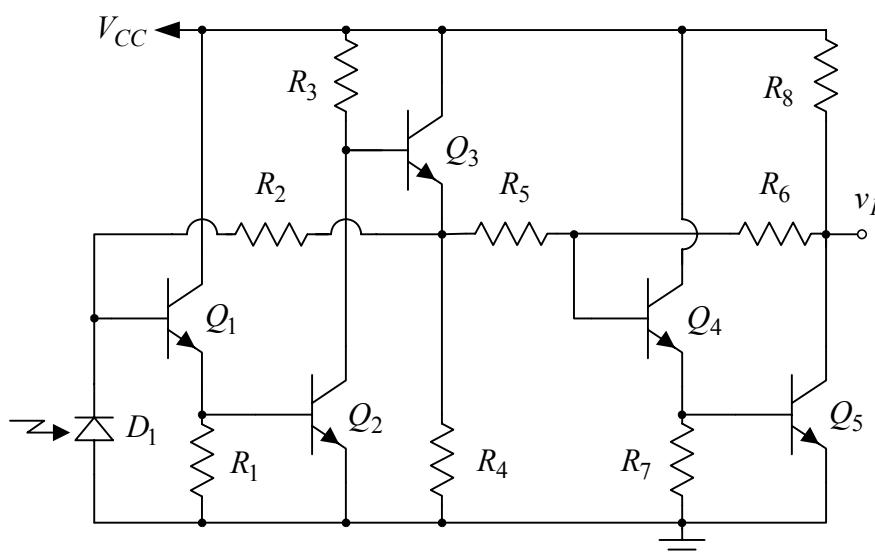

Slika 1.7a

**5.9.** Na ulaz pojačavača sa slike 1.7a priključena je foto-dioda  $D_1$ , čija je ekvivalentna električna šema prikazana na slici 1.7b. Struja mraka (struja u odsustvu svetlosti na diodi) je  $I_R = 100 \text{ pA}$ , dok je  $i_P$  struja koja zavisi od osvetljenja foto-diode. Tranzistori su identičnih karakteristika sa  $\beta_0 = 100$ ,  $V_\gamma = V_{BE} = 0,6 \text{ V}$  i  $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$ , a poznato je:

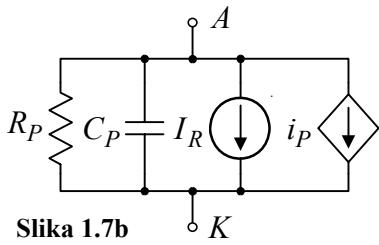

Slika 1.7b

- $V_{CC} = 5V$ ,  $R_P = 10G\Omega$ ,  $C_P = 2pF$ ,  $R_1 = 4,7k\Omega$ ,  $R_2 = R_6 = 10k\Omega$ ,  
 $R_3 = R_8 = 2,7k\Omega$ ,  $R_4 = 1,5k\Omega$ ,  $R_5 = 100\Omega$  i  $R_7 = 2,2k\Omega$ .
- Odrediti kolektorske struje svih tranzistora u odsustvu osvetljenja diode  $D_1$ . Pri proračunu smatrati da  $\beta_F \rightarrow \infty$ .
  - Odrediti otpornost koju vidi dioda  $D_1$ ,  $R_u$ .
  - Odrediti prenosnu otpornost pojačavača  $r_m = v_i / i_p$ .

- d) Odrediti maksimalnu promenu struje  $i_P$  pri kojoj su svi tranzistori u režimu rada kao u tački a).

### Rešenje:


a) Zanemarivanjem baznih struja dobija se

$$I_{C1} = \frac{V_{BE2}}{R_1} = 128\mu A, V_{E3} \approx V_{BE2} + V_{BE1} \approx 2V_{BE},$$

$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - (V_{E3} + V_{BE3})}{R_3} \approx \frac{V_{CC} - 3V_{BE}}{R_3} = 1,18mA,$$

$$V_{B4} = V_{BE5} + V_{BE4} \approx 2V_{BE} = 1,2V, I_{R5} \approx 0, I_{R6} \approx 0, V_I \approx V_{BE5} + V_{BE4} \approx 2V_{BE} = 1,2V,$$

$$I_{C3} = \frac{2V_{BE}}{R_4} = 0,8mA, I_{C4} = \frac{V_{BE5}}{R_7} = 273\mu A \text{ i } I_{C5} = \frac{V_{CC} - V_I}{R_8} = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_8} = 1,41mA.$$

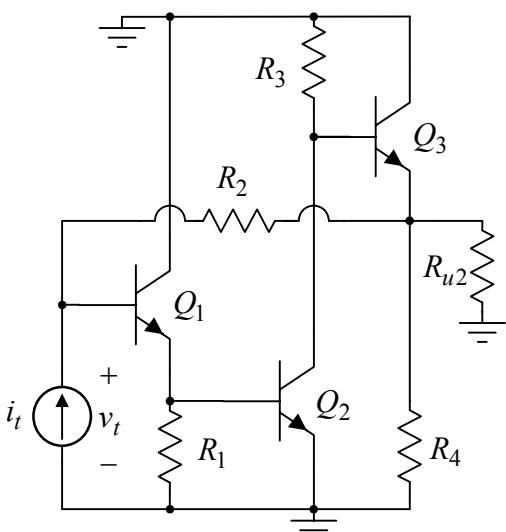

Slika 1.7c

b) Na slici 1.7c prikazana je ekvivalentna šema za male signale iz koje se određuje otpornost koju vidi foto-dioda. Parametri u modelu za male signale su

$$r_{\pi 1} = \beta_{01}V_t / I_{C1} = 19,53k\Omega, r_{\pi 2} = \beta_{02}V_t / I_{C2} = 2,12k\Omega, \\ r_{\pi 3} = \beta_{03}V_t / I_{C3} = 3,125k\Omega, r_{\pi 4} = \beta_{04}V_t / I_{C4} = 9,16k\Omega \text{ i} \\ r_{\pi 5} = \beta_{05}V_t / I_{C5} = 1,77k\Omega.$$

Otpornost  $R_{u2}$  predstavlja ekvivalentnu ulaznu otpornost drugog pojačavačkog stepena

$$R_{u2} = R_5 + R_{B4},$$

gde je  $R_{B4}$  otpornost koja se vidi u bazi tranzistora  $Q_4$ , slika 1.7d. Za nalaženje ove otpornosti iskoristićemo Blackman-ovu formulu

$$R_{B4} = R_{B40} \frac{1 - \beta a_{ks4}}{1 - \beta a_{ov4}}.$$

Prema slici 1.7d je

$$\beta a_{ks4} = 0, \beta a_{ov4} = -\frac{\beta_{05}R_8(1 + \beta_{04})}{R_8 + R_6 + R_{u4}} \frac{R_7}{R_7 + r_{\pi 5}} \text{ i} \\ R_{u4} = r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04})(R_7 \parallel r_{\pi 5}).$$

Smenom brojnih vrednosti dobija se


$$\beta a_{ov4} = -124,8.$$

Otpornost bez reakcije je

$$R_{B40} = (r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04})(R_7 \parallel r_{\pi 5})) \parallel (R_6 + R_8) = 11,36k\Omega \Rightarrow$$

$$R_{B4} = \frac{R_{B40}}{1 - \beta a_{ov4}} = 90,4\Omega \text{ i } R_{u2} = R_5 + R_{B4} = 190,4\Omega.$$

Na osnovu ovoga može se odrediti ulazna otpornost

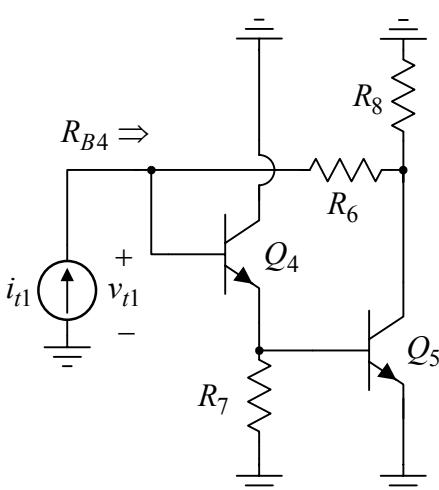

Slika 1.7d

$$R_u = \frac{v_t}{i_t} = R_{u0} \frac{1 - \beta a_{ksu}}{1 - \beta a_{ovu}}.$$

Ulagana otpornost bez reakcije dobija se kada je  $\beta_{02} = 0$ , a iznosi

$$R_{u0} = R_{B1} \parallel (R_2 + (R_4 \parallel R_{u2} \parallel R_{e3})), \quad R_{B1} = r_{\pi 1} + (1 + \beta_{01})(R_1 \parallel r_{\pi 2}) \text{ i } R_{e3} = \frac{r_{\pi 3} + R_3}{1 + \beta_{03}}.$$

Smenom brojnih vrednosti dobija se

$$R_{u0} = 9,47 \text{ k}\Omega.$$

Kada je ulaz kratkospojen kružno pojačanje jednako je nuli, dok je kružno pojačanje otvorene veze

$$\beta a_{ovu} = -\frac{\beta_{02} R_3 (1 + \beta_{03}) (R_{u2} \parallel R_4) (1 + \beta_{01})}{R_3 + R_{B3}} \frac{R_1}{R_{u2} \parallel R_4 + R_2 + R_{B1}} \frac{R_1}{R_1 + r_{\pi 2}},$$

$$R_{B3} = r_{\pi 3} + (1 + \beta_{03}) (R_{u2} \parallel R_4 \parallel (R_2 + R_{B1})).$$

Smenom brojnih vrednosti dobija se

$$\beta a_{ovu} = -79,14 \text{ i } R_u = \frac{R_{u0}}{1 - \beta a_{ovu}} = 118 \Omega.$$

b) Prenosna otpornost pojačavača je

$$r_m = \frac{v_i}{i_p} = \frac{v_i}{v_{b4}} \frac{v_{e3}}{v_{e3}} \frac{r_{l1}}{i_p} = a_1 a_2 r_1.$$

Na slici 1.7e je prikazana šema za male signale ulaznog kola pojačavača. Primenom asimptotske formule dobija se

$$r_1 = \frac{v_{e3}}{i_p} = r_{l\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{l0}}{1+T}, \quad T = -\beta a = -\beta a_{ovu} = 79,14.$$

Asimptotske otpornosti  $r_{l\infty}$  i  $r_{l0}$  dobijaju se kada  $\beta_{02}$  postane  $\beta_{02} \rightarrow \infty$  ili  $\beta_{02} = 0$ . Kada  $\beta_{02} \rightarrow \infty$ , tada je

$$i_{b2} \rightarrow 0, \quad v_{b2} \rightarrow 0, \quad i_{e1} \rightarrow 0, \quad i_{b1} \rightarrow 0 \text{ i } v_{b1} \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$r_{l\infty} = \frac{v_{e3\infty}}{i_p} = R_2 = 10 \text{ k}\Omega.$$

Slika 1.7e

Kada je  $\beta_{02} = 0$  dobija se druga asimptotska otpornost  $r_{l0}$ . Prema slici 1.7e je

$$r_{l0} = \frac{v_{e30}}{i_p} = -\frac{R_{B1} (R_{u2} \parallel R_4 \parallel R_{e3})}{R_{B1} + R_2 + R_{u2} \parallel R_4 \parallel R_{e3}} = -40,6 \Omega,$$

tako da je prenosna otpornost ulaznog stepena pojačavača

$$r_1 = r_{l\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{l0}}{1+T} = 9,87 \text{ k}\Omega.$$

Prema slici 1.7f dobija se pojačanje izlaznog stepena pojačavača


$$a_i = \frac{v_i}{v_{b4}} \frac{v_{b4}}{v_{e3}} = a_1 a_2.$$

Otpornost koja se vidi u bazi tranzistora  $Q_4$  je  $R_{B4}$ , a preko razdelnika napona  $R_5, R_{B4}$  dobija se da je

$$a_2 = \frac{v_{b4}}{v_{e3}} = \frac{R_{B4}}{R_{B4} + R_5} = 0,896.$$

Daljom primenom Kirhoffovih pravila dobija se:

Slika 1.7f

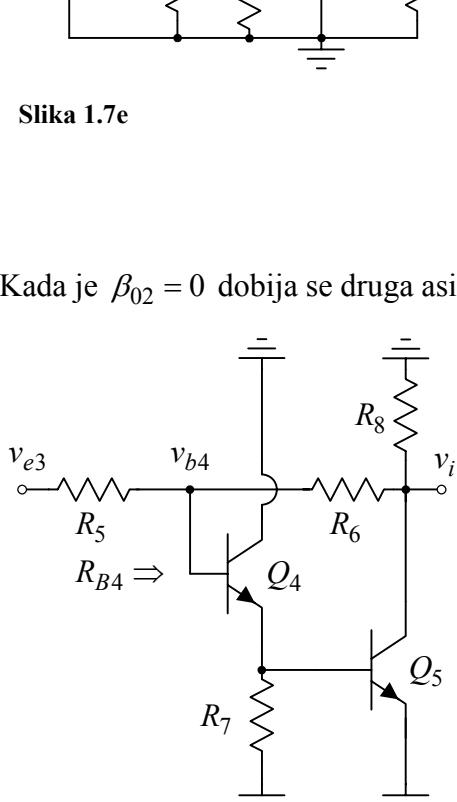

$$i_{b4} = \frac{v_{b4}}{r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04})(R_7 \| r_{\pi 5})}, i_{e4} = (1 + \beta_{04})i_{b4}, i_{b5} = \frac{R_7}{R_7 + r_{\pi 5}}i_{e4}, i_{c5} = \beta_{05}i_{b5} \text{ i}$$

$$\frac{v_i - v_{b4}}{R_6} + \frac{v_i}{R_8} + i_{c5} = 0,$$

odakle je

$$a_1 = \frac{v_i}{v_{b4}} = -\frac{R_6 R_8}{R_6 + R_8} \left( \frac{(1 + \beta_{04})\beta_{05}}{r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04})(R_7 \| r_{\pi 5})} \frac{R_7}{R_7 + r_{\pi 5}} - \frac{1}{R_6} \right) = -109.6.$$


Prenosna otpornost pojačavača je

$$r_m = \frac{v_i}{i_p} = a_1 a_2 r_l = (-109.6) \cdot 0.896 \cdot 9.87 \text{ k}\Omega = -969 \text{ k}\Omega.$$

Zbog velike paralelne otpornosti foto-diode ( $R_P = 10 \text{ G}\Omega$ ), njen uticaj je zanemarljiv.

d) S obzirom na znak prenosne otpornosti, sa povećanjem struje foto-diode napon na izlazu opada. Maksimalna vrednost struje foto-diode odgovara ulasku tranzistora  $Q_5$  u zasićenje. Tada je

$$\Delta i_P = i_{p \max} = \frac{\Delta v_{Imax}}{-r_m} = \frac{V_I - v_{Imin}}{-r_m} = \frac{V_I - V_{CES5}}{-r_m} = 1 \mu\text{A}.$$

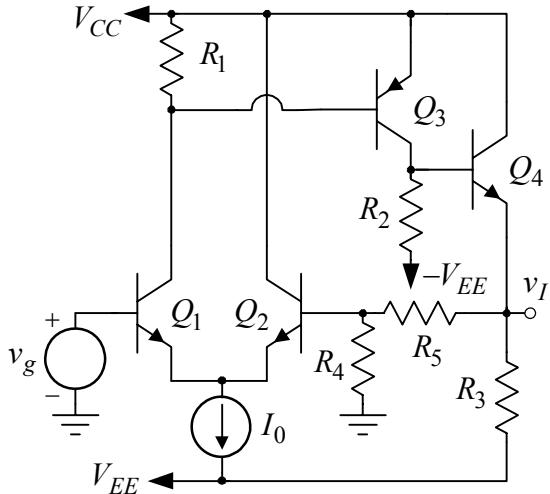

Slika 1.8

- 1.8. Parametri tranzistora u kolu pojačavača sa negativnom povratnom spregom, slika 1.8, su:  $\beta_F = \beta_0 = 100$ ,  $|V_{BE}| = 0.7 \text{ V}$  i  $|V_{CES}| = 0.2 \text{ V}$ , a poznato je:  $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$ ,  $I_0 = 200 \mu\text{A}$ ,  $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$  i  $R_5 = 90 \text{ k}\Omega$ . Odrediti:
- nepoznate otpornosti tako da je u mirnoj radnoj tački  $I_{C3} = 1 \text{ mA}$ ,  $I_{C4} = 10 \text{ mA}$  i  $V_I = 0$ ;
  - naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_i / v_g$ ;
  - ulaznu otpornost  $R_u$ , i
  - izlaznu otpornost  $R_i$ .

#### Rešenje:

a) U mirnoj radnoj tački je

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_0}{2}, I_{C1} = I_{B3} + \frac{V_{EB3}}{R_1} = \frac{I_{C3}}{\beta_{F3}} + \frac{V_{EB3}}{R_1},$$

$$I_{C3} = \frac{V_I + V_{BE4} - V_{EE}}{R_2} + \frac{I_{C4}}{\beta_{F4}} \text{ i } \frac{I_{C4}}{\alpha_{F4}} = \frac{V_I - V_{EE}}{R_3},$$

odakle se dobija

$$R_1 = \frac{V_{EB3}}{I_{C1} - (I_{C3}/\beta_{F3})} = 7.78 \text{ k}\Omega, R_2 = \frac{V_{BE4} - V_{EE}}{I_{C3} - (I_{C4}/\beta_{F4})} = 14.1 \text{ k}\Omega \text{ i } R_3 = \alpha_{F4} \frac{-V_{EE}}{I_{C4}} = 1.2 \text{ k}\Omega.$$

b) Kružno pojačanje se dobija na osnovu kola sa slike 1.8a. Parametri u modelu za male signale su


$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \beta_{01} V_t / I_{C1} = 25 \text{ k}\Omega, r_{\pi 3} = \beta_{03} V_t / I_{C3} = 2.5 \text{ k}\Omega \text{ i } r_{\pi 4} = \beta_{04} V_t / I_{C4} = 250 \text{ }\Omega.$$

Na osnovu ove slike je

$$i_{e1} = -i_{e2} = -(1 + \beta_{02})i_t, i_{c1} = \alpha_{01}i_{e1}, i_{b3} = -\frac{R_1}{R_1 + r_{\pi 3}}i_{c1}, i_{c3} = \beta_{03}i_{b3}, i_{b4} = -\frac{R_2}{R_2 + R_{u4}}i_{c3},$$

$$R_{u4} = r_{\pi 4} + (1 + \beta_{04})(R_3 \| (R_5 + R_4 \| 2r_{\pi 1})), i_{e4} = (1 + \beta_{04})i_{b4}, i_r = \frac{R_3}{R_3 + R_5 + R_4 \| 2r_{\pi 1}} \frac{R_4}{R_4 + 2r_{\pi 1}} i_{e4}$$

odakle se dobija kružno pojačanje

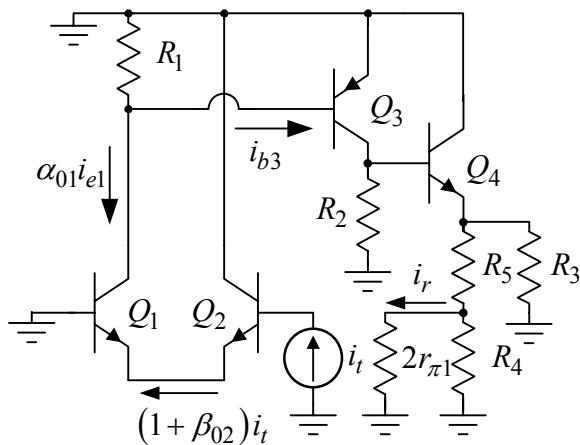

Slika 1.8a

$\beta_{03} \rightarrow \infty$ . Tada je

$$\begin{aligned} i_{b3} &\rightarrow 0, v_{b3} \rightarrow 0, i_{c1} \rightarrow 0, i_{c2} \rightarrow 0, v_{b2} \rightarrow v_{b1} = v_g \Rightarrow \\ a_\infty &= \frac{v_{i\infty}}{v_g} = 1 + \frac{R_5}{R_4} = 10 \text{ i } a \approx a_\infty \frac{T}{1+T} \approx 10. \end{aligned}$$

c) Ulagana otpornost pojačavača može se dobiti primenom Blackmanove formule

$$\begin{aligned} R_u &= R_{u0} \frac{1 - \beta a_{ksu}}{1 - \beta a_{ovu}}, \quad \beta a_{ovu} = 0, \quad \beta a_{ksu} = \beta a, \\ R_{u0} &= 2r_{\pi 1} + R_4 \parallel \left( R_5 + R_3 \parallel \frac{r_{\pi 4} + R_2}{1 + \beta_{04}} \right) \approx 2r_{\pi 1} + R_4 \parallel R_5 = 59 \text{ k}\Omega. \end{aligned}$$

Smenom brojnih vrednosti se dobija

$$R_u = R_{u0} (1 - \beta a) = 9,68 \text{ M}\Omega.$$

d) Primjenom Blackmanove formule dobija se izlagana otpornost pojačavača

$$\begin{aligned} R_i &= R_{i0} \frac{1 - \beta a_{ksi}}{1 - \beta a_{ovi}}, \quad \beta a_{ovi} = \beta a, \quad \beta a_{ksi} = 0, \\ R_{i0} &= \frac{r_{\pi 4} + R_2}{1 + \beta_{04}} \parallel R_3 \parallel (R_5 + R_4 \parallel 2r_{\pi 1}) \approx \frac{r_{\pi 4} + R_2}{1 + \beta_{04}} \parallel R_3 = 127 \Omega. \end{aligned}$$

Smenom se dobija

$$R_i = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a} = 0,77 \Omega.$$

**1.9.** U integriranom širokopojasnom pojačavaču sa slike 1.9 svi tranzistori su identičnih karakteristika:  $\beta_F = \beta_0 = 100$  i  $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ , a poznato je:  $V_{CC} = -V_{EE} = 6 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 640 \Omega$ ,  $R_3 = 280 \Omega$ ,  $R_4 = 1.4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_5 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_6 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_7 = 400 \Omega$ ,  $R_R = 7 \text{ k}\Omega$ ,  $R_P = 2 \text{ k}\Omega$  i  $V_T = 25 \text{ mV}$ . Odrediti:

- a) kolektorske struje svih tranzistora u mirnoj radnoj tački,  $v_1 = v_2 = 0$ .
- b) diferencijalno pojačanje pojačavača  $a_d = v_p / v_d$ ,  $v_d = v_1 - v_2$ .
- c) diferencijalnu ulaznu otpornost i
- d) otpornost koju vidi potrošač  $R_P$ .

**Rešenje:**

$$\begin{aligned} \beta a &= \frac{i_r}{i_t} = -\frac{(1 + \beta_{02}) \beta_{03} \alpha_{01} R_1}{R_1 + r_{\pi 3}} \frac{(1 + \beta_{04}) R_2}{R_2 + R_{u4}} \\ &\times \frac{R_3}{R_3 + R_5 + R_4 \parallel 2r_{\pi 1}} \frac{R_4}{R_4 + 2r_{\pi 1}} = -163 \end{aligned}$$


Primenom asimptotske formule za naponsko pojačanje se dobija

$$a = \frac{v_i}{v_g} = a_\infty \frac{T}{1+T} + \frac{a_0}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

S obzirom na veliki iznos kružnog pojačanja približno je

$$a \approx a_\infty \frac{T}{1+T}.$$

Asimptotsko pojačanje  $a_\infty$  dobija se kada

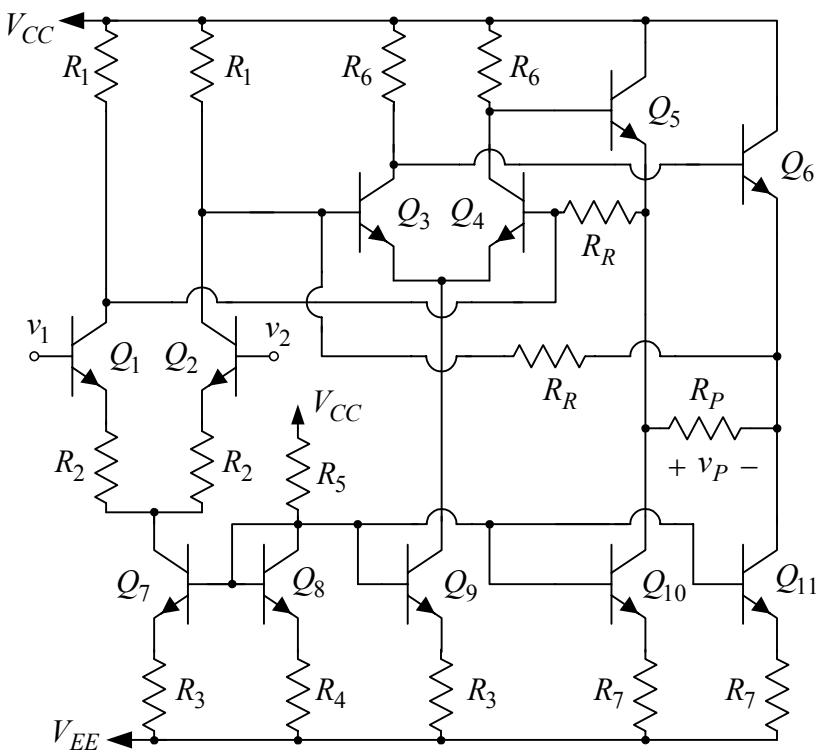

Slika 1.9

a) Tranzistor  $Q_8$  služi za polarizaciju pojačavača, a njegova kolektorska struja je  
 $I_{C8} = \frac{V_{CC} - V_{EE} - V_{BE}}{R_4 + R_5} = 1 \text{ mA}$ .

Smatraćemo da su kolektorske struje svih tranzistora istog reda veličine, te se stoga bazne struje u odnosu na kolektorske mogu zanemariti.

Tranzistori  $Q_7, Q_9, Q_{10}$  i  $Q_{11}$  predstavljaju strujne izvore, a struja im se podešava otpornostima u emitoru i naponom na bazi koju diktira referentni tranzistor  $Q_8$ . U mirnoj radnoj tački je

$$V_{E7} = V_{E8} = V_{E9} = V_{E10} = V_{E11},$$

$$V_{E7} = V_{EE} + R_4 I_{C8} \Rightarrow$$

$$R_4 I_{C8} = R_3 I_{C7} = R_3 I_{C9},$$

$$R_3 I_{C9} = R_7 I_{C10} = R_7 I_{C11} \Rightarrow$$

$$I_{C7} = I_{C9} = R_4 I_{C8} / R_3 = 5 \text{ mA}$$
 i

$$I_{C10} = I_{C11} = R_4 I_{C8} / R_7 = 3,5 \text{ mA}.$$

Iz razloga simetrije, ulazni diferencijalni par ima iste kolektorske struje

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{C7} / 2 = 2,5 \text{ mA},$$

što važi i za drugi diferencijalni par tranzistora

$$I_{C3} = I_{C4} = I_{C9} / 2 = 2,5 \text{ mA}.$$

Naponi na kolektorima tranzistora  $Q_{5,6}$  su

$$V_{C3} = V_{C4} = V_{CC} - R_6 I_{C3} = 3,5 \text{ V} \Rightarrow V_{E5} = V_{E6} = V_{C3} - V_{BE} = 2,9 \text{ V},$$

što znači da je struja kroz potrošač u mirnoj radnoj tački nula.

Naponi na kolektorima ulaznog diferencijalnog para međusobno su jednaki. Primenom I Kirhofovog zakona za čvor kolektora tranzistora  $Q_1$  dobija se

$$\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_1} + \frac{V_{E5} - V_{C1}}{R_1} = I_{C1} \Rightarrow V_{C1} = V_{C2} = (R_1 \parallel R_R) \left( \frac{V_{CC}}{R_1} + \frac{V_{E5}}{R_R} - I_{C1} \right) = 1,1 \text{ V}.$$

Na osnovu ovog napona dobija se struja kroz reakcijsku otpornost

$$I_{RR} = \frac{V_{E5} - V_{C1}}{R_R} = 257 \mu\text{A},$$

odnosno kolektorska struja tranzistora  $Q_{5,6}$


$$I_{C5} = I_{C6} = I_{C10} + \frac{V_{E5} - V_{C1}}{R_R} = 3,76 \text{ mA}.$$

Pošto smo dobili sve kolektorske struje, zaključujemo da je prepostavka o zanemarivanju baznih struja opravdana.

b) Pošto je kolo osno-simetrično, primenom bisekcione teoreme za diferencijalnu pobudu kolo pojačavača se uprošćava, slika 1.9a. Parametri u modelu za male signale su

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = r_{\pi 3} = r_{\pi 4} = \beta_0 V_t / I_{C1} = 1 \text{ k}\Omega \text{ i } r_{\pi 5} = r_{\pi 6} = \beta_0 V_t / I_{C5} = 667 \Omega.$$

Tranzistor  $Q_1$  se nalazi izvan kružnog toka signala, a u kolu je primenjena paralelno-naponska

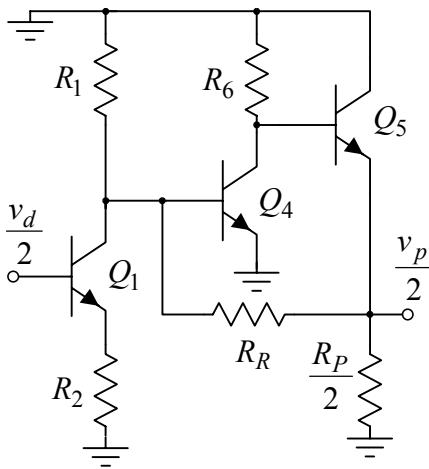

Slika 1.9a

reakcija.

Kružno pojačanje dobija se uz pomoć slike 1.9b. Prema ovoj slici je

$$i_{b5} = \frac{-\beta_{04}R_6}{R_6 + R_{b5}},$$

$$R_{b5} = r_{\pi5} + (1 + \beta_{05})((R_P/2) \parallel (R_R + r_{\pi4} \parallel R_1)),$$


$$i_{e5} = (1 + \beta_{05})i_{b5}, i_{RR} = \frac{R_P/2}{(R_P/2) + R_R + R_1 \parallel r_{\pi4}}$$

$$i_r = \frac{R_1}{R_1 + r_{\pi4}},$$

odakle se dobija da je kružno pojačanje

$$\beta_a = \frac{-\beta_{04}R_6(1 + \beta_{05})}{R_6 + R_{b5}} \frac{(R_P/2)}{(R_P/2) + R_R + R_1 \parallel r_{\pi4}} \frac{R_1}{R_1 + r_{\pi4}} \Rightarrow \beta_a = -8,78.$$

S obzirom da je tranzistor  $Q_1$  izvan kružnog toka signala diferencijalno pojačanje pojačavača je

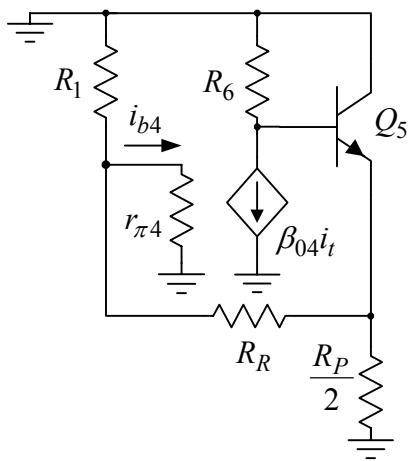

Slika 1.9b

$$a_d = g_1 r_2 = \frac{\beta_{01}}{r_{\pi1} + (1 + \beta_{01})R_2} r_2,$$

gde je  $r_2$  prenosna otpornost drugog pojačavačkog stepena. Ovaj stepen čine tranzistori  $Q_4$  i  $Q_5$  sa kolom negativne povratne sprege. Primenom asimptotske formule dobija se prenosna otpornost drugog pojačavačkog stepena

$$r_2 = \frac{v_i/2}{i_{c1}} = r_{2\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{20}}{1+T}, T = -\beta a, T_d = -\beta a_d.$$

Asimptotske otpornosti  $r_{2\infty}$  i  $r_{20}$  dobijaju se modifikacijom koeficijenta strujnog pojačanja  $\beta_{04}$ . Kada  $\beta_{04} \rightarrow \infty$ , tada je

$$r_{2\infty} = R_R = 7 \text{ k}\Omega,$$

dok se pri  $\beta_{04} = 0$  dobija

$$r_{20} = \frac{R_1 \parallel r_{\pi4}}{R_1 \parallel r_{\pi4} + R_R + \frac{R_P}{2} \parallel \frac{r_{\pi5} + R_6}{1 + \beta_{05}}} \left( \frac{R_P}{2} \parallel \frac{r_{\pi5} + R_6}{1 + \beta_{05}} \right) = 1,45 \text{ }\Omega.$$

Smenom brojnih vrednosti postaje

$$r_2 = r_{2\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{20}}{1+T} \approx r_{2\infty} \frac{T}{1+T} = 6,28 \text{ k}\Omega \text{ i } a_d = g_1 r_2 = \frac{\beta_{01}}{r_{\pi1} + (1 + \beta_{01})R_2} r_2 = 9,6.$$

c) Ulagano kolo pojačavača nalazi se izvan kružnog toka signala, te ulazna otpornost ne zavisi od primenjene reakcije u kolu

$$R_{ud} = 2(r_{\pi1} + (1 + \beta_{01})R_2) = 131 \text{ k}\Omega.$$

d) Zbog simetrije kola otpornost koju vidi potrošač je

$$R_i = 2R_{i1},$$

gde je  $R_{i1}$  otpornost koja se vidi u emitoru tranzistora  $Q_5$ . Ova otpornost se dobija primenom Blackmanove formule

$$R_{i1} = R_{i10} \frac{1 - \beta a_{ks1}}{1 - \beta a_{ov1}}, \beta a_{ks1} = 0, \beta a_{ov1} = \beta a \text{ i}$$


$$R_{i10} = \frac{R_P}{2} \parallel \left( R_R + (r_{\pi4} \parallel R_1) \right) \parallel \frac{r_{\pi5} + R_6}{1 + \beta_{05}} \approx \frac{r_{\pi5} + R_6}{1 + \beta_{05}} = 16,5 \Omega.$$

Smenom se dobija da je otpornost koju vidi potrošač  $R_P$ ,

$$R_i = \frac{2R_{i10}}{1 - \beta a} = 3,4 \Omega.$$

Uočiti da naponska reakcija na izlazu smanjuje izlaznu otpornost pojačavača.

**1.10.** Na slici 1.10 je prikazan pojačavač čije se pojačanje menja promenom kontrolnog napona  $v_C$ , odnosno otpornosti MOS tranzistora  $M_3$ . Parametri MOS tranzistora su:  $V_{TN0} = -V_{TP0} = V_{T0} = 0,7 \text{ V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 3 \mu_p C_{ox} = 90 \mu\text{A/V}^2$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ ,  $\gamma = 0,5 \sqrt{\text{V}}$  i  $\phi_F = 0,3 \text{ V}$ , dok je  $I_B = 300 \mu\text{A}$  i  $V_{DD} = 5 \text{ V}$ . Osim tranzistora  $M_3$  svi ostali tranzistori imaju isti odnos širine i dužine oblasti u kojoj nastaje kanal ( $W/L$ ) =  $20 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$ , dok je  $(W/L)_3 = 5 \mu\text{m}/2 \mu\text{m}$ .

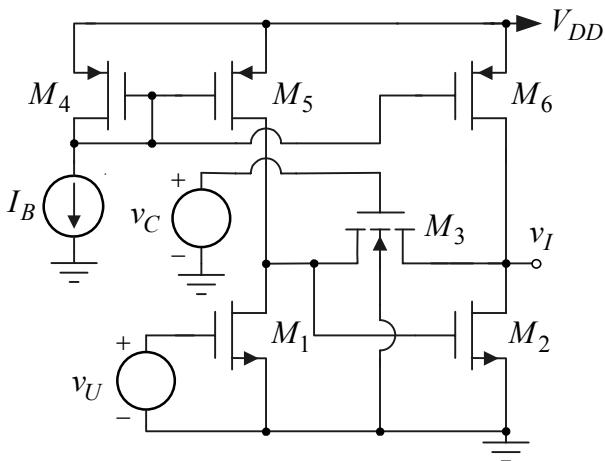

Slika 1.10

- a) Odrediti jednosmernu vrednost ulaznog napona  $V_U$  tako da u mirnoj radnoj tački bude  $V_{GD2} = 0$ . Smatrali da je  $V_{GS3} > V_T$ .
- b) Odrediti naponsko pojačanje u okolini mirne radne tačke  $a = v_i / v_u = f(v_C)$ . Smatrali da MOS tranzistor radi u omskoj oblasti i da je  $2,5 \text{ V} \leq v_C \leq 3,5 \text{ V}$ .
- c) Odrediti izlaznu otpornost pojačavača  $R_i$  u okolini mirne radne tačke.

### Rešenje:

a) U mirnoj radnoj tački je

$$I_{D6} = I_{D5} = I_{D4} = I_B = 300 \mu\text{A}, V_{GD2} = V_{SD3} = 0, I_{D3} = 0 \Rightarrow$$

$$I_{D1} = I_{D5} = I_B = 300 \mu\text{A} \text{ i } I_{D2} = I_{D6} = I_B = 300 \mu\text{A},$$

odakle se dobija potrebna vrednost ulaznog napona u mirnoj radnoj tački

$$V_U = V_{GS1} = V_T + \sqrt{2I_{D1}/B_1} = 1,28 \text{ V}.$$

b) Na slici 1.10a prikazana je šema pojačavača za male signale. Pošto je

$$g_m v_{gs1} = -g_m v_{gs2}, g_m = g_{m1} = g_{m2} = g_m \Rightarrow$$

$$v_{gs2} = -v_{gs1} = -v_u \Rightarrow$$

$$v_i = v_{gs2} - g_m v_{gs2} R_{ON3} = v_{gs2} (1 - g_m R_{ON3}) \Rightarrow$$

$$v_i = -v_u (1 - g_m R_{ON3}) \Rightarrow a = v_i / v_u = (g_m R_{ON3} - 1).$$

Parametri u izrazu za pojačanje su

$$g_m = \sqrt{2I_{D1}B_1} = \sqrt{2I_B \mu_n C_{ox} W/L} = 1 \text{ mS} \text{ i}$$

$$R_{ON3} = \frac{1}{\frac{di_{D3}}{dv_{DS3}}} = \frac{1}{\frac{d}{dv_{DS3}} \left( \left( B_3 (v_{GS3} - V_{T3} - \frac{v_{DS3}}{2}) \right) v_{DS3} \right)} \approx \frac{1}{\frac{d}{dv_{DS3}} \left( (B_3 (v_{GS3} - V_{T3}) v_{DS3} \right)} \Rightarrow$$

$$R_{ON3} = \frac{1}{B_3 (v_{GS3} - V_{T3})} = \frac{1}{B_3 (v_C - V_{GS2} - V_{T3})}, V_{GS2} = V_T + \sqrt{2I_B/B_2} = 1,28 \text{ V}.$$

Zbog različitih napona između osnove i sorsa, što postoji samo kod MOSFET-a  $M_3$ , napon praga se menja po zakonu

$$V_T = V_{T0} + \gamma \left( \sqrt{V_{SB} + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right).$$

Smenom brojnih vrednosti se dobija vrednost napon praga,

$$V_{T3} = V_{T0} + \gamma \left( \sqrt{V_{SB3} + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right) = V_{T0} + \gamma \left( \sqrt{V_{GS2} + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right) \approx 1V,$$

odakle se dobija naponsko pojačanje

$$a = (g_m R_{ON3} - 1) = \left( \frac{4,44}{v_C - 2,28} - 1 \right), \quad v_C > V_{GS2} + V_T = 2,28V.$$


Kada se kontrolni napon menja u opsegu  $V_{C1} \leq v_C \leq V_{C2}$ ,  $V_{C1} = 2,5V$ ,  $V_{C2} = 3,5V$ , naponsko pojačanje se menja u opsegu  $19,2 \geq a \geq 2,64$ .

Za ispravan rad kola, kontrolni napon  $v_C$  ne sme preći vrednost koja ga izvodi iz triodne oblasti,

$$v_C < v_I + V_T.$$


c) Izlazna otpornost pojačavača u okolini mirne radne tačke je

$$R_i = \frac{1}{g_{m2}} = \frac{1}{g_m} = 1k\Omega.$$

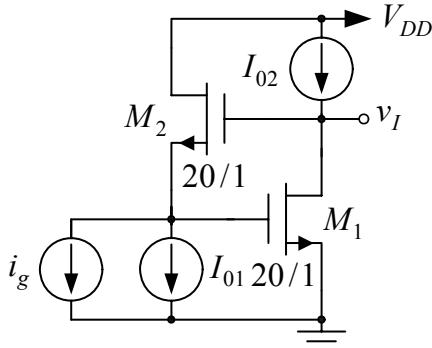


Slika 1.11

- 1.11.** U kolu pojačavača sa slike 1.11 upotrebljeni su tranzistori čiji su parametri  $\mu_n C_{ox} = 110 \mu A/V^2$ ,  $V_T = 0,7V$  i  $\lambda_n = 0,04 V^{-1}$ . Na slici je, pored svakog tranzistora, dat odnos širine i dužine kanala  $W/L$ , dok je  $V_{DD} = 3V$  i  $I_{01} = I_{02} = 100 \mu A$ . U okolini mirne radne tačke odrediti:
- a) kružno pojačanje  $\beta a$ ;
  - b) transrezistansu  $r_m = v_i / i_g$ ;
  - c) otpornost  $R_u$  koju vidi pobudni generator  $i_g$ ;
  - d) izlaznu otpornost  $R_i$ .

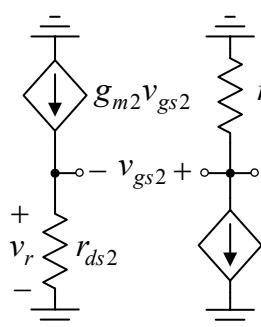

Slika 1.11a

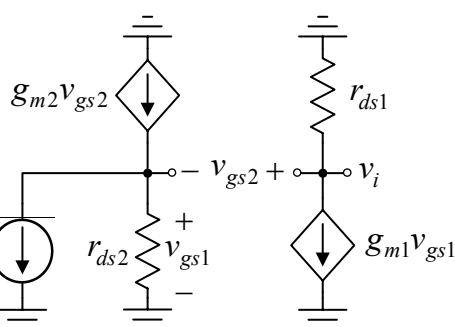

Slika 1.11b

### Rešenje:

a) Sečenjem  $\beta a$  kruga u gejtu tranzistora  $M_1$  dobija se kolo prikazano na slici 1.11a. Prema ovoj slici kružno pojačanje je

$$\beta a = \frac{v_r}{v_t} = \frac{v_i}{v_t} \frac{v_r}{v_i} \Rightarrow$$

$$\beta a = -g_{m1} r_{ds1} \frac{g_{m2} r_{ds2}}{1 + g_{m2} r_{ds2}} \Rightarrow$$

$$\beta a \approx -g_{m1} r_{ds1} = -\frac{\sqrt{2I_{01}\mu_n C_{ox}(W/L)_1}}{\lambda_n I_{01}} = -165,8.$$

b) Na slici 1.11b je prikazana šema pojačavača za male signale. Transrezistansu  $r_m = v_i / i_g$  odredićemo primenom asymptotske formule

$$r_m = r_{m\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{m0}}{1+T}, \quad T = -\beta a.$$

Transrezistansa  $r_{m\infty}$  se dobija kada  $g_{m1} \rightarrow \infty$ . Zbog konačne vrednosti struje drejna, tada je

$$v_{gs1} \rightarrow 0 \Rightarrow g_{m2}v_{gs2} = i_g \text{ i } v_i = v_{gs2} \Rightarrow v_i = i_g / g_{m2} \Rightarrow r_{m\infty} = v_i / i_g = 1 / g_{m2}.$$

Kada se učini da je  $g_{m1} = 0$ , izlazni napon jednak je nuli

$$v_i = 0 \Rightarrow r_{m0} = v_i / i_g = 0,$$

tako da je

$$r_m = r_{m\infty} \frac{T}{1+T} \approx \frac{1}{g_{m2}} \frac{g_{m1}r_{ds1}}{1+g_{m1}r_{ds1}} \approx \frac{1}{g_{m2}} = \frac{1}{\sqrt{2I_{01}\mu_nC_{ox}(W/L)_2}} = 1,51 \text{ k}\Omega.$$

c) S obzirom da već imamo određeno kružno pojačanje, otpornost koju vidi pobudni generator  $v_g$  odredićemo pomoću Blackmanove formule

$$R_u = R_{u0} \frac{1 - \beta a_{ksu}}{1 - \beta a_{ovu}}, \quad \beta a_{ksu} = 0, \quad \beta a_{ovu} = \beta a \approx -g_{m1}r_{ds1}.$$

Otpornost bez reakcije  $R_{u0}$  je

$$R_{u0} = \frac{1}{g_{ds2} + g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m2}},$$

tako da je otpornost koju vidi pobudni generator


$$R_{u0} \approx \frac{1}{g_{m2}(1+g_{m1}r_{ds1})} \approx \frac{1}{g_{m2}g_{m1}r_{ds1}} = \frac{\lambda_n I_{02}}{2\sqrt{I_{01}I_{02}(\mu_n C_{ox})^2(W/L)_1(W/L)_2}} = 9,1 \Omega.$$

d) I za dobijanje izlazne otpornosti pojačavača primenićemo Blackmanovu formulu

$$R_i = R_{i0} \frac{1 - \beta a_{ksi}}{1 - \beta a_{ovi}}, \quad \beta a_{ksi} = 0, \quad \beta a_{ovi} = \beta a \approx -g_{m1}r_{ds1}, \quad R_{i0} = r_{ds1},$$

odakle se dobija

$$R_i = \frac{r_{ds1}}{1 + g_{m1}r_{ds1}} \approx \frac{1}{g_{m1}} = \frac{1}{\sqrt{2I_{02}\mu_nC_{ox}(W/L)_1}} = 1,51 \text{ k}\Omega.$$

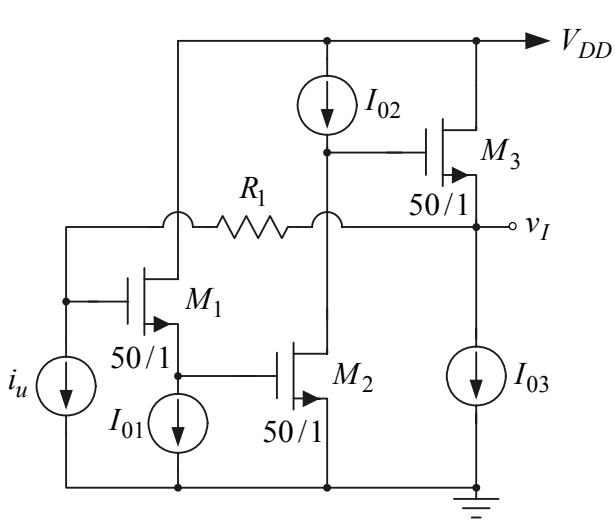

Slika 1.12


### Rešenje:

Na slici 1.12a pokazana je šema pojačavača za male signale. Sečenjem  $\beta a$  kruga, npr. U gejtu tranzistora  $M_1$  dobija se da je kružno pojačanje

$$\beta a = \frac{v_r}{v_t} = \frac{v_{s1}}{v_t} \frac{v_{d2}}{v_{s1}} \frac{v_r}{v_{d2}} = \frac{g_{m1}r_{ds1}}{1+g_{m1}r_{ds1}} (-g_{m2}r_{ds2}) \frac{g_{m3}r_{ds3}}{1+g_{m3}r_{ds3}}.$$

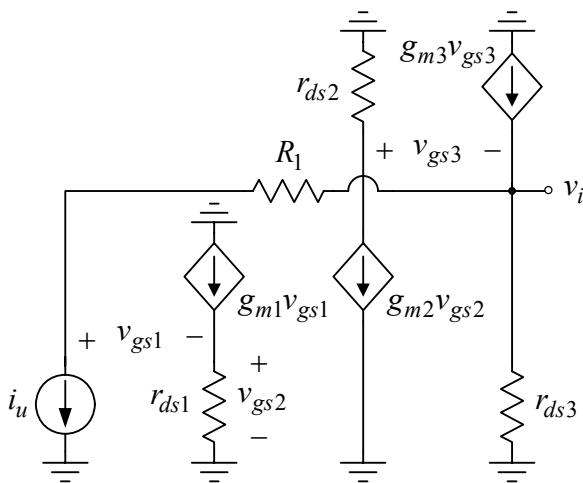**1.12. Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike 1.12 su:  $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{TN} = 0,7 \text{ V}$  i  $\lambda_n = 0,04 \text{ V}^{-1}$ , dok je  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ . Na istoj slici je, pored svakog tranzistora, dat i odnos širine i dužine kanala. Odrediti struje strujnih izvora  $I_{01-3}$  i otpornost  $R_1$  tako da bude:**

- Kružno pojačanje  $\beta a = -250$  (pri proračunu zanemariti Earlyjev efekat kod tranzistora  $M_1$  i  $M_3$ )
- Izlazni napon u mirnoj radnoj tački  $V_I = 1,8 \text{ V}$
- Izlazna otpornost pojačavača  $R_i = 2 \Omega$
- Transrezistansa  $r_m = v_i / i_u = 10 \text{ k}\Omega$



Obično je  $g_m \gg g_{ds}$ , tako da se može pisati

$$\beta a \approx -g_{m2}r_{ds2} = -\sqrt{2I_{02}\mu_nC_{ox}(W/L)_2} \frac{1}{\lambda_n I_{02}} \Rightarrow$$

$$I_{02} = \frac{2\mu_nC_{ox}(W/L)_2}{\lambda_n^2(\beta a)^2} = 100\mu A.$$

U mirnoj radnoj tački je

$$V_I = V_{GS2} + V_{GS1} \Rightarrow V_{GS1} = V_I - V_{GS2} = 0,9 V$$

odakle se dobija struja strujnog izvora  $I_{01}$ ,

$$I_{01} = \frac{\mu_nC_{ox}(W/L)_1}{2}(V_{GS1} - V_T)^2 = I_{02} = 100\mu A.$$

Prema Blackmanovoj formuli, izlazna otpornost pojačavača je

$$R_i = R_{i0} \frac{1 - \beta a_{ov}}{1 - \beta a_{ov}} = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a_{ov}} = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a}.$$

Slika 1.12a

Izlazna otpornost bez reakcije je

$$R_{i0} = r_{ds3} \parallel \frac{1}{g_{m3}} = \frac{1}{g_{ds3} + g_{m3}} \approx \frac{1}{g_{m3}} = \frac{1}{\sqrt{2I_{03}\mu_nC_{ox}(W/L)_3}} \Rightarrow R_i = \frac{1}{\sqrt{2I_{03}\mu_nC_{ox}(W/L)_3}(1 - \beta a)},$$

odakle se dobija struja strujnog izvora  $I_{03}$ ,

$$I_{03} = \frac{1}{2\mu_nC_{ox}(W/L)_3 R_i^2 (1 - \beta a)^2} = 396,8\mu A.$$


Prema asimptotskoj formuli, transrezistansa pojačavača je

$$r_m = \frac{v_i}{i_u} = r_{m\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{m0}}{1+T}.$$

Kada  $g_{m2} \rightarrow \infty$ , tada je

$$v_{gs2} \rightarrow 0 \Rightarrow v_{gs1} \rightarrow 0 \Rightarrow v_{i\infty} = v_{g1} + R_1 i_u = R_1 i_u \Rightarrow r_{m\infty} = \frac{v_{i\infty}}{i_u} = R_1.$$

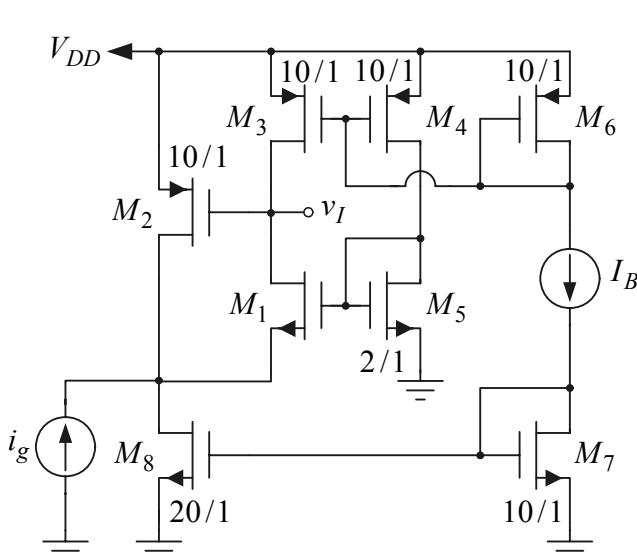Kada je  $g_{m2} = 0$ , transrezistansa pojačavača postaje



$$r_{m0} = \frac{v_{i0}}{i_u} \approx -\frac{1}{g_{m3}},$$

tako da je

$$r_m \approx r_{m\infty} \frac{T}{1+T} \approx r_{m\infty} = R_1 \Rightarrow R_1 \approx r_m = 10 k\Omega.$$

**1.13.** U kolu sa slike 1.13 parametri tranzistora su:

$$V_{TN} = -V_{TP} = V_T = 0,7 V,$$


$$\mu_n C_{ox} = 100 \mu A/V^2, \quad \mu_p C_{ox} = 50 \mu A/V^2 \quad i$$

$\lambda_n = \lambda_p = 0,05 V^{-1}$ . Na slici su, pored svakog tranzistora, date poznate vrednosti odnosa širine i dužine kanala, dok je:  $V_{DD} = 3 V$  i  $I_B = 50 \mu A$ .

a) [2] Odrediti izraz za kružno pojačanje  $\beta a$ .


b) [3] Odrediti  $(W/L)_1$  tako da ulazna

Slika 1.13

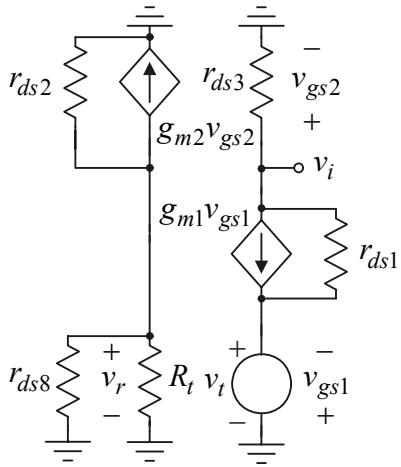

Slika 1.13a

b) Na slici 1.13b pokazana je šema pojačavača za male signale. Primenom Blackmanove formule dobija se

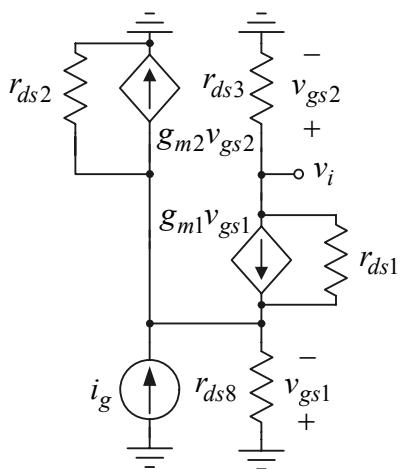

Slika 1.13b

otpornost bude  $R_u = 50\Omega$ .

- c) [3] Pod uslovom iz tačke b) odrediti transrezistansu pojačavača  $r_m = v_i / i_g$ .  
d) [2] Pod uslovom iz tačke b) odrediti izlaznu otpornost pojačavača  $R_t$ .

### Rešenje:

a) Na slici 1.13a pokazana je šema za male signale iz koje se određuje kružno pojačanje. Prema ovoj slici je

$$R_t = R_{s1} = \frac{r_{d1} + r_{ds1}}{1 + g_{m1}r_{ds1}} = \frac{r_{ds3} + r_{ds1}}{1 + g_{m1}r_{ds1}} \approx \frac{r_{ds3} + r_{ds1}}{g_{m1}r_{ds1}} = \frac{2}{g_{m1}},$$

$$v_{gs2} = \frac{v_t}{R_t} r_{ds3} = \frac{g_{m1}r_{ds3}}{2} v_t, v_r = -(r_{ds2} \parallel r_{ds8} \parallel R_t) g_{m2} v_{gs2} \Rightarrow$$

$$\beta a = \frac{v_r}{v_t} = - \left( r_{ds2} \parallel r_{ds8} \parallel \frac{2}{g_{m1}} \right) g_{m2} \frac{g_{m1}r_{ds3}}{2}.$$

$$R_u = R_{u0} \frac{1 - \beta a_{ksu}}{1 - \beta a_{ovu}}, \beta a_{ksu} = 0, \beta a_{ovu} = \beta a,$$

$$R_{u0} = r_{ds8} \parallel r_{ds2} \parallel R_{s1} = r_{ds8} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{2}{g_{m1}} \Rightarrow$$

$$R_u = \frac{R_{u0}}{1 - \beta a_{ov}} = \frac{r_{ds8} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{2}{g_{m1}}}{1 + \left( r_{ds2} \parallel r_{ds8} \parallel \frac{2}{g_{m1}} \right) g_{m2} \frac{g_{m1}r_{ds3}}{2}} \approx \frac{2}{g_{m2}g_{m1}r_{ds3}}.$$

U mirnoj radnoj tački je

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_B, I_{D8} = 2I_B \Rightarrow g_{m1} = \sqrt{2I_B \mu_n C_{ox} (W/L)_1}$$

$$g_{m2} = \sqrt{2I_B \mu_p C_{ox} (W/L)_2} = 223,6 \mu\text{S}, r_{ds3} = \frac{1}{\lambda_p I_B} = 400 \text{k}\Omega,$$

$$r_{ds2} = \frac{1}{\lambda_p I_B} = 400 \text{k}\Omega \text{ i } r_{ds8} = \frac{1}{2\lambda_n I_B} = 200 \text{k}\Omega \Rightarrow (W/L)_1 = \left( \frac{2}{g_{m2}r_{ds3}R_u} \right)^2 \frac{1}{2I_B \mu_n C_{ox}} = 20.$$

c) Primenom asimptotske formule dobija se

$$r_m = r_{m\infty} \frac{T}{1+T} + \frac{r_{m0}}{1+T}, T = -\beta a = \left( r_{ds2} \parallel r_{ds8} \parallel \frac{2}{g_{m1}} \right) g_{m2} \frac{g_{m1}r_{ds3}}{2} = 86,54.$$

Kada  $g_{m2} \rightarrow \infty$ , tada je

$$v_{gs2} = v_{i\infty} \rightarrow 0 \Rightarrow r_{m\infty} = v_{i\infty} / i_g \rightarrow 0.$$

Kada je  $g_{m2} = 0$ , tada važi

$$v_{i0} = r_{ds3} \frac{r_{ds2} \parallel r_{ds8}}{(r_{ds2} \parallel r_{ds8}) + R_{s1}} i_g \approx r_{ds3} \frac{r_{ds2} \parallel r_{ds8}}{(r_{ds2} \parallel r_{ds8}) + (2/g_{m1})} i_g \Rightarrow$$

$$r_{m0} = \frac{v_{i0}}{i_g} = r_{ds3} \frac{r_{ds2} \parallel r_{ds8}}{(r_{ds2} \parallel r_{ds8}) + (2/g_{m1})} = 387 \text{k}\Omega.$$

Smenom se dobija da je transrezistansa pojačavača

$$r_m = \frac{r_{m0}}{1+T} = 4,4 \text{ k}\Omega .$$

d) Primenom Blackmanove formule dobija se da je izlazna otpornost pojačavača

$$R_i = R_{i0} \frac{1 - \beta a_{ksi}}{1 - \beta a_{ovi}}, \quad \beta a_{ksi} = 0, \quad \beta a_{ovi} = \beta a, \quad R_{i0} = r_{ds3} \| R_{d1},$$

$$R_{d1} = (r_{ds8} \| r_{ds2}) + r_{ds1} (1 + g_{m1}(r_{ds8} \| r_{ds2})) \approx g_{m1} r_{ds1} (r_{ds8} \| r_{ds2}) >> r_{ds3} \Rightarrow$$

$$R_{i0} \approx r_{ds3} \Rightarrow R_i = \frac{R_{i0}}{1 - \beta a} = \frac{r_{ds3}}{1 - \beta a} = 4,57 \text{ k}\Omega .$$