

 


 

schematic2

 


schematic3




schematic1

Kreiranje šeme za simulaciju pomoću hijerarhijskih blokova

 

tran 500n

 Simulacija digitalnih kola i uočavanje kašnjenja



PARAMETERS:
cd4000_vdd = 12

Promena napona napajanja logickih kola