

3. [5] Nacrtati šemu stabilizatora napona sa rednim tranzistorom kod koga je pojačavač greške diferencijalni pojačavač, izvor referentnog napona je zener dioda, svi upotrebljeni tranzistori osim tranzistora za zaštitu od preopterećenja su n-kanalni MOSFETovi, zaštita je izvedena ograničavanjem struje potrošača na konstantnu vrednost.

