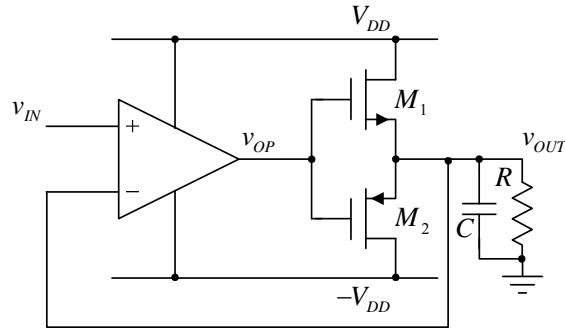


1. U kolu pojačavača snage sa slike 1 ulazni napon je trougaonog talasnog oblika, amplitude V_m i periode T . Poznati parametri u kolu su: $V_{DD} = 15\text{ V}$, $B_1 = B_2 = 1\text{ A/V}^2$, $V_{T1} = |V_{T2}| = 1\text{ V}$, $P_{D1\text{max}} = P_{D2\text{max}} = 30\text{ W}$.

- a) [4] Ako je $V_m = 5\text{ V}$, $T = 10\text{ }\mu\text{s}$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, $R \rightarrow \infty$, odrediti i nacrtati vremenske oblike napona v_{OUT} i v_{OP} , struja i_{OUT} , i_1 i i_2 , i snaga p_{D1} i p_{D2} .
- b) [4] Ako je $T = 10\text{ }\mu\text{s}$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, $R \rightarrow \infty$, odrediti maksimalnu amplitudu ulaznog napona tako da se na izlazu dobija maksimalno moguća amplituda simetričnog neizobličenog napona.
- c) [8] Ako je $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, $R \rightarrow \infty$, odrediti i skicirati zavisnost maksimalne amplitude ulaznog napona od T , tako da se na izlazu dobija maksimalno moguća amplituda simetričnog neizobličenog napona.
- d) [4] Ako je $T = 10\text{ }\mu\text{s}$, $R = 1\text{ }\Omega$, $C \rightarrow 0$, odrediti maksimalnu amplitudu ulaznog napona tako da se na izlazu dobija maksimalno moguća amplituda simetričnog neizobličenog napona.



Slika 1

Rešenje:

a)

$$v_{OUT}(t) = V_m \Delta(t) = 5\text{ V} \Delta(t)$$

$$i_{OUT}(t) = -\frac{4CV_m}{T} \Pi(t) = -2\text{ A} \Pi(t)$$

$$i_1(t) = \begin{cases} 0, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ 2\text{ A}, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$

$$i_2(t) = \begin{cases} 2\text{ A}, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ 0, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$

$$v_{OP}(t) = \begin{cases} v_{OUT}(t) - v_{GS2}(t), & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ v_{OUT}(t) + v_{GS1}(t), & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases} = V_m \Delta(t) - \left(V_T + \sqrt{\frac{8CV_m}{BT}} \right) \Pi(t)$$


$$v_{OP}(t) = 5\text{ V} \Delta(t) - 3\text{ V} \Pi(t)$$

$$p_{D1}(t) = (V_{DD} - v_{OUT})i_1(t) = \begin{cases} 0, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ (V_{DD} - V_m\Delta(t))\frac{4CV_m}{T}, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$

$$p_{D1}(t) = \begin{cases} 0, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ (15V - 5V\Delta(t))2A, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$

$$p_{D2}(t) = (V_{DD} - v_{OUT})i_2(t) = \begin{cases} (V_{DD} - V_m\Delta(t))\frac{4CV_m}{T}, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ 0, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$
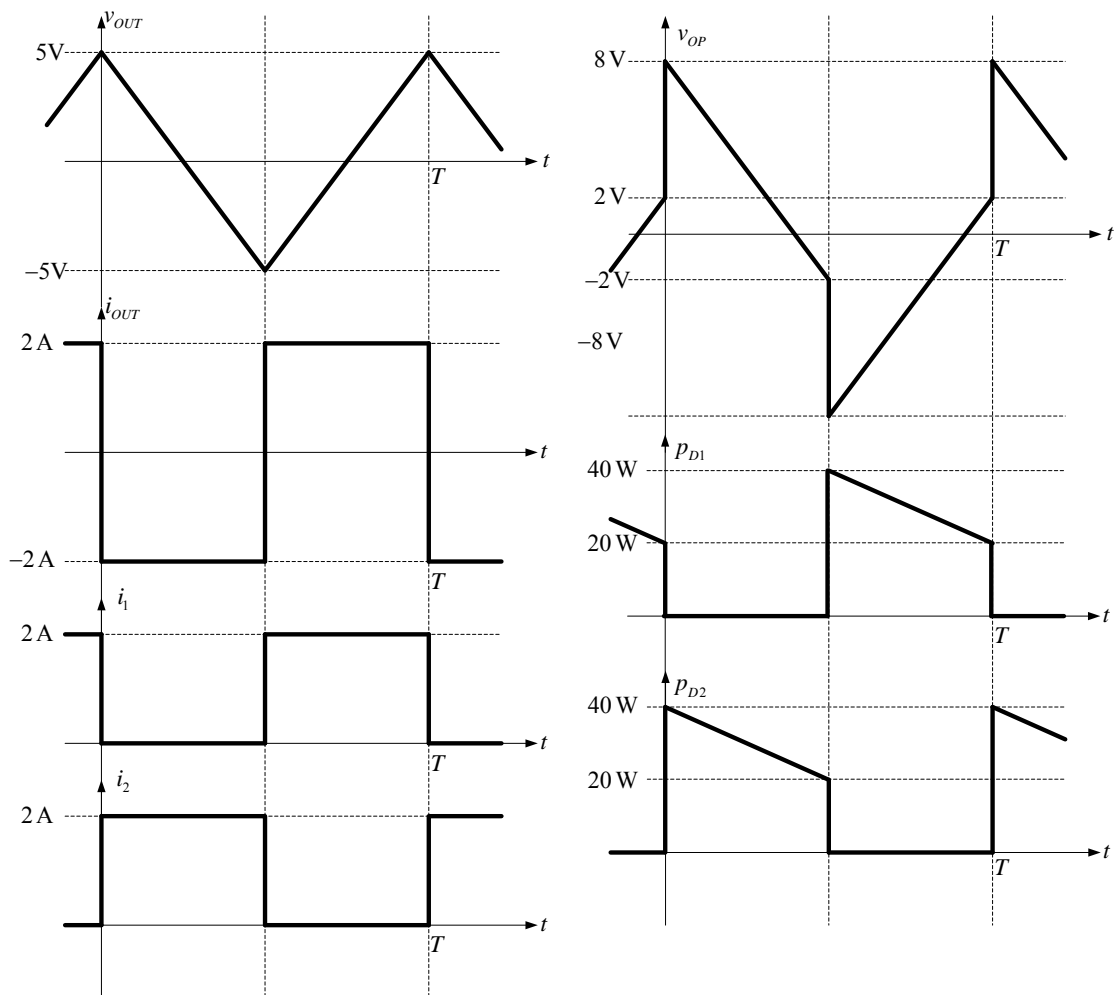
$$p_{D2}(t) = \begin{cases} (15V - 5V\Delta(t))2A, & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ 0, & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases}$$



b)

Postoje dva uslova:

1. Operacioni pojačavač ne sme otići u zasićenje:

$$-V_{DD} \leq v_{OP}(t) \leq V_{DD}$$

$$V_m + V_T + \sqrt{\frac{8CV_m}{BT}} \leq V_{DD}$$

$$V_{m\max 1} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{8C}{BT} + 4(V_{DD} - V_T)} - \sqrt{\frac{8C}{BT}} \right)^2 = 11.03 \text{ V}$$

2. Disipacija na tranzistorima mora biti manja od maksimalno dozvoljene

$$P_{D1} \leq P_{D\max}$$

$$\frac{2CV_{DD}V_m}{T} \leq P_{D\max}$$

$$V_{m\max 1} = \frac{P_{D\max}T}{2CV_{DD}} = 10 \text{ V}$$

Bira se strožiji od dva uslova:

$$V_{m\max} = 10 \text{ V}$$

c)

1. Zasićenje operacionog pojačavača:

$$V_{m\max 1}(T) = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{8C}{BT} + 4(V_{DD} - V_T)} - \sqrt{\frac{8C}{BT}} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]} + 56} - \sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]}} \right)^2$$

2. Ograničenje zbog disipacije:


$$V_{m\max 2}(T) = T[\mu\text{s}]$$

Tačka preseka:

$$\frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]} + 56} - \sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]}} \right)^2 = T[\mu\text{s}]$$

$$T = 11.17 \mu\text{s}$$
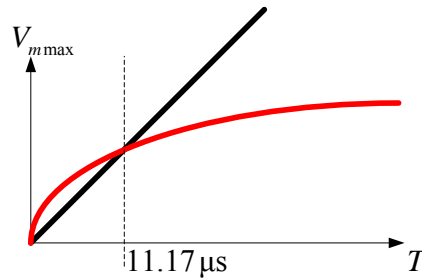
$$V_{m\max}(T) = \begin{cases} T[\mu\text{s}], & T \leq 11.17 \mu\text{s} \\ \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]} + 56} - \sqrt{\frac{8}{T[\mu\text{s}]}} \right)^2, & T \geq 11.17 \mu\text{s} \end{cases}$$



d)

$$v_{OUT}(t) = V_m \Delta(t)$$

$$i_{OUT}(t) = \frac{V_m}{R} \Delta(t)$$

$$i_1(t) = \begin{cases} \frac{V_m}{R} \Delta(t), & kT < t < \frac{4k+1}{4}T \wedge \frac{4k+3}{4}T < t < (k+1)T \\ 0, & \frac{4k+1}{4}T < t < \frac{4k+3}{4}T \end{cases}$$

$$i_2(t) = \begin{cases} 0, & kT < t < \frac{4k+1}{4}T \wedge \frac{4k+3}{4}T < t < (k+1)T \\ \frac{V_m}{R} \Delta(t), & \frac{4k+1}{4}T < t < \frac{4k+3}{4}T \end{cases}$$

$$v_{OP}(t) = \begin{cases} v_{OUT}(t) - v_{GS2}(t), & kT < t < \frac{2k+1}{2}T \\ v_{OUT}(t) + v_{GS1}(t), & \frac{2k+1}{2}T < t < (k+1)T \end{cases} = V_m \Delta(t) - \left(V_T + \sqrt{\frac{8CV_m}{BT}} \right) \Pi(t)$$

1. Zasićenje operacionog pojačavača:

$$v_{OP\max} = V_m + V_T + \sqrt{\frac{2V_m}{BR}} \leq V_{DD}$$

$$V_{m\max 1} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{2}{BR} + 4(V_{DD} - V_T)} - \sqrt{\frac{2}{BR}} \right)^2 = 9.61 \text{ V}$$

2. Ograničenje zbog disipacije:

$$P_{D1} \leq P_{D\max}$$

$$\frac{V_m (3V_{DD} - 2V_m)}{12R} \leq P_{D\max}$$

$$0 \leq 2V_m^2 - 3V_m V_{DD} - 12RP_{D\max}$$

$$V_m = \frac{3V_{DD} \pm \sqrt{9V_{DD}^2 + 96RP_{D\max}}}{4}$$

U opsegu $8.69 \text{ V} \leq V_m \leq 13.81 \text{ V}$ snaga disipacije tranzistora je veća od maksimalno dozvoljene.

Analiza dobijenih ograničenja daje

$$V_{m\max} = 8.69 \text{ V}$$