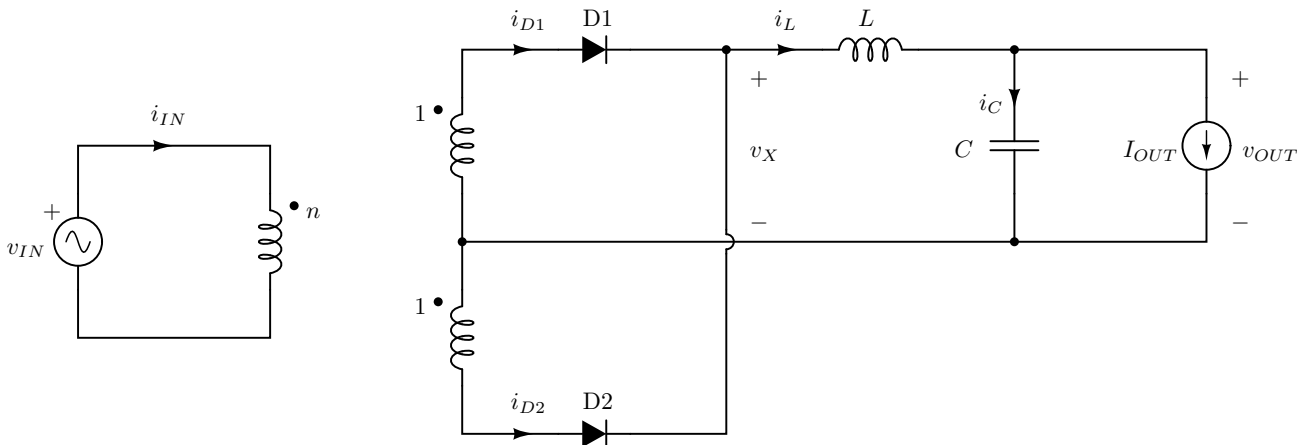


2. Ispravljač sa slike 2 ima  $v_{IN} = 230\sqrt{2} \text{ V} \sin(2\pi(50 \text{ Hz}) t)$ ,  $V_D = 1 \text{ V}$ . Smatrati  $|\sin x| \approx \frac{2}{\pi} - \frac{4}{3\pi} \cos(2x)$ .

- Odrediti  $n$  tako da srednja vrednost izlaznog napona u kontinualnom režimu bude  $V_{OUT} = 20 \text{ V}$ .
- Odrediti  $L$  tako da ispravljač radi u kontinualnom režimu za  $I_{OUT} > 1 \text{ A}$ .
- Odrediti  $C$  tako da amplituda talasnosti izlaznog napona u kontinualnom režimu bude  $V_{OUTm} = 0.1 \text{ V}$ .
- Odrediti vremenske dijagrame  $i_L$ ,  $i_C$ ,  $i_{D1}$ ,  $i_{D2}$ ,  $i_{IN}$ ,  $v_X$  i  $v_{out} = \hat{v}_{OUT} = v_{OUT} - V_{OUT}$  za  $I_{OUT} = 2 \text{ A}$ .
- Odrediti srednje snage disipacije na diodama D1 i D2,  $P_{D1}$  i  $P_{D2}$  i koeficijent korisnog dejstva  $\eta$  za  $I_{OUT} = 2 \text{ A}$ .



Slika 2.

a)

$$V_{OUT} = \frac{2}{\pi} \frac{V_m}{n} - V_D$$

$$n = \frac{2}{\pi} \frac{V_m}{V_{OUT} + V_D}$$

$$n = \frac{2}{\pi} \frac{230\sqrt{2}}{21} \approx 9.86$$

b)

$$V_{L,2} = \frac{4}{3\pi} \frac{V_m}{n} = \frac{2}{3} (V_{OUT} + V_D) = 14 \text{ V}$$

$$V_{L,2} = 2\omega_0 L I_{OUTk}$$


$$L = \frac{V_{L,2}}{2\omega_0 I_{OUTk}} = \frac{14 \text{ V}}{200\pi \frac{1}{\text{s}} 1 \text{ A}} = \frac{7}{100\pi} \text{ H} \approx 22.28 \text{ mH}$$


c)

$$2\omega_0 C V_{OUTm} = I_{OUTk}$$

$$C = \frac{I_{OUTk}}{2\omega_0 V_{OUTm}} = \frac{1 \text{ A}}{200\pi \frac{1}{s} 0.1 \text{ V}} = \frac{1}{20\pi} \text{ F} \approx 15.92 \text{ mF}$$

d)

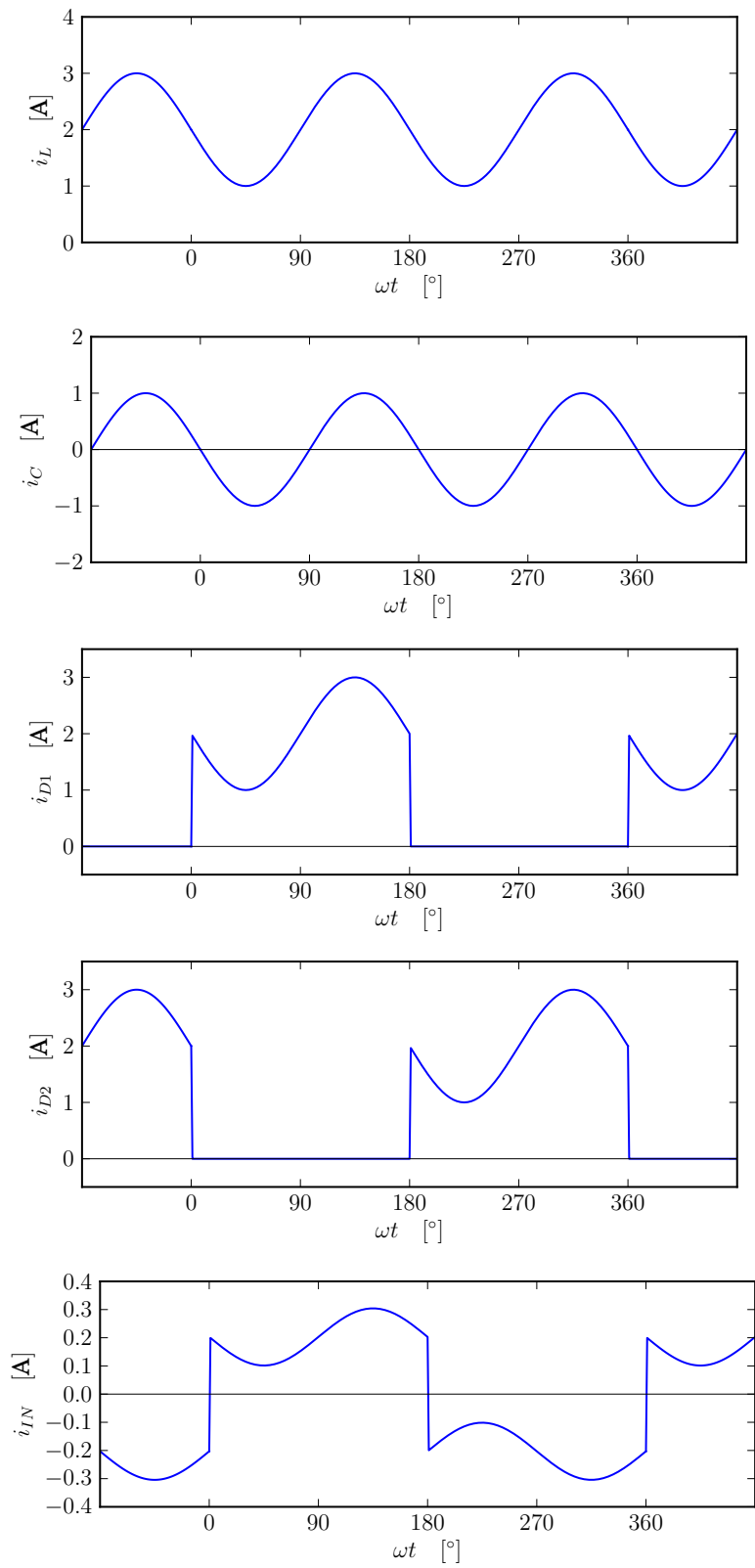

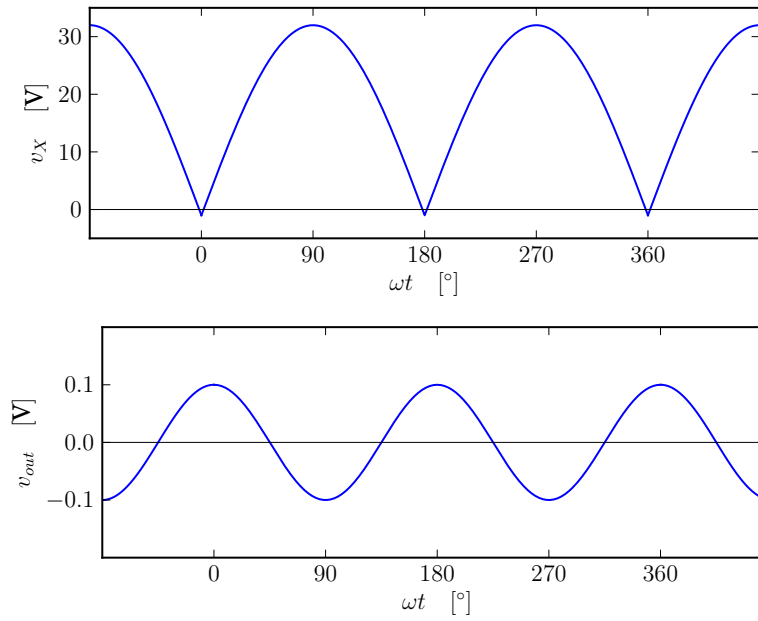

e)

$$P_{D1} = P_{D2} = V_d \frac{I_{OUT}}{2} = 1 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{OUT} + P_{D1} + P_{D2}} = \frac{V_{OUT}}{V_{OUT} + V_D} = \frac{20}{21} \approx 95.24\%$$