


Ispit traje 4 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka.

## 1.

a) (8 poena) Analizirati mehanizme provođenja struje kod poluprovodnika. Napisati izraze za odgovarajuće gustine struja i navesti značenje svih veličina u ovim izrazima.

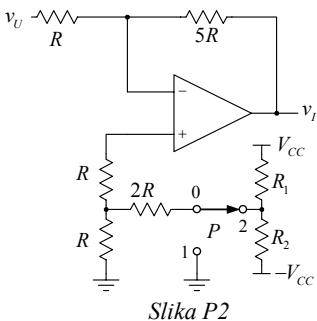b) (12 poena) Za diodno kolo sa slike P1 odrediti i grafički predstaviti zavisnost izlaznog napona od ulaznog  $v_I = f(v_U)$ . Odrediti maksimalnu vrednost ulaznog napona  $v_{U_{max}}$  ako je maksimalna dozvoljena struja kroz diodu  $i_{D_{max}} = 1\text{mA}$ .

Poznato je:  $V_{CC} = 5\text{V}$ ,  $R_1 = R_2 = 1\text{k}\Omega$ ,  $R_D = 100\Omega$ ,  $V_D = 0.7\text{V}$ .



## 2.

a) (6 poena) Nacrtati blok (strukturnu) šemu operacionog pojačavača. Naznačiti funkcije elemenata operacionog pojačavača i navesti njihove osnovne karakteristike.

b) (14 poena) Kada je prekidač  $P$  u položaju 0–1 napon na izlazu pojačavača sa slike P2 iznosi  $v_I = -500\text{mV}$ . Odrediti vrednosti otpornika  $R_1$  i  $R_2$  tako da napon na izlazu pojačavača bude  $v_I = 0\text{V}$  kada je prekidač  $P$  u položaju 0–2.

Poznato je:  $R_1 + R_2 = 10\text{k}\Omega$ ,  $R = 5\text{k}\Omega$  i  $V_{CC} = 5\text{V}$ .

Smatrati da je operacioni pojačavač idealan.

## 3.

Na slici P3 prikazan je diferencijalni pojačavač sa NMOS tranzistorima.


a) (5 poena) Odrediti vrednost otpornosti  $R_{SS}$  tako da vrednost izlaznog napona u mirnoj radnoj tački iznosi  $V_{IQ} = 3\text{V}$ .

b) (6 poena) Predstaviti pojačavač ekvivalentnom polovinom kola za male signale pri diferencijalnoj pobudi i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje  $A_d = v_i / v_d$  ( $v_d = v_{g1} - v_{g2}$ ).

c) (6 poena) Predstaviti pojačavač ekvivalentnom polovinom kola za male signale pri pobudi signalom srednje vrednosti (zajedničkim signalom) i izvesti izraz za pojačanje signala srednje vrednosti  $A_s = v_i / v_s$  ( $v_s = v_{g1} = v_{g2}$ ).

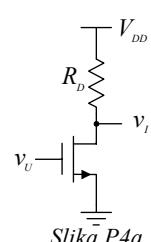d) (3 poena) Izračunati vrednosti diferencijalnog pojačanja i pojačanja signala srednje vrednosti ovog pojačavača.

Poznato je:  $V_{DD} = 8\text{V}$ ,  $R_D = 5\text{k}\Omega$ ,  $V_p = 3\text{V}$  i  $k_n = 2\text{mA/V}^2$ . Smatrati da je  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ .



## 4.

a) (8 poena) U kolu sa slike P4a MOS tranzistor se koristi kao prekidač. Napisati izraze za radnu pravu kada je tranzistor u neprovodnom režimu i kada provodi, ucrtati ove radne prave u polje izlaznih statičkih karakteristika tranzistora i odrediti položaj mirne radne tačke za dva napred navedena režima rada tranzistora.

b) (12 poena) Korišćenjem minimalnog broja osnovnih

logičkih kola projektovati kombinacionu mrežu KM koja služi za kodovanje nivoa tečnosti u jednom rezervoaru. Za detekciju nivoa tečnosti koriste se senzori  $x_0$ ,  $x_1$  i  $x_2$  postavljeni kao na slike P4b. Kada nivo tečnosti dostigne odgovarajući senzor, na izlazu senzora generiše se logička jedinica, inače se generiše logička nula. Kombinaciona mreža ima dva izlaza  $s_1$  i  $s_0$  koji predstavljaju nivo tečnosti na sledeći način:

$s_1s_0 = 00$  : Nivo tečnosti manji od jedne trećine

$s_1s_0 = 01$  : Nivo tečnosti između jedne trećine i dve trećine

$s_1s_0 = 10$  : Nivo tečnosti između dve trećine i vrha

$s_1s_0 = 11$  : Rezervoar pun

## 5.

a) (8 poena) Nacrtati osnovnu šemu NI diodno-tranzistorskog logičkog kola (DTL). Odrediti napone logičke nule i logičke jedinice na izlazu ovog kola i margine šuma logičke jedinice i logičke nule.

b) (12 poena) Na slici P5 prikazan je asinhroni brojač realizovan korišćenjem T flipflopova. Pomoću tabele stanja prikazati rad brojača i odrediti osnovu brojanja brojača kada je kontrolni signal  $MODUL=0$ . Smatrati da je u početku brojač resetovan.

