

Elementi elektronike


10.02.2018.

Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-9 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatku koji nije raden u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 upisati KOLOKVIJUM. Za prolaz je potrebno 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * (teorija) dobije više od 11 poena, odnosno više od 6 poena za studente koji polažu samo finalni ispit.

1.* (8 poena)

a) (6p) Opisati mehanizam provođenja struje difuzijom. Ilustrovati navedeni mehanizam odgovarajućim crtežom i izvršiti njegovu analizu. Napisati izraze za gustine struja koja nastaje difuzijom ako u difuziji učestvuju i elektroni i šupljine. Navesti značenje svih veličina u ovim izrazima.

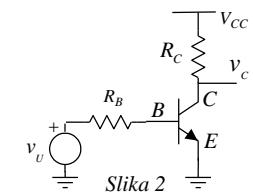
b) (2p) Navesti mehanizme koji su dominantni u provođenju struje u blizini PN spoja i dalje od PN spoja ako je PN spoj direktno polarisan.



2.* (6 poena)

a) (4p) Analizirati kolo sa slike 2 i navesti uslove koji moraju biti zadovoljeni da bi tranzistor bio u zasićenju.

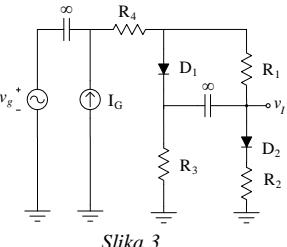b) (2p) Nacrtati modele NPN i PNP bipolarnog tranzistora u zasićenju.




3. (13 poena)

Odrediti ukupni napon na izlazu v_I kola čija je električna šema data na slici 3.

Poznato je $R_1 = 80 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $R_4 = 50 \Omega$, $I_G = 10 \text{ mA}$, $v_g = V_g \sin(\omega t)$, $V_g = 100 \text{ mV}$, $V_D = 0.7 \text{ V}$, $V_T = 25 \text{ mV}$.

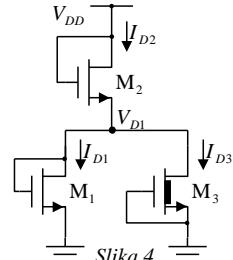4. (13 poena)

Odrediti vrednosti struja I_{D1} , I_{D2} , I_{D3} i napona V_{D1} u kolu sa slike 4. Parametri NMOS tranzistora su $V_{t1} = V_{t2} = -V_{\beta} = V_t = 1 \text{ V}$ i $k_{n1} = k_{n2} = k_{n3} = k_n = 1 \text{ mA/V}^2$, a napon napajanja je $V_{DD} = 5 \text{ V}$.




5. * (10 poena) Na ulaze neidealnog (realnog) operacionog pojačavača koji ima diferencijalno pojačanje A_d i pojačanje signalna srednje vrednosti A_s povezani su naponi v_1 i v_2 , kao na slici 5.

a) (2p) Napisati izraze za diferencijalni napon i napon srednje vrednosti na ulazu operacionog pojačavača.

b) (7p) Definisati faktor potiskivanja signalna srednje i izvesti izraz za napon na izlazu pojačavača.

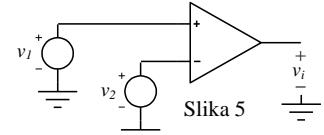c) (1p) Navesti tipičnu vrednost faktora potiskivanja signalna srednje kod realnog operacionog pojačavača.




6. * (9 poena)

a) (4p) Pomoću kombinacione tablice predstaviti rad kodera decimalnih u binarno kodovane decimalne cifre.

b) (5p) Napisati izraze za izlazne logičke funkcije i realizovati (nacrtati šemu) kodera koji obavlja funkciju opisanu u tački (a) ovog zadatka.

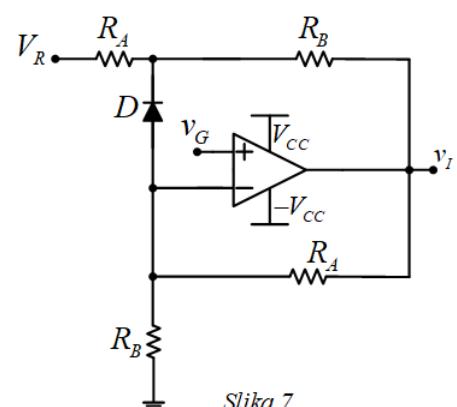7. (14 poena) Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I = f(v_G)$ kola sa slike 7 ako se ulazni napon menja u granicama $-V_{CC} \leq v_G \leq V_{CC}$. Na crtežu označiti vrednosti napona na ulazu i izlazu kola u karakterističnim tačkama. Poznato je: $V_{CC} = V_R = 12 \text{ V}$, $R_A = 15 \text{ k}\Omega$ i $R_B = 5 \text{ k}\Omega$. Smatrati da je operacioni pojačavač idealan.



8. (14 poena)

Potrebljeno je projektovati kombinacionu mrežu na čiji ulaz se dovode dvobitni neoznačeni binarni brojevi $A(a_1a_0)$ i $B(b_1b_0)$, dok je izlaz Y jednak apsolutnoj vrednosti razlike ulaza A i B .

a) (3p) Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju;

b) (6p) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.

c) (5p) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo dvoulaznih NI kola.

9. (13 poena)

Pomoću vremenskih dijagrama signalova S3, S2 i S1 ilustrovati rad brojača sa slike 9. Pretpostaviti da su u početnom trenutku svi flipflopovi bili resetovani. Odrediti moduo brojanja brojača (signalni S3, S2 i S1 su izlazi brojača).

