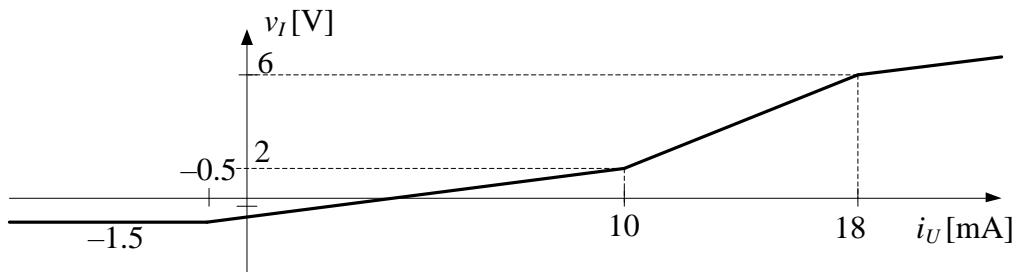


Elementi elektronike – JANUAR 2017 - REŠENJA

3.

$$\begin{aligned}
 i_U < \frac{V_D - \frac{V_Z}{2}}{R} = -0.5 \text{ mA} & \quad \text{D1off, DZ zener} \\
 -0.5 \text{ mA} \leq i_U < \frac{3V_{CC} - 2V_Z + V_D}{R} = 10 \text{ mA} & \quad \text{D1on, DZ zener} \\
 10 \text{ mA} \leq i_U < \frac{3(V_{CC} + V_D)}{R} = 18 \text{ mA} & \quad \text{D1on, DZ off} \\
 18 \text{ mA} \leq i_U & \quad \text{D1on, DZ dioda}
 \end{aligned}$$

$$v_I = \begin{cases} \frac{-V_Z}{2} & i_U < -0.5 \text{ mA} \\ \frac{-V_Z - V_D + Ri_U}{3} & -0.5 \text{ mA} \leq i_U < 10 \text{ mA} \\ \frac{-V_{CC} - V_D + Ri_U}{2} & 10 \text{ mA} \leq i_U < 18 \text{ mA} \\ \frac{Ri_U}{3} & 18 \text{ mA} \leq i_U \end{cases} = \begin{cases} -1.5 \text{ V} & i_U < -0.5 \text{ mA} \\ -\frac{4}{3} \text{ V} + \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot i_U}{3} & -0.5 \text{ mA} \leq i_U < 10 \text{ mA} \\ -3 \text{ V} + \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot i_U}{2} & 10 \text{ mA} \leq i_U < 18 \text{ mA} \\ \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot i_U}{3} & 18 \text{ mA} \leq i_U \end{cases}$$



4.

a) $I_C = 9.9 \text{ mA}$.

b) $A_v = \frac{v_p}{v_g} = -\frac{g_m + \frac{1}{R_B}}{\frac{1}{R_P} + \frac{1}{R_B}}$,

$$R_u = \frac{1}{\frac{1}{r_\pi} + \frac{1 - A_v}{R_B}}.$$

c) $g_m = \frac{I_C}{V_T} = 396 \text{ mS}$,

$A_v = -360$,

$R_u = 25 \Omega$.


7. Za pozitivne ulazne napone vodi dioda D₁ a isključena je dioda D₂. Napon v_{I1} je invertovan ulazni napon, dok je napon v_{I2} jednak nuli. Napon na izlazu operacionog pojačavača je

$$v_{IOP} = -v_U - V_D$$

Za negativne ulazne napone vodi dioda D₂ a isključena je dioda D₁. Napon v_{I2} je invertovan ulazni napon, dok je napon v_{I1} jednak nuli. Napon na izlazu operacionog pojačavača je

$$v_{IOP} = -v_U + V_D$$

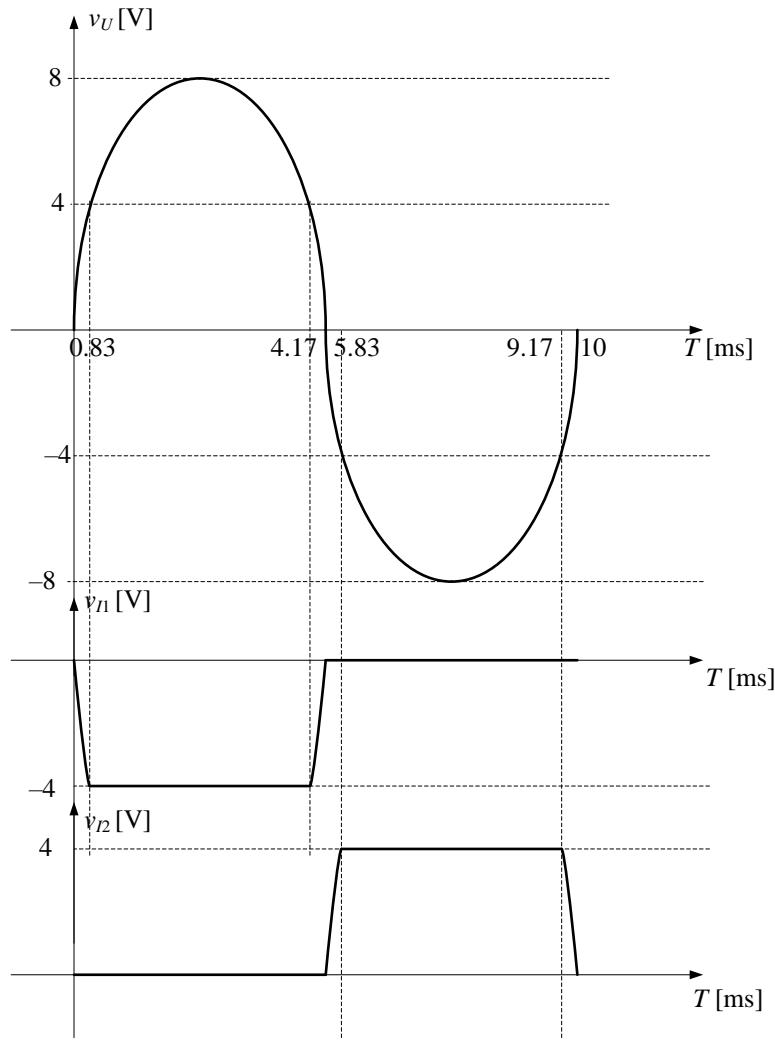Gornje važi ako operacioni pojačavač nije u zasićenju, odnosno ako je izlazni napon operacionog pojačavača između pozitivnog i negativnog napona napajanja, to jest ako je ulazni napon između -4 V i +4 V.



Da bi operacioni pojačavač bio van zasićaja mora uvek važiti

$$-V_{CC} \leq v_{IOP} \leq V_{CC}$$

Za $v_U > 0$ ovo postaje $-V_{CC} \leq -v_U - V_D \leq V_{CC}$, $V_{CC} - V_D \geq v_U \geq -V_{CC} - V_D$, odakle se dobija $v_U \leq 4$ V

Za $v_U < 0$ ovo postaje $-V_{CC} \leq -v_U + V_D \leq V_{CC}$, $V_{CC} + V_D \geq v_U \geq -V_{CC} + V_D$, odakle se dobija $v_U \geq -4$ V




Granična amplituda ulaznog napona je 4 V.

8. a)

x_3	x_2	x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

b)

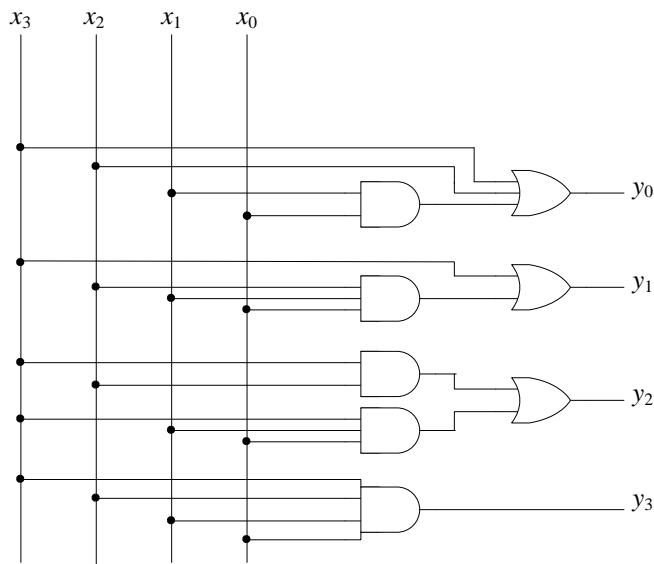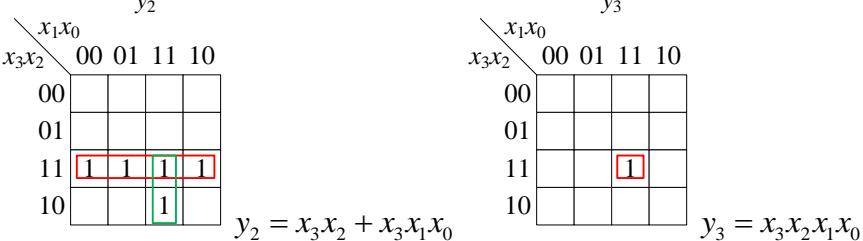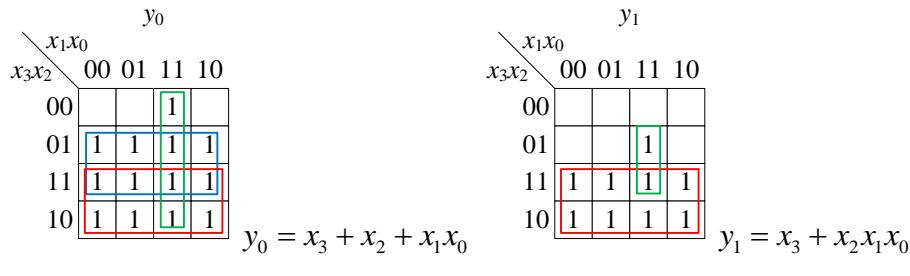


c)

$$y_0 = x_3 + x_2 + x_1 x_0 = \overline{\overline{x_3} + x_2 + x_1 x_0} = \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1 x_0}} = \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$$

$$y_1 = x_3 + x_2 x_1 x_0 = \overline{\overline{x_3} + x_2 x_1 x_0} = \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}} = \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$$

$$y_2 = x_3 x_2 + x_3 x_1 x_0 = \overline{\overline{x_3 x_2} + x_3 x_1 x_0} = \overline{\overline{x_3 x_2} \cdot \overline{x_3 x_1 x_0}} = \overline{\overline{x_3 x_2} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$$
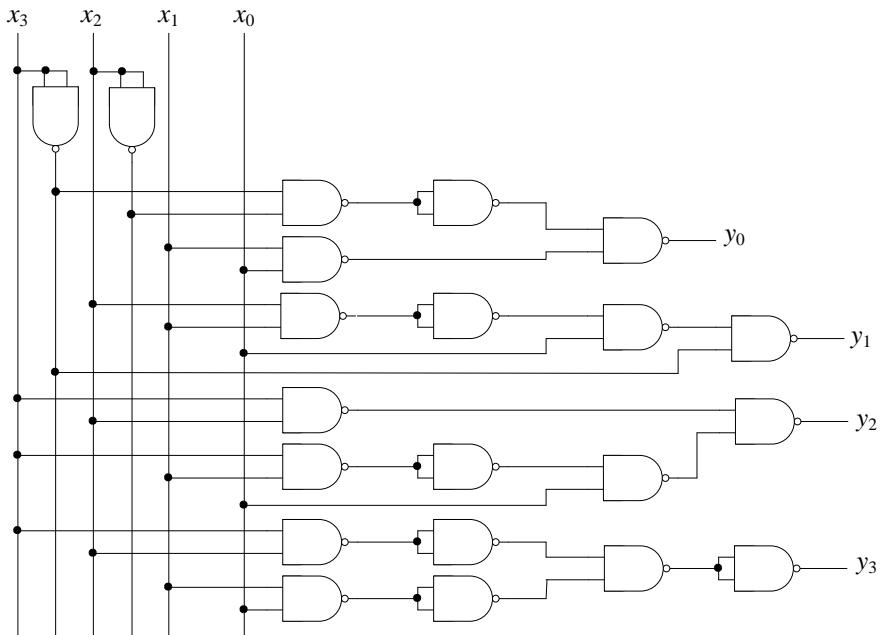
$$y_3 = x_3 x_2 x_1 x_0 = \overline{\overline{x_3 x_2 x_1 x_0}} = \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}$$



9.

