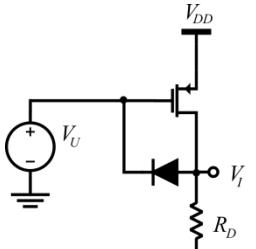


Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaže: popravni kolokvijum, završni ispit ili integralni ispit. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-9, 180 minuta. Popravni kolokvijum: zadaci 1-4, 70 minuta. Završni ispit: zadaci 5-9, 110 minuta. **Za prolaz na ispitu je potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa \* dobije više od 10 poena, odnosno više od 6 poena za studente koji polažu samo završni ispit. Za prolaz na ponovljenom kolokvijum potrebno je više od 20 poena uz uslov da se na zadacima označenim sa \* dobije više od 4 poena.**

### 1.\* (6 poena)

a) (3 poena) Grafički predstaviti strujno-naponsku karakteristiku Zener diode. Na crtežu označiti karakteristične vrednosti napona i struje. Navesti uslov koji je potrebljano da bude ispunjen da bi Zener dioda radila u oblasti proboga.

b) (3 poena) Izvesti izraz za strujno-naponsku zavisnost u oblasti Zenerovog proboga smatrujući da je ona linearna.




Slika 3.

### 2.\* (6 poena)

a) (3 poena) Navesti uslove za rad npn tranzistora u aktivnom režimu i nacrtati ekvivalentno kolo (model) ovog tranzistora kada radi u aktivnom režimu .

b) (1 poen) Nacrtati ekvivalentno kolo (model) bipolarnog tranzistora za male signale.

c) (2 poena) Izvesti izraze za parametre bipolarnog tranzistora koji se koriste u modelu za male signale.

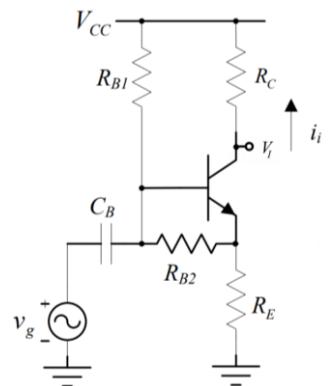

Slika 4.

3. (14 poena) Odrediti i grafički predstaviti karakteristiku prenosa  $v_I = f(v_U)$  kola sa slike 3. Poznato je:  $V_{DD} = 4V$ ,  $R_D = 1.7k\Omega$ ,  $V_t = -2V$ ,  $k_p = 2mA/V^2$ ,  $V_D = 0.7V$ , ulazni napon se kreće u opsegu  $0V \leq v_U \leq V_{DD}$ .

4. (14 poena) Na slici 4 je prikazan pojačavač sa zajedničkim emitorom. Poznato je  $V_{CC} = 10V$ ,  $R_E = 1k\Omega$ ,  $R_C = 2k\Omega$ ,  $R_{B1} = 10k\Omega$ ,  $R_{B2} = 1k\Omega$ ,  $\beta = 50$ ,  $V_{BE} = 0.7V$ ,  $V_T = 25mV$ ,  $C_B = \infty$ .

a) (6 poena) Odrediti jednosmernu vrednost napona  $V_I$  i struje kolektora  $I_C$ .

b) (6 poena) Nacrtati šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i strujno pojačanje.

c) (2 poena) Izračunati vrednosti naponskog pojačanja i strujnog pojačanja.

### 5.\* (10 poena)

a) (3 poena) Nacrtati električnu šemu NMOS logičkog invertora sa otpornim opterećenjem.


b) (3 poena) Nacrtati staticku karakteristiku prenosa kola iz tačke (a) ovog zadatka. Na crtežu označiti karakteristične veličine i navesti režime rada tranzistora u karakterističnim oblastima rada.

c) (4 poena) Izvesti izraz za maksimalnu vrednost logičke nule na ulazu posmatranog logičkog kola.

### 6.\* (10 poena)

a) (4 poena) Pomoću kombinacione tablice predstaviti rad kodera decimalnih u **binarno kodovane decimalne cifre**.

b) (6 poena) Napisati izraze za izlazne logičke funkcije i realizovati (nacrtati šemu) kodera koji obavlja funkciju opisanu u tački (a) ovog zadatka.

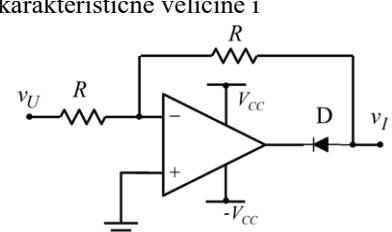

Slika 7.

7. (13 poena) Za kolo sa slike 7 odrediti i nacrtati zavisnost  $v_I = f(v_U)$  ako je poznato  $\pm V_{CC} = \pm 5V$ ,  $R = 10k\Omega$ ,  $V_D = 0.6V$ . Smatrati da se ulazni napon menja u opsegu  $-5V < v_U < 5V$ . Operacioni pojačavač je idealan.


8. (14 poena) Kombinaciona mreža služi za računanje izraza  $Y = A/B$ , gde su  $A = a_1a_0$  i  $B = b_1b_0$  dvobitni neoznačeni binarni brojevi na ulazu kombinacione mreže, dok je  $Y = y_1y_0$  dvobitni neoznačeni binarni broj na izlazu kombinacione mreže. Pored izlaza Y mreža poseduje i dodatni izlaz E. Ako je B = 0 izlaz Y je nevažeći, a dodatni jednobitni izlaz mreže E = 1. Ako nije B = 0 izlaz Y je važeći, dok je E=0.

a) (4 poena) Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju.

b) (5 poena) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.

c) (5 poena) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo NI kola sa proizvoljnim brojem ulaza.

9. (13 poena) Pomoću vremenskih dijagrama prikazati signale na izlazima  $Q_0$ ,  $Q_1$  i  $Q_2$  brojača sa slike 9. Smatrati da su flip-flopovi u početnom stanju bili resetovani. Odrediti moduo brojanja ovog brojača.

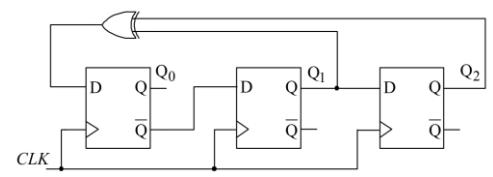

Slika 9.