

Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani vežbanke za zadatku koji nije rađen u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na prvoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 upisati **Kolokvijum**.

### 1. (9 poena)

- a) 3p Nacrtati električnu šemu dvostranog usmeraća sa Grecovim spojem (mostom).
- b) 3p Ako je napon na sekundaru transformatora usmeraća iz tačke (a)  $v_s(t)=V_s \sin \omega t$  nacrtati talasni oblik napona na izlazu usmeraća. Prepostaviti da dioda ima konstantan napon provodenja  $V_D$ .
- c) 3p Ako je napon proboga diode  $BV_D$  odrediti maksimalnu vrednost napona  $V_s$ .


### 2. (8 poena)

- a) 4p Nacrtati model FET tranzistora za male signale.
- b) 4p Izvesti izraz za prenosnu provodnost (transkonduktansu) MOSFET tranzistora.

### 3. (10 poena)

U kolu sa slike P3 koriste se MOSFET tranzistori sa ugrađenim kanalom.

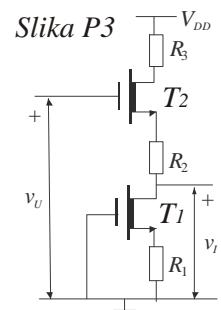- a) 6p Odrediti napon na izlazu kola sa slike P3 u funkciji napona na ulazu. Prepostaviti da tranzistori  $T_1$  i  $T_2$  rade u oblasti zasićenja.
  - b) 4p Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost napona na ulazu tako da tranzistori  $T_1$  i  $T_2$  rade u oblasti zasićenja.
- Poznato je:  $V_{DD}=10\text{ V}$ ,  $R_1=R_2=2\text{k}\Omega$ ,  $R_3=4\text{k}\Omega$ .  
Upotrebljeni tranzistori su identičnih karakteristika:  $V_P=-3\text{ V}$ ,  $k_n=250\mu\text{A/V}^2$ .




### 4. (13 poena)

Na slici P4 prikazan je jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom.

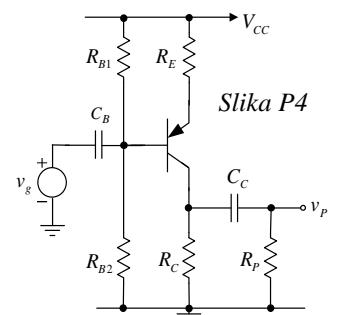- a) 4p Izračunati struju kolektora  $I_C$  u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.
- b) 7p Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale i izvesti izraz za naponsko pojačanje ovog pojačavača.
- c) 2p Izračunati vrednost naponskog pojačanja pojačavača.


Poznato je:  $V_{CC}=5\text{ V}$ ,  $R_{B1}=1\text{k}\Omega$ ,  $R_E=134\text{ }\Omega$ ,  $R_{B2}=4\text{ k}\Omega$ ,  $R_C=1\text{ k}\Omega$ ,  $R_P=1\text{ k}\Omega$ ,  $\beta=49$ ,  $V_{BE}=0.7\text{ V}$ .



### 5. (9 poena)

- a) 5p Nacrtati šemu SR leča sa signalom dozvole. Na raspolaganju stoje dvoulazna NI logička kola. Rad leča predstaviti pomoću funkcionalne tablice.

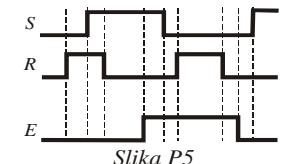- b) 4p Ako se na ulaz SR leča sa signalom dozvole dovedu signali čiji je talasni oblik prikazan na slici P5, pomoću talasnog oblika signala prikazati rad leča. Prepostaviti da je u početnom trenutku leč bio resetovan.




### 6. (9 poena)

- a) 2p Pokazati kako se određuje broj flipflopova  $n$  potreban za realizaciju brojača čija je osnova brojanja X.
- b) 7p Nacrtati šemu asinhronog brojača sa T flipflopovima koji ima osnovu brojanja 8. Rad brojača predstaviti vremenskim dijagramom signala. Početno stanje brojača  $Q_2Q_1Q_0=000$ . Koristiti T flipflopove sa okidanjem na silaznu (opadajuću) ivicu.
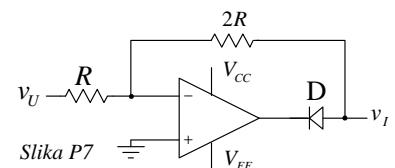
### 7. (14 poena)

U kolu sa slike P7, operacioni pojačavač je idealan i napaja se iz baterija  $V_{CC}=5\text{ V}$  i  $V_{EE}=-5\text{ V}$ , dioda je idealna sa  $V_D=0.7\text{ V}$ , dok je  $R=10\text{k}\Omega$ .

Odrediti i nacrtati zavisnosti  $v_I=f(v_U)$  ako se ulazni napon menja u granicama  $V_{EE} \leq v_U \leq V_{CC}$ .




### 8. (14 poena)

- a) 4p Odrediti funkciju koju obavlja logičko kolo sa slike P8.
- b) 10p Odrediti vrednosti karakterističnih napona  $V_{IL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{OL}$  i  $V_{OH}$  za kolo iz tačke (a) i izračunati vrednosti margina šuma.

Poznato je:  $V_{CC}=5\text{ V}$ .

Parametri upotrebljenih dioda su:  $V_{DT}=0.6\text{ V}$  i  $V_D=0.7\text{ V}$ .

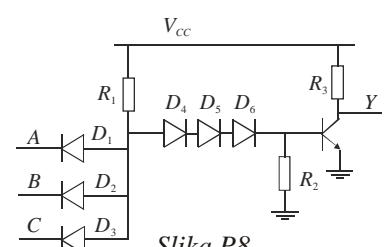Parametri upotrebljenog tranzistora su:  $V_{BET}=0.65\text{ V}$ ,  $V_{BE}=V_{BESat}=0.85\text{ V}$ ,  $V_{CESat}=0.2\text{ V}$ ,  $\beta=\infty$ .



### 9. (14 poena)

Nacrtati vremenski dijagram signala na izlazima brojača sa slike P9 i navesti sadržaj brojača izražen decimalnim brojem nakon svakog taktnog impulsa. Uzeti da je početno stanje brojača  $Q_2Q_1Q_0=100$ .

Odrediti osnovu brojanja brojača.

