

Elementi elektronike jun 2014 – REŠENJA

3.

Kada obe diode ne provode izlazni napon je određen izrazom

$$v_I = \frac{R_P}{R + R_P} v_U = \frac{1}{2} v_U .$$

Kada provodi dioda D_1 izlazni napon je

$$v_I = v_{I1} = V_1 - V_D = 4.3 \text{ V} .$$


Kada provodi dioda D_2 izlazni napon je

$$v_I = v_{I2} = V_2 + V_D = 10.7 \text{ V} .$$

Dioda D_1 počinje da provodi kada ulazni napon opadne na vrednost $v_{U1} = 2v_{I1} = 8.6 \text{ V}$.

Dioda D_2 počinje da provodi kada ulazni napon dostigne vrednost $v_{U2} = 2v_{I2} = 21.4 \text{ V}$.

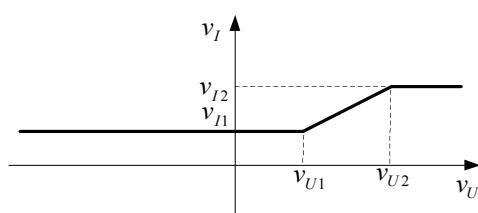Karakteristika prenosa je prikazana na slici



4.

a) Ako se pretpostavi da tranzistor ne provodi struja strujnog generatora teče samo kroz bazni otpornik R_B . Napon između emitora i baze tranzistora je

$$V_{EB} = R_B I_G = 0.5 \text{ V} ,$$

što je manje od napona provođenja V_{BET} te potvrđuje da je tranzistor neprovodan.

Napon na izlazu je tada jednak nuli

$$V_I = 0 \text{ V} .$$

b) Ako se pretpostavi da tranzistor provodi u aktivnom režimu, struja generatora se deli na struju baze i struju kroz otpornik R_B . U tom slučaju se može pisati

$$I_G = I_B + I_{RB} ,$$

$$(I_G - I_B)R_B = V_{BE} + R_E I_E .$$

Ako se pretpostavi da je tranzistor provodi u aktivnom režimu važi

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} .$$

Koristeći prethodne izraze dobija se da je

$$I_B = 7.76 \mu\text{A} .$$

Na osnovu ovoga je

$$I_C = 0.388 \text{ mA} ,$$

$$V_I = 3.88 \text{ V} .$$

Napon između emitora i kolektora tranzistora je


$$V_{EC} = V_E - V_C = V_{CC} - R_E I_E - V_I = 7.34 \text{ V} > V_{CES} ,$$

što potvrđuje da tranzistor radi u aktivnom režimu.

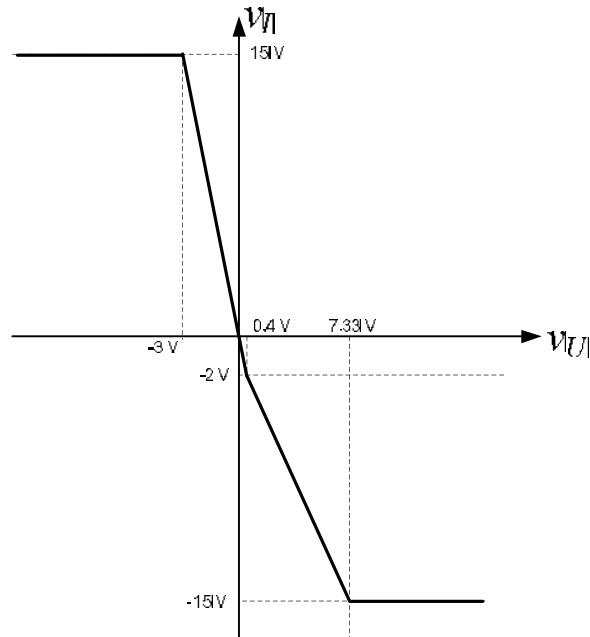6.

$$v_I = \begin{cases} V_{CC} & v_U \leq -\frac{R_1}{R_2}V_{CC} \\ -\frac{R_2}{R_1}v_U & -\frac{R_1}{R_2}V_{CC} \leq v_U \leq \frac{R_1}{R_2}(V_{BE} + V_D) \\ -\frac{R_2}{R_2 + R_3} \left(V_{BE} + V_D + \frac{R_3}{R_1}v_U \right) & \frac{R_1}{R_2}(V_{BE} + V_D) \leq v_U \leq \frac{R_1}{R_3} \left(\left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) V_{CC} - V_{BE} - V_D \right) \\ -V_{CC} & \frac{R_1}{R_3} \left(\left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) V_{CC} - V_{BE} - V_D \right) \leq v_U \end{cases}$$

$$v_I = \begin{cases} 15V & v_U \leq -3V \\ -5v_U & -3V \leq v_U \leq 0.4V \\ -1.25 - 1.875v_U & 0.4V \leq v_U \leq 7.33V \\ -15V & 7.33V \leq v_U \end{cases}$$





7.

a)



a_1	a_0	b_1	b_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0


1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

b)

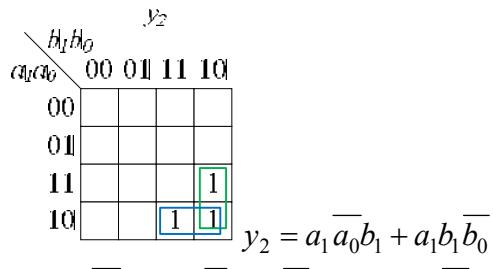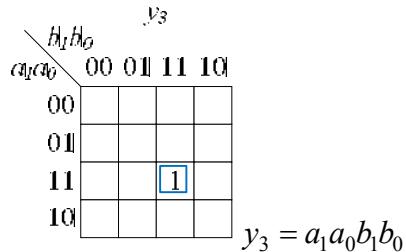
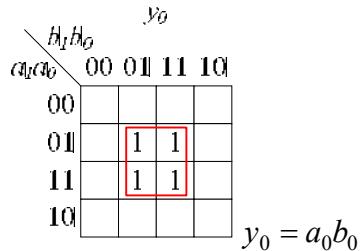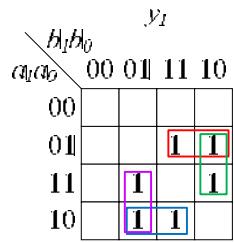
$$y_1 = a_1 \bar{a}_0 \bar{b}_0 + a_1 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 + a_0 b_1 \bar{b}_0$$



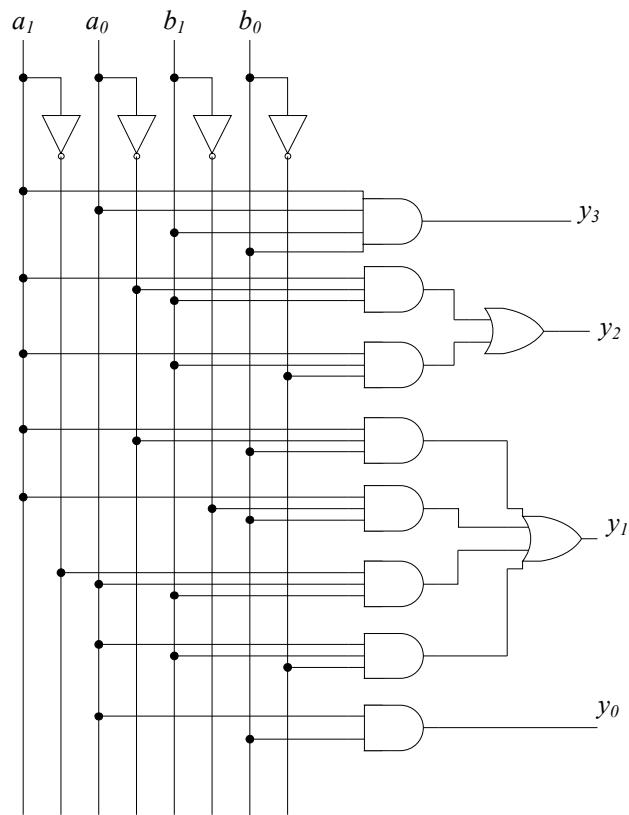

c)


$$y_3 = a_1 a_0 b_1 b_0 = \overline{\overline{(a_1 a_0)}(b_1 b_0)} = \overline{\overline{\overline{(a_1 a_0)}}(b_1 b_0)}$$

$$y_2 = a_1 \overline{a_0} b_1 + a_1 b_1 \overline{b_0} = \overline{a_1 \overline{a_0} b_1 + a_1 b_1 \overline{b_0}} = \overline{\overline{a_1} \overline{a_0} b_1} \cdot \overline{a_1 b_1 \overline{b_0}} = \overline{a_1} \overline{\overline{(a_0 b_1)}} \cdot \overline{a_1} \overline{\overline{(b_1 b_0)}}$$

$$y_1 = a_1 \overline{a_0} b_0 + a_1 \overline{b_1} b_0 + \overline{a_1} a_0 b_1 + a_0 b_1 \overline{b_0} = \overline{a_1} \overline{a_0} b_0 \cdot \overline{a_1} \overline{b_1} b_0 \cdot \overline{a_1} a_0 b_1 \cdot a_0 b_1 \overline{b_0} =$$

$$= \overline{\left(\overline{a_1} \overline{\overline{(a_0 b_0)}} \cdot \overline{a_1} \overline{\overline{(b_1 b_0)}} \right)} \cdot \overline{\left(\overline{a_1} \overline{\overline{(a_0 b_1)}} \cdot a_0 \overline{\overline{(b_1 b_0)}} \right)}$$
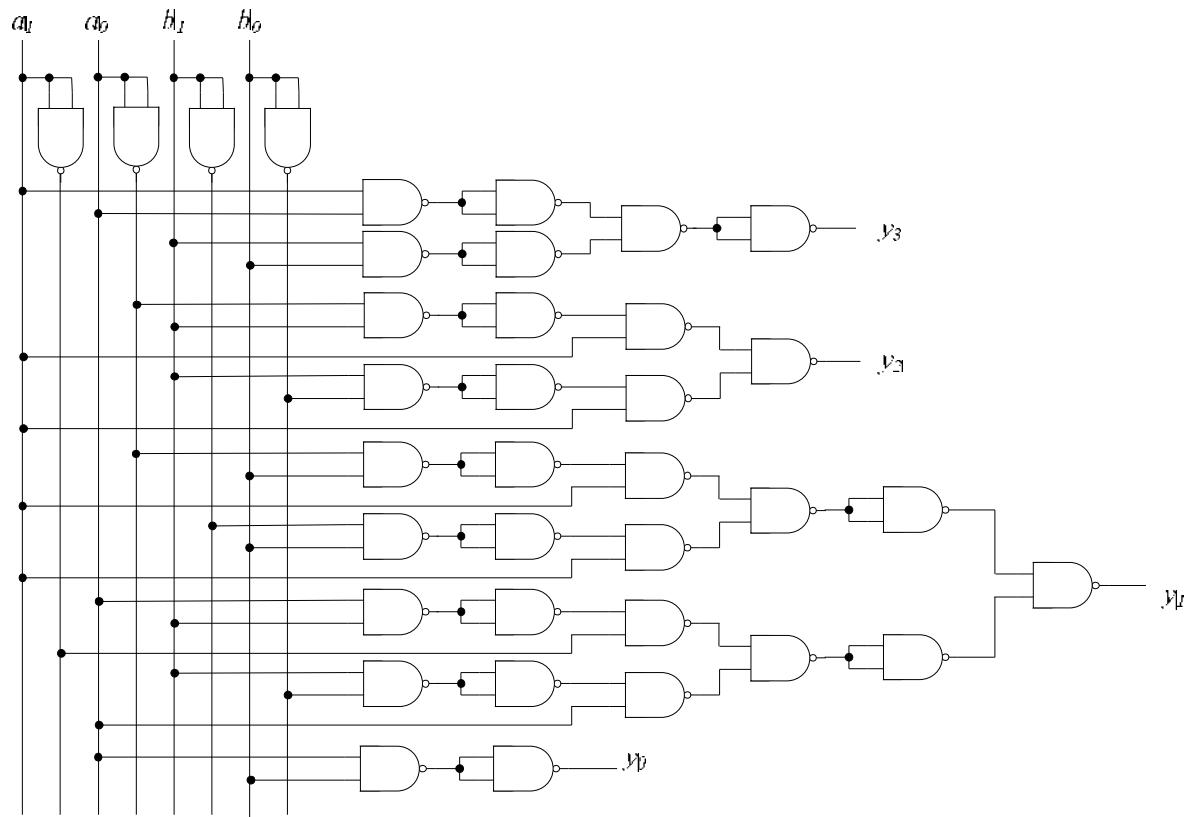
$$y_0 = a_0 b_0 = \overline{\overline{a_0 b_0}}$$



8.

