

3.

$$v_I = \begin{cases} -\frac{V_D}{2}, v_U > -\frac{V_D}{2} \\ v_U, v_U \leq -\frac{V_D}{2} \end{cases}$$


$$i_u = \begin{cases} 0, v_U > -\frac{V_D}{2} \\ i_U = \frac{-2v_U - V_D}{R}, v_U \leq -\frac{V_D}{2} \end{cases}$$

4.

a) Ako pretpostavimo da transistor radi u direktnom aktivnom režimu, napon na bazi tranzistora je jednak $V_B = -V_{CC} + R_E(1 + \beta)I_B + V_{BE} = V_I - I_B R_B = -I_B R_B$. Na osnovu toga se dobija vrednost struje I_B : $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E(1 + \beta) + R_B} = 1 \text{ mA}$. Iz Kirhofovog zakona za struje za čvor kolektora tranzistora dobija se sledeća jednačina iz koje se dobija tražena otpornost R_P :

$$(1 + \beta)I_B = I_0 + \frac{V_{CC} - V_I}{R_P}, R_P = \frac{V_{CC}}{(1 + \beta)I_B - I_0} = 500 \Omega.$$

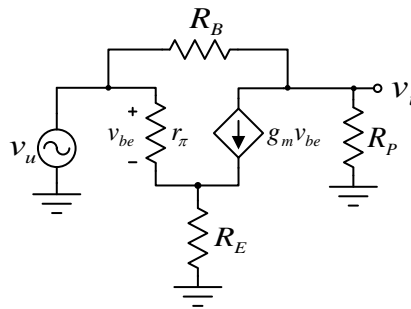b) Ekvivalentna šema za male signale je prikazana na sledećoj slici:



Parametri u modelu za male signale iznose:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 1,96 \text{ S}, r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 25 \Omega, r_i \rightarrow \infty.$$

Za napon na otpornosti r_π važi: $v_u - \left(g_m v_{be} + \frac{v_{be}}{r_\pi} \right) R_E = v_{be}$, odakle je $v_{be} = v_u \frac{1}{1 + g_m R_E + \frac{R_E}{r_\pi}}$. Iz

Kirhofovog zakona za struje za izlazni čvor dobija se: $\frac{v_i}{R_P} + g_m v_{be} + \frac{v_i - v_u}{R_B} = 0$. Uvrštavanjem izaza za v_{be} u poslednju jednačinu dobija se sledeća jednačina:

$$v_i \left(\frac{1}{R_P} + \frac{1}{R_B} \right) = v_u \frac{1 + g_m (R_E - R_B) + \frac{R_E}{r_\pi}}{R_B \left(1 + g_m R_E + \frac{R_E}{r_\pi} \right)}, \text{ odakle se dobija naposanko pojačanje:}$$

$$A_v = \frac{v_i}{v_u} = \frac{\left(1 + g_m (R_E - R_B) + \frac{R_E}{r_\pi} \right) R_P}{(R_P + R_B) \left(1 + g_m R_E + \frac{R_E}{r_\pi} \right)} = -0,393.$$

c) Ulazna otpornost jednaka je odnosu ulaznog napona i ulazne struje:

$$R_{ul} = \frac{v_u}{i_u} = \frac{v_u}{\frac{v_{be}}{r_\pi} + \frac{v_u - v_i}{R_B}} = \frac{v_u}{\frac{v_u}{r_\pi \left(1 + g_m R_E + \frac{R_E}{r_\pi} \right)} + \frac{v_u - A_v v_u}{R_B}} = 210 \Omega.$$

6.

a)

$$v_{OUT} = \frac{R_2 + R_3 + R_4}{R_2 + (1-k)R_3} V_Z$$

$$v_{OUT \max} = \left(1 + \frac{R_3 + R_4}{R_2}\right) V_Z = V_{CC}$$

$$R_2 = \frac{R_3 + R_4}{\frac{V_{CC}}{V_Z} - 1} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$v_{OUT \min} = \left(1 + \frac{R_4}{R_2 + R_3}\right) V_Z = 5 \text{ V}$$

b)

$$i_Z = \frac{R_4 + kR_3}{R_2 + R_3 + R_4} v_{OUT} \frac{1}{R_1} = \frac{R_4 + kR_3}{R_2 + (1-k)R_3} \frac{V_Z}{R_1} \geq i_{Z \min}$$

$$R_1 \leq \frac{R_4}{R_2 + R_3} \frac{V_Z}{i_{Z \min}} = 2 \text{ k}\Omega$$

7.

a)

a_3	a_2	a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1




b)

		y_3			
		a_1a_0	a_3a_2	a_1a_0	a_3a_2
a_3a_2	a_1a_0	00	01	11	10
00					
01					
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1


$y_3 = a_3a_1 + a_3a_0 + a_3a_2$

		y_2			
		a_1a_0	a_3a_2	a_1a_0	a_3a_2
a_3a_2	a_1a_0	00	01	11	10
00					
01		1	1	1	1
11		1			
10		1	1	1	

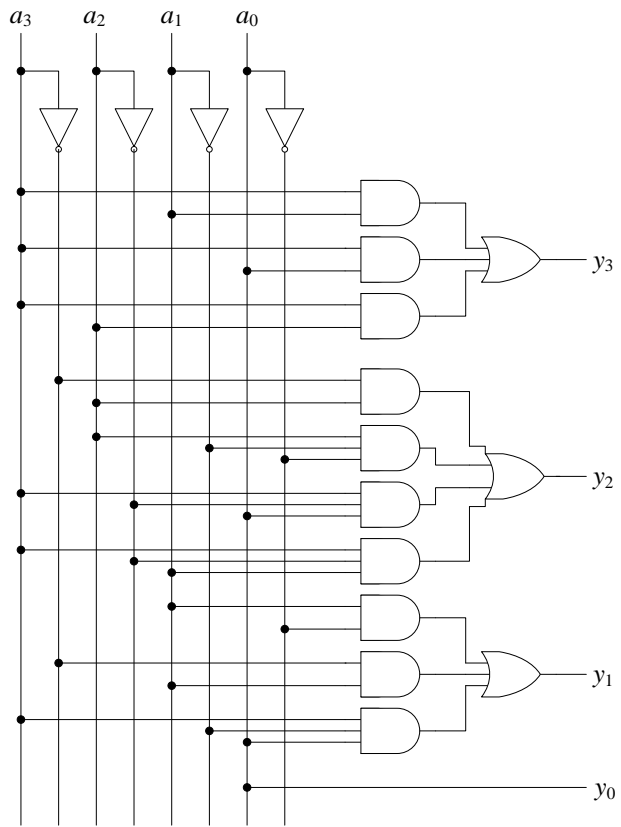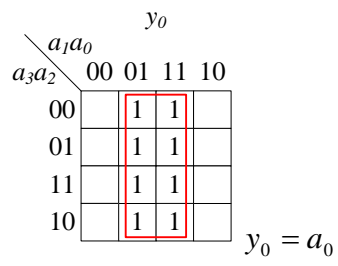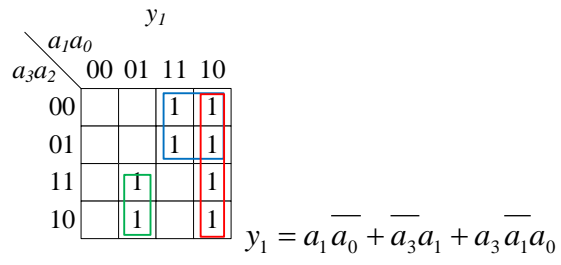
$y_2 = \overline{a_3}a_2 + a_2\overline{a_1}a_0 + a_3\overline{a_2}a_0 + a_3\overline{a_2}a_1$



c)

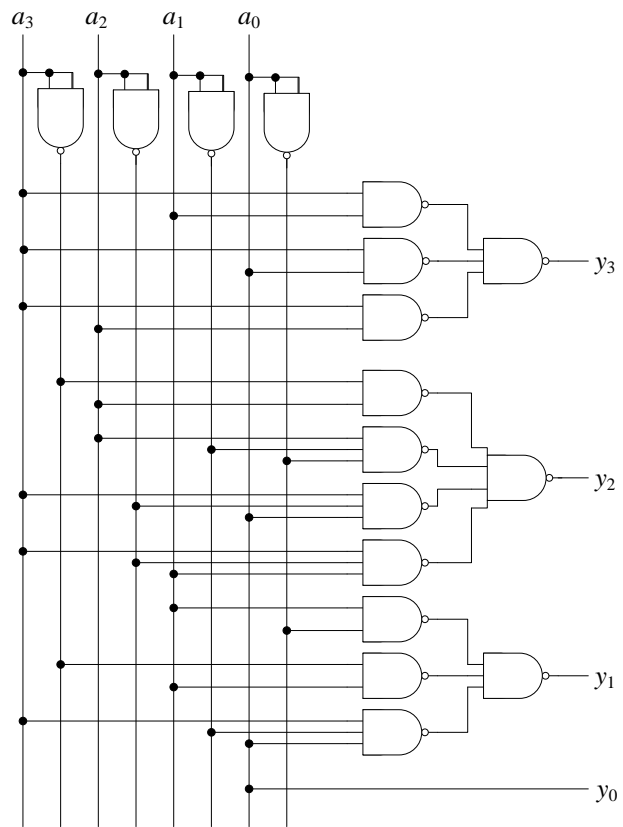

8.

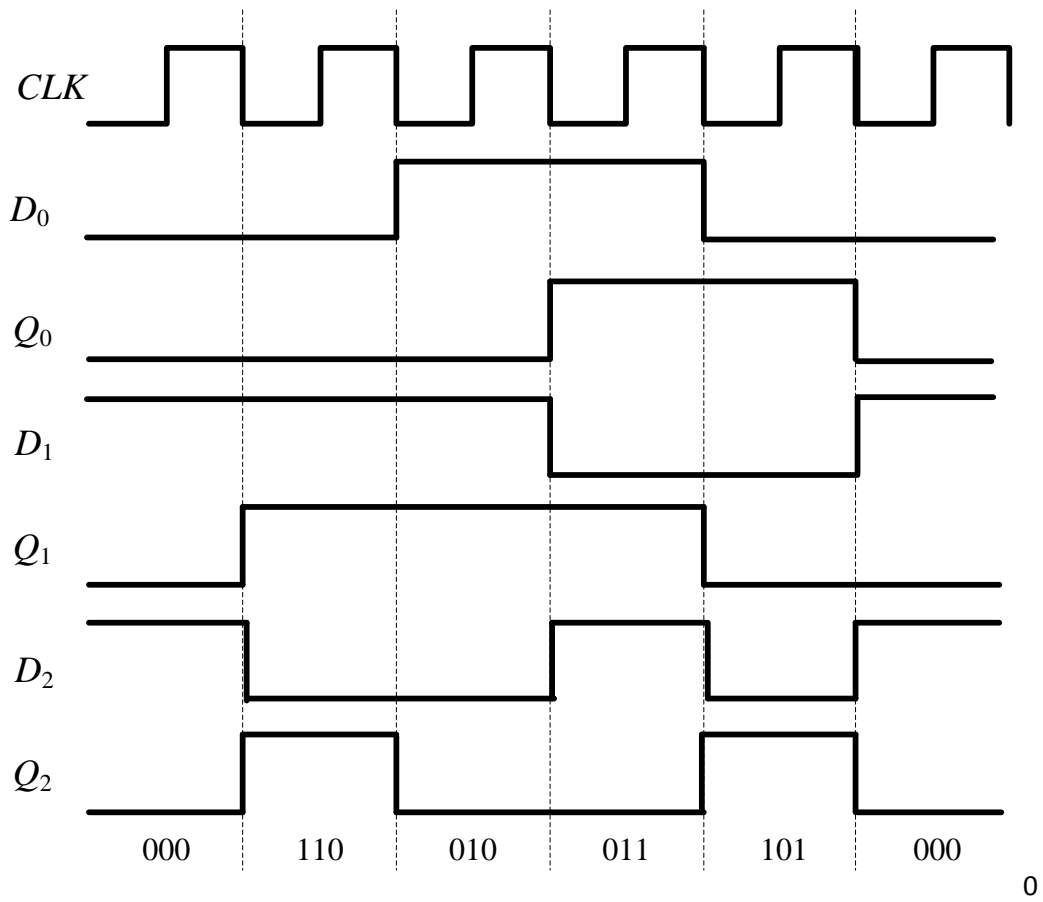

Sekvenca brojanja brojača je 0 – 6 – 2 – 3 – 5.
Moduo brojanja brojača je 5.