


# Elementi elektronike

## Kolokvijum

23.12.2006.

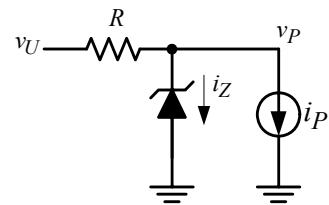- 1.** Za stabilizaciju napona na potrošaču koristi se zener dioda koja ima  $V_Z=5.2$  V pri  $i_Z=5$  mA i  $r_Z=20 \Omega$ . (slika P1). Napon na ulazu kola  $v_U$  menja se u opsegu od 5.5 V do 7.5 V, a struja potrošača menja se od 0 mA do 10 mA.


- [ 6 poena] Odrediti otpornost otpornika  $R$  tako da je  $i_{Zmin}=2$  mA.
- [ 10 poena] Izvesti izraz za napon na potrošaču  $v_P$  u funkciji napona na ulazu kola  $v_U$  i struje potrošača  $i_P$ ,  $v_P(v_U, i_P)$ .
- [ 4 poena] Ako struja potrošača ima maksimalnu vrednost, odrediti za koliko se promeni  $v_P$  kada se  $v_U$  menja od minimalne do maksimalne vrednosti.




Slika P1

**2.**

- [ 4 poena] Pomoću odgovarajućih ekvivalentnih kola predstaviti bipolarni tranzistor kada se nalazi u aktivnom režimu i u zasićenju.
- [ 4 poena] Napisati izraze za struju baze i struju kolektora kod tranzistora iz kola sa slike P2a u režimima rada tranzistora koji su navedeni u tački (a).
- [ 12 poena] Odrediti vrednosti napona  $V_1$ ,  $V_3$  i  $V_4$  i vrednosti struja  $I_B$  i  $I_3$  u kolu sa slike P2b. Pri analizi kola bazna struja tranzistora se ne može zanemariti. Poznato je:  $R_1=180 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2=300 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3=6.8 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4=10 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{cc}=10 \text{ V}$ ,  $|V_{BE}|=0.7 \text{ V}$  i  $\beta=100$ .

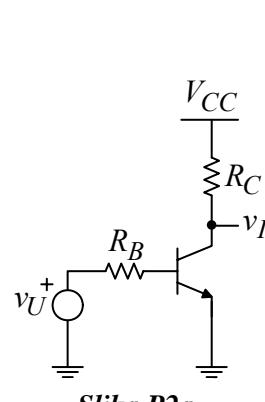


Slika P2a

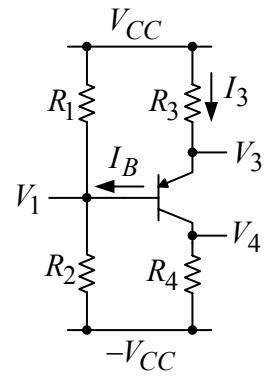

Slika P2b

- 3.** Na slici P3 prikazan je pojačavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom. Poznato je:  $V_{CC}=12 \text{ V}$ ,  $R_1=3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2=9 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E=115 \Omega$ ,  $R_C=300 \Omega$ ,  $R_P=1 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta=\infty$ ,  $|V_{BE}|=0.7 \text{ V}$ .

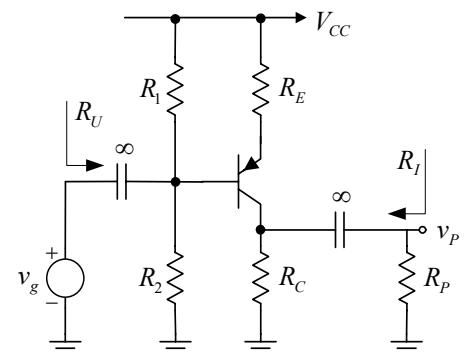
- [ 8 poena] Izračunati napone i struje emitora, baze i kolektora tranzistora u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.
- [ 12 poena] Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost i izračunati vrednosti navedenih parametara ovog pojačavača.



Slika P3

**4.**

- [ 8 poena] Grafički prikazati statičke izlazne strujno-naponske karakteristike NMOS tranzistora sa ugradenim kanalom kada je  $V_{GS} \leq V_p$ ,  $V_p < V_{GS} < 0$ ,  $V_{GS}=0$  i  $V_{GS} > 0$ . Na crtežu označiti karakteristične parametre tranzistora, označiti karakteristične oblasti rada tranzistora i napisati uslove rada tranzistora u označenim oblastima.
- [ 12 poena] Odrediti vrednost struje  $I_1$  i napona  $V_1$  u kolu sa slike P4. Poznato je  $k_{n1}=60 \mu\text{A/V}^2$ ,  $k_{n2}=60 \mu\text{A/V}^2$  i  $|V_p|=1 \text{ V}$  i  $V_{DD}=3 \text{ V}$ .

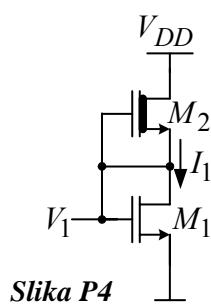

Slika P4

Kolokvijum traje 3 sata. Nije dozvoljeno napuštanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja kolokvijuma.