

Elementi elektronike

Kolokvijum

21.11.2015.

Kolokvijum traje 2 sata. Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja kolokvijuma. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani vežbanke u kvadratiće u koje se upisuju poeni za zadatke koji nisu rađeni upisati znak X. Za prolaz je potrebno da ukupan broj poena sa kolokvijuma bude veći od 20, uz uslov da se na zadacima označenim sa * (teorija) dobije više od 4 poena (1/3 maks. broja poena na teoriji).

1*. (6 poena)


- a) (2 poena) Nacrtati električnu šemu punotalasnog (dvostranog) usmeraća sa transformatorom sa srednjim izvodom.
- b) (2 poena) Ako je napon na sekundaru transformatora $v_s(t)=V_s \sin(\omega t)$ pomoću vremenskih dijagrama signala predstaviti rad usmeraća. Smatrati da je napon provodne diode konstantan i da iznosi V_D .
- c) (2 poena) Kolika mora biti minimalna vrednost napona probaja diode koja je upotrebljena u posmatranom kolu.

2*. (6 poena)

- a) (3 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo (model) MOSFET tranzistora za male signale
- b) (3 poena) Izvesti izraze za parametre MOSFET tranzistora koji se koriste u ovom modelu.

3. (8 poena)


Za kolo sa slike 3 odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I=f(v_U)$. Poznato je $R = 1 \text{ k}\Omega$, $V_D = 1 \text{ V}$, $V_Z = 3 \text{ V}$.

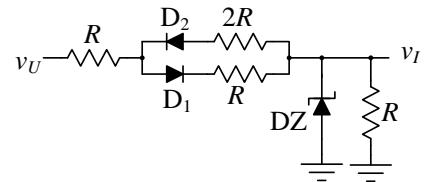

Slika 3

4. (8 poena)

Tranzistori u kolu sa slike 4 imaju $k_{p1}=50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $k_{p2}=200 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{t1}=-V_{t2}=V_t=1 \text{ V}$. Napon napajanja je $V_{DD}=3 \text{ V}$. Odrediti struju I_1 i napon V_1 i pokazati u kom režimu rade tranzistori M_1 i M_2 .

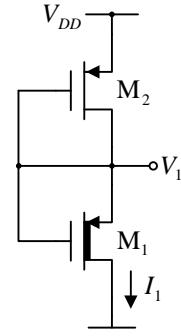


Slika 4

5. (12 poena)

Na slici 5 je prikazan pojačavač sa zajedničkom bazom. Poznato je: $V_{CC}=20 \text{ V}$, $R_C=2 \text{ k}\Omega$, $R_E=5 \text{ k}\Omega$, $R_B=0.5 \text{ k}\Omega$, $R_P=1 \text{ k}\Omega$, $R_0=3 \text{ k}\Omega$, $\beta=100$, $V_T=25 \text{ mV}$, $V_{BE}=0.7 \text{ V}$, $r_{ce}\rightarrow\infty$ i $V_{CES}=0.2 \text{ V}$.

- a) (5 poena) Izvesti izraz za struju kolektora tranzistora u mirnoj radnoj tački.
- b) (7 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost R_u .

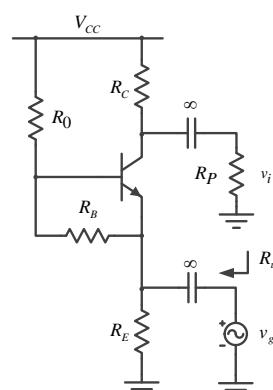

Slika 5