

**Kolokvijum traje 2 sata.** Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja kolokvijuma. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani vežbanke, u kvadratiće u koje se upisuju poeni, za zadatke koji nisu rađeni upisati znak X. Za prolaz je potrebno da ukupan broj poena sa kolokvijuma bude veći od 20, uz uslov da se na zadacima označenim sa \* (teorija) dobije više od 4 poena (1/3 maksimalnog broja poena na teoriji).

**1\*. (6 poena)**

Grafički i analitički predstaviti strujno-naponsku karakteristiku i pomoću ekvivalentnog kola predstaviti:


- (2p) model idealne diode kod koje je  $V_D=0$ ;
- (2p) model idealne diode sa konstantnim naponom  $V_D$ ;
- (2p) izlomljeno linearni model diode.

**2\*. (6 poena)**

- (2p) Nacrtati skup ulaznih statičkih karakteristika bipolarnog NPN tranzistora u spoju sa zajedničkim emitorom  $i_B=f(v_{BE})$ , i objasniti mehanizam uticaja promene napona  $v_{CE}$  na struju baze  $i_B$  pri konstantnom naponu  $v_{BE}$ .
- (2p) Nacrtati skup izlaznih statičkih karakteristika bipolarnog NPN tranzistora u spoju sa zajedničkim emitorom  $i_C=f(v_{CE})$ .
- (2p) Napisati izraz za struju kolektora bipolarnog NPN tranzistora koja uzima u obzir i parametar  $V_A$ , i na osnovu njega izvesti za izlaznu otpornost u modelu za male signale  $r_{ce}$ .

**3. (8 poena)**

Odrediti ukupni izlazni napon  $v_I$  u kolu čija je električna šema data na slici 3. Poznato je:  $V_T=kT/q=25 \text{ mV}$ ,  $V_D=0.7 \text{ V}$ ,  $I_G=3 \text{ mA}$ ,  $i_g(t)=I_m \sin(2\pi ft)$ ,  $I_m=1 \text{ mA}$ ,  $R_1=200 \Omega$ ,  $R_2=100 \Omega$  i  $C \rightarrow \infty$ .

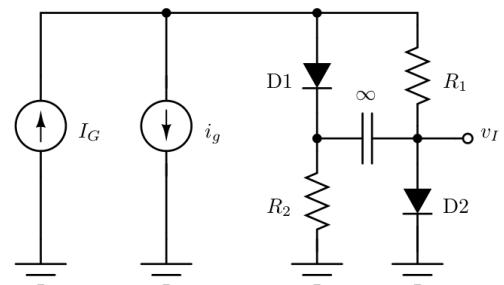


Slika 3.

**4. (10 poena)**

Na slici 4 prikazan je jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom. Poznato je:  $V_{CC}=10 \text{ V}$ ,  $R_C=3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_F=50 \text{ k}\Omega$ . Parametri tranzistora su:  $\beta=30$ ,  $V_{EB}=0.7 \text{ V}$ ,  $V_{ECS}=0.2 \text{ V}$ ,  $V_T=25 \text{ mV}$ ,  $V_A=100 \text{ V}$ .


- (3p) Izračunati struju tranzistora  $I_C$  i napon na izlazu kola u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala. Proveriti režim rada tranzistora.
- (5p) Nacrtati šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost pojačavača.
- (2p) Odrediti brojne vrednosti parametara tranzistora za male signale, naponskog pojačanja i ulazne otpornosti pojačavača.

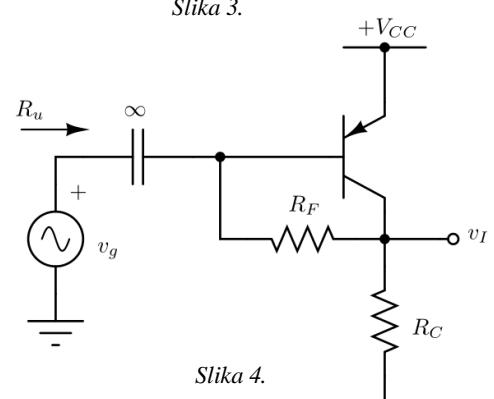

Slika 4.

**5. (10 poena)**

Tranzistori u kolu sa slike 5 imaju  $k_{n1}=100 \mu\text{A/V}^2$  i  $k_{n2}=200 \mu\text{A/V}^2$ , i napone praga  $V_{t1}=1 \text{ V}$  i  $V_{t2}=-1 \text{ V}$ . Napon napajanja je  $V_{DD}=3 \text{ V}$ , a otpornosti  $R_1=4 \text{ k}\Omega$  i  $R_2=8 \text{ k}\Omega$ . Odrediti struju  $I_1$  i napon  $V_1$  i pokazati u kom režimu rade tranzistori M1 i M2.

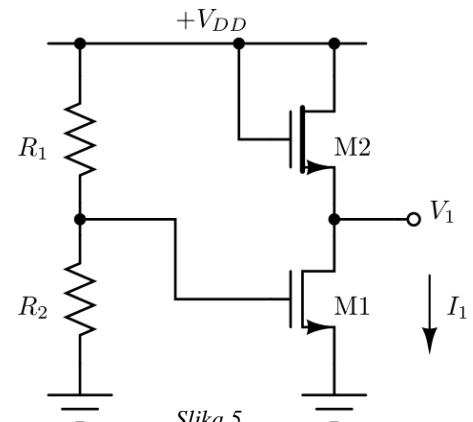

Slika 5.