

### 3.

Zener dioda i tranzistor su neprovodni dok ulazni napon ne dostigne napon  $V_Z$  tj. dok je  $v_U < v_{U1} = V_Z = 6 \text{ V}$ .

Tada je izlazni napon jednak ulaznom naponu

$$v_I = v_{I1} = v_U = v_{U1} = 6 \text{ V}.$$

Sa povećanjem ulaznog napona počinje da provodi Zener dioda. S obzirom da je u početnom trenutku napon na otporniku  $R_1$  nedovoljan da tranzistor provede napon na izlazu je

$$v_I = \frac{v_U - V_Z}{R_1 + R_2} R_1 + V_Z,$$

dok napon na otporniku  $R_1$  ima vrednost

$$v_{R1} = \frac{v_U - V_Z}{R_1 + R_2} R_1.$$

Promena se dešava kada napon na otporniku  $R_1$  postane dovoljno veliki da tranzistor provede

$$v_{R1} = \frac{v_{U2} - V_Z}{R_1 + R_2} R_1 = V_{BE}.$$


Tada je ulazni napon

$$v_{U2} = 7.2 \text{ V}$$

i napon na izlazu

$$v_I = v_{I2} = 6.6 \text{ V}.$$

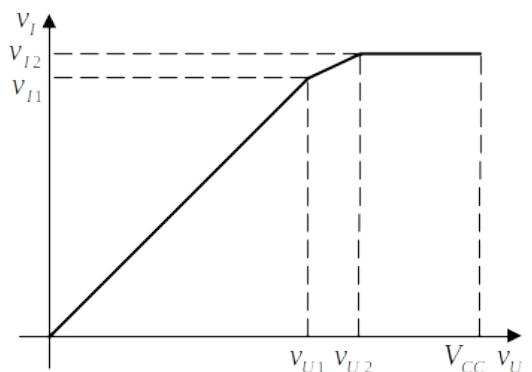Sa daljim povećanjem ulaznog napona izlazni napon se ne menja.



### 4.

a) Kako je  $I_G=0$ , važi  $V_D = V_G$ .

Na osnovu zadate vrednosti izlaznog napona dobija se  $I_D = I_s = \frac{V_{DD} - V_I}{R_D} = 1 \text{ mA}$ .


Uz prepostavku da tranzistor radi u aktivnom režimu važi

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 4 \text{ V}, \quad V_S = V_I - V_{GS} = 2 \text{ V}, \quad R_s = \frac{V_S}{I_D} = 2 \text{ k}\Omega.$$

b) Na slici 4 je prikazano je ekvivalentno kolo pojačavača za male signale. Za čvor D se može pisati

$$\frac{V_g - V_i}{R_G} + \frac{0 - V_i}{R_D} = g_m V_g, \quad A_v = \frac{V_i}{V_g} = -\frac{R_D}{R_G + R_D} (g_m R_G - 1).$$

Izlazna otpornost je jednaka  $R_i = R_D \| R_G$ . Transkonduktansa je jednaka  $g_m = 2 \text{ mS}$ , a traženi parametri pojačavača su  $A_v = -4.9$ ,  $R_i = 2.72 \text{ k}\Omega$ .

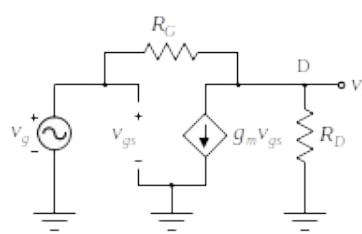

Slika 4.

### 7.

Ulavni priključci operacionog pojačavača su uvek na istom, nultom potencijalu, jer je preko otpornika  $R_3$  uvek ostvarena negativna povratna sprega, bez obzira da li dioda D2 vodi ili ne.

Kada je ulavni napon negativan, struja teče u ulavni priključak kola i napon na izlazu kola je

$$v_I = -\frac{R_3}{R_1 \| R_2} v_U = -8 v_U.$$

Kada je ulazni napon pozitivan, struja teče iz izlaznog priključka kola. Dioda D1 je isključena. Dioda D2 će imati uslova da provodi uvek kada je ulazni napon pozitivan. Napon na izlazu kola je

$$v_I = -\frac{R_3 \parallel R_4}{R_2} v_U = -2 v_U.$$

Izraz za izlazni napon je

$$v_I = \begin{cases} -8 v_U & v_U < 0 V \\ -2 v_U & v_U \geq 0 V \end{cases}$$

8.

| $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $y_3$ | $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

| $x_3x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| $x_3x_2$ | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 00       | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 01       | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 11       | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 10       | 0  | 1  | 1  | 0  |

$$y_3 = \overline{x_3} \overline{x_1} + x_0$$

$y_0:$

| $x_3x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| $x_3x_2$ | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 00       | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 01       | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 11       | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10       | 1  | 1  | 1  | 1  |

$$y_0 = \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3$$

$y_2:$

| $x_3x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| $x_3x_2$ | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 00       | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 01       | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 11       | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 10       | 1  | 0  | 1  | 1  |

$$y_2 = \overline{x_2} \overline{x_0} + x_1$$

$y_1:$

| $x_3x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| $x_3x_2$ | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 00       | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 01       | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11       | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10       | 1  | 0  | 0  | 0  |

$$y_1 = \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2$$

b)


$$y_3 = \overline{\overline{x_3} \overline{x_1}} + x_0 = \overline{x_3} \overline{x_1} \cdot x_0$$

$$y_1 = \overline{\overline{x_1} \overline{x_0}} + x_2 = \overline{x_1} \overline{x_0} \cdot x_2$$

$$y_2 = \overline{\overline{x_2} \overline{x_0}} + x_1 = \overline{x_2} \overline{x_0} \cdot x_1$$

$$y_0 = \overline{\overline{x_1} \overline{x_0}} + x_3 = \overline{x_1} \overline{x_0} \cdot x_3$$

9.

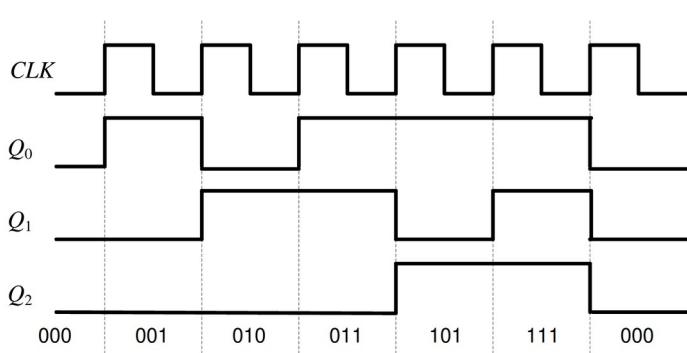

Modulo brojanja je 6.