

1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su: $\beta_F = 100$, $V_{EB} = V_\gamma = V_{EBS} = 0,6\text{V}$, $V_{ECS} = 0,2\text{V}$, dioda je idealna sa $V_D = 0,7\text{V}$, a poznato je i $V_{CC} = 5\text{V}$, $R_1 = 2\text{k}\Omega$ i $R_2 = 1\text{k}\Omega$. Ako se ulazni napon menja u granicama $0 \leq v_G \leq 5\text{V}$, odrediti i nacrtati karakteristiku $v_C = f(v_G)$.

2. Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje se sastoji od dve Zener diode sa probojnim naponima V_{Z1} i V_{Z2} , pri čemu je $V_{Z1} < V_{Z2}$, koje su vezane:

- a) [5] redno (anoda D_{Z1} je vezana na katodu D_{Z2});
- b) [5] paralelno (anoda D_{Z1} je vezana na anodu D_{Z2} , katoda D_{Z1} je vezana na katodu D_{Z2}).


3. a) [3] Nacrtati trorežimski integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.

b) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući neosetljivost integracione konstante na promenu impedanse pobudnog generatora.


c) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući brzo zadavanje početnih uslova.

d) [3] Izračunati maksimalnu vrednost modula izlazne struje integratorskog operacionog pojačavača pri svakoj promeni režima rada (i_{PU-INT} za prelaz iz režima početnih uslova u režim integracije, $i_{INT-PAM}$ za prelaz iz režima integracije u režim pamćenja, i i_{PAM-PU} za prelaz iz režima pamćenja u režim početnih uslova), u zavisnosti od napona pobudnog generatora i napona početnih uslova.

4. [10] U kolu sa slike 4 operacioni pojačavač i diode su idealni. Poznato je: $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 40\text{k}\Omega$, $R_3 = 40\text{k}\Omega$ i $R_4 = 100\text{k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I = v_I(v_G)$ ako se ulazni napon menja u granicama $V_{EE} \leq v_G \leq V_{CC}$.

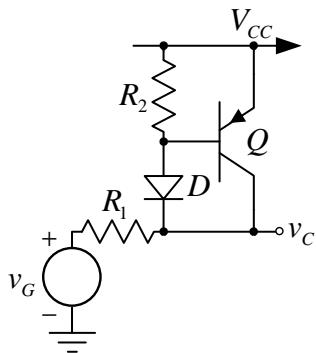

Slika 1

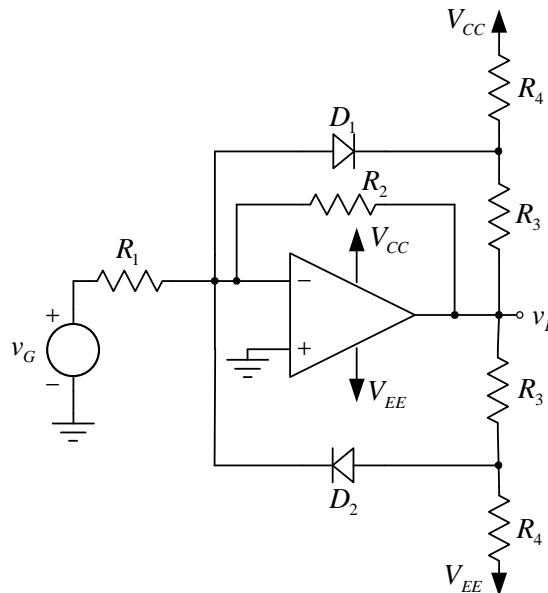

Slika 4

Studenti koji polažu prvi kolokvijum rade zadatke 1 i 2 u trajanju do 2 sata.

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.

Studenti koji polažu integralni ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.