

### 3. KOLOKVIJUM

**1. a) [15]** Objasniti smisao i nacrtati šeme implementacije binarnog ofseta kod oba tipa D/A konvertora, na primeru kompletnih 4-bitnih konvertora, gde je otpornik grane najveće težine u težinskoj mreži  $8k\Omega$ , dok je najmanji otpornik u lestvičastoj mreži  $10k\Omega$ . Koristiti otpornike, idealne operacione pojačavače, idealne prekidače. Registre crtati kao blokove, dok su na raspolaganju samo pozitivne naponske reference od +5V.

**b) [10]** Nacrtati principijelu šemu i objasniti princip funkcionisanja S/H (prati-pamti) kola. Na primeru jedne četvrtine sinusoide i učestanosti odabiranja od 16 odbiraka po periodi, ilustrovati vremenskim dijagogramom rad S/H kola.

**2.** Za D/A konvertor sa slike je poznato  $R_s = 10k\Omega$ ,  $R_f = 5k\Omega$ ,  $V_{R1} = 10V$  i  $V_{R2} = -10V$ . Poznato je i da je za ulazni podatak  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$  izlazni napon  $V_I = 0$ , a za ulazni podatak  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1111$  izlazni napon je  $V_I = 7,5V$ .

a) [5] Definisati način funkcionisanja prekidača (tj. koji logički nivo  $Q_i$  treba da otvara, a koji logički nivo  $Q_i$  da zatvara prekidače i zašto).

b) [10] Izračunati otpornosti  $R_D$ ,  $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  i  $R_3$ .

c) [10] Odrediti otpornost otpornika  $R_{bo}$  kog je potrebno povezati između  $V_{R1}$  i invertujućeg ulaza idealnog operacionog pojačavača, tako da se dobije bipolarni D/A konvertor sa binarnim offsetom kod koga je za ulazni podatak  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1000$  izlazni napon  $V_I = 0$ . Kolike su maksimalna i minimalna vrednost izlaznog napona tog bipolarnog D/A konvertora?

