

Savremeni merni sistemi

Laboratorijska vežba 3

Pregled savremenih senzora i
interfejsnih kola

Vladimir Rajović, 2014/15

Smart senzor

- Jedan čip, bez spoljašnjih komponenti, koji u sebi sadrži funkcije:
 - Senzora
 - Sprege
 - Obrade signala
 - Inteligencije
 - Samotestiranje
 - Samoidentifikacije
 - Samoadaptacije


Vrste senzora

- Senzori konvertuju merenu veličinu u ograničen broj izlaznih veličina:
 - Analogni:
 - Mehanički pomeraj (živin termometar, analogni voltmetri/ampermetri)
 - Amplituda električne struje i/ili napona
 - Digitalni:
 - Prebacivanje analogne veličine u digitalni kod (ADC)
 - Kvazidigitalni:
 - Analogna veličina se prebacuje u vremenski domen
 - Frekvencija / period (najbrojniji)
 - Faktor ispunjenosti
 - Vremenski interval
 - Broj impulsa
 - Fazni pomeraj


Kvazidigitalni senzori

- Jednostavnost i univerzalnost analognih senzora
- Tačnost i imunost na šum digitalnih senzora
- Primer očitavanja je brojanje perioda signala u nekom vremenskom intervalu, metod koji nadmašuje po jednostavnosti i tačnosti sve druge metode AD konverzije

- Klasični integrисани senzor

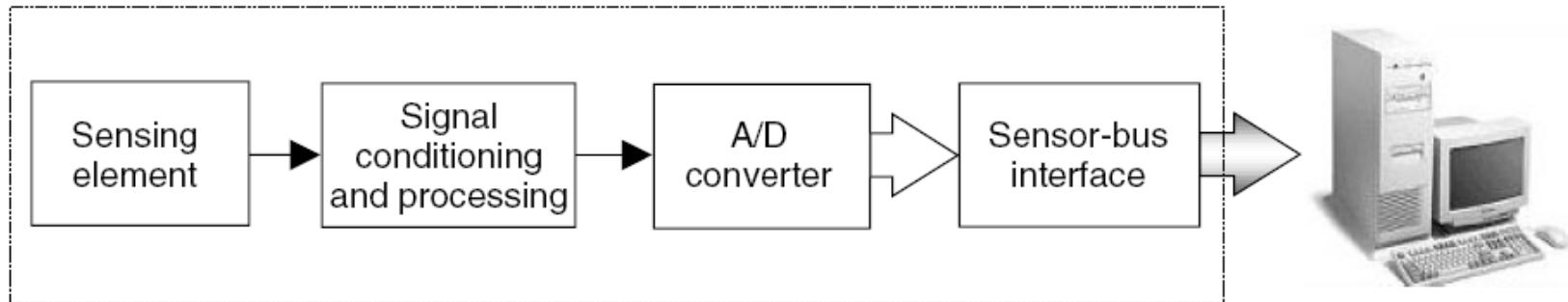

- Smart senzor

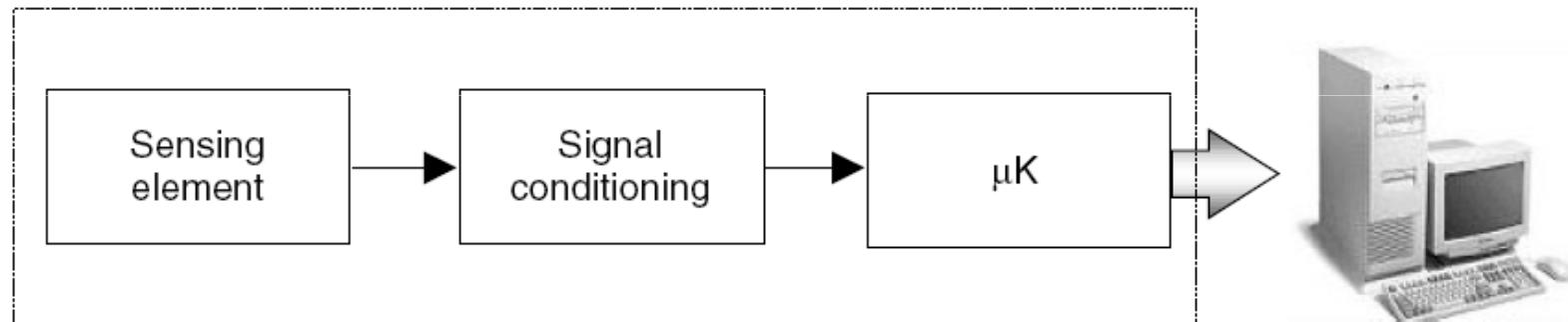

- Glavna razlika je u funkcijama, smart senzor poseduje "inteligentne" funkcije, kao što su samodijagnostika, samoidentifikacija i samoadaptacija

Smart senzor sa kvazidigitalnim izlazom

- Prilagodljivost (uslovima sredine, potrebama merenja...)
- Tačnost (smanjenje greške sistema samokalibracijom, smanjenje spoljašnjih grešaka pogodnom obradom)
- Pouzdanost (samodijagnostika)


Temperaturni senzori u formi integrisanih kola

- Temperaturno zavisna otpornost poluprovodnika, $-55 - +150^{\circ}\text{C}$
- Kalibracija
- Protokoli
- Izlaz kvazidigitalan (faktor ispunjenosti, frekvencija...) ili digitalni kod
- Problemi:
 - Površina čipa
 - Digitalna interferencija
 - Tolerancije parametara
- CMOS tehnologija najjeftinija

SMT160-30

- Modulacija faktora ispunjenosti



$$DC = 0.320 + 0.00470t [^{\circ}\text{C}]$$

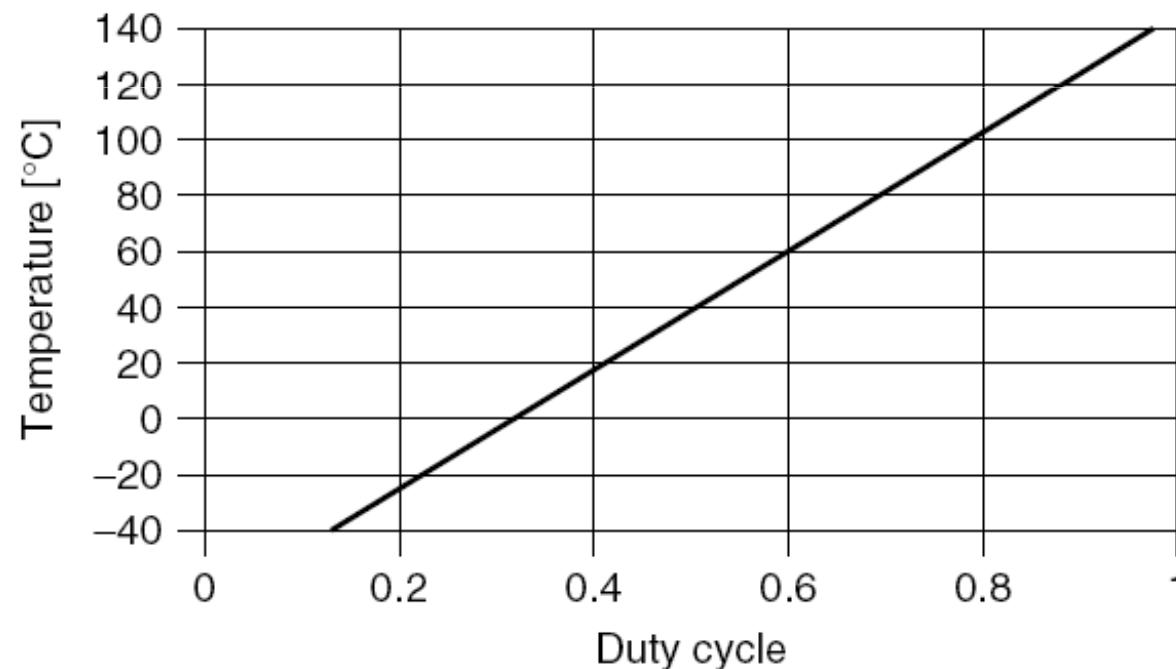

SMT160-30

- Kalibracija senzora izvršena prilikom testa i proizvodnje čipa
- Temperaturni opseg $-45 - +150^{\circ}\text{C}$
- Tačnost 0.7°C
- Relativna greška 0.47%
- Izlazna frekvencija 1 – 4 kHz
- CMOS izlaz može da pobuđuje kablove dužine do 20 m


TMP03 / TMP04

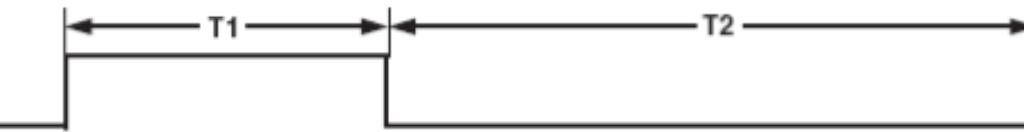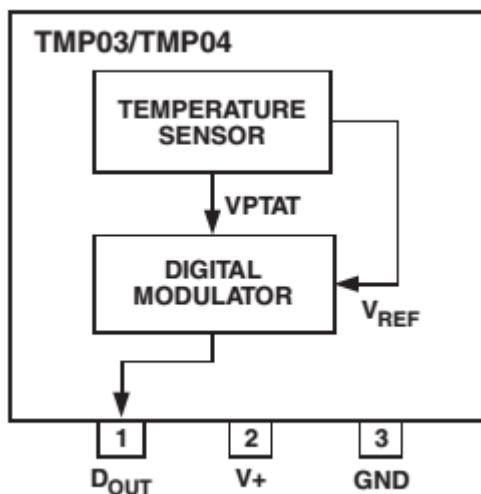

$$\text{Temperature } (\text{°C}) = 235 - \left(\frac{400 \times T_1}{T_2} \right)$$

$$\text{Temperature } (\text{°F}) = 455 - \left(\frac{720 \times T_1}{T_2} \right)$$


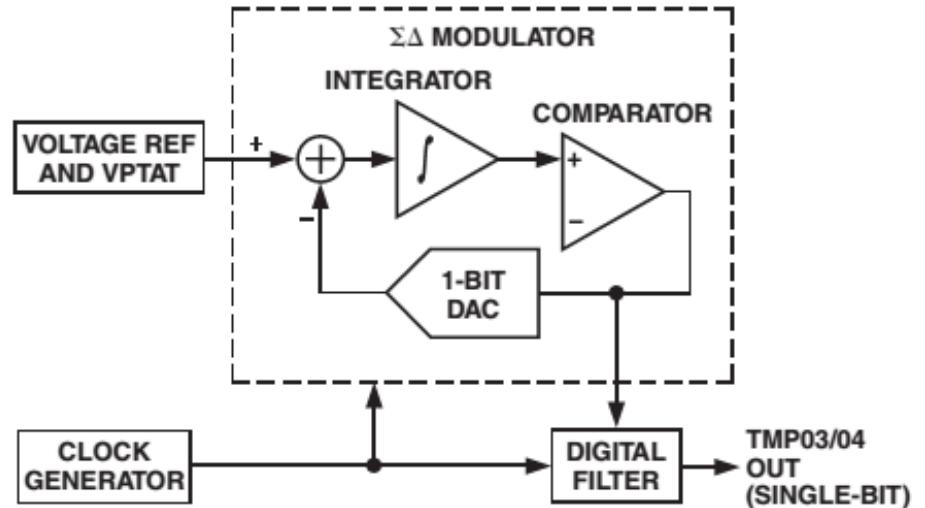
- Tačnost 1.5°C ,
 $-25^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$
- Nominalna frekvencija
35 Hz
- TMP03: CMOS izlaz
- TMP04: open kolektor



AD7816 / 7817 / 7818

- AD7816 samo temperaturni senzor,
AD7817 ima još i četiri analogna ulaza,
AD7818 još jedan analogni ulaz
- Tačnost 1°C
- Senzor je digitalan!
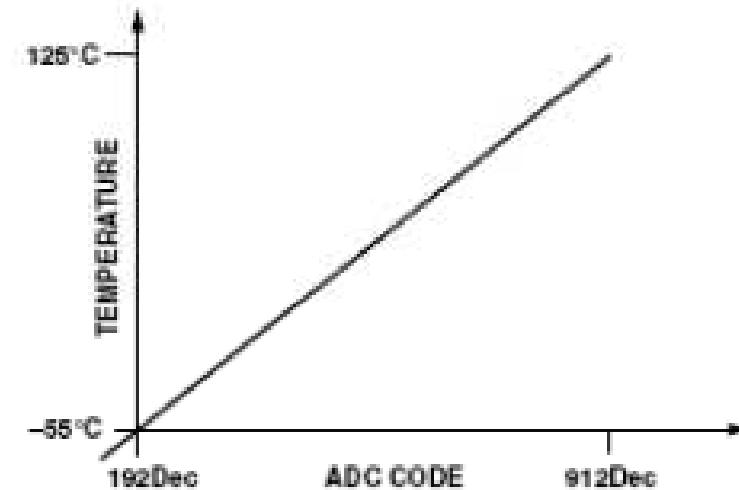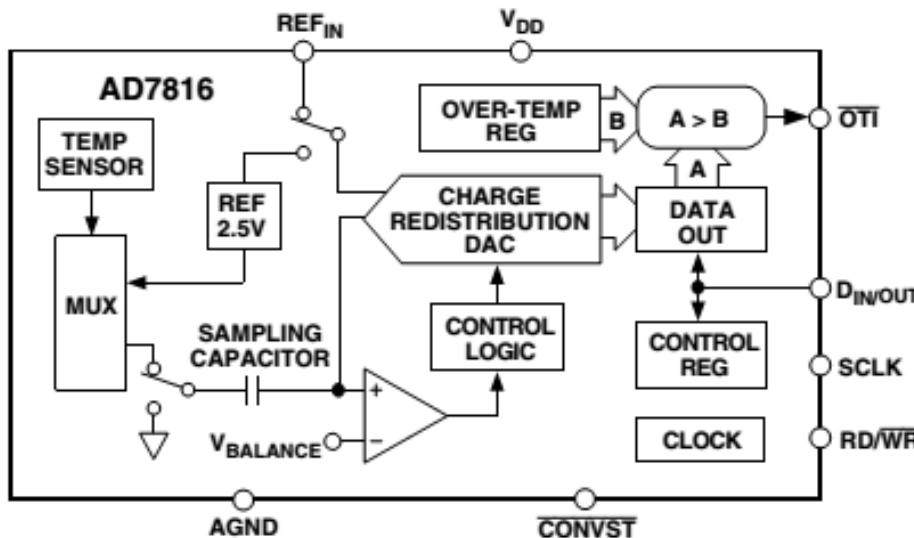
$$T_{AMB} = -103^{\circ}\text{C} + (\text{ADC Code}/4)$$




Dallas temperaturni senzori

- Digitalni senzori sa raznim interfejsima
- Tačnost od 0.5°C do 2.5°C
- $-50^{\circ}\text{C} - 125^{\circ}\text{C}$
- Rezolucija 9 – 13 bita
- Senzori sa 1-wire i 2-wire interfejsom mogu da se povezuju na zajedničku magistralu
- Pojedine komponente imaju dodatne funkcionalnosti:
 - EEPROM
 - Sat realnog vremena
 - Nadgledanje rada procesora

DS1615

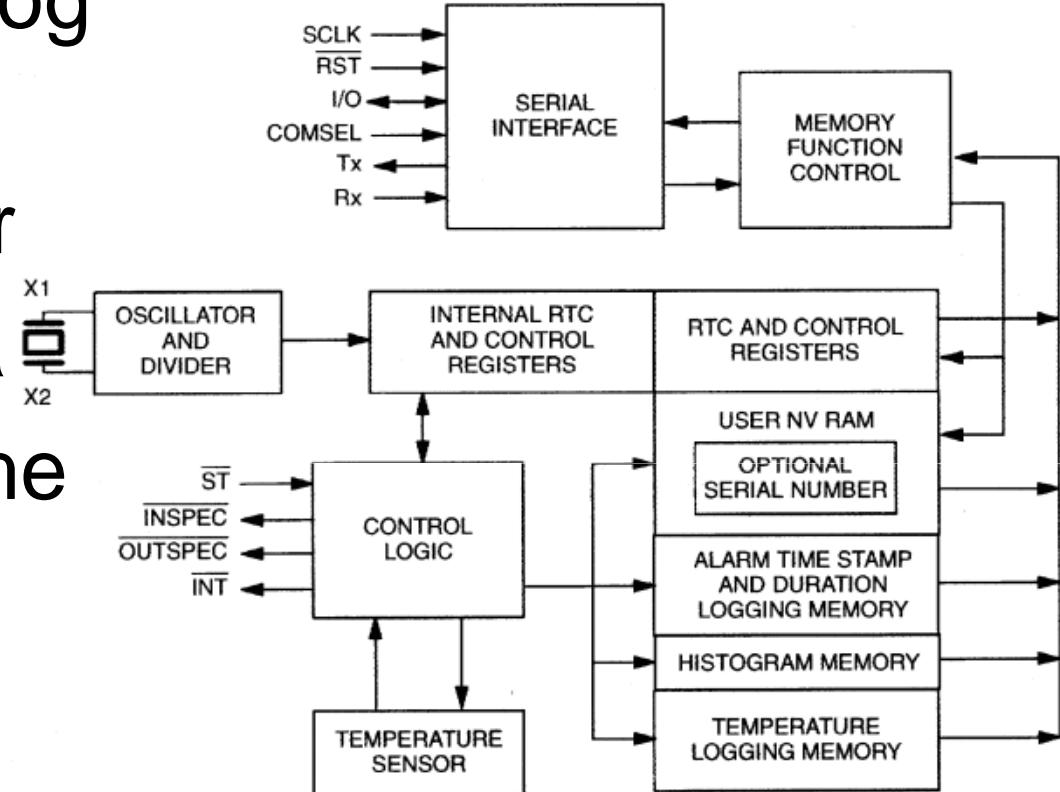- Integrисани sat realnog vremena
- Digitalni termometar
- Postojana memorija
- Programabilno vreme odabiranja
- 2048 zapisa temperatura/vreme
- 63 odeljaka histograma temperature




National temperaturni senzori

- Digitalni senzori u opsegu $-55^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$
- LM70 (10 bita+znak), LM74 (12 bita+znak), SPI/Microwire
- LM75 (9 bita), I₂C, termalni menadzment
- LM76, LM77, LM92, I₂C, različita tačnost i rezolucija, termalni prozor


Senzori pritiska

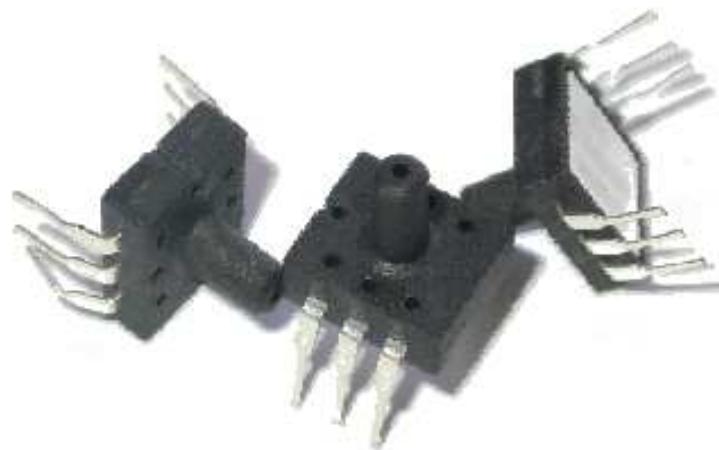- Koriste se piezootpornici na silicijumskoj osnovi
- Otpori vezani u razne mostne šeme
- Primer Smartec SPD100GD, sa digitalnim izlazom
- 14 bita
- Apsolutni pritisak



Akcelerometri

- ADXL202 – dvoosni akcelerometar

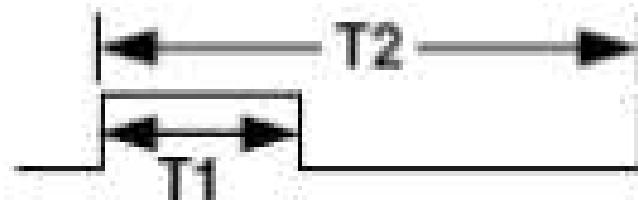


$$A(g) = (T_1/T_2 - 0.5)/12.5\%$$

$0g = 50\% \text{ DUTY CYCLE}$


Voltage to Frequency Converters

- Open structure
- Feedback


Open structure VFC

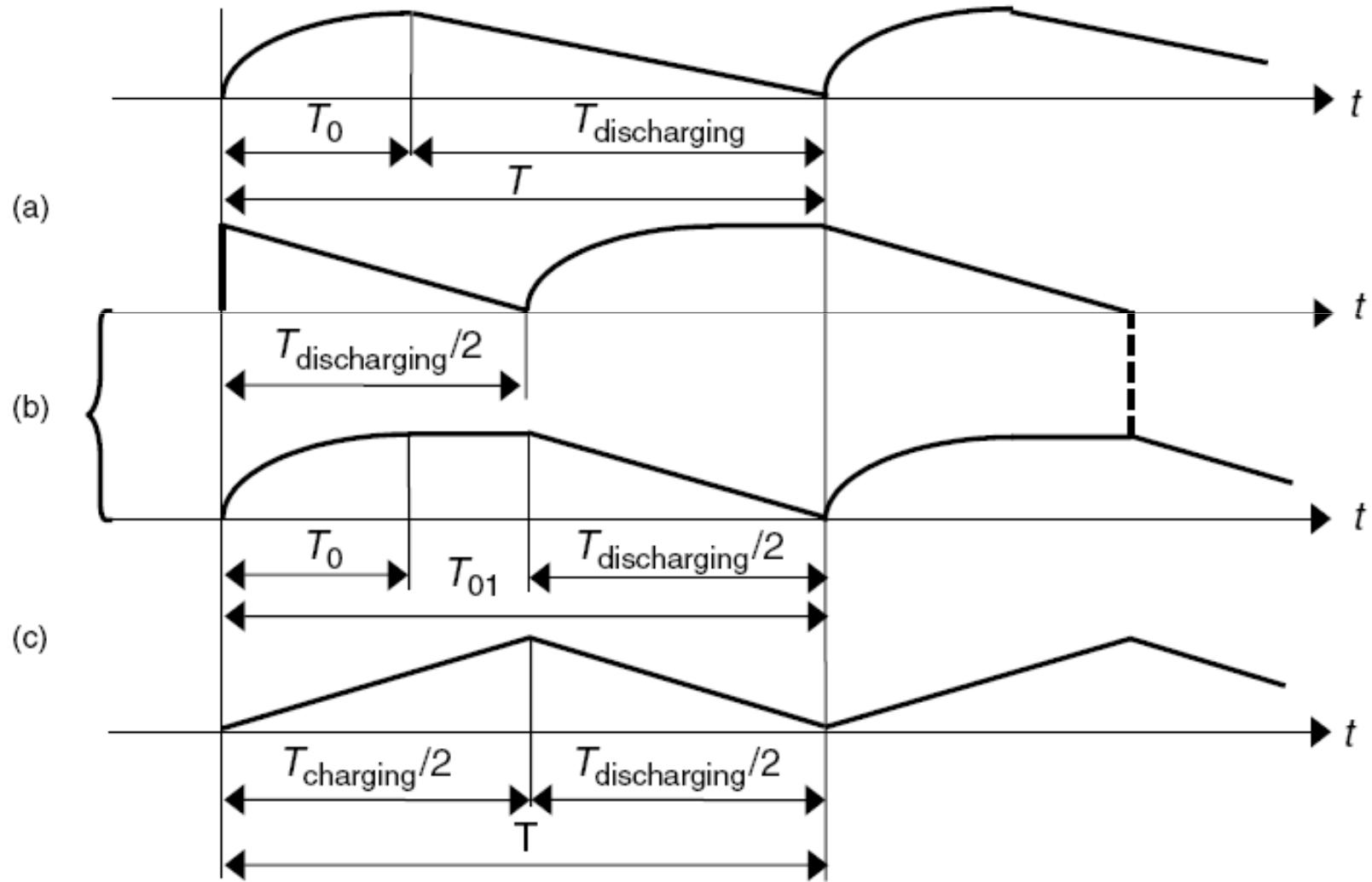

VFC sa dva integratora

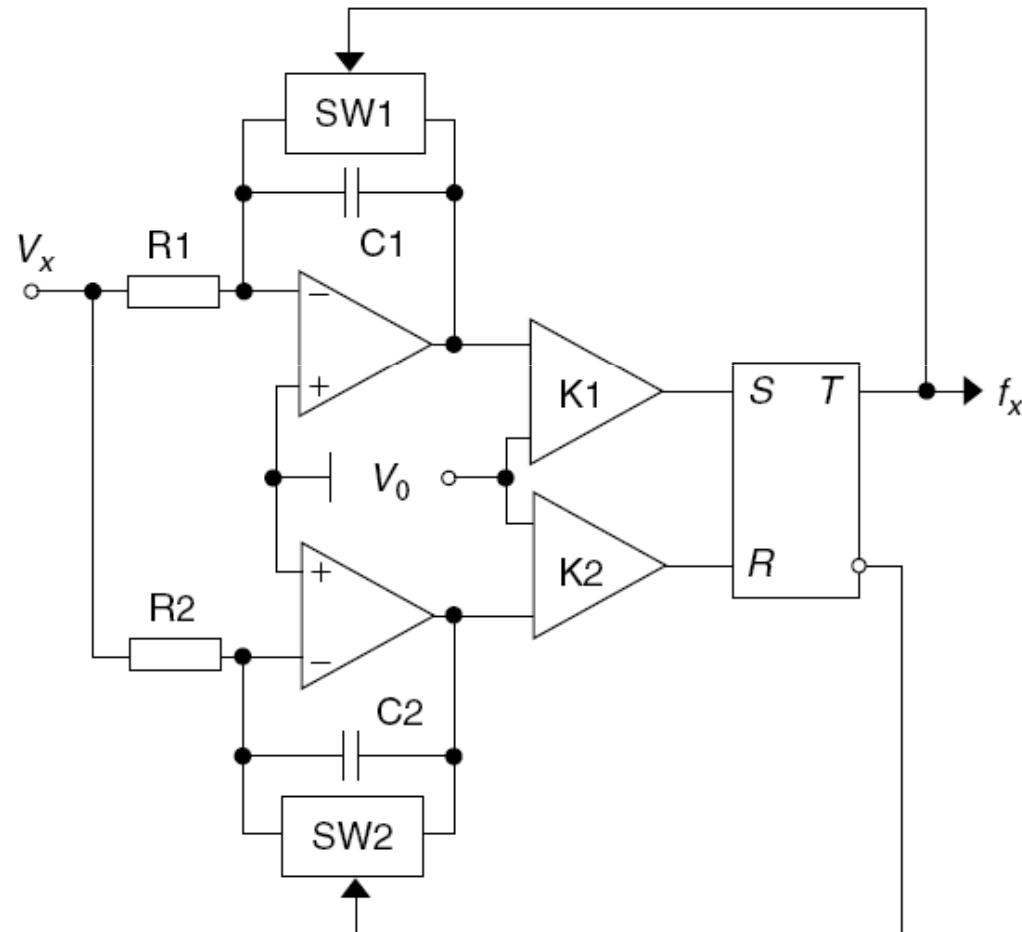


VFC sa povratnom spregom 1

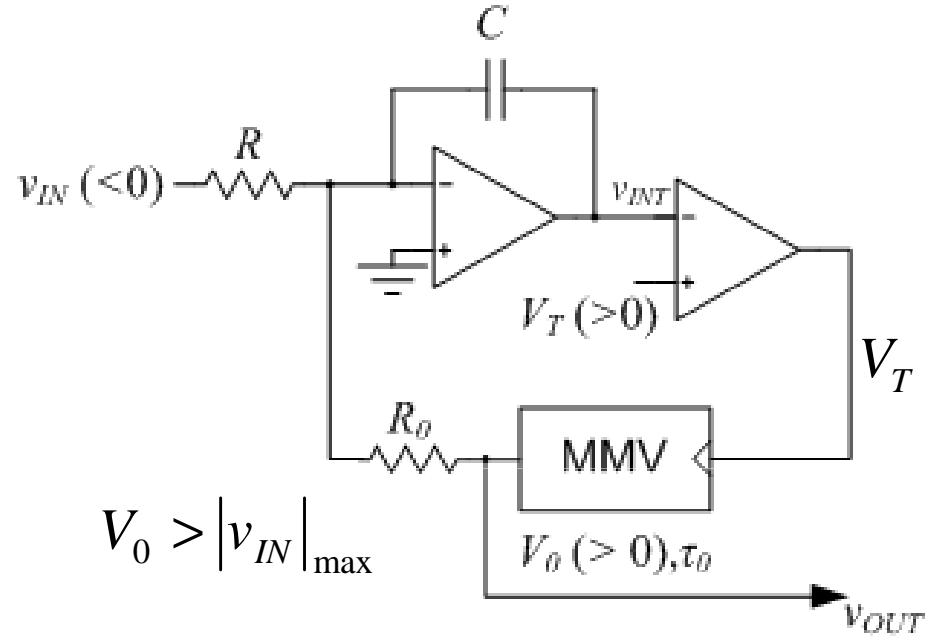

$$v_{I\min} = V_T - \left(\frac{V_0}{R_0 C} + \frac{v_{IN}}{RC} \right) \tau_0$$


$$V_T = \left(V_T - \left(\frac{V_0}{R_0 C} + \frac{v_{IN}}{RC} \right) \tau_0 \right) - \frac{v_{IN}}{RC} (T_{OUT} - \tau_0)$$

$$f_{OUT} = \frac{R_0}{R} \frac{1}{V_0 \tau_0} |v_{IN}|$$

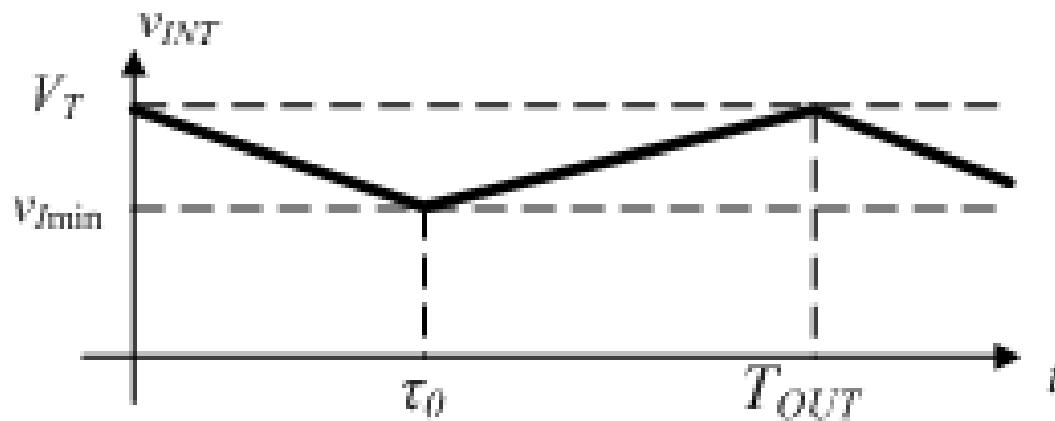


- MMV ne mora biti "idealan", bitno je samo da je integral impulsa na njegovom izlazu jednak $V_0 \tau_0$

VFC sa povratnom spregom 2

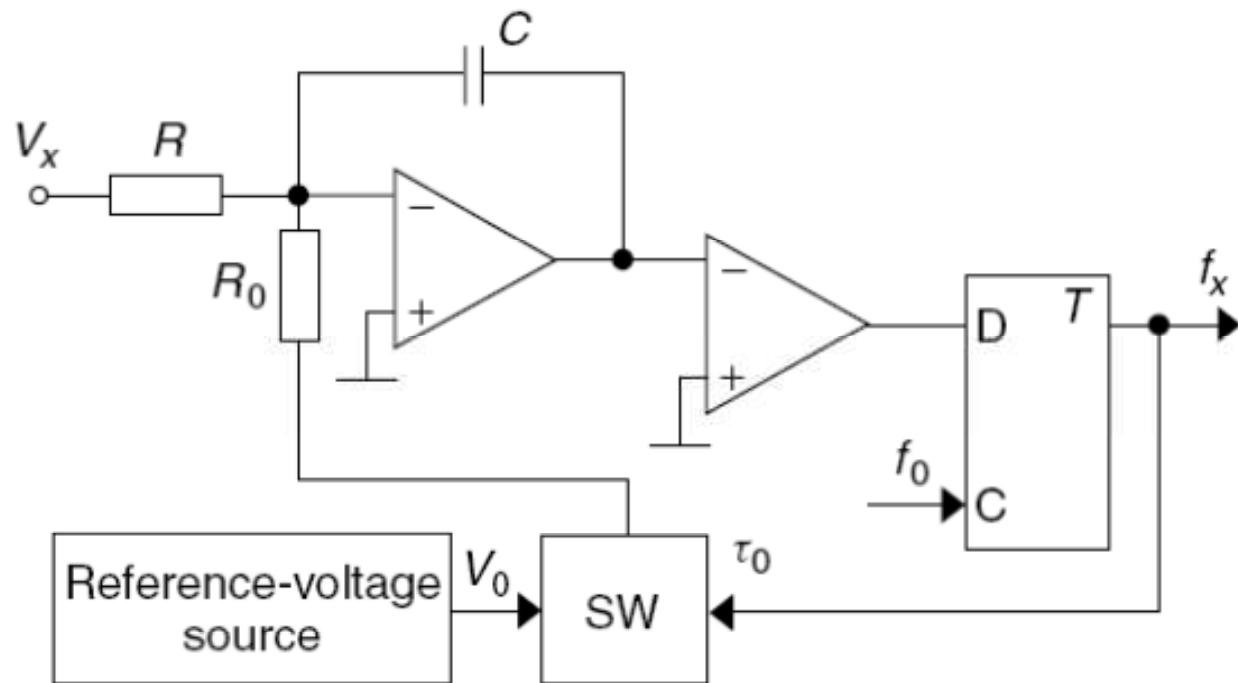


VFC sa povratnom spregom 3

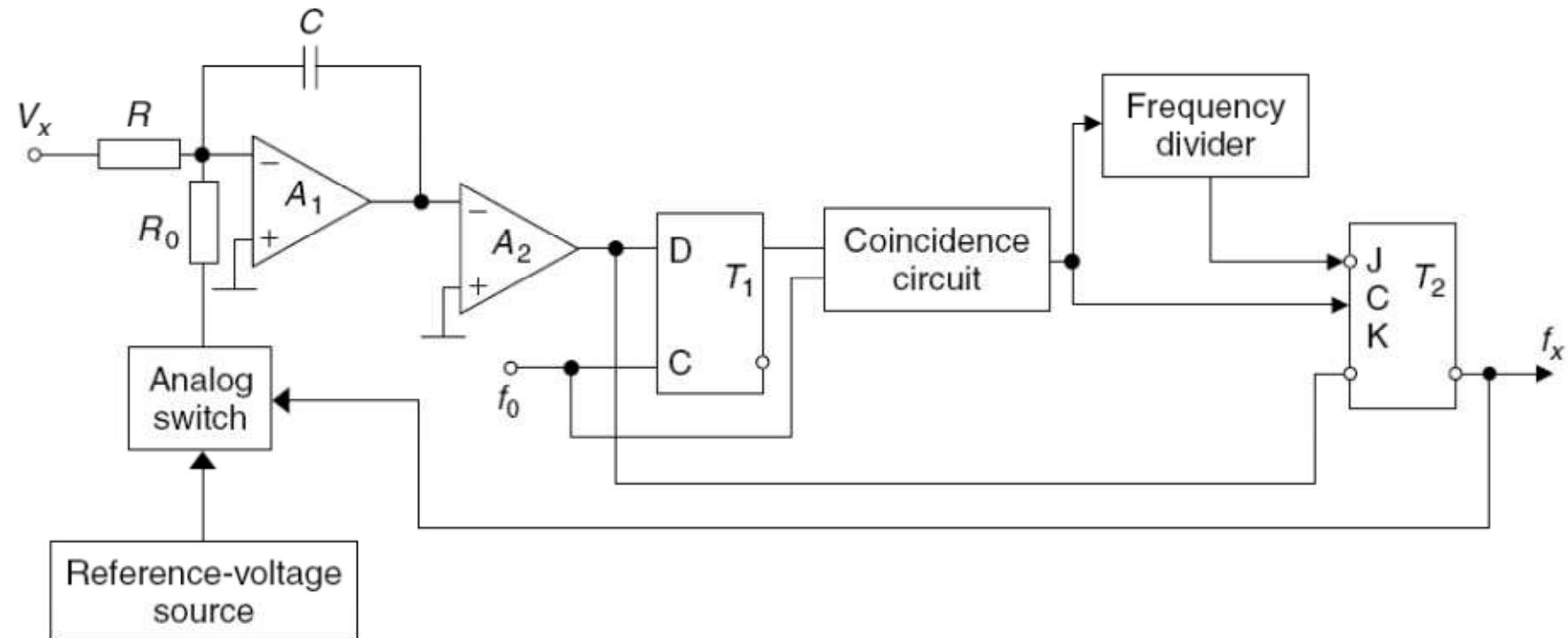


- Poboljšana verzija prethodnog kola

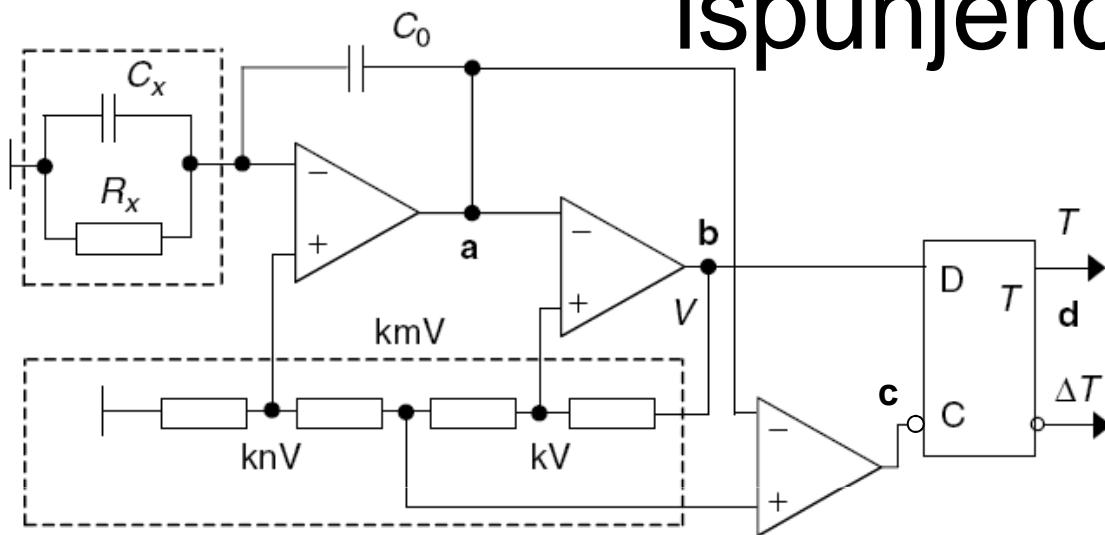Konvertor kapacitivnosti u faktor ispunjenosti


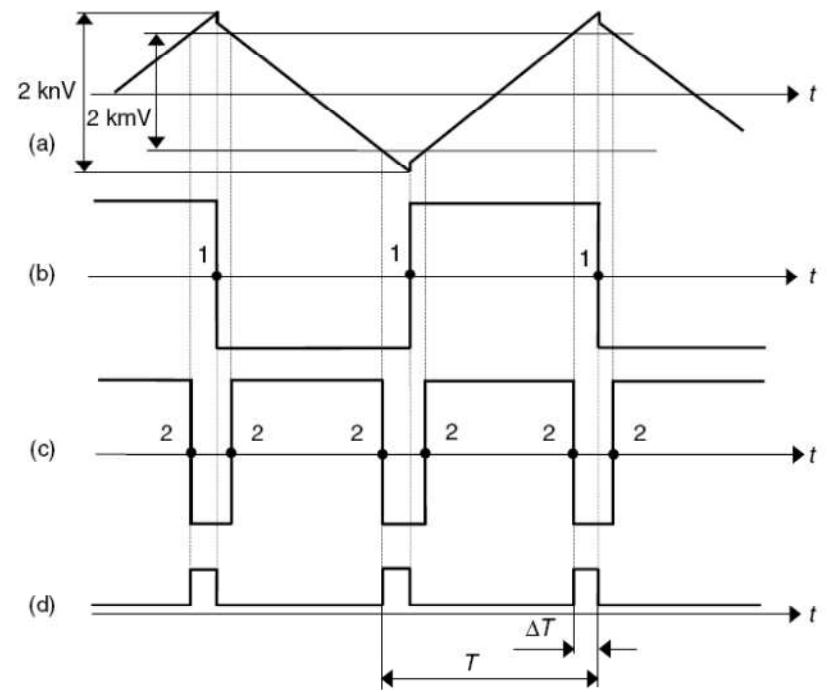
$$\frac{T}{2 \cdot \Delta T} = e_1 \cdot \left(e_2 \pm \frac{\Delta C}{C_{\text{nom}}} \right)$$



Primer interfejsnog kola

UTI (Universal Transducer Interface)

- Kompletan analogni frontend, koji sadrži pobudu senzora i sklopove za kondicioniranje signala
- Neophodan je samo jedan referentni element
- Kvazidigitalni izlaz, period zavisi od merene veličine

UTI

- Moguće je meriti:
 - Platinske otpornike
 - Termistore
 - Potenciometre
 - Kondenzatore
 - Otporne mostove
- Uz par spoljašnjih komponenti moguće je meriti i napone i struje, što omogućava povezivanje senzora sa naponskim ili strujnim izlazom, kao što su termoparovi

UTI

$$M_i = k \cdot S_i + M_{\text{off}},$$

- Sprovodi se postupak autokalibracije, pomoću tri merenja:


$$S_1 = 0, S_2 = S_{\text{ref}} \text{ and } S_3 = S_x$$

$$M_{\text{off}} = M_{\text{off}},$$

$$M_{\text{ref}} = k \cdot S_{\text{ref}} + M_{\text{off}},$$


$$M_x = k \cdot S_x + M_{\text{off}}.$$

UTI - izlazni signal

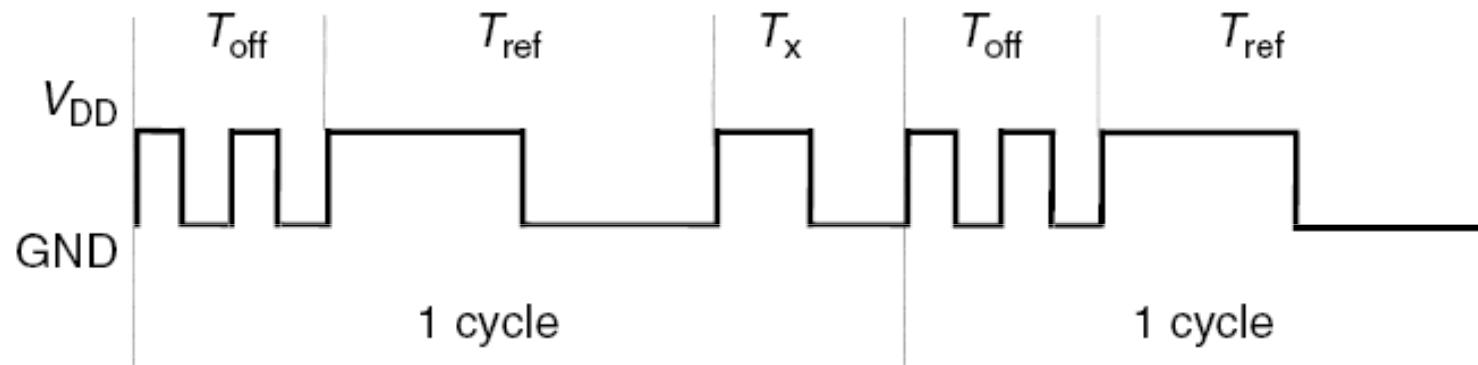


$$M = \frac{T_x - T_{\text{off}}}{T_{\text{ref}} - T_{\text{off}}} = \frac{C_x}{C_{\text{ref}}} \text{ or } = \frac{R_x}{R_{\text{ref}}} \text{ or } = \frac{V_x}{V_{\text{ref}}}$$

UTI – primer merenja kapacitivnosti

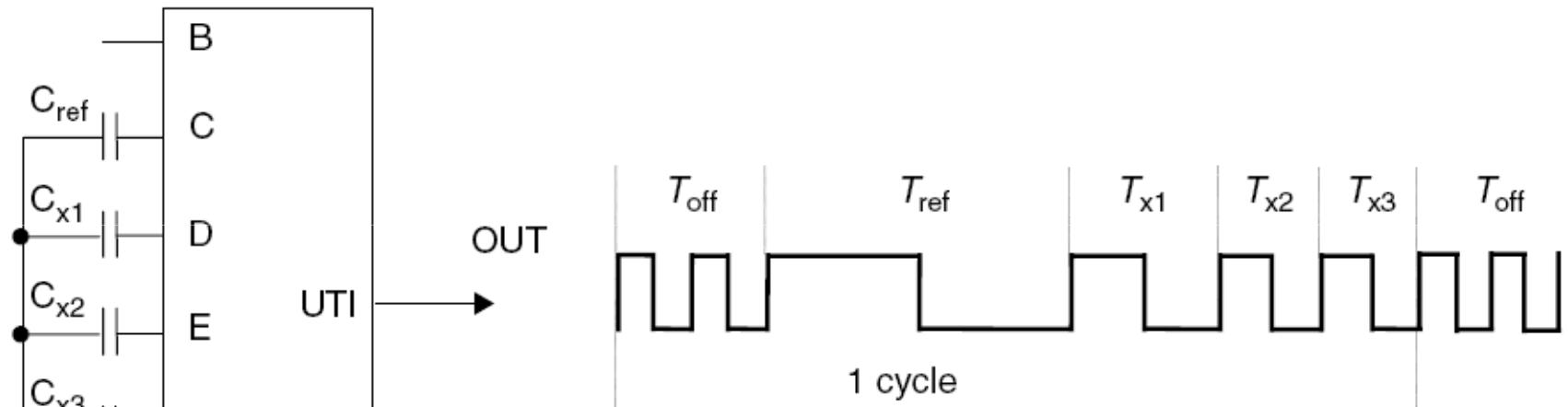


$$M_i = \frac{T_{xi} - T_{off}}{T_{ref} - T_{off}} = \frac{C_{xi}}{C_{ref}}$$

UTI – rad sa platinskim senzorom

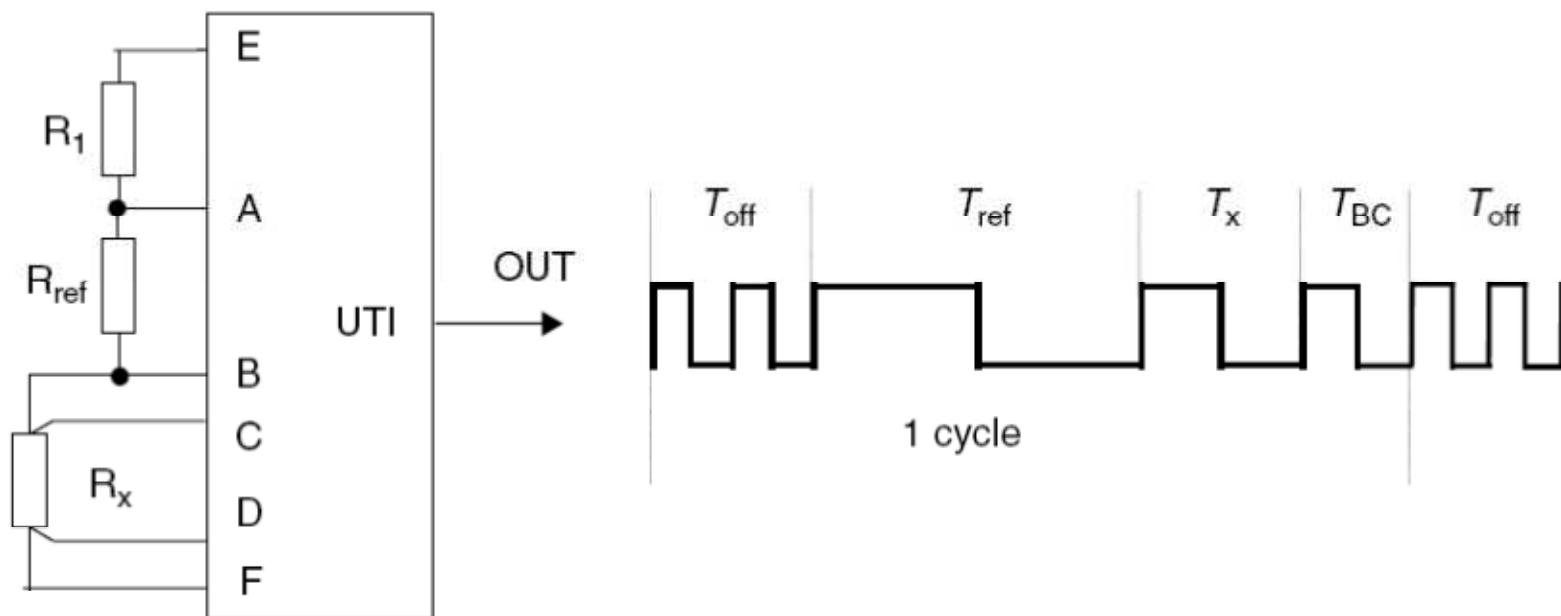


$$M = \frac{T_x - T_{off}}{T_{ref} - T_{off}} = \frac{R_x}{R_{ref}}$$

UTI – rad sa mostom

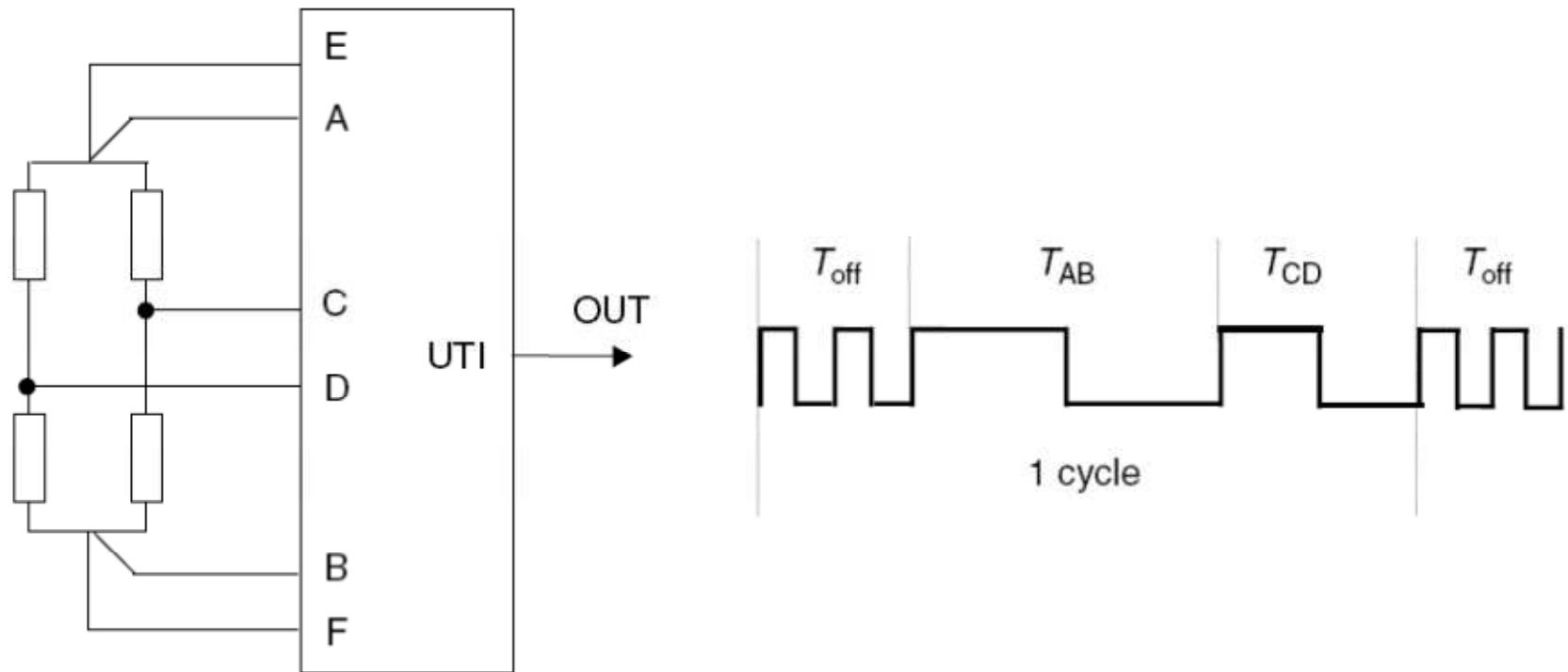


$$M = \frac{1}{32} \cdot \frac{T_{CD} - T_{\text{off}}}{T_{AB} - T_{\text{off}}} = \frac{V_{CD}}{V_{AB}}$$

UTI – rad sa potenciometrima

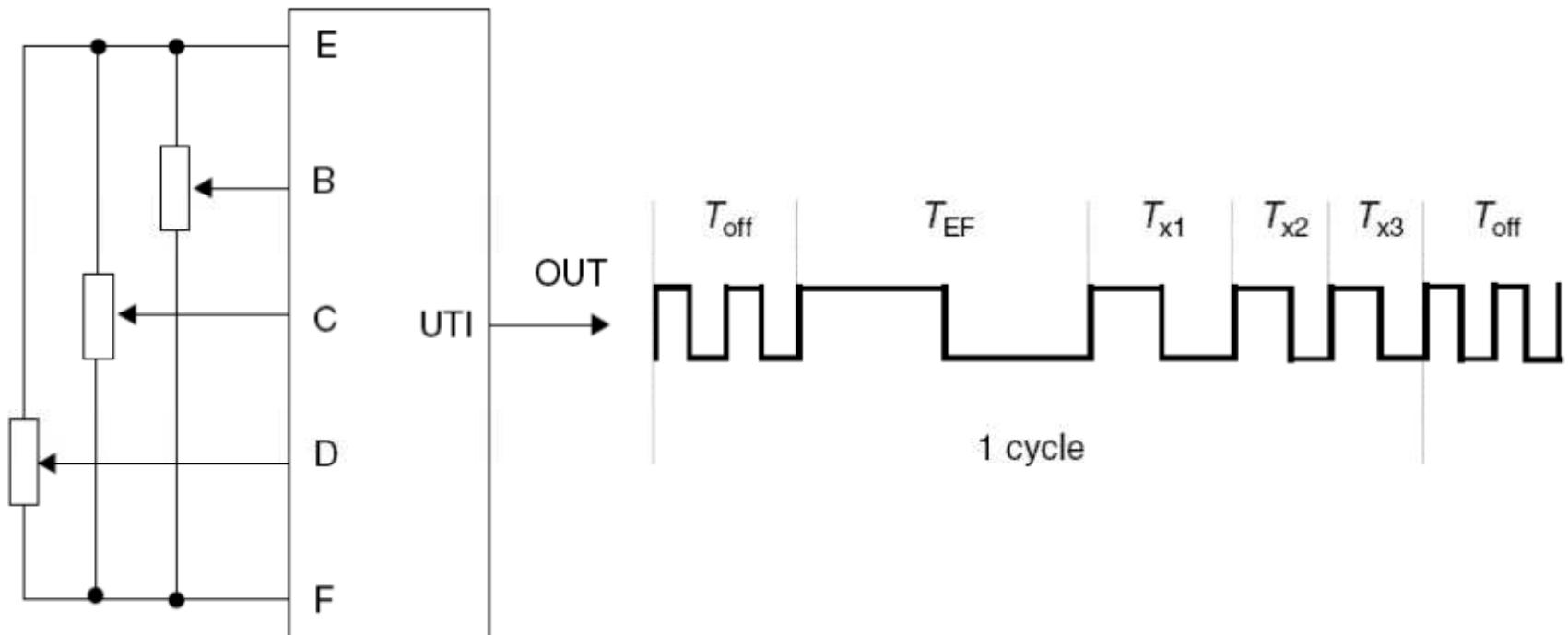

$$M_i = \frac{T_{xi} - T_{\text{off}}}{T_{\text{EF}} - T_{\text{off}}} = \frac{R_{xi}}{R_{pi}}$$

UTI – rad sa većim brojem senzora

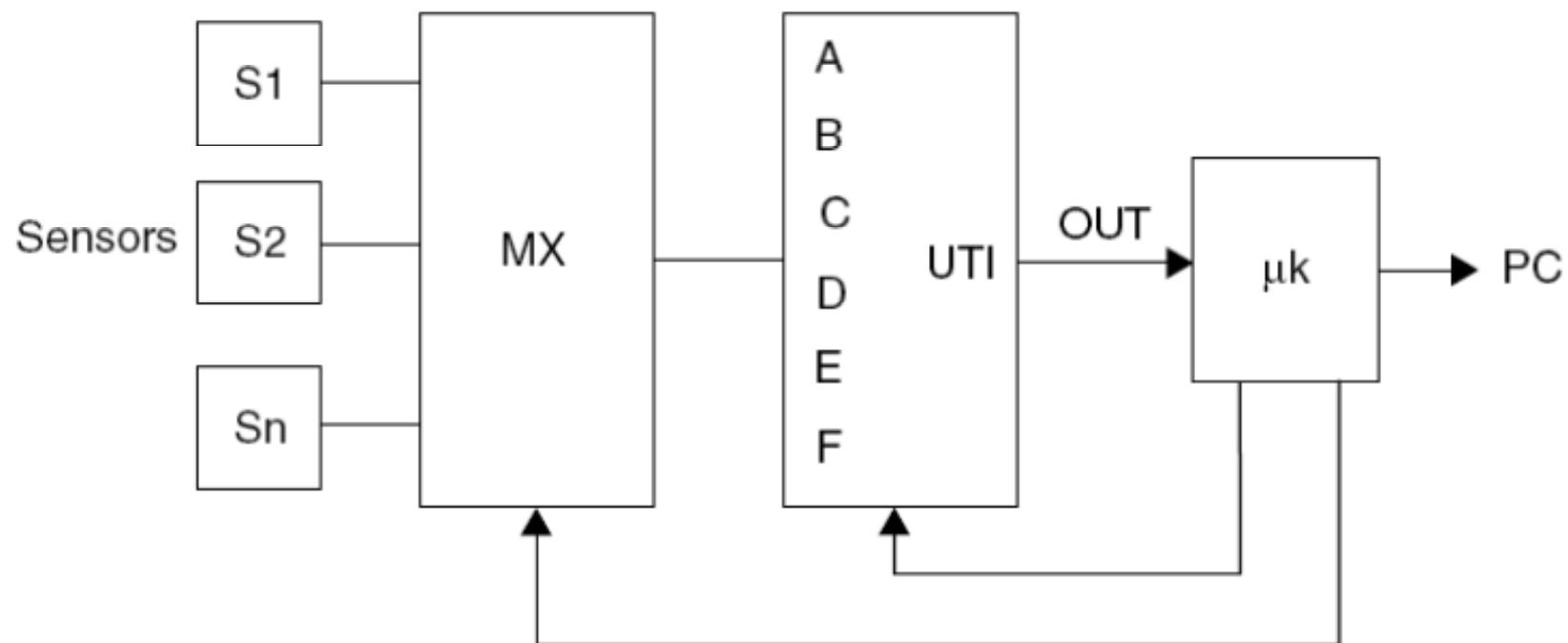

Povezivanje više UTI kola u sistem

